

فصل ۱


شناسائی ساختمان دستگاه جرقه زنی

کوبیل


کوبیل ترانسفورمیتور فشار قوی است که وظیفه دارد ولتاژ صعب ماطری را سین ۵۰۰۰ نا ۲۵۰۰۰ ولت افزایش دهد - علت اختلاف دو عدد مذکور شرایط مختلف کار مسوز می باشد که در حالت عادی احتیاج به ولتاژ بین ۵ نا ۱۰ کیلوولت بوده ولی در شرایطی که هوا سرد است با مقاومت در دهانه بلندی های شمع زیاد است مانند رسوب گرفتنگی - غنی بودن سوخت کاربراتور - رون عن سوزی داشتن موتور وغیره ... ولتاژ جرقه باید بیشتر باشد سارسا باید کوبیل باشد نیازهای مختلف شرایط موتور باش دهد .

ساختمان کوبیل

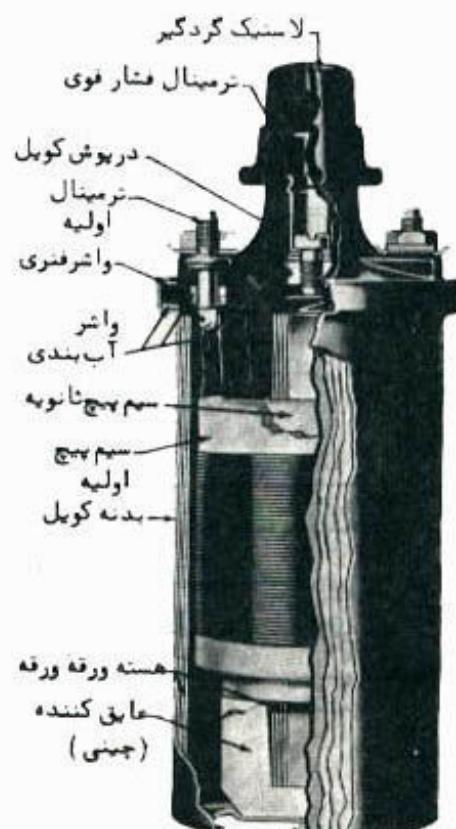۱ - سمبیجهای اولیه کوبیل - روی هسته کوبیل و



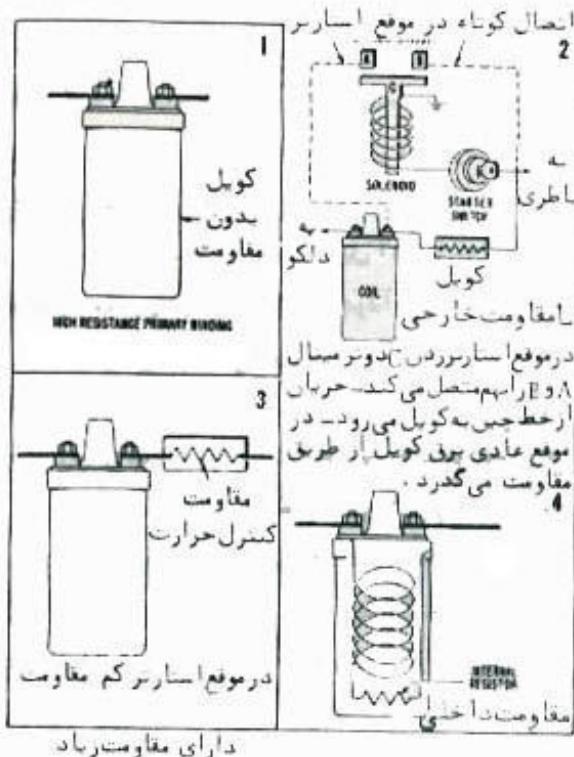معمولًا "در قسمت بیرونی سمبیجهای اولیه بیجیده می شود که قطر تقریبی آن ۱ میلی متر و تعداد حلقوهای آن ۲۵۰ تا ۳۰۰ حلقه (N₁) و عایق آن لاکی و گاهی هم در کوبیلهای مخصوص عایق لاک و نحی است .



مقدار مقاومت کویل


اگر بخواهیم در سیستم ۶ ولتی مقدار مقاومت کویل را بدست آوریم - با توجه به آنکه می دانیم حداکثر ولتاژ دینام ۶/۶ ولت است و شدت جریان مدار جرمه ۲ آمپر فرض شود و برای جلوگیری از سوختن سیم پیچ اولیه حداکثر ولتاژ مدار اولیه کویل ۴ ولت باشد مقدار مقاومت کویل چنین محاسبه می شود :

$$\text{ولت} = \frac{۶}{۶} - \frac{۴}{۶} = \frac{۲}{۶} \text{ ولتاژ دو سر مقاومت}$$

$$V = IR$$

$$\frac{۲}{۶} = ۲ \times R$$
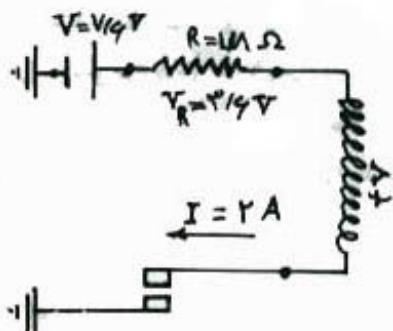
$$\text{اهم} = \frac{۲}{۶} = \frac{۱}{۳}$$



در سیستم دوازده ولتی حداکثر ولتاژ دینام ۱۵ ولت و ولتاژ دو سر مدار اولیه ۲/۵ ولت و در صورتی که شدت جریان مدار ۲/۵ آمپر فرض شود اندازه مقاومت مدار اولیه عبارتست از :

$$V_R = ۱۵ - \frac{۲}{۵} = \frac{۷}{۵}$$

$$V = IR$$

$$\frac{۷}{۵} = \frac{۲}{۵} \times R$$

$$\text{اهم} = \frac{\frac{۷}{۵}}{\frac{۲}{۵}} = ۳$$

مقاومت کویل یک کنترل کننده حفاظتی است که مقدار آمپر مدار اولیه را کنترل می کند تا گرمای ابجاد شده در کویل از حد معینی بالاتر نرود .

۲ - سیم پیچی نانویه کویل - روی هسته کویل و معمولاً "در قسمت زیرین سیم پیچی نازکی قرارداده اندکه قطر سیم آن حدوداً $\frac{۱}{۱۰}$ میلی متر با تعداد حلقه بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ حلقه (N_2) با عایق لاقی و با فواصل کاغذکاری شده روی هسته پیچیده شده است .

۳ - هسته کویل - از آهن ورقه و از آلیاژ فولاد ساخته می شود - هسته از آهن دیناموکه آلیاژ فولاد کرم دار با آلیاژ فولاد سیلیسیم دار یا نیکل و منگنز دار است ساخته می شود که قابلیت هدایت مغناطیسی (پرمایانیتی Permeability) آلیاژهای نیکل و منگنز دار بهتر از فولاد خالص می باشد .

علت متورق ساختن هسته کویل آنست که در آهن هسته یک پارچه جریانهای گردابی بوجود آمده و باعث گرم شدن هسته می شود و کاهی این حرارت بحدی می رسد که می تواند سیم پیچهای کویل را بسوزاند و چون در این عمل انرژی مصرف می شود بعنوان افت آهن یا افت هسته معروف است - با متورق ساختن هسته و عایق کاری ورقه ای و قهانی است - به هم می توان مقدار گرم شدن هسته و تلفات انرژی در هسته را به مقدار زیادی کاهش داد - در عمل ضخامت ورقها را $۰/۵$ تا $۱/۵$ میلی متر گرفته و برای عایق کاری از لایک یا کاغذ نازک استفاده می کنند .

۴ - غلاف یا جلد کویل - پوسته کویل معمولاً "از ملزاتی ساخته می شود که ضریب هدایت گرمایی خوبی داشته باشد مانند آلومینیوم . انتقال حرارت خوب پوسته کویل باعث خنک شدن بهتر سیم پیچها شده و از سوختن کویل جلوگیری می کند - معمولاً "داخل پوسته مطلع از روعن مخصوصی است که ضمن دارا بودن خاصیت هدایت حرارت ، عایق الکتریسیته نیز می باشد تا به عایق بودن سیمها کم نموده و از ایجاد اتصال کوتاه در بین حلقوهای جلوگیری نماید .

۵ - مقاومت کویل - کاهی در مدار اولیه و سری می آن مقاومتی قرار می دهد که وظیفه آن حفاظت سیم - پیچهای اولیه کویل می باشد - این مقاومت کاهی بطور خارجی (اتومبیلهای امریکائی و زاپنی) و کاهی هم بطور داخلی در مدار اولیه قرار می گیرد (شکل صفحه قبل) .


نگهداری کوبل

در نگهداری کوبل به نکات زیر باید توجه نمود:

- ۱- ترمینالهای کوبل را باید محکم و تمیز نگهداری نمود - بخصوص ترمینال فشار قوی آن را که در عین محکم بودن سروایر در آن باید کاملاً تمیز و بدنس اکسید باشد - کاهی کثیفی این قسمت باعث خاموش شدن موتور می گردد - برای تمیز نمودن ترمینال فشار قوی کوبل می توان از میله مخصوصی شبیه سوهان نرم یا مدادی که به سر آن سنباده نرم پیچیده شده استفاده نمود.



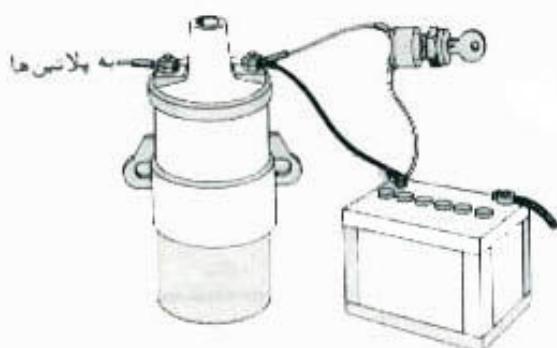آزمایش اتصال بدنه تدن مدار ثانویه در کوبل در این آزمایش لامپ سایید روشن نمود.



آزمایش کارکوبل نام معمم در این آزمایش اگر کوبل کار کند نهان عیب از مدار باطری به کوبل است




- ۲- کوبل را از تفود رطوبت باید محفوظ نگه داشت .
- ۳- ولتاژ سیستم شارژ را توسط آفتابات زیرا تورکنترل نمود تا از مقدار معین تجاوز ننماید می دانیم افزایش ولتاژ باعث افزایش جریان مصرفی کوبل و گرم شدن بیش از حد آن می گردد .

آزمایشهای کوبل



- ۱- حرقه آسی یا بینفس کوبل دلیل سالم بودن کوبل و حرقه قرمز و قهوه ای دلیل نیم سوز بودن و عدم ایجاد حرقه دلیل خرابی کوبل است .

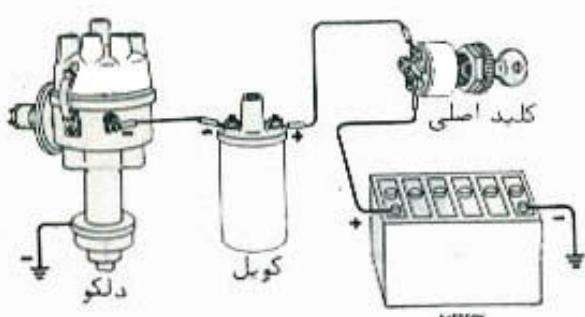- ۲- خرابی اگر از اتصال بدنه شدن مدار ثانویه کوبل باشد بایک لامپ ۲۲۰ ولتی توسط برق شهر می توان آن را مورد آزمایش قرار داد مانند شکل زیر .




-یم کنی عادی مدار حرفه

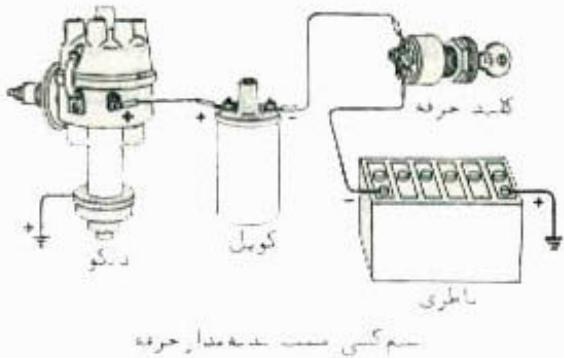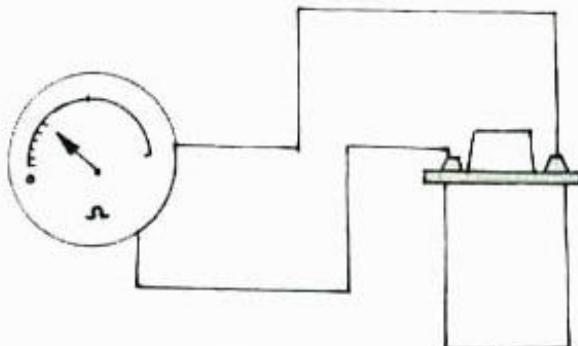نتیجه آزمایش - روشن شدن لامپ دلیل داشتن اتصال بدنه در مدار ثانویه کوبل است .



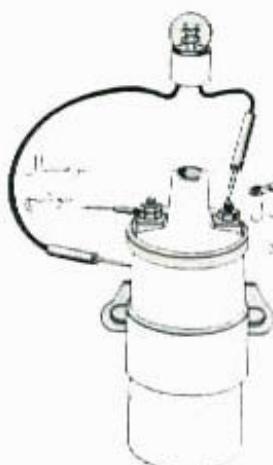۳- آرمايس فقط سدگي مدار اوليه کوبيل - مايک
لامب ۱۲ ولتی و سك باطري - طبع سكل رسمی سوان او
 محل بودن مدار اوليه کوبيل اطميان حاصل شود .



روشن شدن لامب و قصی سوشیج
نار باشد سانه اتصال بدنه
اوشه کوبيل است .


نتیجه آزمایش :
اگر مقاومت کوبيل کمتر از مقاومت کوبيل نو با مقنطر
شان داده شده توسط کارخانه سازنده باشد دليل سيم -
سور بودن يا کاملاً "سوخته بودن" کوبيل است .

اثر پالار يده صحیح کوبيل
اگر ورودی و خروجی کوبيل را اساهای جای خاصه
ساده حرقه در سع اربابه معنی به الکترود ماسی برس
حواله دارد - در حالت عادی اسناه و عمل سعادت
رساناهای کوبيل حندان اسکالی سورج دستی آورده ولی در
حال عبر عادی ماسد سرد بودن سور - کهنه بودن
سع - کسد بودن با رساد بودن دهانه سع -
روعی سوری داسن سور بآسی سور بودن سورج
کاربرانور - ربانیدن کمپرس سورج شبه کارموزور مظلوب
تحواهد دارد - رسای اساهای وصل بسودن کوبيل حبیث الفا
در رسایه کوبيل مغکوس شده و از طریق سده و لیزر قوی
کوبيل به سر سع می رسد که در این مسیر ۱۵ نا ۳۰٪ از
قدرت حرقه کاسته می شود . برای آرمايس صحبت عمل حرقه
رسی ، واپر کوبيل را از دلکو سورون آورده و در فاصله ۱۰
میلی متری از سر سع بکهدانه - سوک گرافیتی مدادی را
بین واپر و سر سع بگیرید - در حالیکه حرقه زده می شود
سله مارنجی رنگی از طرف مداد خارج می گردد - اگر سله
از طرف مداد بطرف سر سع باشد حبیث حلیمه حرقه
صحیح و اگر از طرف مداد بطرف واپر باشد حبیث علظ
می باشد .



سند آرمايس :
روشن شدن لامب دليل بدهن بودن مدار اوليه کوبيل
است .

۴- آرمايس سيم سور بودن کوبيل - آرمايس فوق فقط
قطع سور بودن مدار اوليه کوبيل رسای اسی دهدولی سيم سور بودن
آرا سيم سی نماید . بوسیطیک اهم مسی سوان سیم -
سور بودن کوبيل را مورد آرمايس قرار داد :

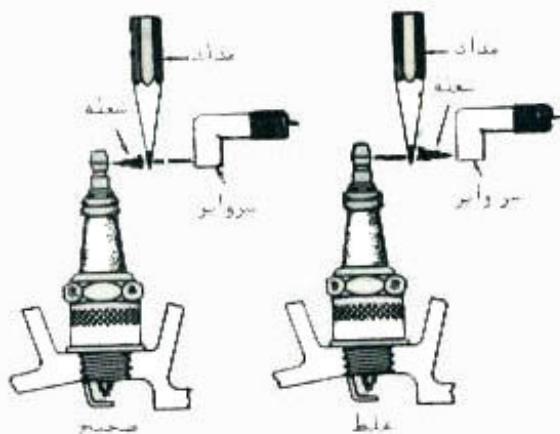- ب - اگر اسقال فلز از پلاستیک سبب (محرك) به
پلاستیک می‌شود (نایت) باید برای برطرف کردن علیه این
نمود ناید :
- ۱ - طرفیت حارن دلکورا کاهش داد.
 - ۲ - وايرفشار قوی دلکو به کوبی را کوتاه نمود.
 - ۳ - واير فشار قوی کوبی به دلکورا از بدندور سر
نمود.
 - ۴ - سیم حارن را کمی طولانی سر نمود.



کنترل سودن پلاستین کوبی

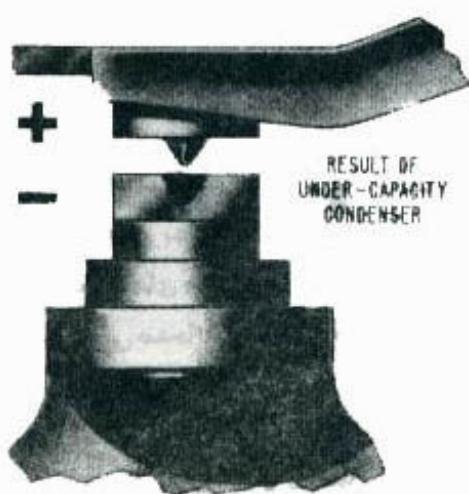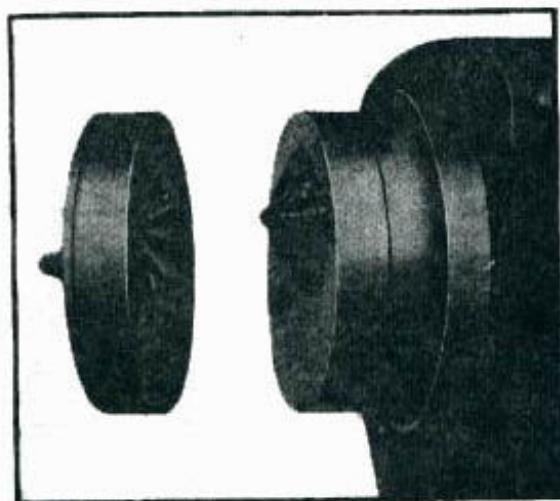

طرفیت کم حارن با اسقال در اثر پلاستیک
منعی به پلاستیک نمی‌نمود.


انتقال فلز پلاستین (تیگستن) و عمل آن
طرفیت حارن بروحت سکروفاراد سال می‌نمود -
طرفیت حارن را ما $\frac{A}{H} = 1$ نیاز می‌دهیم . همان
طوری که دیده می‌نمودندار طرفیت نا سطح کلی حوس‌ها
(A) نیست مستقیم و با صاحبت عایق‌ها (L) ایست
عکس دارد - نیازاین نارکریں عایق بیشتر طرفیت
را به حارن می‌دهد .
طرفیت حارن‌های دلکومعمولاً سی ۱۵٪ تا ۲۵٪
میکروفاراد است .

تلبدون اتصال سیم حارن با کنیف سودن و بارک
ردن آن معاوض سری سدهای را در مدار حارن سوچود
می‌آورد که در سیچه آن حارن کندری بر شده و قسمی از
ولناز خودالغای مدار اولیه از پلاستیک‌ها گذشته و باعث
سوراندی آنها می‌گردد .


قوس الکتریکی ایجاد سدهای پلاستیک‌ها عامل اسقال
فلز (تیگستن) از یک پلاستیک به پلاستیک دیگر می‌نمود
سیچه یک پلاستین دارای بروحتی و دیگری دارای کودی
می‌گردد (سکل ریر) .

الف - اگر انتقال فلز پلاستین اولیه پلاستیک می‌شود (نایت)
به پلاستین نیت (محرك) باید برای برطرف کردن علیه
آن ناید :

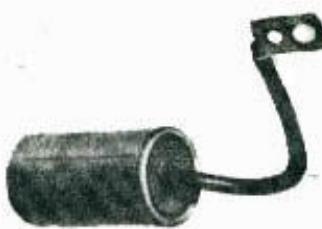- ۱ - طرفیت حارن دلکورا افزایش داد .
- ۲ - طول سیم حارن را کوتاه نمود .
- ۳ - سیم فشار ضعیف دلکو به کوبی را از وايرفشار
قوی و بدنه دور نمود .




شکل طاهری خارن

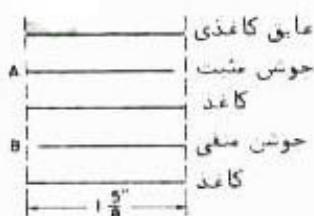

پهنهای $\frac{5}{8}$ اینچ


طرور روی هم گداری ورقه ها در بک خارن

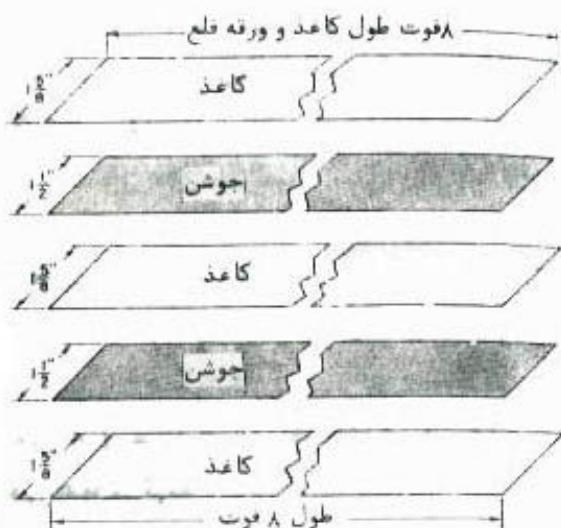

محسوع ورقه های فلزی (جوسن ها) و صفحات عایق در خارن در اس خارن آرسه ورق عایق کاغدی و دو جوسن فلزی (منفی و مثبت) استفاده شده است.



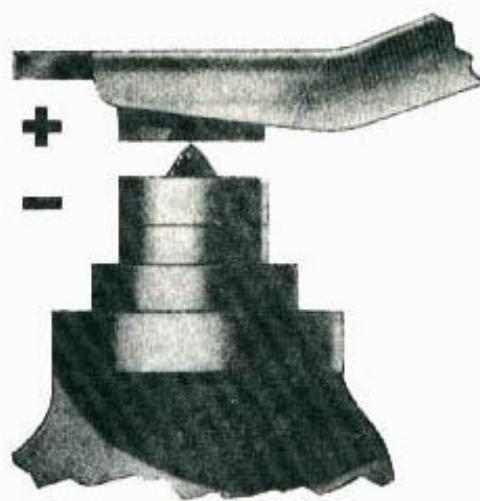بعد از لوله کردن ورقه ها آسرا در غلاف مقوایی فرار می دهند.




ظرفیت زیاد خارن باعث استعمال ذرات پلی‌اس

مثبت به پلاتین منفی می گردد.

خارن دلکو

خارن از دونوار فلزی و عایق س اسکل کردیده است. خارن را با علامت \perp (ستار می دهند. در موقع شارژ خارن الکترونها تحت فشار الکتریکی در جوسن مثبت تجمع نموده و در جوسن منفی کسود الکترون بوجود می آید. اگر مدار خارجی آن را با یک هادی به بدنه متصل کنیم، بار خارن بصورت جرقه تخلیه می گردد.

عایق خارن معمولاً "هو-کاغد - لاسیک - سیفت - ساکلبت - میکا - روغن و غیره است. در خارن دلکو جنس عایق از کاغذ و جنس جوسن ها از قلع می باشد طول نوار قلع تقریباً $\frac{8}{5}$ فوت و پهنهای آن $1\frac{5}{8}$ اینچ است. طول کاغدهای عایق مانند نوار قلع $\frac{8}{5}$ فوت ولی پهنهای آن $\frac{5}{8}$ اینچ است که درین دو قلع منفی و مثبت قرار می گیرد - مجموعه ورقه های منفی و مثبت و عایق را روی هم لوله می کنند سپس صفحات منفی را به جلد خارن اتصال داده و صفحات مثبت را به سیم که نسبت به بدنه عایق سندی است متصل کرده و بعنوان سیم مثبت خارن می نامند - این سیم به پلاتین متصل می شود.


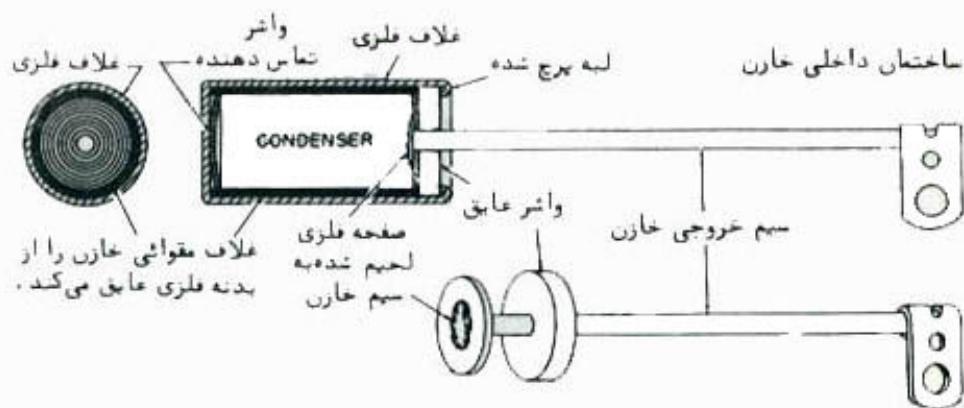



آزمایش خازن

برای آزمایش با از دستگاه مخصوص استفاده می شود یا از برق شهر مانند تکل ریبر.

طریق آزمایش: خازن را به سری سه ولت مانند کل منصل می کنم – اگر خازن سالم نباشد نباید جریان روسن سود و نیز نباید از آن دود ملند شود – اگر بلا فاصله مدار را قطع و سیم خازن را به بدنه آن ساس دهیم خازن با حرارت قوی تخلیه می گردد.

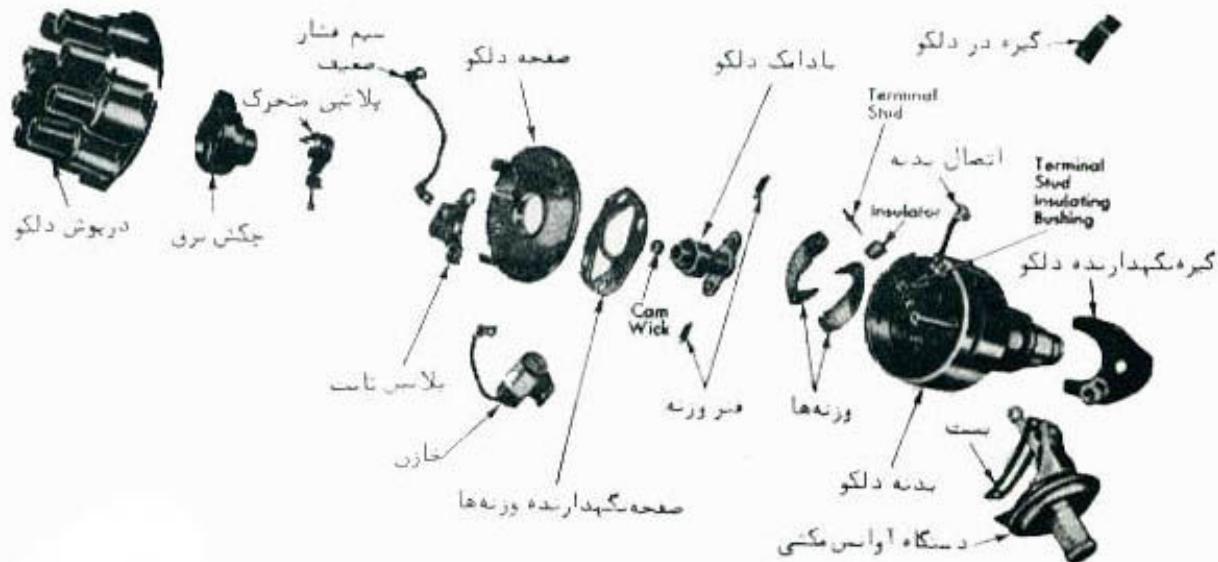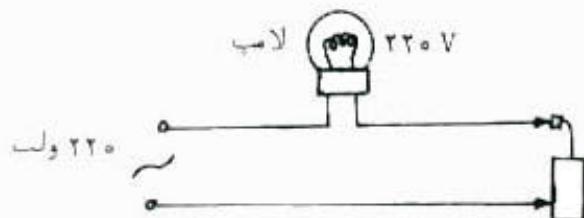
اگر خازن خراب شود نه تنها پلاتین ها سریعاً "حال زده" و اکسیدمی شوند بلکه وضع کار موتور بعلت کوتاه شدن زمان جرقه از یک طرف و عدم اتساع کامل کوبیل از طرف دیگر رضایت بخش نخواهد بود باین جهت وقتی احساس شود که پلاتین ها زود بزود می سوزند لازم است تسبیه آزمایش خازن و در صورت خرامی به معویض آن اقدام شود.



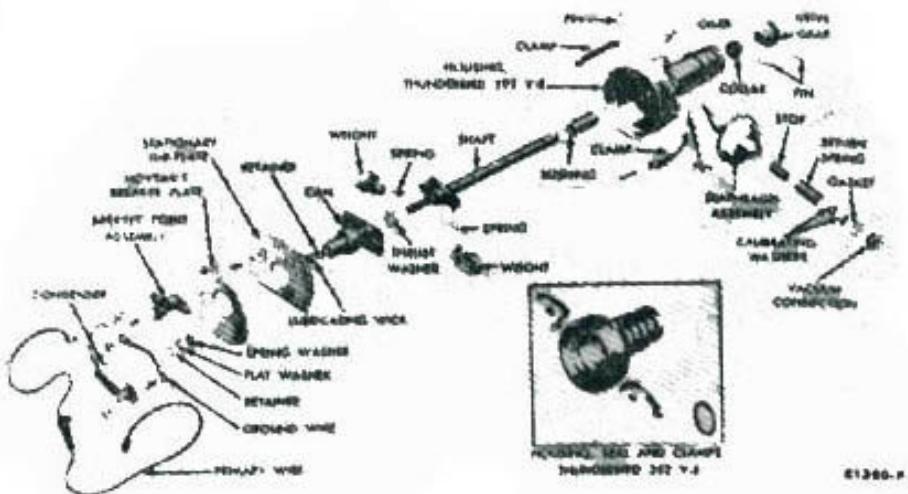




81280-P

CAP	در دلکو
ROTOR	چکن سری
SCREW	بج
LEAD	سم فار صفت
CONDENSER	حار
BREAKER-PLATE	صفحة دلکو
FELT	مده
SNAP RING	رسگ
GOVERNOR-WEIGHT	وزره گرس از مرکز
SPRING	سنت فرمی
BASE	ندمه
BEARING	سانهان
VACUUM-CONTROL	دستگاه آواس خلاشی
SHAFT	محور
SEAL	واسر آسدی
CAM	سادامک
RETAINER	سام
NUT	صهر
PRIMARY-WIRE	سم عدار اولیه
GROUND-WIRE	سم اصال ندمه
LUBRICATING-WICK	سند رو عکاری
BUSHING	بوئن سانهان
CLAMP	سنت فرمی دلکو
DIAPHRAGM-ASSEMBLY	بحمومه دیافراگم
DRIVE-GEAR	ددنه محرك
WEIGHT	وزره
STATIONARY-PLATE	صفحة بابت دلکو
MOVEABLE-BREAKER-PLATE	صفحة دلکو
	محرك دلکو با صفحه بابت

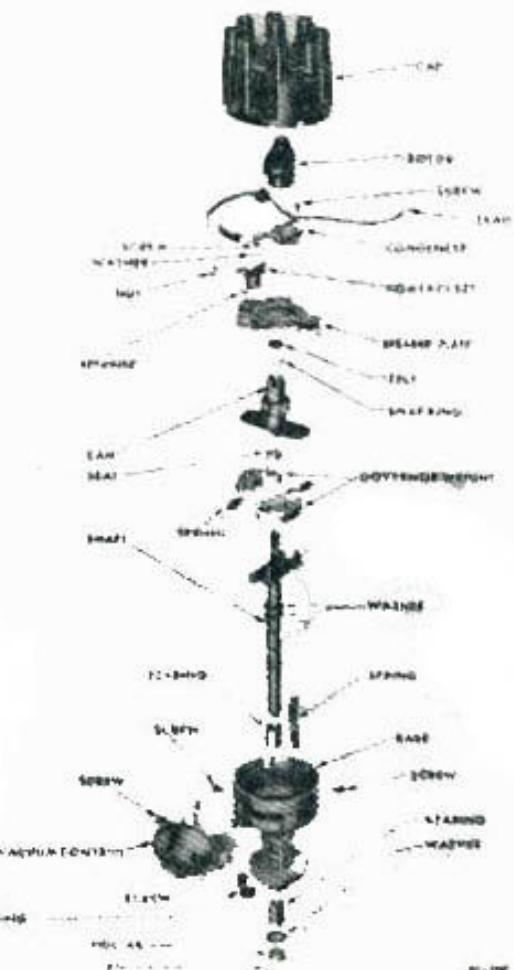

دلکو

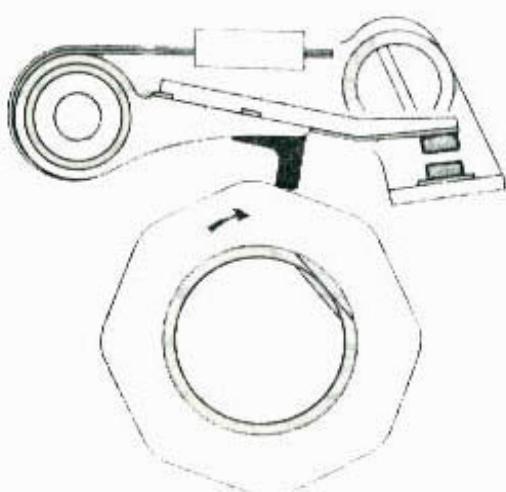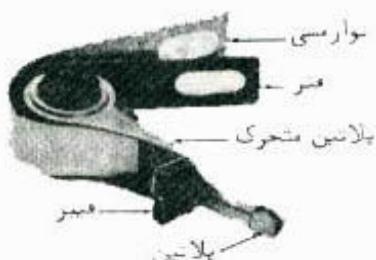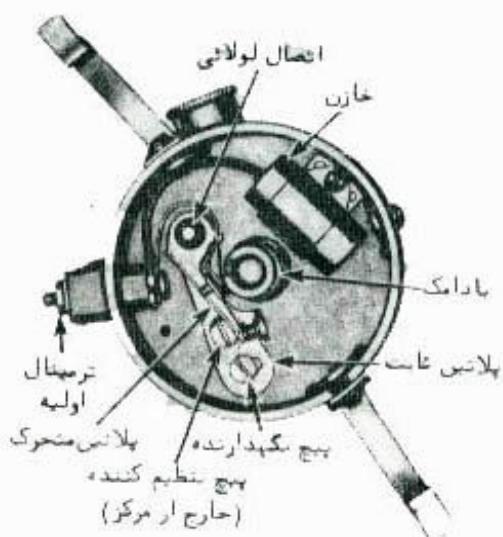
مادامک بوده که بعد از برخستگی آن برای برعده سلیندرهای موتور است. فیبر بلاتس متحرک بطور دائم با یادآمدکننده داشته و هر بار که مادامک به زیر فیبر می‌رسد دهانه بلاتس بازشده و سلت ریزس خطوط فوای هسته‌کوبی در تابویه ولتاویه القاء گردیده و شمع جرقه می‌رند (شکل زیر). سیم فشار ضعیف کوبی در دلکو به دو انتساب تقسیم می‌کردد - یکی به سر بلاتس متحرک و دیگری به سیم متصل خازن می‌رود (شکل زیر).



- وظائف دلکودر دستگاه حرقه‌زنی عبارتست از:
 - ۱- تقسیم ولتاژ قوی کوبی بین شمعهای موتور بر حسب ترتیب احتراق.
 - ۲- قطع و وصل مدار اولیه حرقه برای ایجاد حریا سی سعیر.
 - ۳- تنظیم پس‌حرقه متسا ب (آوانس) بر حسب دوران موتور طور خودکار.

تشریح و ظایف دلکو

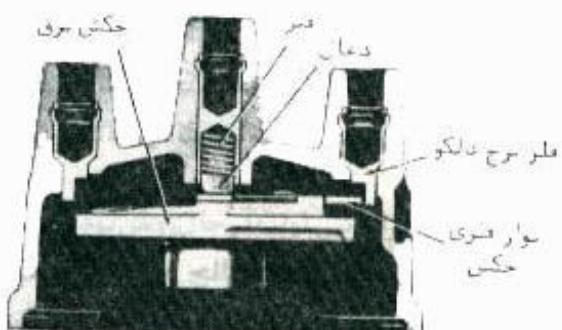
- ۱- تشریح عمل توزیع ولتاژ قوی در دلکو - ولتاژ قوی کوبی به سرمهatal و سط دلکو رسیده که با بوس فلزی به قدر و دلال مسیقل شده و به قلر حکش برق صرسد. در این حرختن سل دلکو و حکش سرو ولتاژ بقوس شده از سر حکش برق و از فاصله $5/5$ میلی‌متری به ترمیمال‌های داخلی در دلکو رسیده از طریق واپریه شمع هامی رسد.



- ۲- تشریح عمل قطع و وصل مدار اولیه حرقه برای ایجاد حرقه متعاقب سعیر در سراسر موتور بقوس ولتاژ (کوبی) و ایجاد ولتاژ القائی در تابویه کوبی لارم اس برق مستقیم ناطری مربیا "متنااسب با دور و عدد سلیندرها قطع و وصل کردد - همانطوری که تبلای "سدکر شدید زمان دهیق ایجاد جرقه موقع بازشدن بلاتس‌ها می‌باشد که این موقیت را گردش سل دلکو و رسیدی مادامک به زیر بلاتس‌ها صادر می‌نماید.
- میل دلکو دو پارچه ساختمانی شود که قطعه دفوهای آن دارای

بطوریکه از شکل ملاحظه می شود در ۳۰ درجه اول حرکت میل لنگ، تغییرات خطی پیستون_۱^x و در ۳۰ درجه دوم_۲^x و در ۳۰ درجه سوم بانداره_۳^x میباشد که:

$$x_1 < x_2 < x_3$$

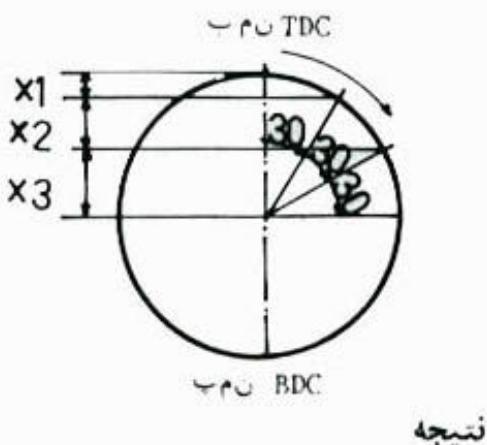

نتیجه

- ۱- پیش جرقه برای سوختن مخلوط متراکم شده در هر شرایطی لازم و مقدار معینی است.
- ۲- با افزایش دور موتور باید مقدار پیش جرقه هم افزایش نماید.
- ۳- چون مقدار پیش جرقه و شروع دقیق آن با تغییرات دور موتور تعبیر میکنند لذا برای ایجاد آتش در هر شرایط باید دستگاه خودکاری وجود داشته باشد.

تنظیم دلکو در حالت آزادگردی موتور (آرام) نظر باینکه در حالت آرام دور موتور مقدار تابتی می باشد لذا مقدار پیش جرقه نیز ثابت است مقدار آوانس اولیه علاوه در موتورهای مختلف $\frac{1}{360} \times 360$ دور اولیه موتور می باشد مثلا در پیکان که دور آرام ۲۵۰ دور در دقیقه اس مقدار آوانس اولیه حدود $\frac{7}{5}$ درجه و در زیان که دور آزادگردی ۸۰۰ دور در دقیقه است مقدار آوانس ۸ درجه میباشد. (البته مقادیر فوق نقریه میباشد.)

طرز تنظیم آوانس اولیه (آوانس استاتیکی)
روی پولی میل لنگ و بدنه موتور با روی فلاپول
باندنه علائمی برای تنظیم آوانس اولیه موتور پیش بینی

۳- تشریح عمل سistem پیش جرقه (آوانس) بطور حودکار - چرا آوانس جرقه از این است؟ "اگر احتراق کار مراکم شده بطور کامل در موقعی معین (پایان زمان تراکم) انجام گیرد که پیستون در حال بارگذشت بطرف نقطه مرکز پاشین (ن م پ بای. B.D) است قدرت موتور به حد اکثر می رسد. از طرفی سوختن کامل مخلوط متراکم شده زمانی حدود $\frac{2}{1000}$ نانویه لازم دارد. اگر این فرست را در طرز تکریم و جرقه را درست در بین زمان تراکم ایجاد نمائیم با سوختن کامل مخلوط پیستون به مقدار قابل سوچی سعیر مکان داده و قدرت واقعی کار بدلایل زیر حاصل نخواهد شد.

۱- قصار احتراق کار با پائین رفتن پیستون کاهش میافتد و به مقدار حد اکثر می رسد.

۲- گرمای کار که عامل اصلی کسری جبهه آسن اس کاهش بیدا می کند.

۳- میان $\frac{3}{1000}$ نانویه طول داشته باشد پیستون در این مدت حده مقدار تعبیر مکان میدهد؟

$$\begin{aligned} \text{نانویه} & \quad \text{درجه} \\ \frac{3}{1000} & = \frac{6}{360} \times 360 \\ x & = \frac{\frac{3}{1000}}{\frac{6}{360}} = 54 \end{aligned}$$


بنابراین اگر جرقه در نقطه مرکز بالا (ن م ب. C.T. D.) زده شود وقتی ۵۴ درجه پیستون از نقطه مرکز بالا بطرف پائین آمده احتراق کامل شده که مقدار قابل سوچی از فرست می شود.

از طرفی چون حرکت پیستون بکواخت نمی باشد و سرعت در حوالی نقطه مرکز بالا و پائین به صفر تزدیک و در موقع تعبیر جهت حرکت، سرعت صفر می گردد. لذا حرکت خطی پیستون در حوالی نقطه مرکز بالا ناجرساست بهتر است مقدار آوانس ۴۵ درجه در مثال فوق را در حوالی نقطه مرکز بالا و در طرفین آن طوری تقسیم کیم که مقدار کمی از آن قلل از سطحه مرکز بالا (آوانس جرقه) و مقدار بیشتری بعد از نقطه مرکز بالا تکمیل گردد.

علامت تنظیم آواس اولیه را بر هم منطبق نموده و لامپ ۱۲ ولت را می‌سین معمی کوبل و بندن می‌بندیم - سوچیج را باز نموده و دلکورا حب و راست میگردانیم و فتنی لامپ روش شد علامت بازشدن دهانه بلانس ها و ایجاد حرقد در سیلندر بکمی باشد در این موقع پیچ دلکورا محکم می‌کیم .


ممکن است لامپ را بطور سری می‌کوبل و دلکو

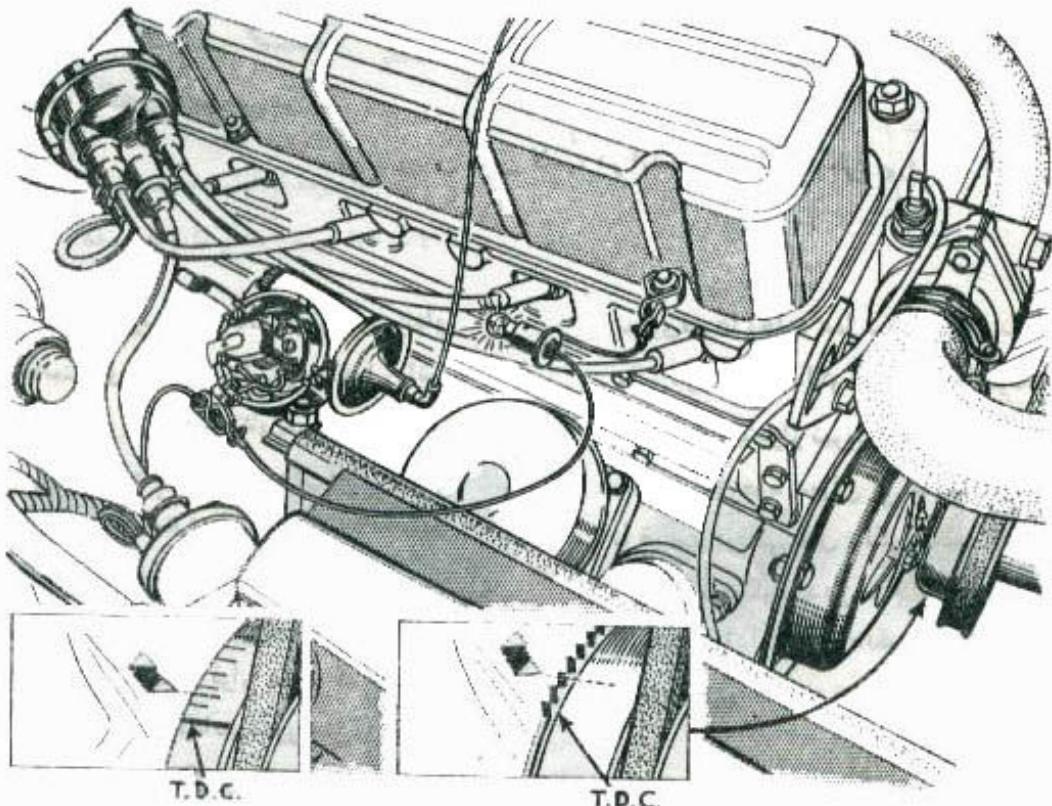گردیده است - در موتور بیکان روی پولی ۱۳ دندانه عیوبه گردیده که فاصله هر رأس دندنه را رأس دیگر ۵ درجه است - بنابراین اگر دلکورا تنظیم باشد وقتی بک و سیم گودی دندانه (۵/۷ درجه) در مقابل شاخص نایت روی سیمی جلو قرار میگیرد باید دهانه بلانس ها باز شده و شمع حرقه بزندشکل ربر برای تنظیم روشاهی زیر معمول است :



قرارداده در اینحصورت روس سدن لامپ علامت بسته شدن دهانه بلانس ها بوده و در لحظه خاموش شدن باید دلکورا محکم سود .

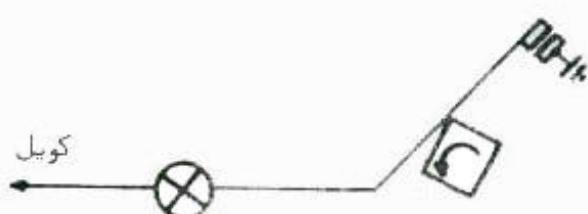تذکر : در تنظیم نا لامپ اگر بجهت دوران میل دلکو توجه سود ممکن است سرمه غلطی بسد آید و لحظه روس سدن لامپ استادها لحظه خاموش شدن گرفته شود مانند سکل روبر .




لامپ آرامش سلور سر. (در لحظه خاموش شدن لامپ حرقد رده می سود)

۱ - تنظیم آواس اولیه در حال روش بودن موتور - با جراغ دلکو میتوان در صحن روس بودن موتور مقدار آواس اولیه را تنظیم سود - جراغ دارای سه سیم اس که دو نای آن به منیب و منیعی باطری و سومی به سرع مع سواره یک موتور متصل می‌گردد - در هر جرقمای که سمع علائم آواس اولیه بکیریم تطبیق علامت را ملاحظه میکنیم - در صورتی که علامت مانند سکل فوق سود (در بیکان) دلکورا شل سوده و با درجهت موافق جرخاندن ، حرقد رسارد و در جهت مخالف جرخاندن حرقة آواس حواهد شد - و فتنی علامت بخوبی برهم تنظیم گردید موتور را خاموش و پیچ دلکورا محکم می‌کیم .


۲ - تنظیم آواس اولیه در حال خاموش بودن موتور (سکل فوق) - پیسون بک را در حال تراکم غوارداده

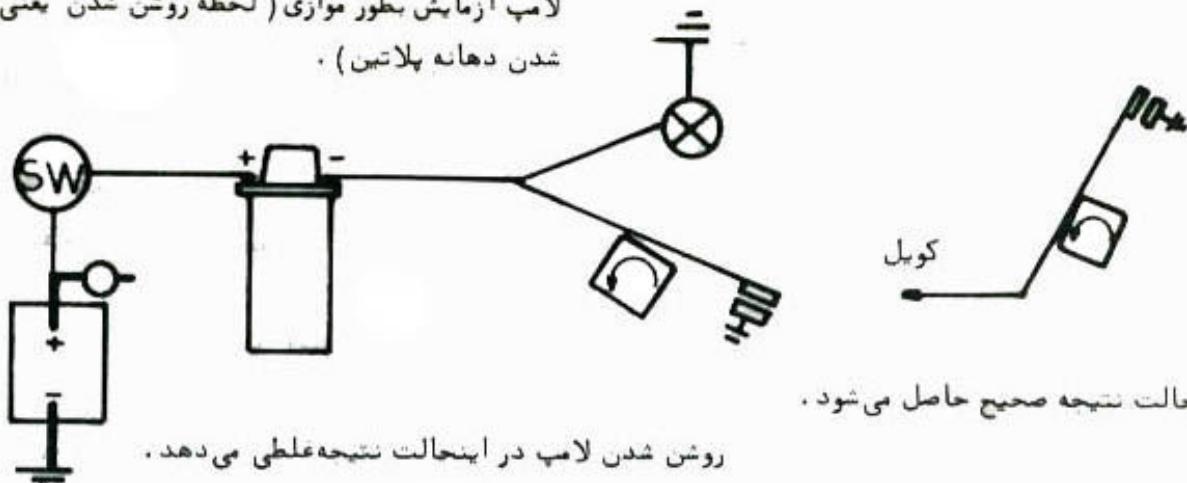لامپ آزمایش بطور موازی (لحظه روشن شدن یعنی باز
شدن دهانه پلاتین) .




نیروی فنرها اجازه عمل نمودن به وزنهای را نمی دهد ولی وقتی دوران میل دلکو افزایش پیدا نمود نیروی گریزاز مرکز دروزنهای بیشتر از نیروی کششی فنرها شده و وزنهای حول نقطه تعليق خود دوران می نمایند که بعلت درگیر بودن با قسمت فوقانی میل دلکو، قطعه بادامک دار را درجهت دوران میل دلکو چند درجه جلو تو از قسمت زیرین می گرداند درنتیجه بادامک های دلکو خود را سریعتر بفیبر پلاتین متحرک می رسانند و جرقه زودتر زده می شود .

۳- سطیم آواس خودکار (وزنهای) - دستگاه آواس وزنهای بطور خودکار در حالت های مختلف دوران موتور عمل آواس حرقه را انعام می دهد . میله دلکو دو پارچه ساخته شده است - قطعه ریزین یا قسمت محرک با پمپ روغن و یا مستقیماً با سبل سوپاپ درگیر بوده و قسمت فوقانی که شامل بادامک های می باشد ولولهای شکل است روی قسمت پائینی تکیه نموده و سبب آن می تواند چند درجه چرخش نماید - روی قسمت ریزین میل دلکو صفحه ای قرار دارد که روی آن وزنهای گریز از مرکز تکیه نموده اند - وزنهای از یک طرف روی صفحه ریزین و از طرف دیگر نوسط خاری به قسمت بوقایی متصل می گردند بطوری که در حالت آزادگردی موتور

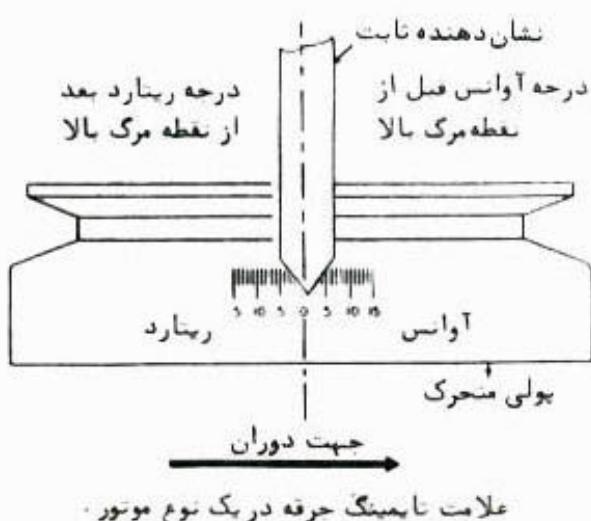


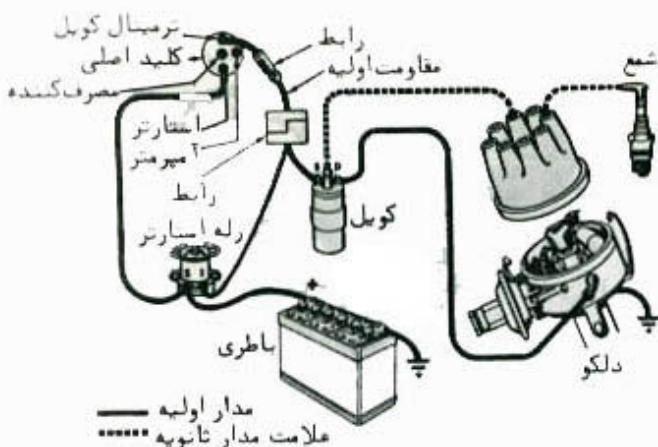
علامت طرف راست بولی در موسورهای راست گرد
سان دهنده مقدار آواس موتور و علامت طرف چپ بولی
مقدار ریزارد حرقه را نیسان می دهد .



صفحه زیرین دلكو (نابت) صفحه روشن (محرك)



صفحات دلكو

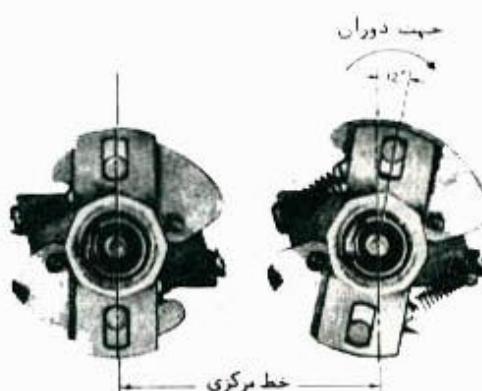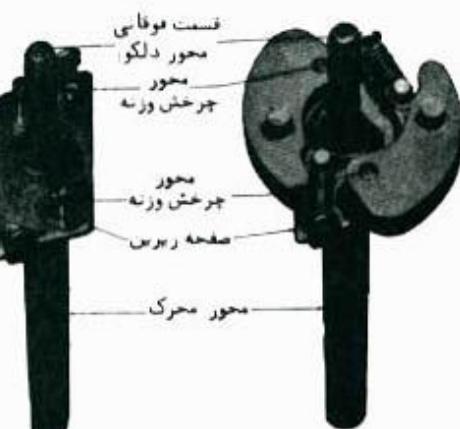

فعال شدن وزنه غيرفعال بودن وزنه

سل دلكو و ورشهای آواس دهنده




صفحه زيرين دلكو (بالائي)

صفحه دلكو

صفحات دلكو

دلكو دارای دو صفحه است - يكی ثابت (Zirbin) و دیگری متحرک (بالائي) - صفحه پاشيني با چند بيج به بدنه دلكو ثابت شده اما صفحه بالائي روی صفحه زيرين حرکت نوسانی داشته و تا چند درجه می تواند تغيير وضعیت بدهد . اين صفحه به ميله ديافراگم دستگاه خلاطي اتصال دارد ، اشكال فوق جند نمونه صفحه دلكو را شان می دهد . در سكل صفحه بعد روش اندازه گيري آواس جرقه با جراج دلكو شان داده می شود .

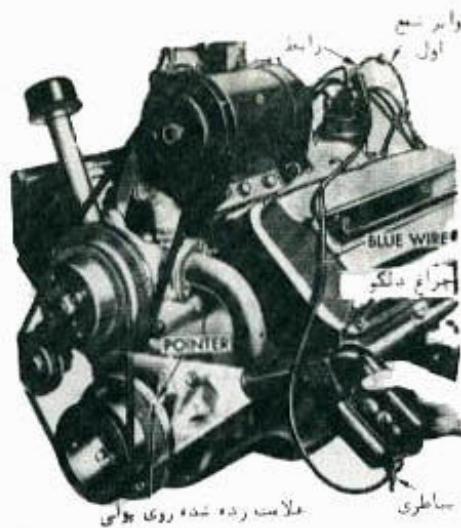در برخی موبورهای پیکان از دلكوی ۴۵۰ استفاده




(نوعی جراغ دلکو ساکسل کدہ آواس مفهدای)

این جراغ دارای پیچ سطحی است که سا آن می بوان علاوه
علیه هرگز نیستون یک را بر هم سطح نمود تا
معدار آواس روی صفحه دستگاه متغیر شده و بسادگی قابل
خواندن باشد.

می شود و با جرخاندن در جهت ۸ صفحه پلاسینها، هم
جهت باد دوران میل دلکو حرکت کرده و حرقه ریباردمی شود—
در شکل زیر ساختمان آن نشان داده می شود.

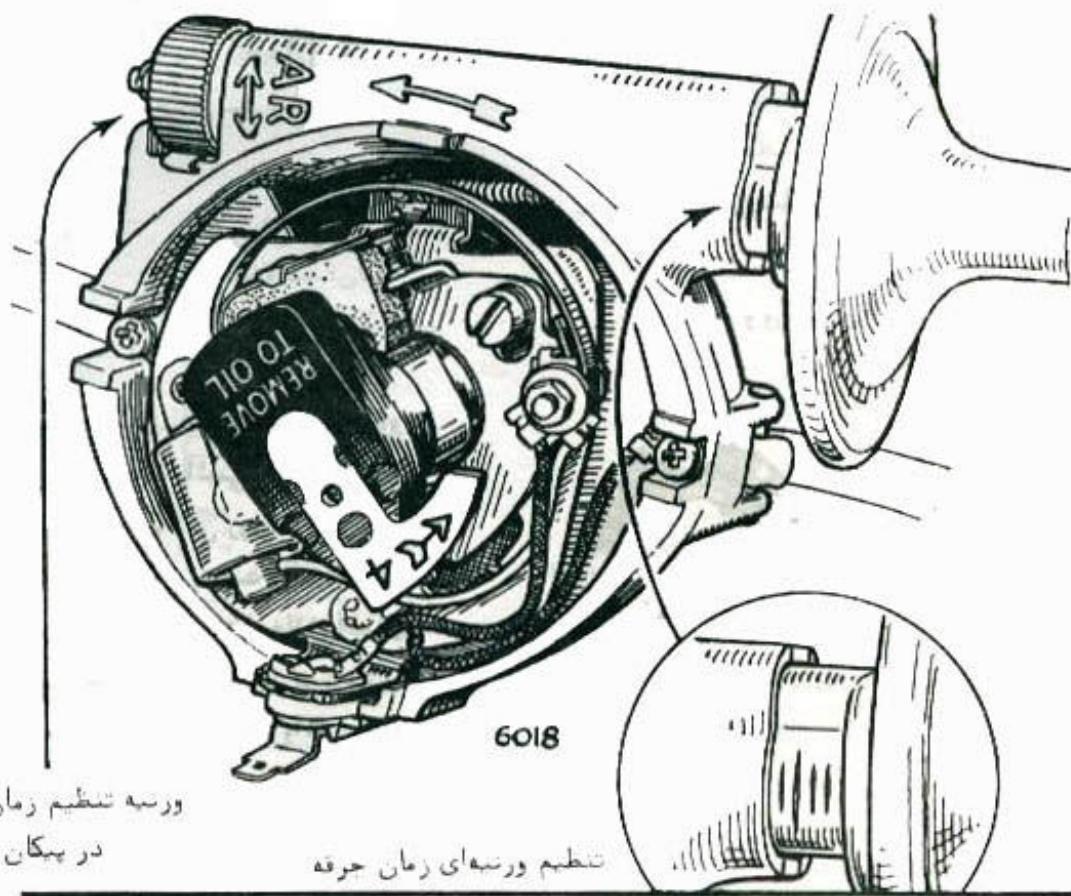شده که مجهر به وسیله ای جهت تنظیم زمان حرقه می باشد—
با جرخاندن سهره ورسه در جهت ۸ صفحه پلاسین هادر
جهت حلاف دوران میل دلکو حرکت سهوده و حرقه آواس




توضیح: ۱- پس از مدتی کار (۱۰،۰۰۰ مایل با ۱۶۰۰۰ کیلومتر) روی سطح پلاسن‌ها و با روی الکترود شمع را کشد می‌پوشاند که مانع پرش جرقه در شمع شده و لیزر مدار ثانویه را افزایش می‌دهد. بهمین دلیل در منحنی‌های فوق شمع تو ما سمع مقایسه شده که ۱۶۰۰۰ کیلومتر کار کرده است.

۲- نزدیک بودن کوبیل و دلکو و کوناھی و ابرهای رابط‌آنها از افت ولتاژ مدار ثانویه جلوگیری می‌کند.

۳- رفیق و غلیظ نمودن نسبت سوخت کاربراتور مقدار ولتاژ مدار ثانویه را تغییر می‌دهد. این مقدار بعلت تنظیم نبودن کاربراتور ما ۴۰٪ تفاوت می‌کند.

آوانس خلائی (خودکار)

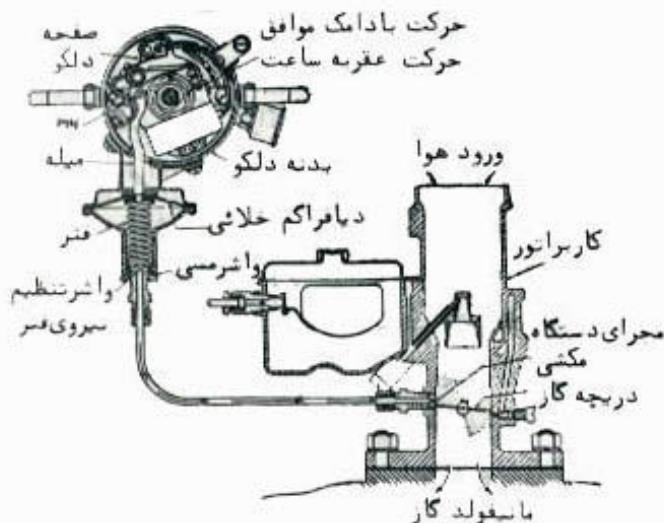بین آوانس‌ولیه (استاتیکی) تا شروع عمل دوره‌های دلکو آوانس خلائی عمل می‌کند و تا دوره‌های بالا مقدار آن ادامه دارد - دستگاه آوانس خلائی دارای دیافراگمی است که لوله مکشی آن به بالای دریچه گار متصل بوده و میله دیافراگم به صفحه متحرک دلکو اتصال داده شده است.




عوامل مؤثر در ولتاژ مدار ثانویه جرقه

۱- شمع و پلاتین نو - با افزایش دور موتور ولتاژ مدار ثانویه نیز افزایش پیدا می‌کند - منحنی ۲ حداکثر ولتاژ مدار ثانویه را در دور بالای موتور و در سرعت کم خودرو نشان می‌دهد - و منحنی ۳ حداقل ولتاژ جرقه شمع و پلاتین نورا نمایش می‌دهد.


۲- شمع و پلاتین کارکرده - شمع و پلاتین کارکرده در دورهای زیاد موتور با ولتاژ بالا و در دورهای کم موتور با ولتاژ نسبتاً کمتری کار می‌کند منحنی (۱) مربوط به شمع و پلاتینی است که ۱۰۰۰۰ مایل کار کرده‌اند.

۳- نسبت اختلاط کاربراتور در شمع و پلاتین کار کرده (۱۰۰۰۰ مایل) - در حالت نیمه بار ولتاژ لازم مانند منحنی ۴ و در حالت تمام بار مانند منحنی ۵ است. بطور کلی با افزایش علطف سوخت موتور ولتاژ حرفه سیزافرایش پیدامی کند.

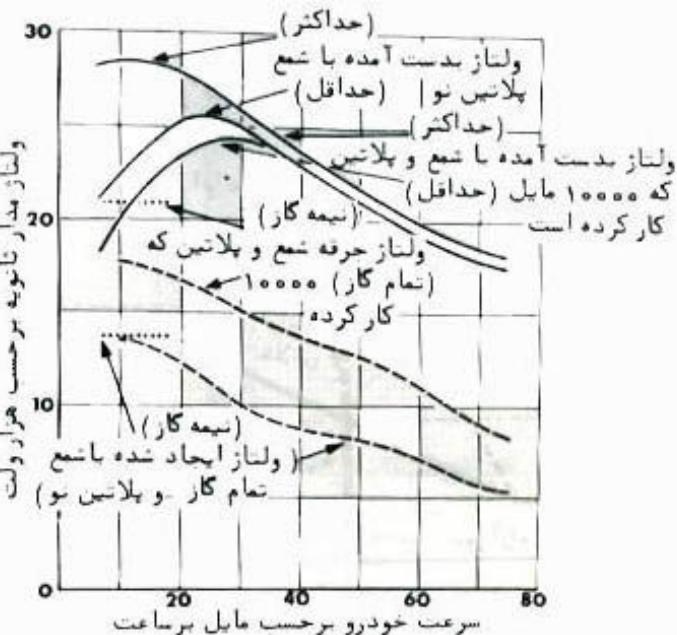
۴- نسبت اختلاط کاربراتور در شمع و پلاتین نو - مقدار ولتاژ مورد نیاز در شرایط نیمه بار و تمام بار کمتر از شمع و پلاتین کارکرد هاست منحنی ۶ ولتاژ مورد نیاز شمع و پلاتین نورا در حالت نیمه بار و منحنی ۷ ولتاژ مورد نیاز را در حالت تمام بار نشان می‌دهد.



جهت حرکت صفحه دلکو

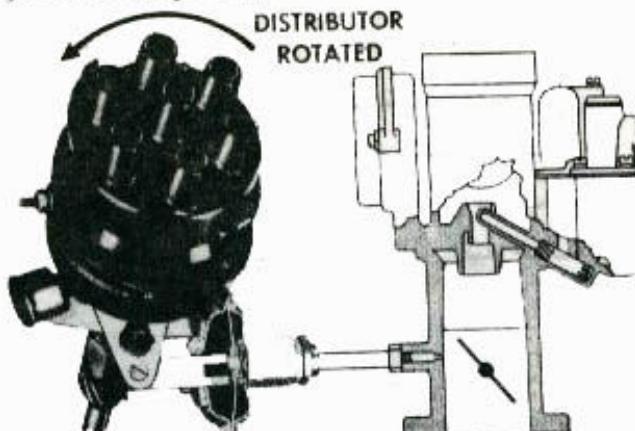

مکانیزم آواس خلاشی

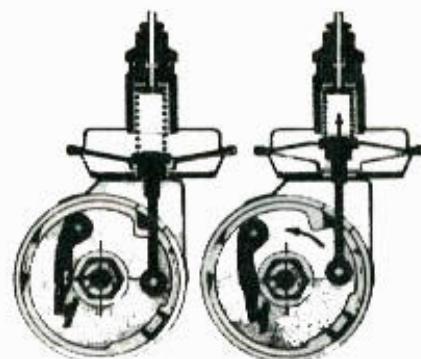


جهت حرکت صفحه دلکو در موقع آواس خلاشی



۲- آواس وزنهای بصورت خطی مایل با افزایش دوران تاحد معینی بالا می رود .

۳- آواس خلاشی بصورت خطی عمودی از لحظه

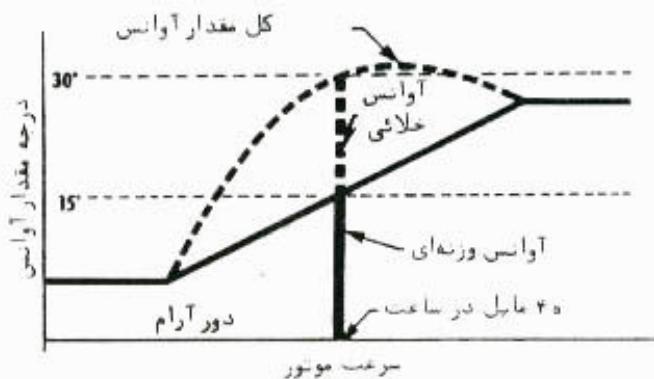

تعییرات آواس وزنهای و خلاشی بر حسب سرعت مونور

وقتی دریچه کارکمی بازشود سرعت عبور هوادر مقابل مجرای متصل به دیافراگم زیاد شده درنتیجه در قسمت خلاشی دیافراگم افت فشار ایجاد می شود که اختلاف فشار دو طرف دیافراگم سروشی به میله آن اعمال شموده و این نیرو صفحه منحرک دلکو را در جهت خلاف میل دلکو چند درجه می گرداند - و به این ترتیب پلاتین هارا سریعتر باز می کند یعنی پلاتین ها قابل از آنکه با چرخش میل دلکو بواسطه بادامک در نقطه معینی باز شوند با حرکت پلاتین ها بطرف بادامک عمل بازشدن زودتر انجام می شود .

منحنی آواس خودکار (وزنهای و خلاشی)

۱- آواس اولیه بصورت خطی افقی با مقدار ناتب نا دور آرام ادامه دارد .

شود، باید از فنرهای ضعیف برای استفاده کیم و بالعکس هرگاه حداکثر آوانس حرقه (۲۴ درجه) در ۴۰۰۰ دور در دقیقه مطلوب باشد باید فنرها را قوی تر ناعایم.

بنابراین نیروی کشی فنرها عامل تعیین کننده سبک منحنی A بوده و با کاهش نیروی فنر منحنی به خط قائم نزدیکتر می شود.

کاهی حالت مطلوب آوانسوزنایی با استفاده انتخاب سودن کش فنرها حاصل می شود یعنی یک فنر را ضعیف و فردی یک را قوی تر طرح می کنند، در این صورت فنر ضعیف بر در دورهای کم و فنر قوی بر در دورهای زیاد احراز آوانس نمودن را می دهد.

منحنی B برای دلکوهایی است که فنرهای وزنهای آنها دارای نیروی سرازیری نمی باشد.

خط C عمل وزنهای را نشان می دهد که فنر ضعیف آن را کنترل می نماید و لذا با شیب تنیدی عمل آوانس افزایش می یابد (ع درجه بهارای ۱۰۰ دور در دقیقه) – از هر ۲۰ دور بدلاً هر دو فنر عمل کرده و خط Z را بوجود می آورند.

زاویه مکث یا نشت پلاتین (Dowell WELL) به زاویهای که در طول آن پلاسیس ها روی هم می شینند و حریان از مدار اولیه جهای اسایع کوبل می گردند مکث یا داول گویند – همانطوری که قبل "اساره شد" – اسایع کوبل و رسیدن حریان در سیم پیچ اولیه مقدار حداکثر $\frac{V}{R} = 1$ لحظه ای بوده بلکه زمان کوتاهی لازم دارد لذا به مقدار نشست پلاسیس ها باید توجه کامل نمود ساقدرت حرقه در اثر اسایع کامل کوبل افزایش پیدا کند.

زاویه مکث در موتورهای مختلف

در موتور دو سیلندر مقدار زاویه داول حدود ۱۲۵ درجه - در سه سیلندر ۷۲ درجه و در ۴ سیلندر ۵۵ درجه و در شش سیلندر ۳۶ درجه و در ۸ سیلندر ۲۸ درجه می باشد: در دلکوی بیکان مدل ۴ ۲۵ لوکاس مقدار داول 3 ± 6 در مدل ۴ ۴۵ لوکاس 5 ± 1 در مدل پژو (دو سولید) 1 ± 5 است.


بازشن دو ریجه کار تا تمام بار حریان دارد بطوری که در حد متوسط مقدار آن حداکثر و در تمام بار مقدار آن به صفر می رسد.

متلا "در ۴۰ ماهی برساعت (هر ماه ۶/۱ کیلومتر است) مقدار آوانس وزنهای ۱۵ و مقدار آوانس خلاشی نیز ۱۵ و جمعاً " مقدار دو آوانس بصورت منحنی (خط جین) از حالت آزادگردی تا مقدار تمام بار درمی آید.


اثر آوانس وزنهای (منحنی زیر) اندازه آوانس وزنهای در دلکوهای مختلف 18° تا 40° از گردش میل لنگ می باشد، تفاوت دو مقدار مذکور برای موتورهای با قدرت کم و موتورهای با قدرت زیاد و دور زیاد است.

اگر نیروی فنرها و وزنهای دلکو بکان باشد آوانس وزنهای توسط هر دو وزنه بطور برابر از دوران ۲۰۰ دور میل لنگ آغاز می شود، برای دلکوی معینی منحنی آن مانند (A) می باشد، بطوری که دیده می شود از دور ۲۰۰ دور عمل آوانس وزنهای شروع شده و تا ۳۲۰۰ دور بحداکثر رسیده (۱۲ درجه) و ثابت می گردد، یعنی در ۳۲۰۰ دور در دقیقه از گردش میل لنگ ۲۴ درجه حرقه زودتر زده می شود.

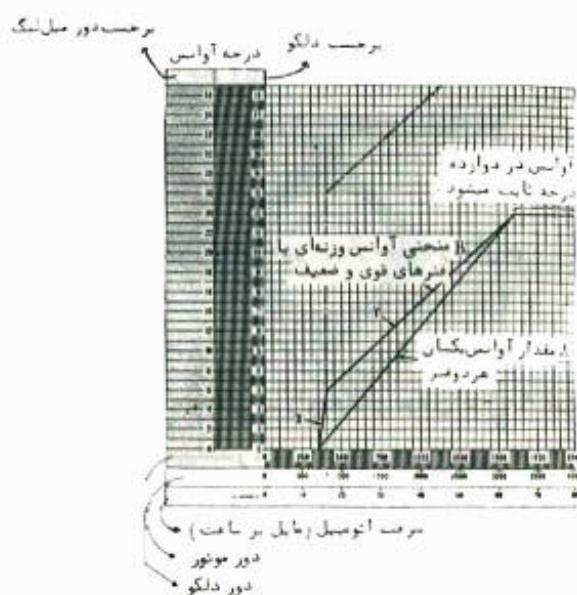اگر بخواهیم ۲۴ درجه آوانس حرقه (۱۲ درجه بر حسب دور میل دلکو) در ۴۰۰ دور میل لنگ حاصل



منحنی آوانس وزنهای با فنرهای بکان - A

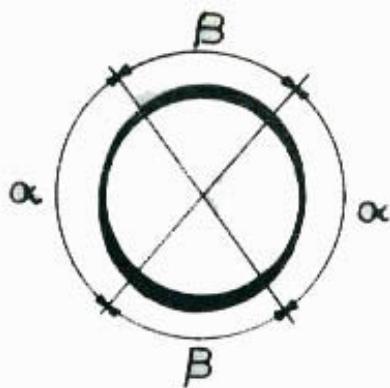

$$2\alpha + 2\beta = 360$$

راویه کلی یک سیلندر


$$\alpha + \beta = 180 = \gamma$$

راویه داول درجه

$$\alpha = \% 60 \times 180 = 108$$

راویه باز بودن درجه

$$\beta = 180 - 108 = 72$$

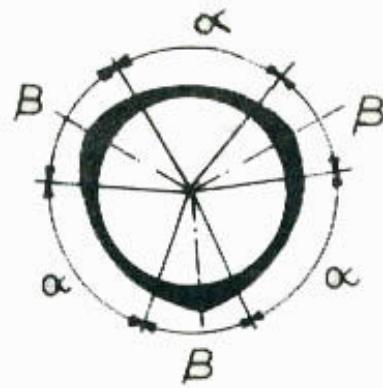

$$2\alpha + 2\beta = 360$$

راویه کلی


$$\alpha + \beta = 120 = \gamma$$

داول درجه

$$\alpha = \% 60 \times 120 = 72$$

درجه

$$\beta = 120 - 72 = 48$$

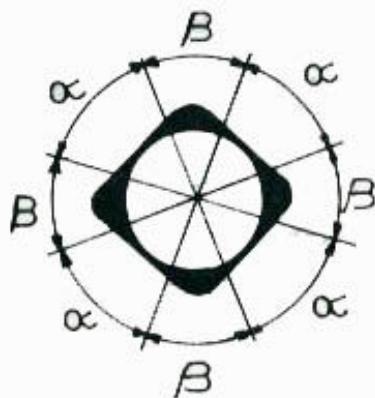

$$2\alpha + 2\beta = 360$$

کلی (درجه)


$$\alpha + \beta = 90 = \gamma$$

داول درجه

$$\alpha = \% 60 \times 90 = 54$$

باز بودن درجه

$$\beta = 90 - 54 = 36 = \gamma$$

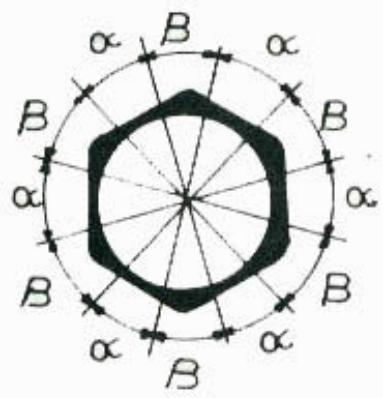

$$2\alpha + 2\beta = 360$$

کلی

$$\alpha + \beta = 45 = \gamma$$

داول درجه

$$\alpha = \% 60 \times 45 = 27$$

باز بودن درجه

$$\beta = 45 - 27 = 18$$

مثال: در موتور چهارسیلندر داریم:

$$4\alpha + 4\beta = 360$$

$$\alpha + \beta = 90$$

زاویه بسته بودن + زاویه باز بودن = 90° فرصت لازم برای یک سیلندر.

معنی برای یک سیلندر پلاتین ها 90° درجه فرصت باز و بسته بودن دارد.

حال اگر 40° از این فرصت را به بسته بودن بدهیم خواهیم داشت:


تغییرات زاویه داول

همانطوری که ملاحظه می شود با افزایش تعداد سیلندر ار مقدار راویه داول پلاتین کاسته می گردد - و از حائی که مقدار روی هم نشست پلاتین هامهمتر از مقدار باز بودن آنست لذا از فرصتی که برای یک سیلندر دارد بیشترین مقدار را به بسته بودن و کمترین مقدار را به باز بودن می دهدند - به این منظور $45 - 60$ درصد را به بسته بودن و $40 - 35$ درصد را به باز بودن اختصاص می دهند.


$$\alpha = \% 60 \times 90 = 54^\circ$$

و مقدار باز بودن عبارتست از : $\beta = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ$

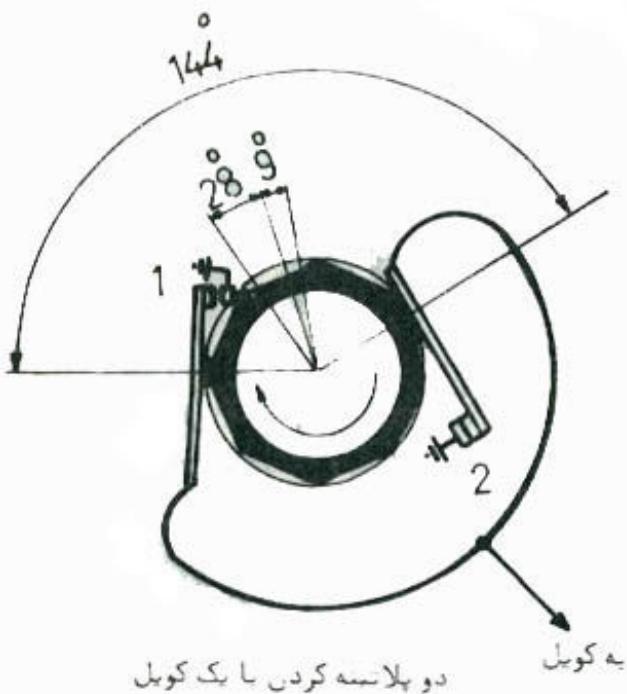در موتور ۴ سیلندر مقدار داول ۵۲ تا ۵۷ درجه می باشد و باز بودن ۳۶ تا ۳۳ درجه است.



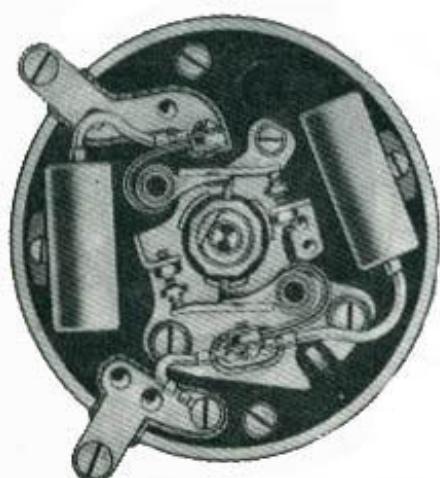اباع پلاتن های دوبل در موتورهای ۸ و ۶ سیلندر




۱ - صفحه پلاتن دو پلاسنه با دوکوبل و دو دلکو


راههای افزایش زاویه داول در موتورهای ۸ سیلندر به بالا مقدار زاویه داول کمتر از ۲۸ درجه می شود که در دورهای زیاد بعلت عدم اشاع کامل کوبل قدرت حرقه کافی نمی باشد . برای جبران کمود زاویه داول در موتورهای پرسیلندر تندگرداز روشهای زیر استفاده می شود :

الف - دوپلاتینه کردن دلکوبایک کوبل (سکل زیر) - در این روش از دو پلاتین استفاده شده است که پلاتین دوم 144° سعد از پلاتین اول نصب می شود بعنی وقتی یک پلاتین در رأس بکبادامک هشت ضلعی قرار می گیرد پلاتین دوم 9° درجه بعد به رأس هشت ضلعی بادامک می رسد .


$$144^\circ + 9^\circ = 144^\circ \times 3 = 45^\circ$$

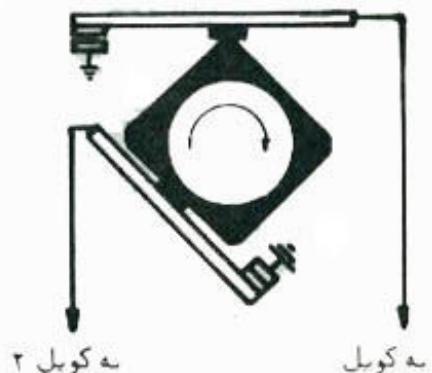با این ترتیب وقتی پلاتین اول باز می شود حریان کوبل قطع نمی گردد و نا 9° درجه بعد هنوز عمل اشاع کوبل ادامه دارد . وقتی پلاتین دوم باز شود مدار اولیه سطور کامل قطع شده و حرقه زده می شود .




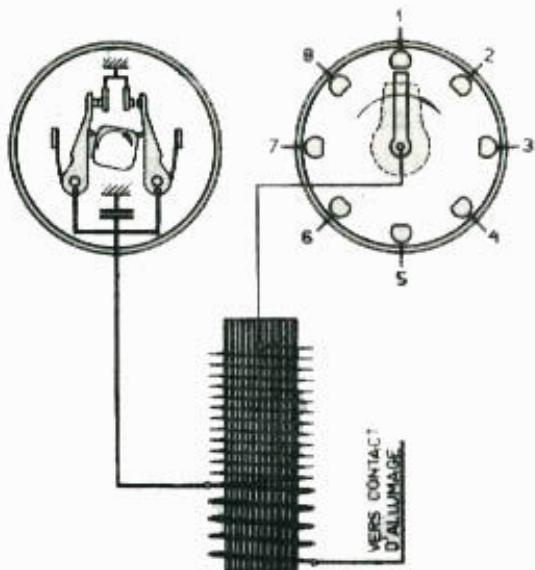

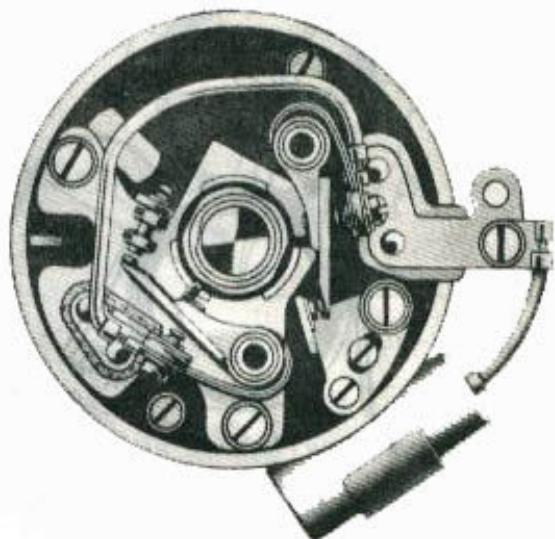کاهی برای افزایش زاویه داول در موتورهای ۸ سیلندر از دو پلاتین موازی - یک کویل و یادامک ۴ بر استفاده می شود محل پلاتین ها طوری طراحی می گردد که در هر ۴۵ درجه یکبار هر پلاتین بعدت ۹ تا ۱۵ درجه باز باشد . مانند شکل صفحه قفل .



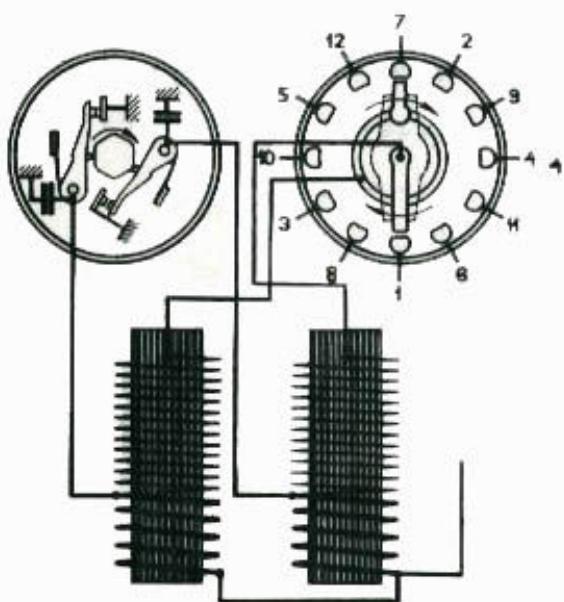۲ - صفحه پلاتین برای دلکوی دوبل و یک کویل



۳ - صفحه پلاتین برای دو دلکو و دو کویل .

شکل فوق مدار جرقه موتور ۱۲ سیلندر را نشان می دهد که دو کویل و دو پلاتین در آن بکار رفته است . هر پلاتین در فاصله ۳ درجه عمل می کند . چکش برق دوبل می باشد .

پلاتین اول رودر سنه و رودر بار می شود
پلاتین دوم دبربر بازو دبرتو سنه می شود به طوری که :

$$\alpha + \beta = 45$$

$$\text{مقدار داول}^{\circ} = 27 = 25 \times 25\%$$

$$\text{مقدار بار بودن} = 18 = 25 - 22$$

با دو پلاتینه سودن ۹ درجه به بسته بودن اضافه
و ۹ درجه از باز بودن کاسته می گردد پس :

$$27 \text{ درجه بک پلاتین و } 9 \text{ درجه پلاتین دیگر بسته}\text{ است}$$

$$\alpha = 27 + 9 = 36$$

$$9 \text{ درجه هر دو پلاتین بار هستند.}$$


$$\beta = 18 - 9 = 9$$

و باین ترتیب داول موتور آ سلیندر برابر موور ۶
سلیندر می گردد .



ب - دوپلاتینه کردن با دوکوبیل شکل صفحه ۱۵ برای
موتورهای آ سلیندر می توان از سادامک ۴ بر و دو پلاتین
و دوکوبیل استفاده نمود - به طوری که وقتی یکی از پلاتین ها
دروآس یکبادامک قرار دارد پلاتین دیگر در فاصله ۱۳۵
درجهای آن باشد ما این روش رمان انساع کوبیل به مقدار
۴ سلیندر می رسد .

زاویه داول را چگونه تنظیم کنیم ؟
مقدار زاویه داول را می توان با درست تنظیم سودن
فاصله دهانه پلاتین ها سنجیم نمود . زیرا همان طوری که
ذکر شد مجموع زاویه بار بودن و بسته بودن پلاتین های
یک سلیندر ثابت است (زاویه بار بودن + زاویه بسته
بودن = مقدار ثابت) پس هر کاهدهانه پلاتین بیشتر از حد
باز ناشد مقدار سنه بودن کم خواهد شد وبالعکس .

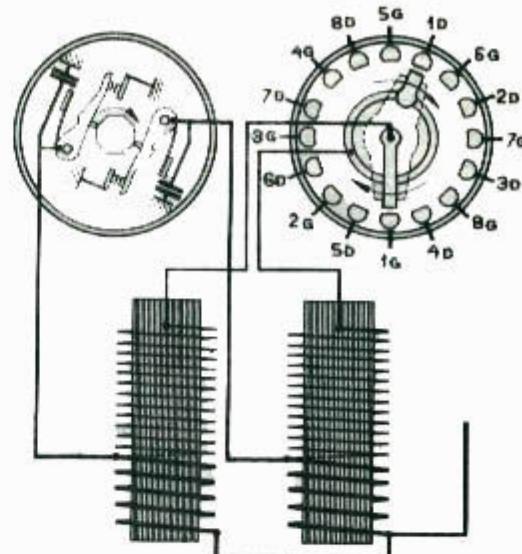اسکالات تنظیم غلط پلاتین ها
۱ - اگر فاصله دهانه پلاتین ها کم باشد - داول
پلاتین افزایش بافته و در دورهای کم کوبیل گرم می کند
بعلاوه جون دیوترا باز می شود برق رینارد بوده و زمان
حرقه زیستی سهم می خورد و قدرت موتور کم می شود .
۲ - اگر فاصله دهانه پلاتین ها زیاد باشد - داول
پلاتین کاهش بافته و در دورهای بالا قدرت حرقه کم شده





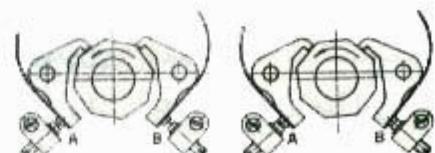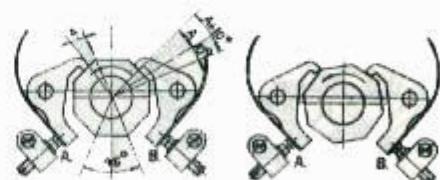$D = \text{راست}$ $G = \text{حصب}$
شکل فوق سیستم حرقه موتور آ سلیندر را نشان می دهد که هر سلیندر آن دارای ۲ شمع بوده و هر شمع توسط یک کوبیل و یک پلاتین محرا بخوبی می گردد .
پلاتین ها هر دو سه هم بازو سنه می شود جکش سرق آن دوبل می باشد .



و صع فرار گرفتن پلاتین دوبل در موتور آ سلیندر
جناعی فورد .

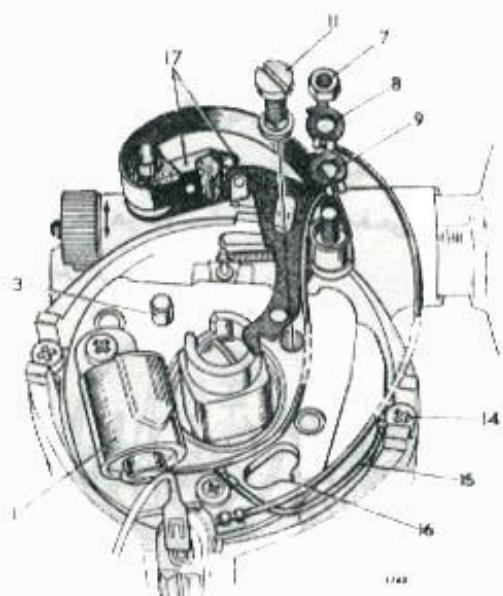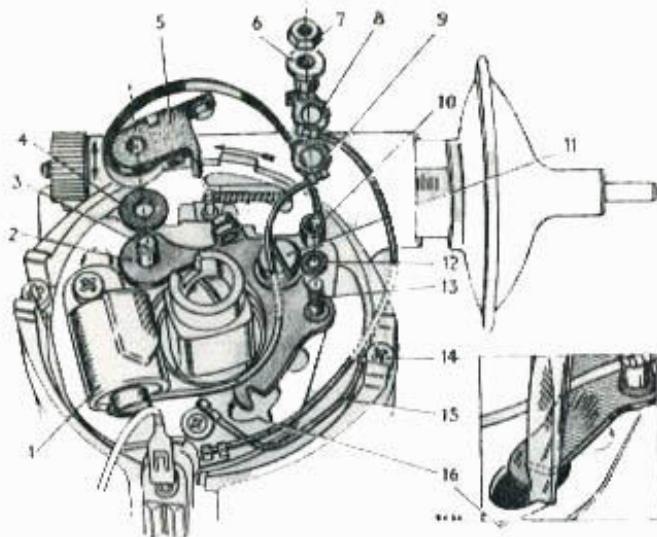
و کاهی مسور ریب می زند – بعلاوه جون پلاتین هارودر
سازمی شوید برق آواس شده و ممکن است مسور ضربه دار
کار کند.




محضات دلکوی ۲۵۱۰۴

- ۱ - خازن دلکو
- ۲ - یاوه پلاسی سات
- ۳ - محور پلاسی محرک
- ۴ - واسر عایق گندله پلاستیکی
- ۵ - قسر محرک
- ۶ - واسر عایق گشده
- ۷ - مهره
- ۸ - بررسیال مار ضعیف کول

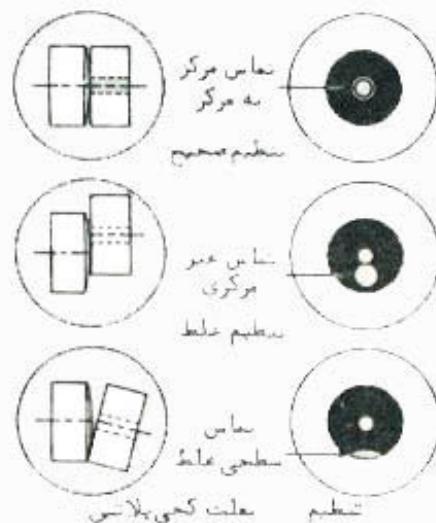تنظیم دهانه پلاتین
دهانه پلاتین را با قیلر بادزاره توصیه شده باید
تنظیم معود و قفل از تنظیم سه تراست و صعبت دهانه پلاتین ها
را از نظر کجی - سوختگی و غیره مورد بررسی قرارداد.




تنظیم علته به عنای کجی پلاس

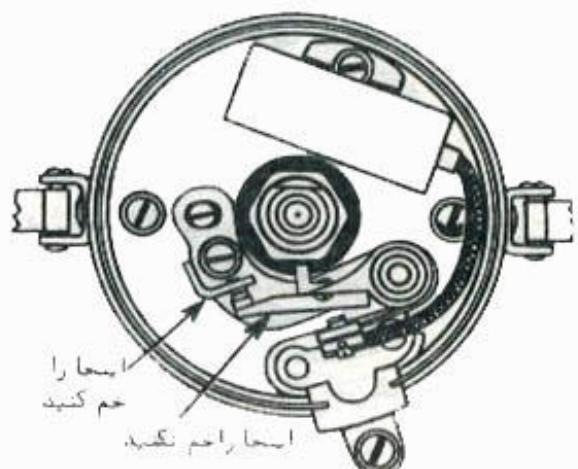


برای تنظیم پلاتین ها نباید اهرم پلاسی محرک
را حم معود نکند بلکه ناید - احمد معود یاوه پلاس سات
سبت با اصلاح پلاس اقدام کرد.

شکل ریز می‌توان آن را اندازه‌گیری نمود – سیروسنج را به پلاتین منتحرک تکیه داده در حالیکه بادامک میل دلکو ریز فیبر پلاتین نباشد دهانه پلاتین را تا حد بازشدن معمولی باز نموده و سیروسنج را بخوانید با لامپ ۱۲ ولتی هم می‌توان چکوگی فربت پلاتین را تا حدودی مورد آزمایش قرار دارد – لامپ را بطور موازی با پلاتین‌ها بسندید و میل دلکو را بگردانید تا لامپ روش شود (سوئیچ باز است) – روش شدن لامپ در دلکوئی که پلاتین آن فربت خوبی دارد به قدریت انجام می‌شود – یعنی فربت خوب پلاتین باعث سرعت عمل دربار و بسته شدن پلاتین‌ها می‌گردد.

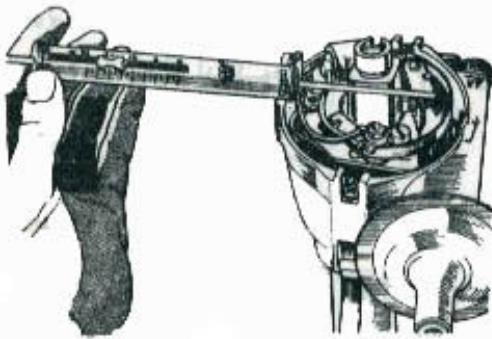

طرارانداره‌گیری فربت پلاتین دلکو

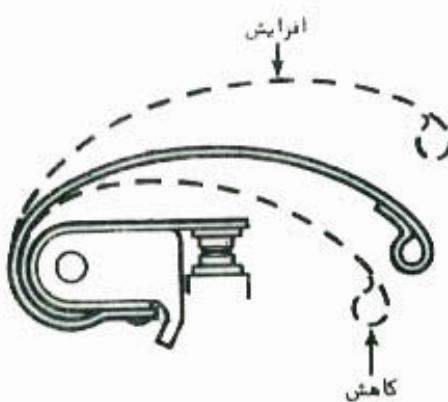اصلاح نیروی فنر پلاتین منتحرک
در صورتی که نیروی فنر پلاتین منتحرک زیاد باشد حلقه فنر را از پیچ آن خارج نموده و قوس فنر را بطرف بیرون دلکو و در صورتی که نیروی فنر پلاتین کم باشد قوس را بطرف داخل دلکو فشار دهید تا نیروی فربت پلاتین منتحرک در حد لارم تنظیم گردد شکل زیر.



- ۹ - سیم مثبت خازن
- ۱۰ - فنر پلاتین منتحرک
- ۱۱ - پیچ ثابت کننده پلاتین
- ۱۲ - واشر عایق کننده
- ۱۳ - نگهدارنده پلاتین منتحرک
- ۱۴ - پیچ نگهدارنده صفحه ثابت پلاتین
- ۱۵ - سیم بدنه کننده صفحه پلاتین
- ۱۶ - شیاراتکا برای تنظیم پلاتین
- ۱۷ - پلاتین منتحرک

کار روی دلکو و سرویس آن

۱ - پلاتین منتحرک را برداشته و به محور آن (۳) کمی گریس بزنید.

۲ - پیچ نگهدارنده پلاتین ثابت (۱۱) را با آچار پیچ گوشتشی مناسبی باز و بسته کنید تا از خراب شدن سر پیچ جلوگیری شود.

۳ - پیچ و مهره نگهدارنده پلاتین (۷ و ۱۳) باید نسبت به سیم فشار ضعیف کویل (۸) و سیم مثبت خازن (۹) و فنر پلاتین منتحرک (۱۰) با واشری پلاستیکی (۶ و ۱۲) کاملاً "عایق‌بندی" شود.

۴ - در موقع بستن مهره (۷) و پس از عایق‌بندی کامل باید ابتدا مهره را با دست محکم کنید و سپس فقط نیم دور آن را سفت‌نمایید تا در اثر فشار مهره واشرهای پلاستیکی بریده نشوند.

۵ - دهانه پلاتین‌ها را تنظیم نموده و کمی گریس به بادامک دلکو بزنید تا از خوردگی سریع فیبر پلاتین و سائیدگی نامناسب بادامک دلکو جلوگیری شود.

۶ - سیم اتصال بدنه صفحه دلکورا (۱۵) به زیر پیچ محکم کننده صفحه ثابت، قرار داده (۱۴) و مطمئن شوید صفحه پلاتین‌ها اتصال بدنه دارد.

۷ - به نیروی فنر پلاتین منتحرک توجه داشته باشید (۵) - نیروی فنریت زیاد باعث استهلاک سریع فیبر پلاتین و بادامک شده و فربت ضعیف باعث عدم نشست کافی پلاتین‌ها روی هم لرزش به هنگام کار و نتیجتاً "عدم اشباع" کویل می‌گردد.

اندازه نیروی فنر پلاتین در دلکوی پیکانی ۲۵D۴ و ۴D۴ لوكاس ۵۱۰ گرم تا ۶۸۰ گرم است که مانند

دو ستون اول و اگر روی موتور دلکو را آزمایش کنند دو ستون دوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- برای اندازه‌گیری مقدار خلاه موتور بر دستگاه مکشی که بر حسب اینچ جیوه داده شده باید از دستگاه استفاده شود.

۳- برای اندازه‌گیری مقدار آوانس وزنهای اولاً مقدار خوانده شده روی پولی مجموع دو آوانس وزنهای اولیه‌می باشد و ثانیاً "در حین آزمایش وزنهای لوله‌خلائی باید از دلکو جدا باشد.

۴- علامت روی دستگاه آوانس خلائی بصورت سه عدد حک می‌گردد - عدد اول (۴) به معنی شروع کار دستگاه خلائی در ۴ اینچ جیوه - عدد دوم (۸) یعنی حد اکثر مقدار آوانس در ۸ اینچ جیوه نجام می‌شود و عدد سوم (۵) یعنی دستگاه آوانس خلائی ۵ درجه آوانس می‌کند.

کنترل آوانس وزنهای و خلائی دلکو

با استفاده از چراغ دلکو و دورستنج در روی موتور می‌توان نحوه عمل دستگاه‌های آوانس وزنهای و خلائی را مورد آزمایش قرارداد و یا می‌توان از دستگاه آزمایش دلکو در این زمینه کمک گرفت:

۱- سیم‌های دورستنج را بطرفین کوپل متصل نموده و چراغ دلکو را به باطری و واپر شمع یک بیندید، قبلاً مقدار آوانس در حالت آرام موتور را اندازه‌بگیرید (آوانس استاتیکی) که در پیکان بین ۷ تا ۹ درجه است - اگر مقدار آوانس وزنهای در دور ۱۰۰۰ دور در دقیقه ۴ درجه است مجموع آوانس خوانده شده روی پولی موتور ۱۲ درجه حواهد بود:

آوانس در ۱۰۰۰ دور در دقیقه $= 12 = 8 + 4$ آوانس اولیه مقدار آوانس برای دلکوهای مختلف پیکانی را می‌توان طبق جدول عفّه بعد بدست آورد.

تذکرات لازم برای استفاده از جدول تنظیم دلکو در انواع دلکوهای لوکاس و پیزوئی
۱- اگرارد دستگاه مخصوص تنظیم دلکو استفاده شود

مقدار آواس خلاصی			مقدار آواس و زیمای					نوع دلکو
مقدار آواس دروی بولی (درجه)	مقدار آواس در دلکو (درجه)	اینج چیوه (خلاص)	آواس روی بولی بر حسب درجه	دور موتور در دقیقه	مقدار آواس دلکو بر حسب درجه	دور دلکو در دقیقه	شماره سریس دلکو	
۱۲ تا ۸	۶ تا ۴	۱۱	۲۸ تا ۲۴	۲۵۰۰	۱۴ تا ۱۲	۱۸۰۰	۴۱۰۷۷	
۱۰ تا ۶	۵ تا ۳	۷	۲۸ تا ۲۴	۳۰۰۰	۱۴ تا ۱۲	۱۴۰۰	با	
۷ تا ۱	۳ تا ۰/۵	۵	۱۹-۱۵	۲۰۰۰	۹/۵ تا ۲/۵	۱۰۰۰	۴۱۴۶۱	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۲/۵	۱۲-۸	۱۵۰۰	۷ تا ۵	۸۰۰		
علامت روی دستگاه آواس مکشی			۶-۲	۱۰۰۰	۳ تا ۱	۵۰۰		
۴-۸-۵			هیچ	۵۰۰	هیچ	۲۵۰		
۱۲ تا ۸	۴-۶	۱۱	۲۹ تا ۲۵	۳۵۰۰	۱۸ تا ۱۶	۲۶۰۰	۴۱۱۵۱	
۱۰ تا ۶	۵-۳	۷	۲۶ تا ۲۲	۳۰۰۰	۱۸ تا ۱۶	۲۳۰۰		
۷ تا ۱	۳ تا ۰/۵	۵	۲۰ تا ۱۶	۲۰۰۰	۱۵/۵ تا ۱۲/۵	۱۹۰۰		
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۲/۵	۱۶ تا ۱۲	۱۵۰۰	۱۰/۵ تا ۸/۵	۱۰۰۰	۲	
علامت روی دستگاه آواس مکشی			۱۶ تا ۲	۱۰۰۰	۹ تا ۷	۸۰۰		
۴-۸-۵			۱ تا ۰	۷۵۰	۳ تا ۱	۵۰۰		
۴-۸-۵			هیچ	۷۰۰	هیچ	۳۵۰		
۱۲ تا ۸	۶ تا ۴	۱۱	۲۹ تا ۲۵	۳۵۰۰	۱۵ تا ۱۳	۲۶۰۰	۴۱۱۸۳	
۱۰ تا ۶	۵ تا ۳	۷	۲۶ تا ۲۲	۳۰۰۰	۱۵ تا ۱۳	۱۸۰۰		
۷ تا ۱	۳ تا ۰/۵	۵	۲۰ تا ۱۶	۲۰۰۰	۱۲ تا ۱۰	۱۳۰۰		
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۲/۵	۱۶ تا ۱۲	۱۵۰۰	۹ تا ۷	۸۰۰	۳	
علامت روی دستگاه آواس مکشی			۱۶ تا ۲	۱۰۰۰	۵ تا ۳	۶۰۰		
۴-۸-۵			۱ تا ۰	۷۵۰	۲ تا ۰	۴۵۰		
۴-۸-۵			هیچ	۷۰۰	هیچ	۳۵۰		
۱۲ تا ۸	۶ تا ۴	۱۱	۲۹ تا ۲۵	۳۵۰۰	۱۵ تا ۱۳	۲۶۰۰	۴۱۲۹۱	
۱۰ تا ۶	۵ تا ۳	۷	۲۶ تا ۲۲	۳۰۰۰	۱۵ تا ۱۳	۱۸۰۰	با	
۷ تا ۱	۳ تا ۰/۵	۵	۱۲ تا ۱۲	۲۰۰۰	۱۱ تا ۹	۱۲۰۰	۴۱۴۶۲	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۲/۵	۱۱ تا ۷	۱۵۰۰	۶ تا ۴	۸۰۰	۴	
علامت روی دستگاه آواس مکشی			۱۱ تا ۱	۱۰۰۰	۱/۵ تا ۰	۴۵۰		
۴-۸-۵			۱ تا ۰	۷۵۰	هیچ	۳۵۰		
۴-۸-۵			هیچ	۷۰۰	هیچ	۳۵۰		
۱۶ تا ۱۲	۸ تا ۶	۱۵	۲۸ تا ۲۴	۳۵۰۰	۱۸ تا ۱۶	۳۰۰۰	۴۱۰۴۳	
۱۲ تا ۹	۶/۵ تا ۴/۵	۱۰	۲۵ تا ۲۱	۳۰۰۰	۱۶ تا ۱۴	۲۱۰۰	با	
۸/۵ تا ۴/۵	۴/۵ تا ۲/۵	۸	۱۸ تا ۱۴	۲۰۰۰	۱۱ تا ۹	۱۳۰۰	۴۱۴۵۸	
۴ تا ۰	۲ تا ۰	۶	۱۲ تا ۱۲	۱۰۰۰	۷ تا ۵	۶۵۰		
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۴	۱۲ تا ۱۰	۷۵۰	۶ تا ۴	۵۰۰	۵	
علامت روی دستگاه آواس مکشی			۱۲ تا ۰	۷۵۰	۲/۵ تا ۰	۴۰۰		
۵-۱۱-۲			هیچ	۵۰۰	هیچ	۲۵۰		

مقدار آوانس خلاصی			مقدار آوانس وزنیابی				سوع دلکو	
مقدار آوانس روی پولی (درجه)	مقدار آوانس در دلکو (درجه)	اینچ حیوه (خلا ^۱)	آوانس روی پولی بر حسب درجه	دور موتور در دقیقه	مقدار آوانس دلکو بر حسب درجه	دور دلکو در دقیقه	شاره سریع دلکو	
۱۲ تا ۸	۶ تا ۴	۱۱	۲۲ تا ۲۳	۳۵۰۰	۱۵ تا ۱۳	۲۲۰۰	۴۱۱۷۷	
۱۰ تا ۶	۵ تا ۳	۷	۲۴ تا ۲۰	۳۰۰۰	۱۳/۵ تا ۱۱/۵	۱۸۰۰	با	
۷ تا ۱	۳ تا ۰/۵	۵	۱۷ تا ۱۳	۲۰۰۰	۱۱ تا ۹	۱۶۰۰	۴۱۴۵۹	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۲/۵	۷ تا ۲	۱۴۰۰	۸/۵ تا ۵/۵	۱۰۰۰	با	
علامت روی دستگاه آوانس مکشی			۲ تا ۰	۸۰۰	۲/۵ تا ۱/۵	۶۰۰	۲۵	
۴-۸-۵			هیچ	۶۰۰	۱ تا ۰	۴۰۰		
۱۸ تا ۱۴	۹ تا ۷	۱۵	۵۶ تا ۲۲	۳۵۰۰	۲۰ تا ۱۸	۲۰۰۰	۴۱۱۷۰	
۱۸ تا ۱۲	۹ تا ۶	۸	۳۲ تا ۲۸	۳۰۰۰	۱۸/۵ تا ۱۶/۵	۱۸۰۰	با	
۱۴ تا ۵	۷ تا ۲/۵	۶	۲۴ تا ۲۰	۲۰۰۰	۱۲ تا ۱۰	۱۰۰۰	۴۱۲۶۰	
۵ تا ۰	۲/۵ تا ۰	۴	۲۱ تا ۱۷	۱۶۰۰	۸/۵ تا ۶/۵	۷۰۰	با	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۳	۱۲ تا ۸	۱۲۰۰	۳/۵ تا ۱/۵	۵۰۰		
۴-۲-۸			۲ تا ۰	۸۰۰	۱ تا ۰	۴۰۰		
علامت روی دستگاه آوانس مکشی			هیچ	۷۰۰	۲۵۰			
۱۸ تا ۱۴	۹ تا ۷	۱۵	۴۰ تا ۳۶	۴۰۰۰	۲۰ تا ۱۸	۲۰۰۰	۴۱۵۵۳	
۱۸ تا ۱۲	۹ تا ۶	۸	۳۲ تا ۲۸	۳۰۰۰	۱۶ تا ۱۴	۱۵۰۰	لوکاس	
۱۴ تا ۵	۷ تا ۲/۵	۶	۲۱ تا ۱۷	۱۶۰۰	۱۰/۵ تا ۸/۵	۸۰۰	۴۵۱۳	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۳	۲ تا ۰	۸۰۰	۱ تا ۰	۴۰۰	دوسلویه	
۴-۲-۸							-بژوئی	
۱۶ تا ۱۲	۸ تا ۶	۱۵	۳۶ تا ۲۲	۴۸۰۰	۱۸ تا ۱۶	۲۴۰۰	۴۱۵۵۱	
۱۳ تا ۹	۶/۵ تا ۴/۵	۱۰	۲۲ تا ۱۸	۲۶۰۰	۱۱ تا ۹	۱۳۰۰	لوکاس	
۸/۵ تا ۴/۵	۴ تا ۲	۸	۱۲ تا ۶	۱۰۰۰	۱۱ تا ۴	۵۰۰	با	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۴	۲ تا ۰	۶۰۰	۱ تا ۰	۳۰۰	۴۵۱۱	
۵-۱۱-۲							دوسلویه	
علامت روی دستگاه آوانس مکشی							-بژوئی	
۱۲ تا ۸	۶ تا ۴	۱۱	۳۰ تا ۲۶	۲۶۰۰	۱۵ تا ۱۳	۱۸۰۰	۴۱۵۵۵	
۱۰ تا ۶	۵ تا ۳	۶/۵	۲۶ تا ۲۲	۳۰۰۰	۱۳ تا ۱۱	۱۵۰۰	لوکاس	
۷ تا ۴	۳ تا ۰/۵	۵	۲۲ تا ۱۸	۲۴۰۰	۱۱ تا ۹	۱۲۰۰	با	
۱ تا ۰	۰/۵ تا ۰	۲/۵	۴ تا ۰	۱۰۰۰	۱ تا ۰	۵۰۰	۴۵۱۵	
۴-۸-۵							دوسلویه	
علامت روی دستگاه آوانس مکشی							-بژوئی	

مقدار آواس خلاشی			مقدار آواس و رسای				نوع دلکو	
مقدار آواس روی بولی (درجه)	مقدار آواس در دلکو (درجه)	اینج جیوه (خلاء)	آواس روی بولی (درجه)	دور موتور در دقیقه	مقدار آواس دلکو (درجه)	دور دلکو در دقیقه	شماره سرویس دلکو	
۱۲ طا ۸	۶ طا ۴	۱۱	۲۸ طا ۲۴	۲۷۰۰	۱۴ طا ۱۲	۱۳۵۰	۴۱۵۵۴	
۱۰ طا ۶	۵ طا ۳	۶/۵	۲۴ طا ۲۰	۲۴۰۰	۱۲ طا ۱۰	۱۲۰۰	لوکاس	
۶ طا ۱	۳ طا ۰/۵	۵	۱۴ طا ۱۰	۱۶۰۰	۷ طا ۵	۸۰۰	پا	
۱ طا ۰	۰/۵ طا ۰	۲/۵	۰ طا ۴	۸۰۰	۲ طا ۰	۴۰۰	۴۵۱۴	
۴-۸-۵ علامت روی دستگاه آواس مکشی							برنؤٹی	
۸	۲	۱۱	۱۸ طا ۱۴	۴۲۰۰	۹ طا ۷	۲۱۰۰	۴۱۶۰۴	
۶	۳	۱۰	۱۴ طا ۱۰	۳۲۰۰	۷ طا ۵	۱۶۰۰	لوکاس	
۳	۱/۵	۸/۵	۱۰ طا ۰	۲۱۰۰	۵ طا ۳	۱۰۵۰		
۱	۰/۵	۲/۵	۰ طا ۰	۱۲۰۰	۱ طا ۰	۶۰۰		
۴-۱۱-۴R علامت روی دستگاه آواس مکشی							۱۲	
۱۶ طا ۱۲	۸ طا ۶	۸	-	-	۱۶ طا ۱۴	۲۵۰۰	۱۴۶۸۵	
۱۳ طا ۹	۶/۵ طا ۴/۵	۷	۲۶ طا ۲۲	ریتارد ۳۳۰۰	۱۳ طا ۱۱	۱۶۵۰	لوکاس	
۹ طا ۵	۴/۵ طا ۲/۵	۶	۲۳ طا ۱۹	۳۳۰۰	۱۱/۵ طا ۹/۵	۱۲۲۵		
۳ طا ۰	۱/۵ طا ۰	۴	۲۰ طا ۱۵	۲۴۴۰	۱۰ طا ۷/۵	۸۰۰		
۴-۸-۷ علامت روی دستگاه آواس مکشی							۱۳	
۱۰ طا ۶	۵ طا ۳	۵	۳۱ طا ۲۷	۳۹۰۰	۱۸ طا ۱۶	۲۵۰۰	۴۱۶۸۳	
۶ طا ۲	۳ طا ۱	۴	۲۶ طا ۲۲	۲۸۰۰	۱۲ طا ۱۱	۱۴۰۰	لوکاس	
۳ طا ۰	۱/۵ طا ۰	۳	۱۵ طا ۹	۱۴۰۰	۷/۵ طا ۴/۵	۷۰۰		
۳-۴-۵ علامت روی دستگاه آواس مکشی							۱۴	
۱۸ طا ۹	۹ طا ۲/۵	۷	۲۴ طا ۲۰	۳۱۶۶	۱۵ طا ۱۳	۲۰۰۰	۴۱۶۸۲	
۱۴ طا ۷	۷ طا ۲/۵	۶	۱۸ طا ۱۴	۲۲۲۴	۱۲ طا ۱۰	۱۵۸۲	لوکاس	
۸ طا ۱	۴ طا ۰	۵	۱۲ طا ۸	۱۵۰۰	۹ طا ۷	۱۱۶۸		
۴-۷-۸ علامت روی دستگاه آواس مکشی							۱۵	
۱۲ طا ۸	۶ طا ۴	۸	۲۱ طا ۱۸	۴۰۰۰	۱۳ طا ۱۱	۲۴۰۰	۴۱۶۸۷	
۷ طا ۳	۳/۵ طا ۱/۵	۷	۱۲ طا ۸	۲۰۰۰	۱۱ طا ۴	۱۰۰۰	لوکاس	
۲ طا ۰	۱ طا ۰	۶	۸ طا ۴	۱۶۵۰	۴ طا ۲	۸۲۵		
۶-۸-۵ علامت روی دستگاه آواس مکشی							۱۶	

آرمایش مقایسه کنید - توجه نمایند که مقدار آوانس اولیه (استانیکی) با مقدار در حدول جمع سود و بهتر است فعلاً مقادیر آوانس را ساریگ روی بولی مسخر کنید.


مثال: اگر مقدار آوانس اولیه ۲۷ درجه آوانس در ۳۰۰۰ دور برابر ۲۷ درجه مجموع آوانس در ۳۰۰۰ دور در دقیقه عمارت است از:

$$27^{\circ} = 35^{\circ}$$

در بیکان ۳۵ درجه برای ساری ۷ دیدانه بعد از اولس دیدانه روی بولی می‌باشد، اولین دیدانه وقتی با ساختمان ثابت برابر شود نقطه مرکز بالای پیستون اول است (نمای

T.D.C)

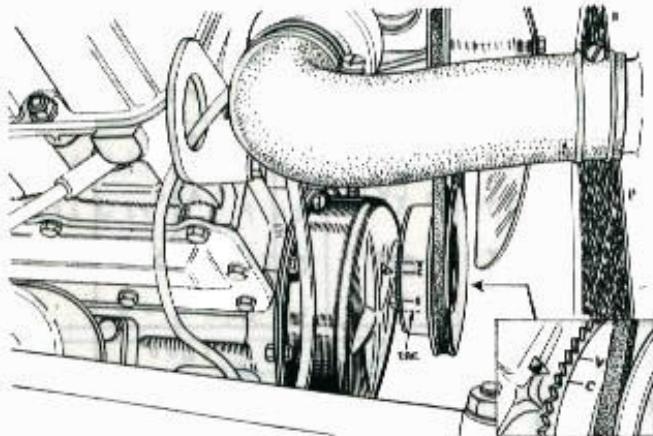۴- بعد از علامت ۳۵ درجه که برای آوانس وریمای ردهای علامتی دیگری هم سرای آوانس خلائی باید زده شود که در سکل ریربا علامت (۷) مسخر گردیده است:



علام روی بولی: نقطه مرکز بالا... آوانس استانیکی ۵ آوانس وزنه ۰، آوانس خلائی ۷

۵- دور سنجی راهه موتور منصل نموده و خلا، سنجی بین لوله خلائی دلکو و کاربراتور قرار دهید.

۶- دور موتور را به ۳۰۰۰ رسانیده و با جراغ دلکو مقدار آوانس را روی بولی سخواند:

الف- بدون اتصال دادن لوله خلائی باید مقدار

آوانس نا () که علامت آوانس وریمای در ۴۰۰۰ دور است برسد.

ب- با انتقال لوله خلائی باید مقدار آوانس به

عیب یابی و رفع عیب در دلکو

در صورتی که مقدار آوانس دلکوی مورد آرمایش با حدول فوق موافق نباشد باید دلکو را مورد باردید و تعمیر غفار داد:

الف- وزنهای و تکیه‌گاه وزنهای (صفحه زیر وزنهای) و سرمهی دلکو را با روی موتور رسمی کنید.

ب- لوله خلائی آوانس دلکو را از محل دلکو جدا کنید.

ج- دور دلکو را ریاد نموده و نحوه عمل وزنهای را بررسی کنید.

د- اگر مقدار آوانس نامنظم بالا و پائین می‌رود دلیل چیزی کی وزنهای روی تکیه‌گاه اوزنه و یا قسمت بالای محل دلکو روی قسمت زیرین است.

ه- دور را روی ۱۵۰ دور نیابت نگهداشته و در این حال لوله آوانس خلائی را به دلکو فقط وصل کنید و در موقع قطع و وصل لوله خلائی به مقدار تغییرات آوانس روی بولی دیگر نماند. در صورتی که تفاوتی بین دلکوهای مختلف نباشد روش سوجه نمایند:

- ۱- عدم کرفنگی لوله خلائی
- ۲- سداشی سی دیافراگم خلائی
- ۳- مسدود سودن سوراخ لوله خلائی روی کاربراسور
- ۴- مصل و سالم بودن میله دیافراگم به صفحه بلاستیک

روش اندازه گیری مقدار آوانس در ۳۰۰۰ دور در دقیقه

وقتی کار موتور نامنظم - مصرف سوخت ریاده موتور در دورهای بالا بعلت کمود قدرت حرقدربی بزنداده از گیری مقدار آوانس در ۳۰۰۰ دور در دقیقه الزامی است. وسائل مورد سیار: جراغ دلکو - خلا سنج - دور سنج

روش آزمایش

- ۱- لوله خلائی را از طرف کاربراسور جدا کنید.
- ۲- مقدار آوانس اولیه را با جراغ دلکو سistem تعایین کنید.
- ۳- مقدار آوانس در ۳۰۰۰ دور در دقیقه را متناسب با نوع دلکوار حدول یادداشت نموده و با دلکوی مورد

- ۲- مکش در لوله خلائی کاربراتور کافی نبوده و یا
نشستی در لوله خلا^ه کاربراتور داشته و یا مجاری خلائی
گرفتگی داشته باشد .
- ۳- دیافراگم پارگی و نشستی داشته باشد .

آزمایش جاده‌ای

بعد از تنظیم مقدار آوانس اولیه و کنترل آوانس وزنهای و خلائی می‌توان آزمایش جاده‌ای را انجام داد در آزمایش جاده‌ای زمان شتاب گرفتن اتومبیل ملاک عمل می‌باشد - به این منظور در جاده‌ای صاف و بدون شب زمان رسیدن سرعت از ۵ کیلومتر نا ۸ کیلومتر اندازه‌گیری می‌کنند .

با تغییر دادن مقدار آوانس اولیه و تکرار آزمایش جاده‌ای می‌توان گمتوین زمان را در رسیدن از سرعت ۵ نا ۸ کیلومتر که بهترین شتاب گیری است بدست آورد .

محل (۷) که برابر مجموع آوانس خلائی و وزنهای در ۳۰۰۰ دور است برسد .
ج- باید به مقدار خلا^ه در ۳۰۰۰ دور توجه داشت - در صورتی که مقدار آوانس به علامت ۷ نرسد یکی از دلایل ، رسیدن مقدار خلا^ه باندازه لازم است .

عوامل زیر در نتایج آزمایش دلکوتا تأثیر سوء می‌گذارد

- ۱- عمل کردن غلط بدستور آزمایش .
- ۲- وسائل اندازه‌گیری خراب .
- ۳- علامت گذاری غلط روی بولی میل لنگ .
- ۴- تنظیم غلط مقدار آوانس اولیه .
- ۵- ساختمن آوانس وزنهای چسبندگی داشته و روغنکاری نشده باشد .
- ۶- دستگاه آوانس خلائی چسبندگی داشته باشد .

جدول نتایج عملیات آوانس اولیه - وزنهای و خلائی

ردیف	آوانس اولیه	آوانس وزنهای	آوانس خلائی	نتایج
۱	صحیح	صحیح	صحیح	قدرت موتور خوب - شتاب گیری خوب - کار موتور نرم - مصرف کم .
۲	خیلی زیاد	صحیح	صحیح	وقتی آوانس اولیه غلط باشد آوانس وزنهای و خلائی هم غلط خواهد شد نتیجتاً " کار موتور نا آرام بوده و موتور ضربه دار کار می‌کند .
۳	خیلی کم (ریتارد)	صحیح	صحیح	آوانس وزنه و خلائی هم غلط خواهد شد - موتور گرم می‌کند - مصرف زیاد بوده - کار موتور مطلوب و میزان نمی‌باشد .
۴	صحیح	چسبندگی وزنهای یا اشکال در عمل آوانس وزنهای	صحیح	موتور بدکار می‌کند - موسور لرزدار کار می‌کند .
۵	صحیح	صحیح	عمل نمی‌کند	صرف سوخت کم شده ولی شتاب گیری موتور ضعیف است .

فشاردادن لوله لاستیکی ارتباط خلا، را با کاربراتور قطع کنید موتور را خاموش نمایید - اگر سنجی در لوله یا دیافراگم تباشد مقدار شان داده شده توسط خلا، سنج نباید تغییری نماید.

دلکوی پیکان مدل ۴ و ۵ و ۲۳

دلکوی ۲۵۰۴ دارای ورنیکای است که به کمک آن می‌توان صفحه بلاتین‌ها را چند درجه به چپ و راست چرخش داد - می‌دانیم با چرخش صفحه دلکو در جهت مخالف حرکت چکش برق حرقه آواسن و در جهت عکس


آزمایش سالم بودن دستگاه خلائی

الف - لوله خلائی را از طرف کاربراتور جدا نموده و لاستیک مناسبی (سراهی) روی لوله مکشی کاربراتور قرار دهید.

ب - خلا، سنجی روی لوله لاستیکی سراهی فرار داده بطوری که خلا، به خلا، سنج - موتور و دلکو مرتبط گردد.

ج - موتور را شروع کرده و سرعت آن را آنقدر افزایش دهید تا خلا، سنج به ۱۵ تا ۲۰ اینچ جیوه برسد.

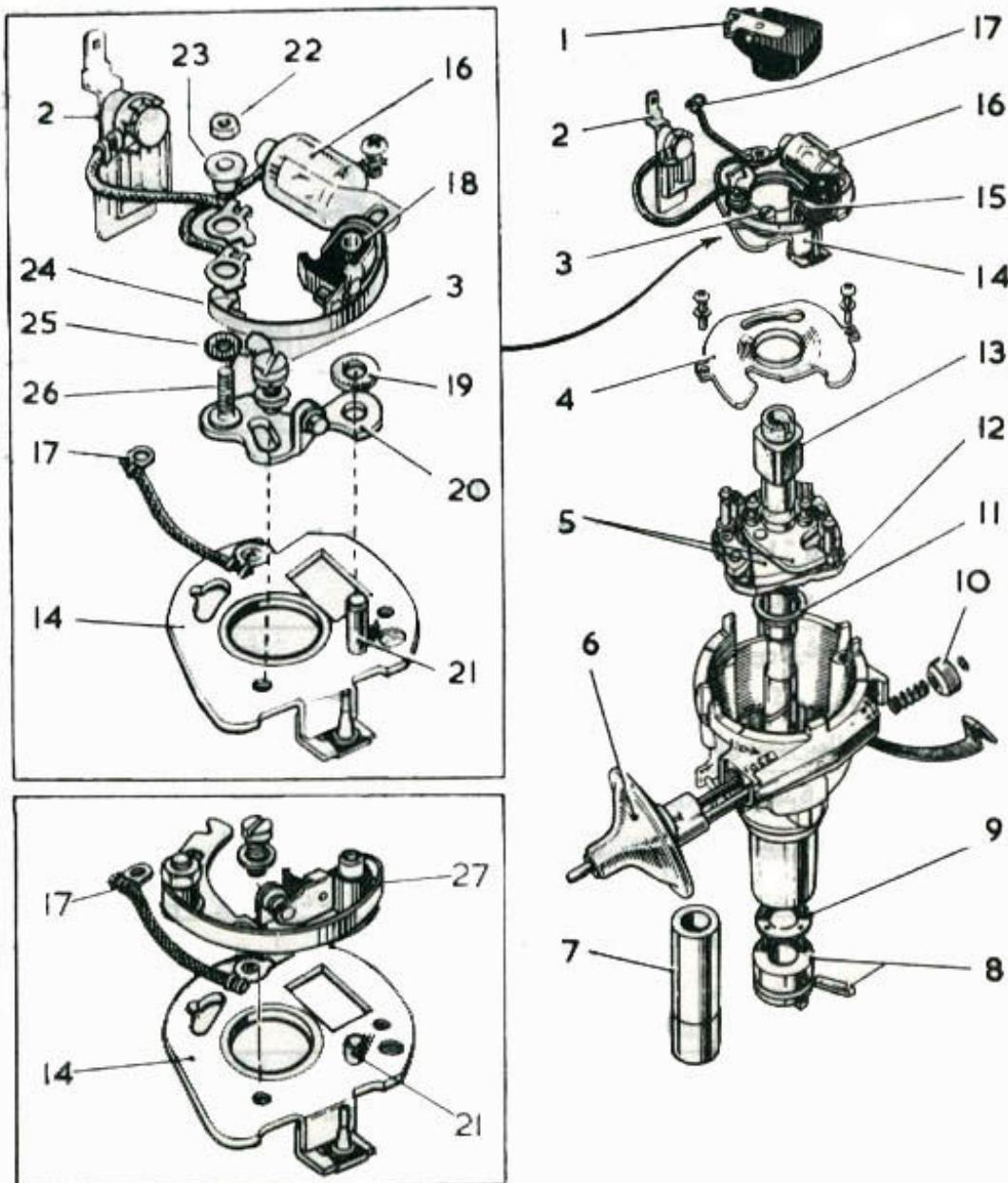د - وقتی خلا، بمقدار فوق رسید با خم نمودن و با



سناور ساریم نا روغن بخوبی در بوسن نقود نماید – واکر وقت کافی نداشته باشیم می توان در روغن کرم (۱۰۰ درجه) بوسن را بمدت ۲ ساعت سناور نمود و فرصت داد بوس همراه روغن خنک سود .

طرز جازدن بوش دلکو

- ۱- بوسن را از طرف پائین بکم بک بوش فرسوده توسط پرس جا ببرید .
- ۲- میل دلکو همراه با وزنهای را داخل بوش نموده و قفل از اینکار بخوبی روغنکاری نماید .
- ۳- میل دلکو در بوش باید روان کارکند – اگر سفت است بوش را خارج نموده و مجدداً "جا بزنید .
- ۴- میل دلکو بدنده لکوار است بهم حرکت دهید . و مرتبه "روغن بزند نا روان شود – بهتر است با دریبل با ماشین تراش بعدت ۱۵ دقیقه عمل جرخاندن و روغن زدن را ادامه داد .

روش سوار کردن دلکو

- ۱- واشر فاصله (۱۱) را روی میل دلکو گدارده و میل دلکورا روغنکاری کرده و در بوش قرار دهید .
- ۲- واشر کفی پائین را (۹) میں قسم محرك و میل دلکو قرار دهید . خارمیلهای را جا بزنید .
- ۳- وزنهای را در محل خود قرار داده و اطمینان حاصل کنید که وزنهای صحیح سوار شده‌اند سپس فرها را سوار کنید .
- ۴- قبل از گذاردن صفحه دلکو کمی روغن نمیزد تکیهگاه وزنهای بزنید – سپس صفحه دلکو را سوار نموده و بعد از متصل شودن میله‌دیافراگم خلائی و در پیچ ثابت کنید صفحه‌های پلاستیکی را به بدن محکم کنید – سوجه نماید که سیم اتصال بدهه (۱۷) درین ریکی از این پیچ‌ها قرار می‌کند .
- ۵- حازن دلکورا را روی صفحه پلاستیک سوار نموده و سیم آن را سبت به بدن عایق‌بندی نماید .
- ۶- برای بستن پلاستیکی "قبل" واشر پلاستیکی (۲۵) را روی پیچ – سپس فنر پلاستیک متحرک (۲۴) را آنکاه سر سیم حازن و سر سیم برق فشار ضعیف کوبل را قرار داده و با گذاردن واشر پلاستیکی (۲۲) آنها را سبت

آن حرفه ریتارد می‌شود – روی بدن دلکو در نزدیکی پیچ ورنیه علامت A به معنی آوانس و علامت R به معنی ریتارد حک گردیده است .

– روی قطعه عدد ۱۴ حک شده – این عدد نشان می‌دهد که حداکثر آوانس وزنهای ۱۴ درجه است .

– روی کپسول آوانس خلائی عدد ۷-۱۱-۵ حک شده که معنی آن چنین است : ۵ – معنی در خلائی برابر با ۵ اینچ جیوه دستگاه مکنی شروع سکار می‌کند .

۱۱ – معنی حداکثر آوانس در ۱۱ اینچ جیوه انجام می‌سود .

۲ – معنی حداکثر ۲ درجه دستگاه روی دلکورا ۱۴ درجه روی مونور آوانس می‌کند .

پیاده گردن دلکوری لو کاس ۴ D ۲۵

در پیاده شودن دلکورا بروش زیر عمل کنید :

- ۱- در دلکورا بردارید .
- ۲- جکش برق را بردارید (۱)
- ۳- دو عدد پیچ نگهدارنده صفحه ثابت دلکورا باز کنید (۴)

۴- بعد از آزاد شدن میله دیافراگم خلائی از صفحه متحرک پلاستیکی ها و در آوردن فیبر برق فشار ضعیف کوبل (۲) از بدن دلکورا دو صفحه پلاستیکی ها را خارج کنید (۱۴)

۵- پیچ محور میل دلکورا باز کرده و با آزاد شدن منهای گریز از مرکز قسمت فوقانی میل دلکورا (۱۳) از قسمت زیرین جدا نماید .


۶- با بیرون آوردن خارمیلهای (۸) قسمت محرك میل دلکورا جدا شود و میل دلکورا از بالا بیرون آورید .

۷- با باز شدن پیچ نگهدارنده پلاستیکی ها (۲) – (۱۸) و حازن (۱۶) و پلاستیک (۲۰ و ۲۴) آنها را از روی صفحه دلکورا جدا نماید .

۸- بوس میل دلکورا (۷) را در صورت داشتن سائیدگی ریاد با پرس از بدن حدا کنید .

۹- اگر احتیاج به تعویض بوس جدید باشد – لازمت بوس بوس را ۲۴ ساعت قبل در روغن ۳۰ سا (SAE ۴۰) بس

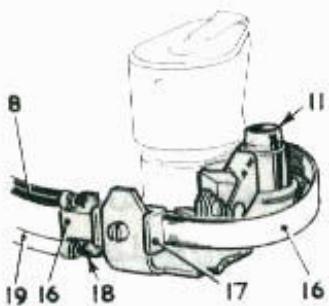به پیچ عایق بندی نمایید—پس از اطمینان از بدنه نشدن مهره (۲۲) را ببندید.



۷—فیبر سیم فشار ضعیف (۲) را روی بدنه و در محل خود قرار دهید.

۸—دهانه پلاتین هارا تنظیم نمایید (۳۸/۰ میلی متریا ۱۵٪ اینچ).

۹—با گذاردن چکش هرق و در دلکو—عمل جمع نمودن دلکو کامل می گردد.

دلکوی ۴۳ D ۴ و ۴۵ D ۴ لو کاس

بدنهاین دلکوکمی کوچکتر از دلکوی ۲۵ D ۴ بوده مدارای مرایای زیر است:

الف—دوان آن بیشتر است.

ب—پلاتین های آن نرم و بدون صدا کار می کنند.

ج—دلکودر مقابله رطوبت و گرد و غبار بهتر آب بندی شده است.

تفاوتها: ورنیه متصل به میله دیافراگم خلاشی در این نوع دلکوها وجود ندارد—و در نوع ۴۳ D ۴ دستگاه آواس خلاشی سکار نرفته است.

مشخصات :

۸—سیم خارج


۱۱—محور پلاتین متحرک

۱۲—پیچ سگهداری ده پلاتین


۱۶—غیر پلاتین متحرک،

۱۷—فیبر عایق کننده


۱۹ و ۱۸—سیم فشار ضعیف کوبل

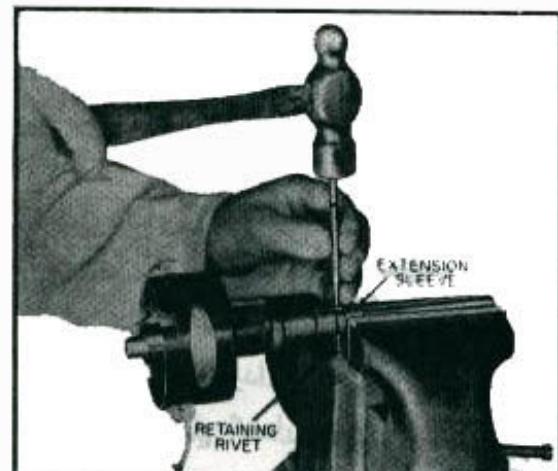


طرز درآوردن خار میل دلکو

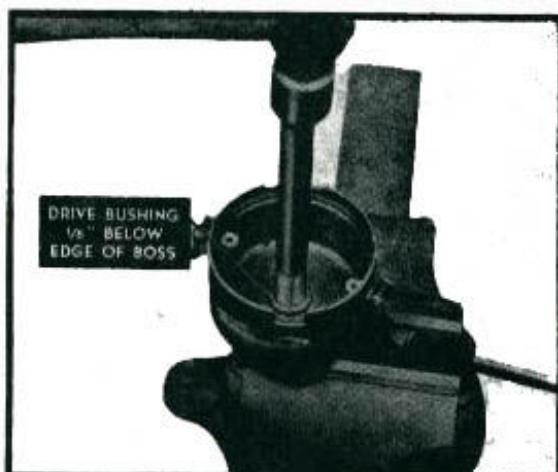


طرز حازدن بوش در نوعی دلکو

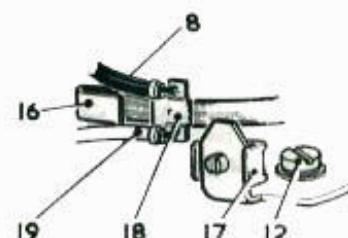


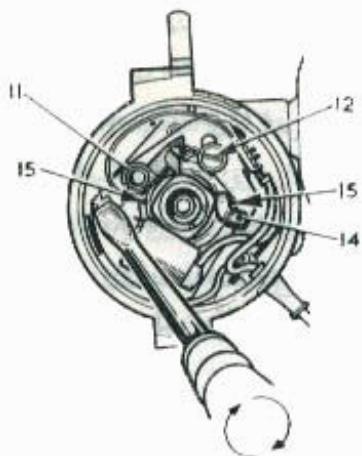

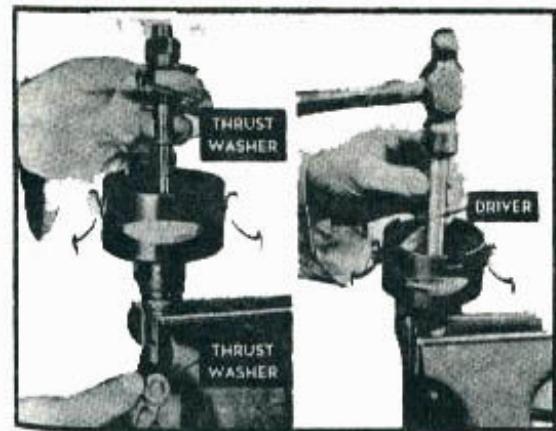
طرز حابحا کردن پلاتین ثابت برای
تنظیم دهانه پلاتین



طرز درآوردن بوش
کردن میل دلکو

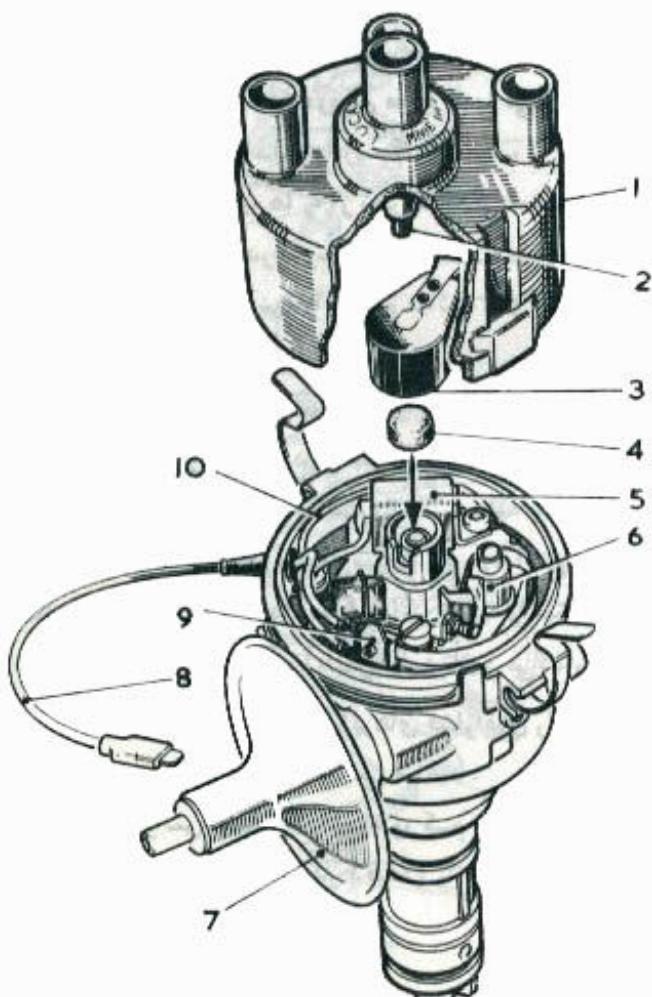

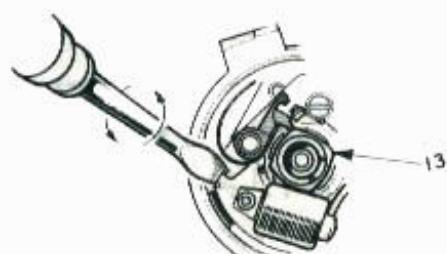- ۱ - در دلکو
- ۲ - دغال
- ۳ - چکش برق
- ۴ - نمد
- ۵ - خازن
- ۶ - فیبر پلاتین متحرک
- ۷ - دستگاه خلاصی
- ۸ - سیم فشار ضعیف
- ۹ - فیبر عایق
- ۱۰ - اتصال بدنه
- ۱۱ - محور پلاتین متحرک
- ۱۲ - پیچ تنظیم
- ۱۳ - بادامک
- ۱۴ - نمد
- ۱۵ - محل رو عنکاری



دستور باز نمودن پلاتین های دلکوی ۴۳ و ۴۵ D

- ۱ - پیچ نگهدارنده - واشر فنری و واشر تخت پلاتین ثابت را باز کنید (۱۲) .
- ۲ - با فتار دادن بروی قسمت پلاستیکی عایق کننده، (۱۲) پلاتین متحرک جدا شده و با دقت سیم فشار ضعیف کوبیل و خازن را از روی آن جدا نمایید و پلاتین ها را درآورید .
- ۳ - سوختگی مختصر را خالل زدگی کم را می توان با استفاده نرم اصلاح نمود ولی برای نتیجه بهتر در کار موتور شایسته است پلاتین های کهنه را تعویض نمایید .

دستور بستن پلاتین ها

- ۱ - سیم فشار ضعیف کوبیل و سیم خازن را درگیره خود (۱۸) کدر انتهای فنر پلاتین متحرک است قرار داده (۱۶) و مطمئن شوید که فنر پلاتین متحرک بخوبی درگیر شده باشد .
- ۲ - با مقدار کمی روغن و با دقت زیاد مواضع زیر را روغنکاری نمایید :

الف - محور پلاتین های متحرک (۱۱)

ب - نمود چرب نگهدارنده بادامک دلکو (۱۴)

ج - بادامک دلکو (۱۳)

- ۲ - پلاتین ها را نصب نموده و دهانه آنها را با فیلر بدقت تنظیم کنید و سپس آواس اولیه را کنترل نمایید .

دستور باز نمودن دلکوی ۴۳ و ۴۵ D

- ۱ - در دلکو و چکش برق را بردارید (۱ و ۲)
- ۲ - نمود چرب نگهدارنده (۲۲) روی میل دلکو را برداشته و باز نمودن پیچ دو قسمت میل دلکو - قسمت فوقانی را درآورید (۱۱) .
- ۳ - در دلکوی ۴۵ D ۴ قسمت آواس مکشی وجود دارد - پیچ نگهدارنده آنرا (۱۲) از بدن باز کنید .
- ۴ - میله دیافراگم خلائی را از درگیری با صفحه پلاتین ها آزاد سازید (۱۹) .
- ۵ - سیم برق فشار ضعیف کوبیل و لاستیک عایق کننده آن را بطرف وسط دلکو فشار دهید تا آزاد شود (۲۶) .
- ۶ - توجه کنید که صفحه ثابت پلاتین (۹) با دو گیرمه بدنه متصل می گردد (۱۰) - یکی از پیچهای آن بست نگهدارنده بدنه دستگاه آواس مکشی را هم ثابت می نماید (۱۲) - پیچ

دستور نگهداری و تنظیم دلکوی ۴۳ D ۴ و ۴۵ D

۱ - باید در فاصله هر ۸۰۰ کیلومتر پلاتین ها مورد سازرسی فرار گیرند - برای تنظیم و حافظه پلاتین ثابت می توان مانند شکل باله بیچ گوشتنی که در شیار بین پایه های پلاتین و صفحه قرار می گیرد عمل نمود .

۲ - در هر ۸۰۰ کیلومتر باید :

الف - چند قطعه روغن موتور از روی قسمت فوقا سی محور (۴) بین دو قسمت میل دلکو چکا نید تا عمل آواس و رینما رخوبی انجام بذیرد .

ب - پلاتین متحرک را با فناردادن به فیبر عایق بندی (۱۲) از روی محور لوله ای برداشته (۱۱) و کمی گریس به محور (۱۱) بزنید . این عمل باعث روان شدن حرکت پلاتین متحرک می گردد .

ج - کمی گریس به بادامک دلکو (۱۳) یا به نمود چرب - کنید آن (۱۴) بمالید و توجه کنید که مقدار گریس زیاد نباشد نا پلاتین ها را چرب نماید .

د - دلکوهای ۴۵ D ۴ محلی برای روغنکاری صفحات دلکو دارند (شماره ۱۵) با روغن موتور تمیز می توان از طریق این سوراخها صفحات دلکو را روغنکاری نمود .

ه - دهانه پلاتین ها را از نظر سائیدگی - سوراخ شدگی و سوختگی بررسی کنید در صورتی که قابل اصلاح باشد با سوهان پلاتین و سنباده نرم آنها را اصلاح نمایید - و اگر فرسودگی زیاد باشد بهتر است تعویض شوند .


و - پلاتین های تمیز شده یا سوار نموده و میل دلکو را بجرخانید و از درگیر بودن فیبر پلاتین متحرک با بادامک سل دلکو اطمینان حاصل نمایید . سپس دهانه پلاتین ها را با فیلر تنظیم کنید (۲۸ / ۰ میلی متر یا ۰/۱۵ ه اینچ) بعد از تنظیم دهانه پلاتین محدودا " مقدار آواس اولیه را کنترل کنید - تعییرات دهانه پلاتین در آواس اولیه تأثیر می گذارد .

ز - کوبیل ، در دلکو ، وواپرهای فشار قوی را تمیز کنید و روان بودن زغال دلکو را بررسی نمایید .

ح - آواس اولیه - آواس دور کم (۱۰۰۰ RPM) - آواس دور زیاد (۳۰۰۰ دور در دقیقه) را با جراغ دلکو کنترل نمایید .


سنان می دهد) .
 ۸- محور دلکو همراه با وزنهای آواس ایومانیک (۱۴) را درآورید.
 ۹- روی فیبر پلاتین متحرک و بطرف داخل قنار وارد کنید (۵) تا ترمیナル برق قنار ضعیف آزاد گردد (۷).
 ۱۰- پیچ نگهدارنده حازن (۲۲) را باز نموده و سیم اتصال بدنه را خارج کنید - به شکل درگیری صفحه پلاتین و صفحه ثابت در شکل صفحه بعد توجه نمایید - در قسمت (۱) نشان

نگهدارنده صفحه ثابت (۲۹) را باز نموده و کمی به قسمت بریده شده صفحه ثابت فشار وارد کنید تا براحتی آزاد گردد.
 ۱۱- حار نگهدارنده قسمت محرک میل دلکورا (۲۲) خارج نموده و قسمت محرک میل دلکو (۲۲) واشر آن را (۲۱) خارج نماید - قبلاً " به موقعیت حار قنار قسمت محرک و جهت چکش برق توجه داشته باشد که در موقع جمع نمودن بهمان ترتیب سوارشود (شکل بعد در مک راستا بودن سرجکس برق - پین و تعایل بطرف چپ بودن زائد قسمت محرک را

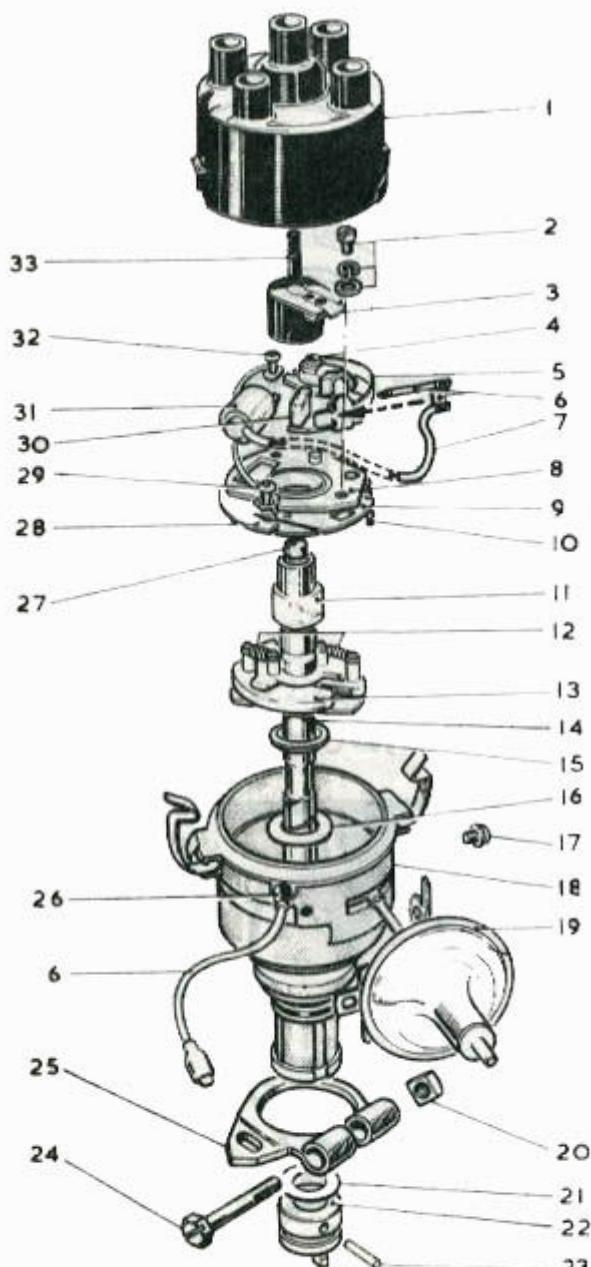

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ۱- در دلکو | ۲۳- حار مملوای |
| ۲- پیچ واشرهای تنظیم | ۲۴- پیچ تنظیم دلکو |
| ۳- پلاتین | ۲۵- واشر گلوشی |
| ۴- محور فیبری پلاتین متحرک | ۲۶- لاستیک عایق کننده |
| ۵- فتر پلاتین محرک | ۲۷- نمد |
| ۶- سیم های متصل به پلاتین | ۲۸- بریدگی صفحه ثابت |
| ۷- سیم حازن | ۲۹- پیچ محکم کننده در |
| ۸- صفحه دلکو | ۳۰- صفحه |
| ۹- صفحه ثابت دلکو | ۳۱- نمد |
| ۱۰- پایه صفحه ثابت | ۳۲- حازن |
| ۱۱- بادامک | ۳۳- صفحه دلکو |
| ۱۲- فتر وزنهای | ۱۲- سیم حازن |
| ۱۳- وزنه | ۱۳- صفحه دلکو |
| ۱۴- میل دلکو | ۱۴- صفحه ثابت دلکو |
| ۱۵- واشر پلاستیکی | ۱۵- واشر دلکو |
| ۱۶- واشر فاصله | ۱۶- واشر فاصله |
| ۱۷- پیچ نگهدارنده دستگاه | ۱۷- دستگاه خلاصی |
| مکنی | ۱۸- بدنه |
| | ۱۹- دستگاه خلاصی |
| | ۲۰- مهره تنظیم دلکو |
| | ۲۱- واشر |
| | ۲۲- محرک میل دلکو |

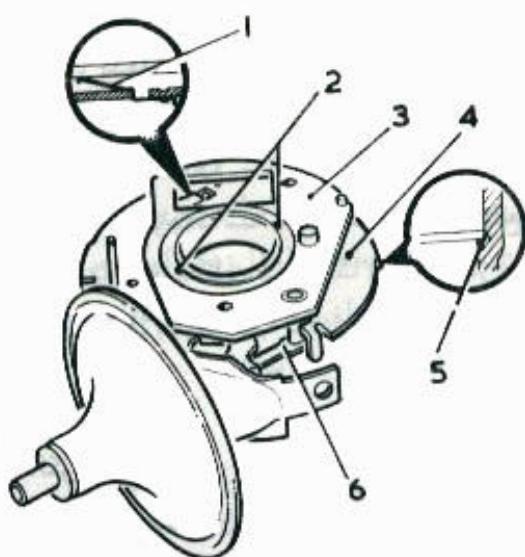
داده‌می‌سود که صفحات از یکدیگر جدا نمی‌شوند بلکه روی هم حرکت نسی دورانی دارند - بنابراین سعی در جدا نمودن آنها ننمایید.




ساختمان صفحات دلکو و نحوه اتصال آن

- ۱ - نوع اتصال صفحه زیر با صفحه دلکو
- ۲ - یاتاقان بندی صفحه دلکوری صفحه ثابت
- ۳ - صفحه دلکو ۴ - صفحه ثابت
- ۵ - اتصال صفحه ثابت با بدنه دلکو
- ۶ - محل حرکت صفحه دلکوری صفحه ثابت

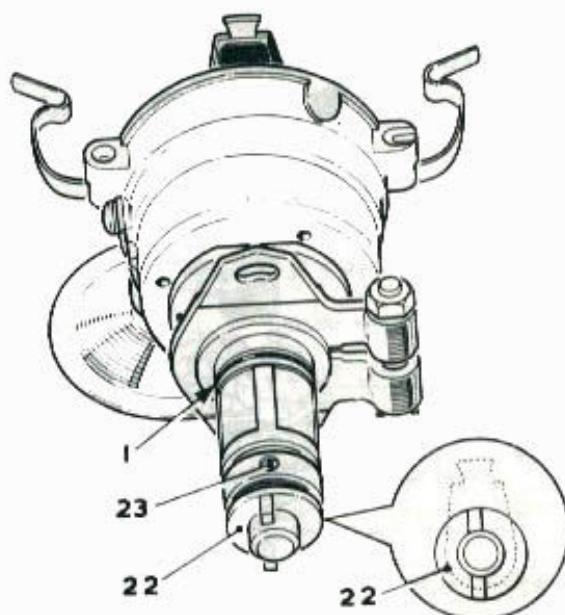۱۱ - وزنه‌های گریز از مرکز دلکو را باید بدون دلیل بازنمود - جنابجه عیبی در سیستم دستگاه آوانس وزنهای وجود داشته باشد که درست عمل نکند می‌توان با درآوردن فنرها آنها را خارج نمود (۱۲ و ۱۳) و اگر سانیدگی زیادی در محور دلکو و یا وزنه‌ها باشد باید آنها را تعویض نمود.



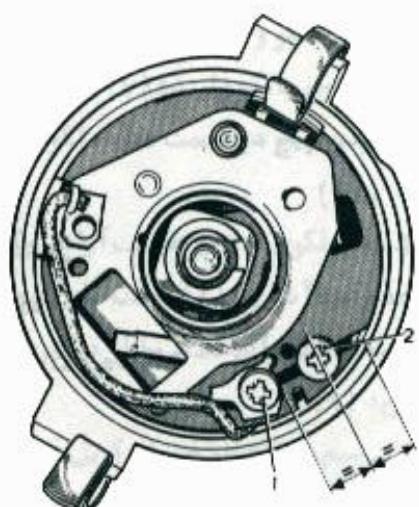طرز فرار گرفتن محرک میل دلکو بسب
به چکش برق سوار




ساختمان صفحات دلکو ،
نحوه تنظیم لفی آنها

- ۲ و ۱ - بیج تنظیم لفی سین دو صفحه

- ۱ - واسر لاستیکی
- ۲۲ - قطعه محرک دلکو
- ۲۳ - خار مسله‌ای

- سناور بودن فطعه محرك ميل دلكوكه با اوپل بمب درگيراست . باين علت در مقابل تغييرات دور و گستاور اعطا - پذير بوده و از وارد نمودن صرمه جلوگيري مي کند .
- متعادل بودن چکش برق دلكوكه - شريو گربراز مرکز ناسي از عدم تعادل چکش برق به ميل دلكوكه حرکت هاي ناهماهنگ داده و در نتيجه باعث لقى بوش دلكوكوبهم خوردن زمان دقيق حرفه مي گردد .
- برای جلوگيري از لرزشهاي ميل دلكوكه در دورهای کم - قطعه غير ماندي به ميل دلكوكه تاس داده شده که اين قطعه تحت فشار فنر ، اصطکاک جانبي لعنه هاي در ميل دلكوكه بوجود مي آورد .
- تغييرات زاويه داول در دورهای زياد کنترل می شود (مقدار تغييرات زاويه داول نيايد با افزايش دور مونور از حد معيني تجاوز نماید که مقدار مجاز آن در دلكوهای معمولي ۳ درجه و در دلكوهای که نتوان لولد آواس خلائی آن را جدا نمود ، ۶ درجه است) .
- متعادل بودن عمل آواسورنداي و کنترل سدن شروع آواس خلائی .
- سیسم آواس خلائی این دلكوك طوري است که در موقع آواس نمودن - پلاتين متحرک روی سطح محدب پلاتين ثابت حرکت جاروشي می کند . در نتيجه سطح تاس پلاتين ثابت نسبت به پلاتين متحرک متغير بوده که اين عمل باعث دوام بيشتر و تميز شدن پلاتين ها می سود . (سکل زير) .

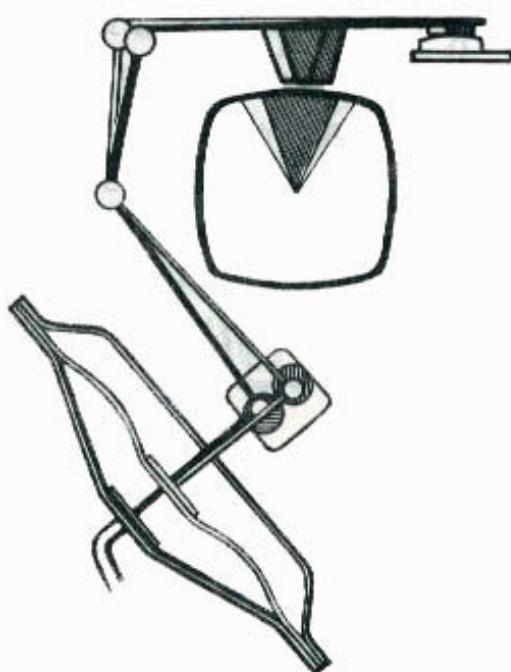

- دستور جمع کردن دلكوكی ۴۳ و ۴۵ دلکوی ۴ و ۴۳ دستور
۱- فنرهای (۱۲) و وزنهای گربراز مرکز را (۱۲) سوار کنید .
- ۲- كلبه سطوحی را که با وزنهای تاس دارندرو عنکاری کنید .
- ۳- واشر پلاستیکی (۱۵) و سپس واشر فلزی (۱۶) را روی محور دلكوكه فرار داده و قبل از قراردادن محور دلكوكه در بوش آنرا روغنکاري نمائید .
- ۴- صفحات دلكوكه اسوار نموده و محور بلاتين را رو عنکاري نمائید .
- ۵- بلاتين ثابت را با بيج نگهدارنده آن (۲) روی صفحه دلكوكه بیندید .
- ۶- حازن را سوار نموده و سیم آن را با سیم فشار ضعیف کوبید در محل خود در انتهای فنر بلاتين متحرک محکم کنید (۵) .
- ۷- میله آواس خلائی را با صفحه بلاتين درگيرکنید (۱۹) و سیم بيج صفحه ثابت را به بدنه بیندید (۱۷) .
- ۸- توجه نمائید که پيج تنظیم شماره یک (شکل فوق) آزاد باشد و صفحه زیر در محل خود قرار گرفته باشد .
- ۹- در دلكوهای جدید بيج دیگری در مجاور بيج بک (شماره ۲) بكارفته که توسط آن می توان يانايان بندی دو صفحه را اصلاح نموده و از لقى زياد صفحات جلوگيري نمود - موقعیت حوب آنها در شکل باعلامت (=) استانداره شده است .
- ۱۰- قطعه پلاستیکی عایق کننده برق فشار ضعیف دلكوك را گذارده و انتهای فنر بلاتين متحرک را به آن متصل نمائید (۶) .
- ۱۱- دهانه بلاتين ها را تنظیم نموده و این فاصله را در هر چهار بادامک اندازه گيری نمائید .
- ۱۲- نمد چرب نگهدارنده سریل دلكوك را روعن زده و کمي گریس به بادامک (۱۱) بزنید .
- ۱۳- واشر روی قسمت محرك ميل دلكوك (۲۱) و فسخ محرك را سوار نموده . و در موقع جا زدن خار آن بدموقعیت صحیح قرار گرفتن سر چکش برق وزائد قسمت محرك توجه نمائید (شکل فوق) .

دلکوكی دو سولیه (پژوئی)
تفاوت اساسی این نوع دلكوكه ای دلکوكه ای لوكا س عبارت است از :

که با چرخش آن طول موثر میله پادامک تغییر می نماید - اگر پدرستی طول اهرم تنظیم شود تنفسات زاویه داول در سرعتهای زیاد بهبود از ۲ درجه نخواهد شد .

تنظیم غلط فاصله دهانه بلانس ها - سوهان کاری
سائیدن نامتناسب آنها اثر ناطقوی در عملکرد لکومی گذارد.
پادامک مضری (دیداده دار) که محل تنظیم طول اهرم
دستگاه مکسی است در عین حال شروع فریت متفاوتی روی فر
برگشت دهد و دیافراکم وارد می کند که سروع عمل آواس خلائی را کنترل و اصلاح می نماید .

نگهداری و تنظیم دلکوی پژوئی (دو سولیه)

۱- در دلکو و واپرها را باید تعییر نگاهداری نمود - به این منظور می توان از بارچمای برم استفاده کرد .
۲- در هر ۸۰۰ کیلومتری مسافت با هر ۵ ماه باید :
الف - دلکو را روعنکاری کرد و مدهانه بلانس ها را کنترل
نمایند .
ب - برای مرمت دهانه بلانس ها هیچگاه از سیاده با سوهان استفاده نکنید و در صورت سیار فقط با بارچه برم و سعیر الودگی آنرا برطرف کنید .
ج - آواس اولیه را کنترل نمایند .

د - محور بلانس متحرک را با دو قطره روغن و پادامک میل دلکو را با کمی گرسن جرب کنید .

۳- برای بازکردن بلانس ها ابتدا حاراستی را از روی بلانس متحرک بردارید تا بلانس متحرک از محور خود جدا شود و سپس پیچ نگهدارنده بلانس ثابت را بازکرید و اس سرتیپ هر دو بلانس از صفحه دلکو جدا می شود .

۴- دهانه بلانس را در صورت آلودگی فقط با بارچه سیر کنید و بازجذب گر و اگر سوختگی و خراسی آن زیاد باشد سپهر اس با بلانس بو معوبیت سود .

۵- در موقع سوار کردن بلانس قلا " پیچ بلانس مایت را با فشار کمی بسدد و پس از سوار کردن بلانس متحرک - محور آن را با کمی روغن موبور جرب کنید . بعد از نصب بلانس متحرک حاراستی آن را طوری در محل خود قرار دهید تا از شدن بلانس متحرک حلوکری سود . پس از سوار یمودن بلانس و نصب فیبرهای حارن و سیم فار صعب دلکو کسی گرسن به پادامک میل دلکو بزند .

تذکر - سطح محدب بلانس های فوق سرای حرکت حاروی کاملاً ماسب ساخته شده است - لذا باید در موقع اصلاح بلانس ها از سوهان بلانس با سیاده استفاده شود - زیرا هر سوی ساسی که ممکن است احتمام سود وضع اصلی سمحی بلانس ها را بهم رده و سیمه موردنظر حاصل نخواهد گردید .

طرز کار آواس خلائی و کنترل نمودن تغییرات زاویه داول در این دلکو

وقی دور موبور افرایس می باید - حلا، مایفولد سیر بالا رفته که بدیافراکم آواس خلائی انتقال داده می شود - با اختلاف ساری که در طرقین دیافراکم بدد می آید موجب می شود که میله آن صفحه بلانس ها را در جهت خلاف دوران میل دلکو به دوران درآورد - اهرم سدی سیسم طوری است که در صحن حركت صفحه بلانس ها - بلانس متحرک روی بلانس نایاب لغایده می شود و سطح نیاز سعیری را بوجود می آورد که این عمل صحن سیم کردن خود بحدود سطح بلانس ها ساعث دیر خراب شدن آنها نیز می گردد شکل صفحه قبل نحوه عمل دستگاه آواس خلائی و طرز اهرم سدی آن را نشان می دهد که اهرم منصل به دیافراکم صحن وارد آوردن سیری کسی به صفحه ، حركت لولانی دیگری به بلانس متحرک وارد می کند که موجب جریان بلانس متحرک روی بلانس نایاب می شود .


جنانچه مطول اهرم دیافراکم صحیح سیسم شود نیازی نیست افرایس دور و زاویه داول بوجود می آید .
حرکت فیبر بلانس در سطح محدب پادامک موضعیت های مختلفی را برای اندازه داول بوجود می آورد مثلاً " وقتی فیبر بلانس متحرک در بالاترین نقطه بهلوی پادامک (بین دو برحسگی مانند سکل فوق) فرار دارد با وقتی که آواس خلائی عمل مماید و بلانس متحرک به یک طرف کشیده شود وضعیت داول بکان می باشد بنابراین ما تنظیم درست طول اهرم دستگاه آواس خلائی می توان حرکت مناسی را برای گردش صفحه دلکو فراهم آورد نا مناسب با دوران مونور مقدار داول سر کنترل شود .

تنظیم میله دیافراکم خلائی
اسنهای اهرم دیافراکم خلائی به یک پادامک نکنید که

طرز سوار نمودن دلکو پژوئی

- ۱- دوقسست میل دلکورا سوار نموده و پیچ آن را بیندید سحور وزنهای و سطوحی را که وزنهای تعاس دارد با روغن موتور چرب کنید - بعد از سوار کردن وزنهای و فرار دادن فتر وزنهای می توان برای تثبیت آنها خاراشبیلی را روی محور فترها سوار نمود - در موقع سوار کردن فترها باید توجه نمود که قسمت پستانه فتر ضعیف است (فتری که بینداز اجازه آنس نمودن می دهد) و قسمت بیضی شکل فتر قویتر (فتری که در دورهای زیاد (اجازه آنس نمودن می دهد) به میله های ثابت فترها متصل گردد .
- ۲- بوش میل دلکو و محور دلکورا با روغن موبور روغن کاری نمائید و سپس با فرار دادن واشر پلاستیکی محور دلکو را جا بینید - پس از فرار دادن میل دلکو در بدنه واشرهای فلزی و لاستیکی را از طرف پائین روی محور فرار داده و قسمت محرك را سوار کنید - بازی مجاز بین قسمت محرك و واشر بالای آن ۱/۰ میلی متر است .
- ۳- قطعه فیبری ارتعاش گیر میل دلکو با فتر مربوطه اس رادر شکاف صفحه ثابت دلکو طوری جا بینید که قسمت بلند آن بطرف بالا باشد .

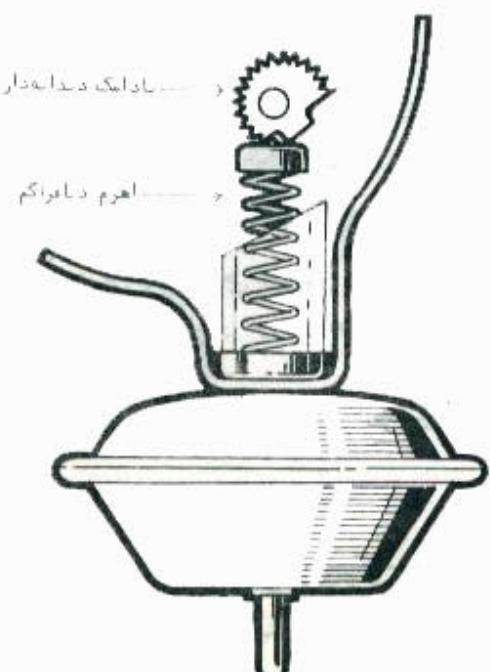- ۴- بستهای صفحه زیر را با سوراخهای بدنه همانگی کرده با فشار دادن روی قطعه ارتعاش گیر صفحه را در بدنه جا بینید و سه پیچ ثابت کننده صفحه زیر را بیندید .
- ۵- محور اهرم دیافراگم را روغن کاری نموده و آنرا در محل خود سوار کنید و بادامک دندانه دار را در موقعیت خود



دستگاه آنس خلاصی

۶- برای تنظیم دهانه پلاتین ها می توان طبق شکل صفحه

بعد از آجارت بادامکی مخصوصی استفاده نمود که حار آجارت در سوراخ صفحه دلکو و بدنه خارج از مرکز آن در شار پلاتین ثابت فرار می گیرد و با جوش آجارت قسمت خارج از مرکز پلاتین نایت را حابجا می کند .

بعد از فیلر کداری دهانه پلاتین بهتر است داول پلاتین را با داول سنج اندازه گیری نمود زیرا تنظیم پلاتین با فیلر همیشه نتیجه مطلوبی را نمی دهد - داول پلاتین دلکوی پژوئی بین ۵۵ تا ۵۷ درجه است اگر داول کمتر از حد فوق باشد با آچار مخصوص با پیچ گوشتی فاصله دهانه پلاتین ها را کمتر کنید و با عکس .

۷- موتور را روش کنید و بعد از بیرون آوردن لوله خلاصی دور موتور آناه ۴۰۰۰ برسانید به داول سنج توجه کنید - تعییرات داول نباید بیشتر از ۲ تا ۳ درجه باشد .

در صورتی که تعییرات زاویه داول بیش از مقدار فوق باشد باید عیب را در دلکو یا پلاتین ها جستجو نمود .

طرز پیاده کردن دلکو پژوئی

۱- در دلکو و چکش برق و پلاتین و خازن و اشیل روی بادامک مضرسی را بردارید .


۲- پیچ قسمت آنس خلاصی را باز کرده و دستگاه خلاصی را بدهانه کنید تا بادامک مضرسی و میله دیافراگم از صفحه منحرک پلاتین ها آزاد گردد - سآراد سدن میله دیافراگم - می توان کپسول خلاصی را خارج نمود - قبل از جدا کردن آنها به همان ترتیب سوار نمود .

۳- پیچهای نگهدارنده صفحه، ثابت را باز نموده و صفحه ثابت را از بدنه دلکو خارج کنید .

۴- با خارج نمودن اشیل فترهای وزنه گیر از مرکز می توان وزنهای را در آورد - در موقع در آوردن فترها توجه کنید که فترها کشیده نشوند .

۵- اکلارام باشدی تو ان با در آوردن خار قسمت محرك دلکو، قسمت محرك را با توجه به طرز فرار گرفتن آن برای نصب محدود از میل دلکو خارج نمود .

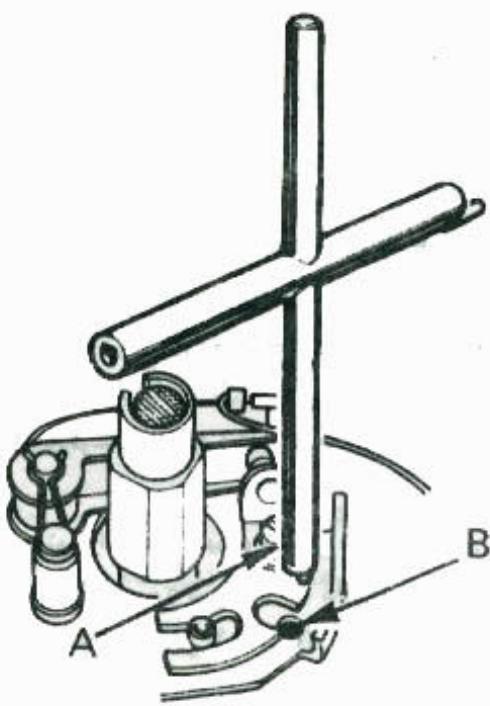۶- پیچ متصل کننده دو قسمت محور میل دلکورا باز نموده و قسمت بادامک دار را از میل دلکو جدا کنید .




آجر تنظیم دهانه پلاس
A - خارج از مرکز آجر
B - سوراخ روی صفحه ثابت
طرز اتصال خازن و سیم فشار ضعیف
دلکو سبب به هم


لوله خلائی دور را بد 15° تا 20° دور رسانده و داول را بین 55 تا 57 درجه تنظیم نمایید.
ب- در روی موتور عیناً "عملیات فوق را انجام دهید.

۲- تنظیم زاویه داول در 1000 دور در دقیقه 1000 دور دلکو را روی دستگاه آزمایش دلکو تا 1000 دور در دقیقه یا دور موتور را 2000 دور در دقیقه تنظیم نموده در حالی که لوله خلائی از آن جدا شده به داول توجه کنید - مقدار داول باید بین 55 تا 57 درجه باشد. تغییرات بیشتر زاویه داول نشانه عیوب دلکوار قابل سائیدگی با دادمک با بوس و یا ضعیف شدن فنر بلاتین است.

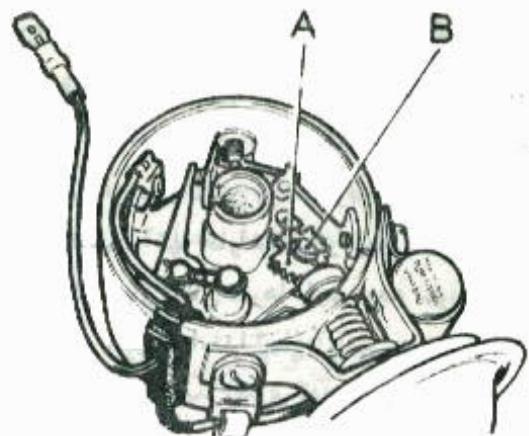۳- تغییرات زاویه داول با دستگاه آوانس خلائی الف- در دستگاه آزمایش دلکو دور را در 1000 دور در



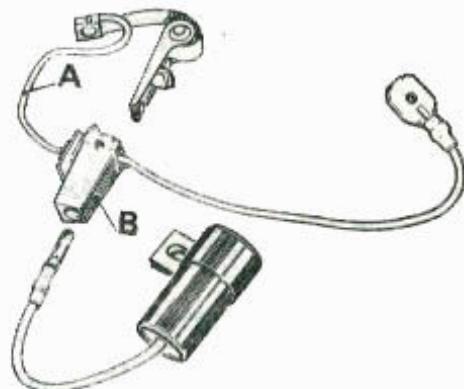A - بادامک دندانه دار
B - محور حرکت بادامک



قرار داده و با اشیل آنرا ثابت نمایید - بادامک دندانه دار را در حداقل عشار تنظیم نمایید. (شکل صفحه $\#$ قبل) .
ع- بلاتین ها - خازن و سیم اتصال بدنه صفحه دلکو را سوار نموده و محور بلاتین سحرک را روغنکاری کنید.


آزمایش و تنظیم نهایی دلکوی پژوئی
پس از جمع کردن دلکو می بوان در روی دستگاه تست دلکو با روی سوپور طرز کار دلکو را مورد آزمایش قرار داد. برای آزمایش وسائل زیر ضروری است :
دور سنج - جراغ دلکو - داول سنج - خلاء سنج و بعض خلاه.

۱- تنظیم زاویه داول در حال استارت نر زدن الف- در روی دستگاه آزمایش دلکو بعد از جدا کردن


۱- کمترین مقدار آوانس مربوط به فنر ضعیفتر و زنده‌ها می‌باشد که حلقه جمع‌تر آن با محور نابت‌فنرها درگیر شده است.

۲- بیشترین مقدار آوانس مربوط به فنر قوی براست که قسمت متصل به محور نابت‌فنر بشکل بیضی می‌باشد. موقعیت محور فنرها را می‌توان از سوراخی که نزدیک کپسول آوانس خلائی در روی صفحه نابت قرار دارد با یک پیچ گوشی تغییر داد تا نیروی کشی فنرها در حد لازم تنظیم گردد.

ساختمان دلکوهای عیّر معمولی

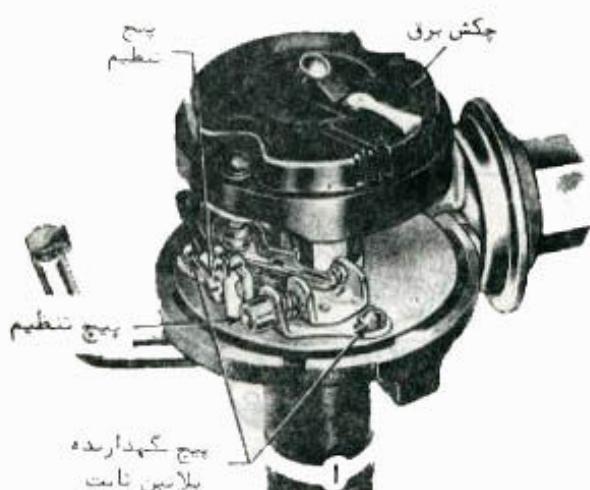

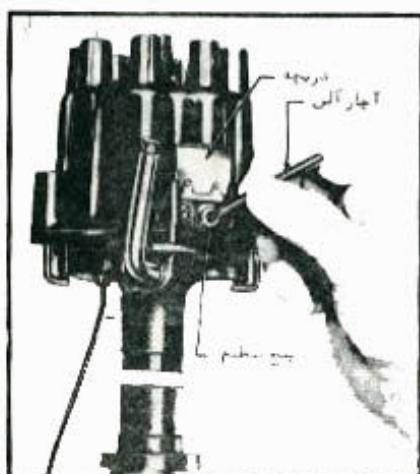ساختمان داخلی دلکوی که از خارج تنظیم می‌شود.



دلکوی مخصوصی که می‌توان دهانه پلاتس‌ها را از درجه کوچکی از خارج تنظیم نمود.

دقیقه‌تنظیم نموده و بعد لوله خلائی را به دلکو وصل نمایید - با سوپاب دستگاه، میزان خلا، را تا ۱۸ اینچ جیوه افزایش دهید و مقدار داول را یادداشت نمایید.

ب - در روی موتور لوله خلائی را به دلکو وصل نموده دور را به ۴۰۰۰ گردانید - سپس به آهستگی پدال را رها نموده و مقدار داول را بخوانید.

نتیجه: در هر دو مورد فوق تغییرات ناشی از خلا، ساید ۰° نا° - ناشد اگر مقدار تغییرات زیادتر باشد باید موقوعت بادامک دندانه‌دار را تغییر داد تاحد فوق حاصل شود.

تنظیم شروع آوانس


الف - در دستگاه آزمایش دلکو زمان جرقه‌ها را در حالت آرام تنظیم نموده، سپس صفر دستگاه را روی شروع آوانس فرازدهید. بذریج خلا، را زیاد کرده و بدرجہ آوانس دستگاه بوجه کنید، که درجه حدی آوانس خلائی شروع می‌شود. در روی بدنده‌کپسول آوانس خلائی شماره‌های حک‌گردیده است مانند اعداد: ۵ - ۸ - ۴ که عدد ۴ به معنی شروع آوانس خلائی در ۴ اینچ جیوه و عدد ۸ به معنی حد اکثر آوانس در ۸ اینچ جیوه بوده و عدد ۵ به معنی دستگاه خلائی دلکو نهایتاً ۵ درجه آوانس می‌نماید.

ب - در روی موتور دور را در حالت آرام تنظیم کنید سپس به آهستگی دور موتور را زیاد کرده و با افزایش خلا، به خلا، سنج و علائم تنظیم جرقه در روی پولی توجه کنید. برای تعیین تأثیر آوانس خلائی باید آزمایش را یکبار با وصل بودن لوله خلائی و بار دیگر بدون لوله خلائی انجام داد. در صورتی که مقدار آوانس و شروع آن با مقدار خلا، موتور تطبیق نکند، با یادآمدک دندانه‌دار می‌توان شروع آن را در حد دلخواه تنظیم کرد.


منحنی آوانس وزنه‌ای دلکوی پژوئی (دو سویه) برای کنترل آوانس وزنه‌ای و رسم منحني آن، بعد از جدایمودن لوله آوانس خلائی دور موتور با دلکو را به آهستگی بالا برده و به شروع آوانس وزنه‌ای توجه نمائیم - دوری کدر آن آوانس وزنه‌ای عمل می‌کند نقطه شروع می‌باشد و سیر برای سایر دورها می‌توان مقدار آوانس را بدست آورد.

بکی به بالای دریچه کار (مانند دلکوهای معمولی) و دیگری سوپوری کاربراتور—در دورهای آرام خلا، لازم از مجرای بالای دریچه کار و در سرعتهای مختلف دیگر از مجرای ونکوی تأمین می‌گردد. عامل مهم بجر سیستم خلائی فرنگهدار نده صفحه پلاتین می‌باشد که باید عکس العمل مناسی برای ریتاردن مودن جرقه پس از هر کاهش دورداشته باشد بدین جهت باید نیروی فنر بخوبی کنترل شود.

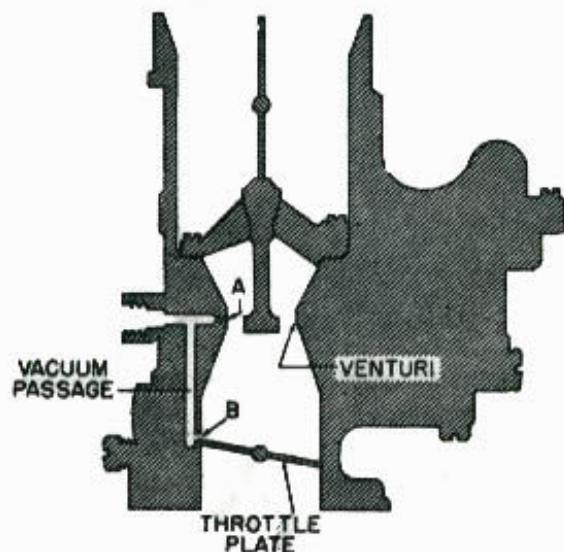طرز کار دلکوی فاقد سیستم آوانس وزنهای
این دلکوهای که در اوتومبیلهای فورد—مرکوری—کنتیننتال—لینکلن—فولکس وغیره بکار رفته‌اند، جدیدترین دلکوهای تمام عمل آوانس جرقه در این نوع دلکوها بوسیله دستگاه آوانس مکشی انجام می‌شود.
از کاربراتور لولهای به دلکو متصل می‌شود که خلا، لازم را در شرایط مختلف کار موتور به دلکو انتقال می‌دهد—مدار لوله خلائی در داخل کاربراتور به دو محل ارتباط دارد—




دستگاه تنظیم دلکو

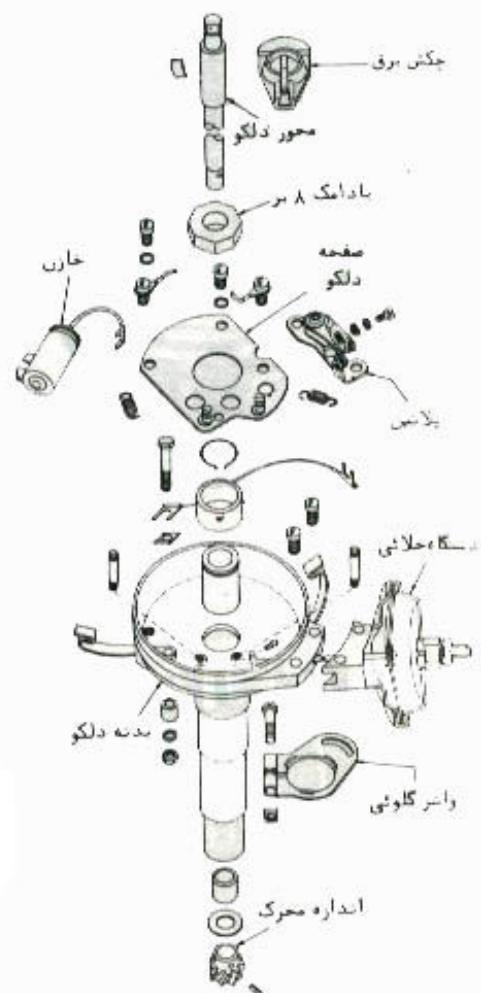

ساختهای دلکوئی که فاقد دستگاه آوانس وزنهای است

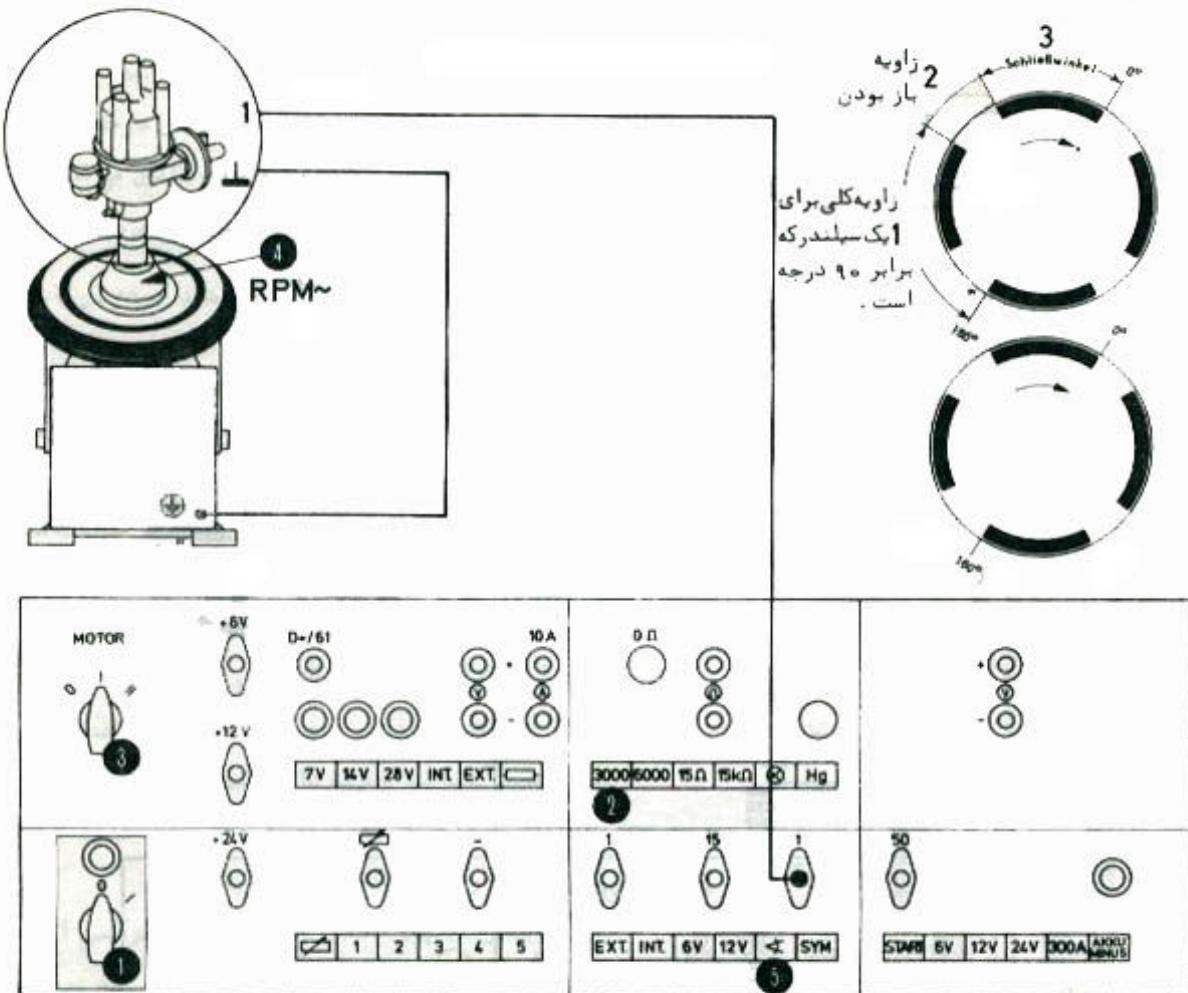راویه داول - روس اندازه‌گیری انداره داول و راویه سار بودن پلاسین با دلکوی موتور چهارسیلندر.



همهای سیاه که انداره راویه مکت (داول) پلاس رامشخص می‌کند بصورت سور سرخ رنگی در روی دستگاه دیده می‌شود با تغییر دادن انداره دهانه پلاس راویه داول نیز تغییر می‌کند و آنقدر این عمل را انعام می‌دهیم تا انداره سور دیطر در آید (۵۴ سانتیمتر در درجه).


داده‌می شود خطوط مربوط به راویه داول در جهت دوران جلو می‌افتد مثلاً در شکل صفحهٔ بعد ۵ جلو افتاده است.

اندازه‌گیری زمان دقیق جرقه در چهارسیلندر - اگر بادامک میل دلکو در وضع صحیح باشد، باید آغاز جرقه در چهار سیلندر روی -90° و 270° و 180° باشد - با این دستگاه می‌توان زمان دقیق جرقه‌زنی برای تمام سیلندرها را کنترل نمود.

اندازه‌گیری طرز عمل صحیح آوانس وزنه‌ای و خلاصی

بادستگاه آزمایش دلکو می‌توان ضمن انداره‌گیری دقیق راویه داول - زمان دقیق حرقه در تمام سیلندرهای موتور را کنترل نمود - در یک دلکوی سالم فاصله راویه‌ای جرقه‌ها کاملاً نکشان می‌باشد - مثلاً در چهارسیلندر فاصله هر جرقه تا حرقه بعدی 90° درجه و در سه سیلندر 6° درجه است.

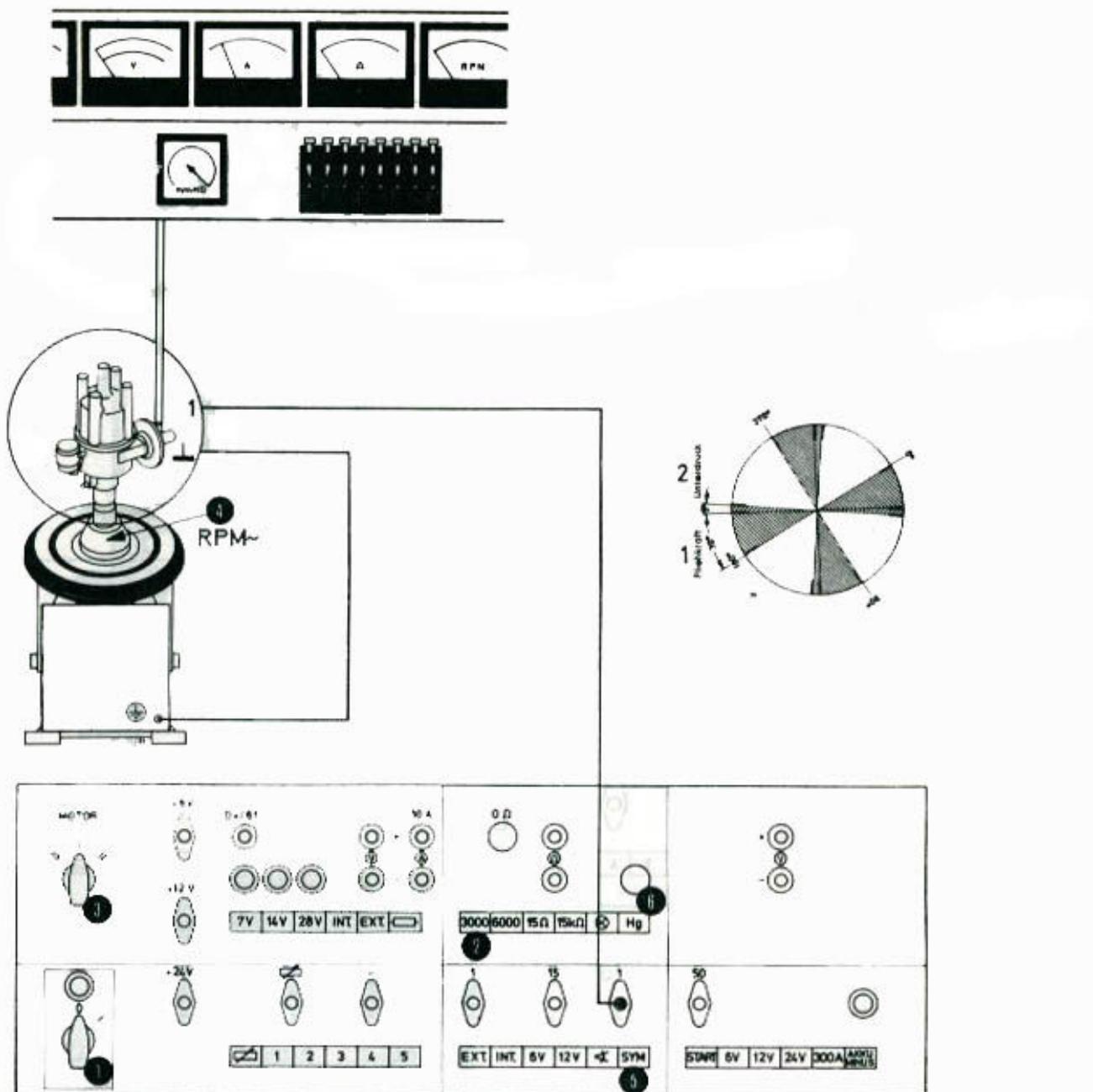بعلاوه‌می‌توان با توجه به گردش میل دلکو روی دستگاه درسی عمل آوانس را کنترل نمود - وقتی دور میل دلکوا فراش



و غیره ...

شمع

شع بعنوان مهندسین فسمت مدار حرق ذرنی محسوب می شود کدولنار نقویت شده کوبیل را بصورت فوس الکتریکی یا حرقه در اطاق احتراق مصرف می کند - این ولتاژ در شرایط مختلف کار موتور بین 5000 تا 25000 ولت تغییر می کند که برخی از این شرایط عبارتند از:

فاصله بین دو الکترود شمع - فشار تراکم موتور - درجه حرارت - نسبت اختلاط هوا و سوخت کاربراتور - نوع سوخت

ساخته ایان شمع
قسمتهای مختلف شمع عبارتست از:
۱- پایه شمع - به قسمت دندانه دار شمع که به سر سیلندر
بسته می شود پایه شمع می گویند - پایه شمع معمولاً "بیج دنده"
ریز با گام $1/2$ یا $1/5$ میلی متری می باشد که طبق
مشخصات پیچها اندازه پیج پایه شمعها عبارتست از

۲- الکترودمکری- این الکترود و طبعه دار دولتار سقوط شده کوبیل را از سر شمع نا اطاو احتراف هدایت نماید برای حلولگیری از استقال ولنار قوی آن به بند موبور توسط چیز عابق بندی می گردد - بحوده عابق بندی شمع حائز اهمیت بسیار است . زیرا احسام عابق نا افراست درجه حرارت رفته رفته خاصیت خود را از دست داده و هادی می سوبد .
در الکترودمکری شمع در نایمه حدیث مرتبه حرقه تخلید

$$\text{می‌سود} = \frac{\text{دیر می‌بور در دقیقه}}{\text{تعداد حرف‌های در سایه برای}} \times ۶۰$$



چهارزمانه‌ها (کدامند فوس‌الکتریکی در حوسکاری برق بود و باعث افزایش حرارت سمع می‌گردد – حرارت دیگری که سمع را تحت تأثیر قرار می‌دهد درجه حرارت می‌بور اس کدان حرارت گاهی تا 15°C می‌رسد. علاوه بر حرارت سمع ناد دربرابر حد اکثر فشار احتراق که تا حدود 4°C تصرف می‌رسد مقاومت نموده بنا بر این از آلبازهای فولاد مانند فولاد سیکل دار – فولاد کرم دار – تنگستن دار – منگنز دار و غیره استفاده می‌بود.

۳- قسمت حسنه سمع (عایق سمع) - هماطوری کدد
قسمت دوم گفته سد وظیفه عایق سمع حلولکری ارانتقال ولیاز
بهینه و استحکام بخوبیدن میشمع در فشاری حدود ۱۴ آنسفر
و درجه حرارتی حدود ۱۵۰° فارینگی باشد .

حس عایقیهای سمعیا حبی اس که سرکمی از سلس
وآلومین بوده و اصطلاحا "بورسلن ناسیده می سود - حاک رس
وآلومین را پس از قالبگیری در کوره بخند و سین بالعاب
شیشه سطوح خارجی آن رامی بتوانید نا مافظ آن بسندود .
عایق سمع درجه حرارتی ما ۸۵ درجه سلسیکارا بخوبی
تحمل می کندا اما در ۹۰ درجه سانتی گراد مقاومت عایق بودن
آن ضعیف شده و ولتاژ الکترود میانی را به بندن هدایت می کند
بنابراین و صعیف سمع در ساختمان موتور باید طوری طرح کردد
تا درجه حرارت آن از ۸۰ درجه سانتی گراد حداور



ارطوفی درجه حرارت کمتر از 37°C برای سمع صاف
نمایند؛ برای اباعت سرمه مابدنه نمی ورسوب گیری در آن ممکن نمود.

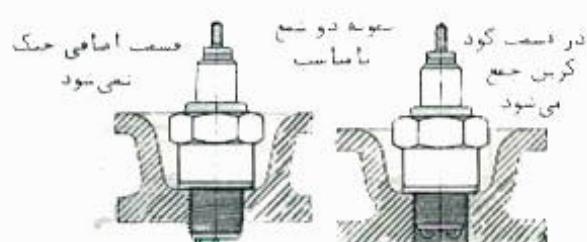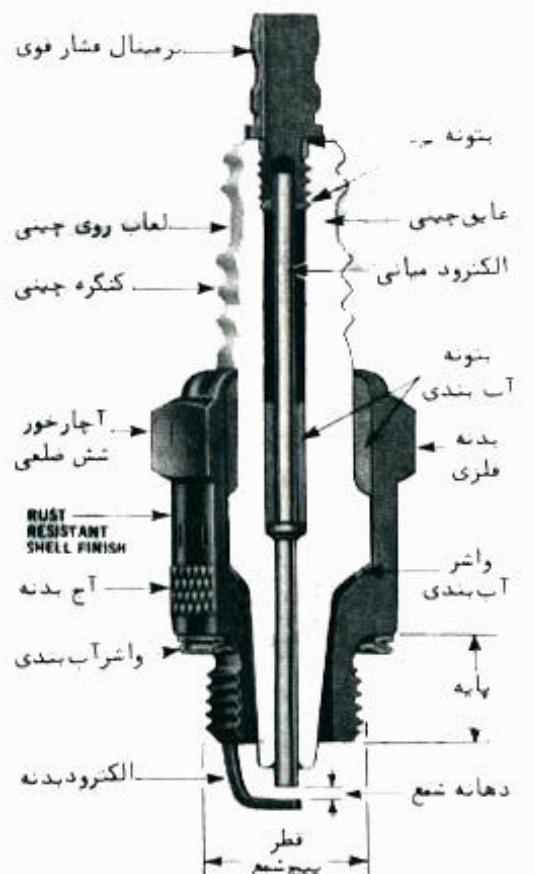درجہ حراری کے در آن سمع رسول مکرہ و سر
رساکرم سندہ سا ایجاد حودسہ مساید میں ایجاد
اس.





مورد مصرف شمع پایه کوتاه - بجهت انتقال سریع حرارت در شمعهای پایه کوتاه و داشتن ظرفیت حرارتی زیاد از آنها در موتورهای گرم استفاده می‌کنند. موتورهای گرم عبارتند از:

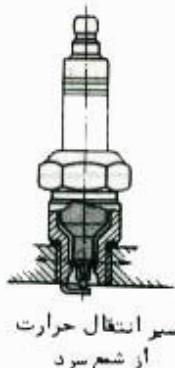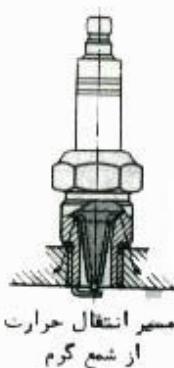الف - موتوری که سیستم خنک‌کاری خوبی ندارد مانند موتورهای هواخنک.



ب - موتورهایی که با دور زیادکار می‌کنند و یا نسبت تراکم زیادی دارند مانند اتومبیل‌های کورسی و مسابقه و یا سوخت مصرفی با ارزش حرارتی زیاد دارد.
شمع پایه بلند یا گرم (شمع بالا رش حرارتی کم) - شمع‌های پایه بلند دارای اتفاق طویل و سطح حرارتگیری زیاد می‌باشد. بعلاوه فاصله سر الکترود تا تکیه‌گاه چینی شمع روی پایه طولانی تر می‌باشد لذا سطح گرمایشی زیاد، از یکطرف و ظرفیت انتقال کم از طرف دیگر موجب گرم ماندن شمع‌های پایه بلند می‌گردد.

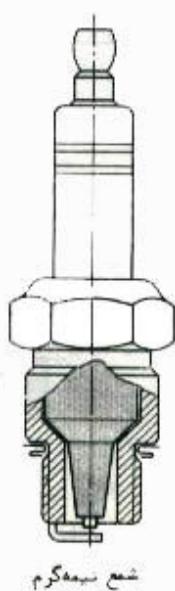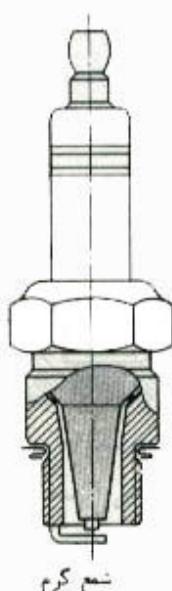


ارزش حرارتی شمع - دیدیم که حرارت کمتر از 500°C باعث سردماندن ورسوب گیری وبالاتر از 900°C در جهاد سانتی‌گراد باعث گرم شدن وایجاد خودسوزی می‌شود بعلاوه گرمایی زیاد در شمع درجه عایق‌بندی شمع را مختل می‌کند پس:

برای آنکه درجه حرارت مطلوب در شمع ایجاد شود باید ظرفیت انتقال حرارت شمع را با درجه حرارت موتور تطبیق داد.

پس: ظرفیت انتقال حرارت در شمع ارزش حرارتی آنرا معین می‌کند بنابراین شمعی که حرارت را بخوبی انتقال دهد دارای ارزش حرارتی بالاتر و شمعی که حرارت را بکندی انتقال دهد دارای ارزش حرارتی کمتری می‌باشد - ارزش حرارتی شمعها را با حروف یا اعداد نشان می‌دهند در شمعهای بوش اعدادی مانند $J6J$ - $J7J$ - $J8J$ - $J11J$ و $J12J$ و غیره حک می‌گردد که به ترتیب از رقم راست به چپ از ارزش حرارتی شمع کاسته می‌شود. براساس ارزش حرارتی و نوع موتور شمعهایی در انواع مختلف ساخته می‌شوند که عبارتند از:

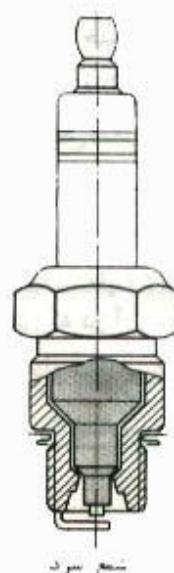شمع پایه کوتاه یا سرد (شمع با ارزش حرارتی زیاد) شمع پایه کوتاه دارای اتفاق کوچک و سطح حرارتگیری کم بوده بعلاوه فاصله سر الکترود تا تکیه‌گاه چینی روی پایه که محل تبادل حرارتی است کوتاه است بنابراین اولاً "حرارت انتقالی" موتور به شمع حداقل بوده ثانیاً "طول مسیر عایق" چینی برای انتقال حرارت الکترود به سریلندر کوتاه می‌باشد.



شروع شمع مطلوب

شمع حوب باید خواص زیر را دارا باشد:

- ۱- در دور آرام و حالت سردی موتور بخوبی حرقه برند.
- ۲- حرارت گرفته شده را نا اندارهای استقلال دهد که به زیاد سرد بماند و رسوب بکردد و نه ریاد گرم سود کخود- سوزی ایجاد کند.

۳- چینی شمع باید در مقابل فسار الکتریکی و فشار احتراق مقاوم باشد.

۴- سطوح خارجی چینی بدون کوچکترین سفید باشد.

۵- تغییر حجم در اطاق احتراق ایجاد نکند.

اندازه و محل حرارت گیری و حرارت دهی شمع

الف- مقدار و محل کرمائی که شمع از اطاق احتراق می گیرد عبارتست از:

۱- ۶۲٪ به باید شمع.

۲- ۲۱٪ در داخل اطاق شمع و به چینی آن.

۳- ۴٪ به الکترود وسط.


۴- ۸٪ به الکترود منفی.

ب- مقدار حرارت و محلی که انسفال می دهد عبارتست از:

۱- ۴۹٪ از تکیه کاه باید به سر سیلندر.

۲- ۴۲٪ از طریق دندانهای باید به سر سیلندر.


۳- ۴/۵٪ از طریق جیبی شمع به هوا.

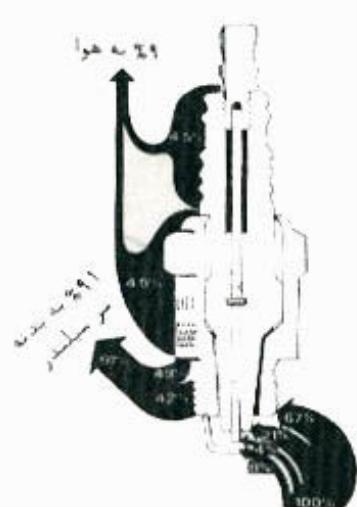


مورد مصرف شمع با به بلند (کرم) - بجهت استعمال کند حرارت در اینگونه شمعها از آنها در موتورهای سرد استفاده می کنند که موتورهای سرد عبارتند از:

الف- موتوری که نا دور کم کار می کند و با فشار احتراق کمی دارد.

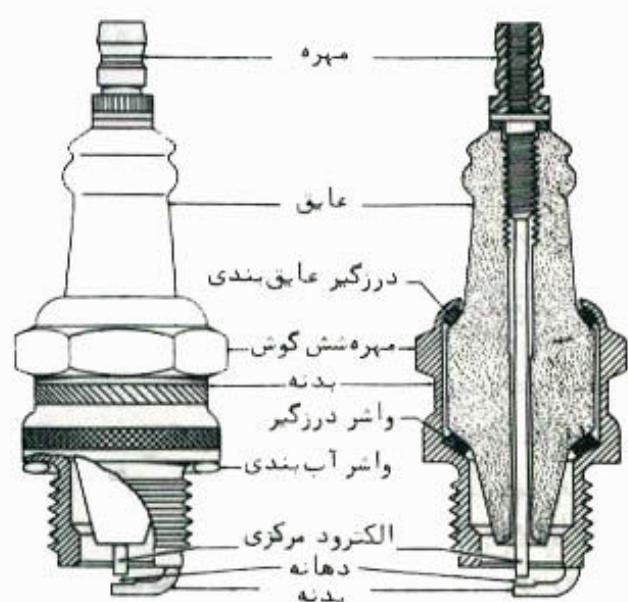ب- موتوری که سوخت نامرغوب تری مصرف کرده و سیستم برآکم کمی دارد.




شعهای سامپیون

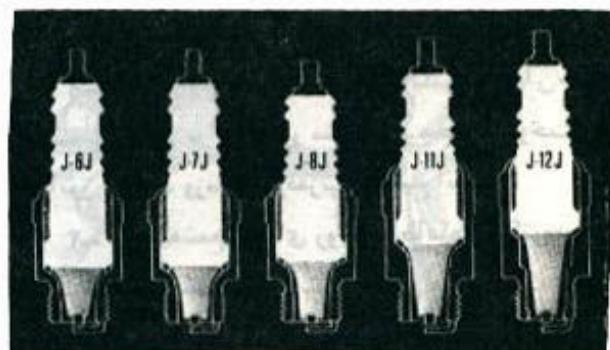


از جب به راست ارزش حرارتی شمع کم می شود.

عوامل مؤثر در پرش جرقه

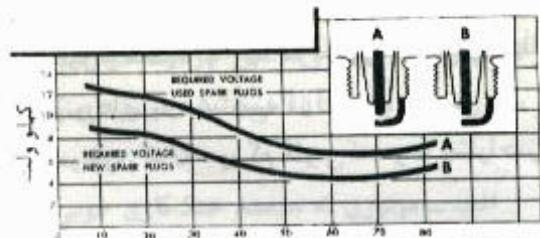

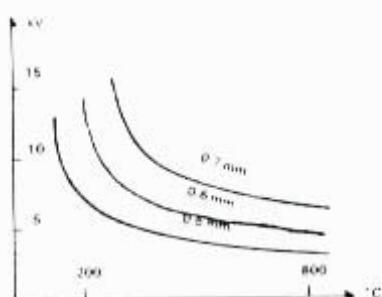A - منحنی ولتاژ جرقه شمع کهنه
B - منحنی ولتاژ جرقه شمع نو



منحنی ولتاژ جرقه نسبت به درجه حرارت شمع در فاصله مختلف دهانه

عمر شمع
در شرایطی که موتور خوب کار کند و شمع مناسب موتور انتخاب شود عمر شمعهای بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کیلومترمی باشد . عمر مفید شمعها را می توان با نگهداری خوب و تمیز نمودن شمع افزایش داد .

بازدید و کنترل کار شمع

از وضع ظاهری شمع کارکرده می توان به شرایط کار موتور و مناسب بودن نوع شمع با نوع موتور پی برد :

- اگر بایه شمع فهودای، اطاک و الکترودهای آن حاکسی نباشد - نوع شمع برای موتور مناسب - محلول سوخت و هوای کاربراتور مناسب و زمان حرقهزی صحیح است .
- اگر بایه شمع فهودای روش، اطاک و الکترودها سفید نباشد - نشانه مناسب بودن شمع با نوع موتور است یعنی شمع ارموتور کرمازی زیادی می کشد و قادر به انتقال حرارت نمی باشد به عبارت دیگر ارزش حرارتی شمع کم - یا مددار سوخت در نسبت هوا و سوخت کم و با حرقداوس است .


۱- اندازه فاصله هوایی بین الکترود میانی والکترود منفی - که در اتمobilهای بین ۶/۵ تا ۸/۰ میلی متر و در سیستم مغناطیسی بین ۴/۰ تا ۵/۰ میلی متر است - هرچه فاصله هوایی بیشتر باشد ولتاژ زیادی جهت پرش جرقه موردنیاز است .

۲ - درجه حرارت موتور - درجه حرارت موتور کاهی تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد افزایش می باید و با بالارفتن درجه حرارت از ولتاژ پرش جرقه کاسته می شود .


۳ - فشار تراکم موتور - فشار تراکم در موتورهای بنزینی بین ۸ تا ۱۶ آتمسفر می باشد که با افزایش فشار تراکم، ولتاژ لازم برای پرش جرقه نیز افزایش می باید .

۴ - نسبت اختلاط هوا و سوخت در کاربراتور - نسبت اختلاط تئوری سوخت به هوا ۱:۱۳ و نسبت عملی سوخت به هوای مقدار هوای اضافی ۱:۱۴ می باشد - هرچه سوخت عنی تر باشد ولتاژ جرقه بالا می رود .

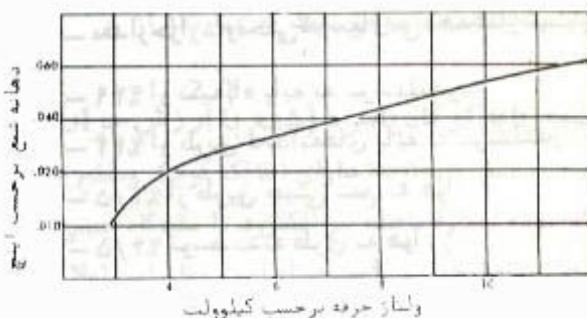
۴ - بو و کهنه بودن شمع - در شمعهای نوبعلت عایق بندی کامل و نبودن مقاومت زیاد در مسیر جریان ، احتیاج به ولتاژ کمتری نسبت به شمعهای کهنه می باشد .



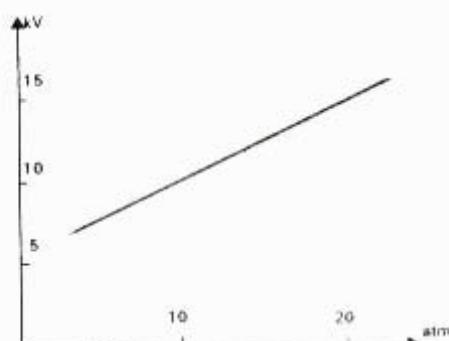منحنی ولتاژ جرقه شمع نسبت به انداره دهانه آن



منحنی ولتاژ جرقه نسبت به فشار تراکم

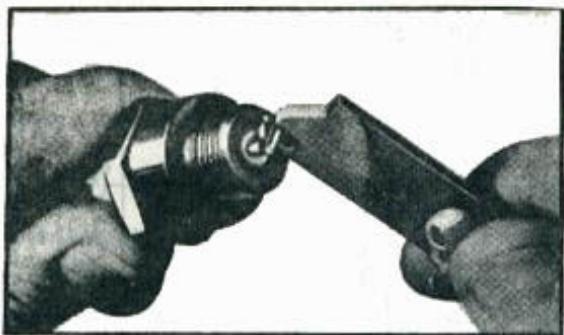

اهرم حم کن سرای سضم دهانه شمع همبند رکنار با به آن را حم کنید تا در این فشار جنسی شمع بخطیر شافتد.

CORONA-DISCHARGE تخلیه کرونا

۱- تخلیه کرونا در هادی های فشار قوی بوجود می آید— در شمع بصورت حرقدای ضعیف در ناربکی با رنگ آبی از قسم جنسی و درست بالای فلتر بررس می کند.
بعثت تخلیه کرونا گرد و غبار حد فاصل چیزی و بدنه فلزی شمع تعمیر می کردد بطوری که گاهی چنین تصور می شود که شتنی کار باعث تعمیر شدن این قسم گردیده است و شمع کار بندی نمی باشد.

۳- اکریباید و الکتروودها و اطافک دودکر غصه و رسوب دار باشد، بنابراین سمع و ریاب دیدن ارزش حرارتی آن و یا غلیظ بودن سوخت کاربرایور و با روغن سوری داشتن معتبر و با افت کرمای ریاب موتور می باشد.

تمیز کردن شمع


۱- دهانه شمع را در فاصله هر ۵۰۰۰ کیلومتر و با هر موقع کدار روی موسور بار کرده و ملاحظه مودیم که تنظیم نمی باشد پس از تمیز کردن باید تنظیم نمائیم.

۲- شمعهای کنیفر را با برس سیمی و برس و یا با دستگاه شمع پاک کن باید نمر کنیم.

۳- شمعهای کهنه را بموضع تعویض نمایید.

۴- ما دستگاههای شمع پاک کن می نوان صحت عمل حرقداری شمع را کنترل نمود. دستگاه محلی دارد که به لوله ناد کسپرسور متصل شده و می نوان فشار محفظه جرفی زنی آن را مانند فشار برآکم معتبر بالا برد و با فشردن دکمهای حرقدار سر شمع ایجاد نمود و شکل حرقدار را در آئینه دستگاه مشاهده کرد— هرگاه در فشار برآکم معن رنگ حرقدار آبی با بینفشن باشد وضع شمع خوب— زرد با فهودهای باشد شمع ضعیف و اگر حرقدار نزند شمع خراب است.

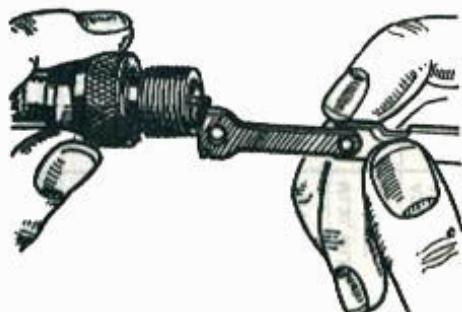۵- در روی موتور در حالت آزاد گردی می نوان با کشیدن تک تک واپرها از روی شمع از کار کردن شمع ها اطمینان حاصل نمود— هرگاه با کشیدن واپر سر شمع و اتصال بدنه نمودن آن وضع کار موتور تغییر نماید و موتور بزرگ آن شمع مورد قبول و در صورتی که تغییری دیده شود شمع مورد آزمایش معتبر است.



تنظیم دهانه شمع با اهرم مخصوص


	BOSCH بعد از این	BOSCH نابحال	mm	
IRANIAN CARS				ماشینهای ایرانی
Paykan (Iran National)				پیکان (ایران ناسیونال)
Paykan De Lux, Automatic all 1725 ccm	W 8 D	W145T30	0,7	پیکان دولوکس اتوماتیک تمام ۱۷۲۵ سی سی
Paykan Pick-up, Taxi all 1725 ccm	W 8 D	W145T30	0,7	پیکان پیک آپ، تاکسی تمام ۱۷۲۵ سی سی
Paykan GT 1725 ccm	W 8 D	W145T30	0,7	پیکان جوانان ۱۷۲۵ سی سی
Paykan – low line 1600 ccm	W 8 D	W145T30	0,7	پیکان کار ۱۶۰۰ سی سی
SAIPA				ساipa
{ Jyane 602, Pick-up Mahori for high speed driving all models	W 7 A	W175T1	0,6	{ زیان ۶۰۲، پیک آپ، مهاری
Renault RS, TL	W 5 A	W225T1	0,6	{ برای رانندگی سریع در تمام مدلها
	W 8 B	W145T35	0,6	رنو - آر ۵ تی ال
Chevrolet-Iran (GM-Iran)				شورولت ایران (جی ام - ایران)
Model 2500	W 7 B	W175T35	0,7	مدل ۲۵۰۰
Model 2800	W 7 B	W175T35	0,7	مدل ۲۸۰۰
Model 2800 Royal, automatic	W 7 B	W175T35	0,7	مدل ۲۸۰۰ رویال، اتوماتیک
Buick Iran	HR 10 BY	WA95TR40	1,5	بیوک ایران
Chevrolet NOVA	HR 9 B	WA125TR40	0,9	شورولت نوا
Cadillac Iran	WR 9 F Y	W125TR6	1,5	کادیلاک ایران
Chevrolet Truck Iran	HR 9 A	WA125TR4	0,9	شورولت وانت چنرال موتورز
Jeep Iran				جیپ ایران
Jeep-Shahbas 4 cylinder	W 8 E	W145T3	0,8*	جیپ شهر باز، ۴ سیلندر
Jeep 6 cylinder ► 1965	W 7 B	W175T35	0,8*	جیپ ۶ سیلندر تا سال ۱۹۶۵
Jeep 6 cylinder 1965 ►	W 8 D	W145T30	0,8*	جیپ ۶ سیلندر از سال ۱۹۶۵
Jeep Wagoner (Ahoo)	W 8 D	W145T30	0,8*	جیپ واگونر (آهو)
Aria, Shahin	W 10 D	W95T30	0,8*	آریا و شاهین
Rover Iran				روور ایران
Landrover 4 cylinder	W 8 D	W145T30	0,6*	لندروور ۴ سیلندر
Landrover 6 cylinder	W 8 D	W145T30	0,6*	لندروور ۶ سیلندر
Nissan				نیسان
Junior 2000 pick-up	W 8 C	W145T2	0,8	جنیور ۲۰۰۰ پیک آپ
Mazda				مازدا
Pick up 1000	W 8 D	W145T30	0,8*	پیک آپ ۱۰۰۰
Pick up 1500	W 8 D	W145T30	0,8*	پیک آپ ۱۵۰۰
Further models see "Imported cars"				برای مدل‌های دیگر میتوانید به قسم " ماشین‌های وارداتی " مراجعه نمائید.

	BOSCH بعد از این	BOSCH نایحال		
ماشین های وارداتی از اروپا و ژاپن				
 IMPORTED CARS FROM EUROPE, JAPAN				
Alfa Romeo				آلفارومئو
Giulia 1300, 1600, TI and GT	W 6 D	W200T30	0,6	جولیا ۱۳۰۰، ۱۶۰۰، نی آب و جی تی
Berlina 1750, 2000 and GT	W 6 D	W200T30	0,6	برلینا ۱۷۵۰، ۲۰۰۰ و جی تی
Alfa Sud 1200 TI	W 6 D	W200T30	0,6	آلگاسود ۱۲۰۰ تی آی
Alfetta	W 6 D	W200T30	0,6	آلتفتا
Austin - Morris - Mini (BLMC)				آستین - موریس - مینی (سی ال ام سی)
Austin A99-A105-A110	W 8 D	W145T30	0,6*	آستین ت - ۹۹ ت - ۱۰۵ ت - ۱۱۰ ت
Austin 110, 1800	W 8 D	W145T30	0,6*	۱۸۰۰ - ۱۱۰۰ ت
Mini 850, 1000, Mark II 1000	W 8 D	W145T30	0,6*	منی ۸۵۰، ۱۰۰۰، مارک ۲ - ۱۰۰۰
Mini Cooper	W 8 D	W145T30	0,6*	منی کوپر
Austin A40-A55-A60	W 7 D	W175T30	0,6*	آستین ت - ۴۰ ت - ۵۵ ت - ۶۰ ت
Austin 1300, 1800 Mark II	W 7 D	W175T30	0,6*	۱۸۰۰ - ۱۳۰۰ مارک ۲
Mini 1275	W 7 D	W175T30	0,6*	منی ۱۲۷۵
Mini Cooper S	W 7 D	W175T30	0,6*	منی کوپرسارس
Audi - NSU (DKW)				آودی (ان اس بیو) دکاو
DKW- F93 (3 cylinder)	M 8 A	M145T1	0,5	دکاو اف ۹۳ (۳ سیلندر)
DKW- F94, - F12, - F102	M 8 A	M145T1	0,5	دکاو ۹۴ - اف ۱۲ - اف ۱۰۲
DKW - 1000, 1000S, 1000SP	M 8 A	M145T1	0,5	دکاو اف ۱۰۰۰ - اف ۱۲ - اف ۱۰۲
DKW - Junior	M 8 A	M145T1	0,5	دکاو ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰س - ۱۰۰۰س بی
Audi 50 all models	W 7 D	W175T30	0,7	آودی ۵۰ تمام مدلها
Audi 60, 75, 80, 80L, 80S, 80LS	W 7 D	W175T30	0,7	آودی ۶۰، ۷۵، ۸۰، ۸۰، ۸۰S، ۸۰L اس
Audi 100 (85PS), 100LS, (85 PS)	W 7 D	W175T30	0,7	آودی ۱۰۰ (۸۵ بی اس) ۱۰۰ اال اس
Audi 80 GL, 80GT, 100LS-S (100 PS), 100GL	W 6 D	W200T30	0,7*	آودی ۸۰ جی اال، ۸۰ جی تی، ۱۰۰ اال اس - اس
NSU 1000, 1200	W 6 D	W200T30	0,6	۱۰۰ جی اال
NSU 110, 110C, 100SC	W 6 D	W200T30	0,6	ان اس او ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ - ۱۱۰۰ سی
ان اس او ۱۱۰ - ۱۱۰ سی، ۱۱۰ اس سی				
BMW				سی ام و
Model 1502	W 8 D	W145T30	0,6*	۱۵۰۲
Model 1600, 1600GT, 1600TI, 1600 Touring for high speed driving	W 7 D	W175T30	0,6*	مدل ۱۶۰۰، ۱۶۰۰ جی تی ۱۶۰۰، ۱۶۰۰ تی آی ۱۶۰۰
Model 1800, 1802, 1800 Touring, 1802 Tou.	W 6 D	W200T30	0,6	برای رانندگی سریع
Model 518 از سال ۸.۷۵ ►	W 7 D	W175T30	0,6*	مدل ۱۸۰۰، ۱۸۰۲، ۱۸۰۲ تورینگ، ۱۸۰۲ تورسنج
	W 8 D	W145T30	0,6*	مدل ۵۱۸


	 بعد از این	 ناچال			
BMW					بسیاری و
Model 2000, 2000TI, 2000TII, Model 2002, 2002, Touring high speed driving	W 7 D	W175T30	0,6*	مدل ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ تی آی، ۲۰۰۰ تی آی تی آی	
Model 520, 525, 528, 2500, 2800, 2800CS	W 7 D	W175T30	0,6*	مدل ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تورینگ	
Model 3, O CS-3, O CSI 3, OS-3, O SI-3, 3L	W 6 D	W200T30	0,6	برای رانندگی سریع	
316, 318, 320 8.75 ►	W 7 D	W175T30	0,6*	مدل ۳، اسی اس آی آی، اسی اس آی آی، ۳۱۶	
320 i 10,75 ►	W 8 D	W145T30	0,6*	۳۲۰، ۳۱۸، ۳۱۶	
320, 520 6 Cyl. 78 ►	W 6 D	W200T30	0,6*	۳۲۰	
	W 8 D	W145T30	0,6*	۵۲۰ و ۴۲۰	
				۴ سیلندر	
Citroen					سهیروش
GS (1015 ccm) ► 6.72	W 5 A	W225T1	0,7*	جی اس (۱۰۱۵ سی سی)	
GS (1220 ccm) 7.72 ►	W 7 D	W175T30	0,6*	جی اس (۱۲۲۰ سی سی)	
CX 2000, CX 2200	W 7 B	W175T35	0,6*	سی ایکس، ۲۰۰۰، سی ایکس	
All DC and ID types	W 7 B	W175T35	0,6*	تمام مدل‌های دی سی و آی دی	
Further cars see "Iranian Cars"				برای مدل‌های دیگر مراجعه شوید " ماشین‌های ایرانی "	
				مراجعه شوید .	
Daf					داف
All models	W 7 B	W175T35	0,7	تمام مدل‌ها	
Datsun (Nissan)					دادسان (نیسان)
100A Cherry	W 8 D	W145T30	0,8*	۱۰۰ جزئی	
120, 140, 160, 180, 200	W 8 D	W145T30	0,8*	۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰	
1000, 1200, 1300, 1400, 1600	W 8 D	W145T30	0,8*	۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۳۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰	
Further cars see "Iranian Cars"				برای مدل‌های دیگر به قسمت " ماشین‌های ایرانی "	
				مراجعه شود .	
Fiat					فیات
500D, 500F, 500R, 600 all models	W 7 B	W175T35	0,6*	۵۰۰ دی، ۵۰۰ اف، ۵۰۰ آر، ۶۰۰ تمام مدل‌ها	
850 all models	W 7 D	W175T30	0,6*	۸۵۰ تمام مدل‌ها	
1100	W 8 A	W145T1	0,6	۱۱۰۰	
124 all models, 125, 125 special	W 7 D	W175T30	0,6*	۱۲۴ تمام مدل‌ها، ۱۲۵، ۱۲۵ اسپرسال	
126	W 7 B	W175T35	0,6*	۱۲۶	
127, 128, all models, 130 all models	W 7 D	W175T30	0,6*	۱۲۷، ۱۲۸ تمام مدل‌ها، ۱۳۰ تمام مدل‌ها	
131 (55PS)	W 7 D	W175T30	0,6*	۱۳۱ (۵۵ سی اس)	
131 (65PS and 75PS), 500, 1500L, 1300 1961 ►	W 7 D	W175T30	0,6*	۱۳۱ (۶۵ سی اس و ۷۵ سی اس)	
132 all models	W 6 D	W200T30	0,6*	۱۳۲ ۱۹۶۱، ۱۳۰۰، ۱۵۰۰، ۱۵۰۰	
				۱۳۲ تمام مدل‌ها	

جدول علائم الكتروني


العلامة	التوضيح	العلامة	التوضيح
—	حربان مستقيم	—	канал الكتروني با سیم روپوشدار
~	حربان متناوب	—	فیوز (احتمال) با حد اکثر آهور (داده می شود)
→	جهت حربان	○⊗○	لام
○	جهت حربان بطرف ناطر	○⊗○	لام اخطار
⊕	جهت حربان از نظر دور مبتدء	—	کلید دستی
—	بدنه	—	کلید اهرمي يا کلید معکوس کننده
—	زمین - اتصال بدنه	—	کلید فشاری درحال عادی باز
○	اتصال	—	کلید عشاری درحال عادی بسته
—	اتصال عاقي	—	مقاومت الكتروني
—	اتصال بدنه	—	مقاومت الكتروني به اختصار
—	کanal الكتروني	—	مقاومت قابل تغیر
—	ضخامت خط با مقدار حربان تغییر می کند	—	
25°C	عادی با ابعاد مشخص شده	—	
—	تعاضع کanal الكتروني بدون اتصال	—	
—	تعاضع کanal الكتروني با اتصال	—	
—	بوسین	—	شع
—	بوسین با هسته آهنی نکارچه	○○○	دلكو
—	بوسین با هسته آهنی ورقهورونه	—	جراع چشمکزن راهنمای
—	خارن	—	
—	دبود	—	بوق
—	بک واحد باطري	—	بوق
—	باتري سه حانه	○○○	برف پاک کن
—	باضرى سا تعیین مقدار ولتاژ	—	سورانک
—	ولتمنر	—	لاص بوكستاک (جراع عف و ترمز)
—	آميرمنر	—	پعب بترين برقی
—	رسانور حربان مستقيم	—	سخارى
—	بوتور حربان مستعد	—	
—	رسانور حربان متناوب	—	ساوره ساندھنده برقی

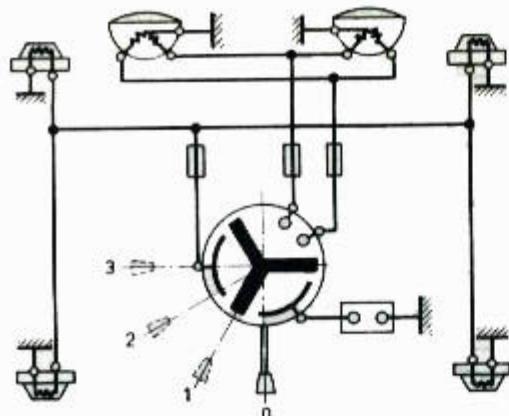


مدار روشنایی با کلید گردان

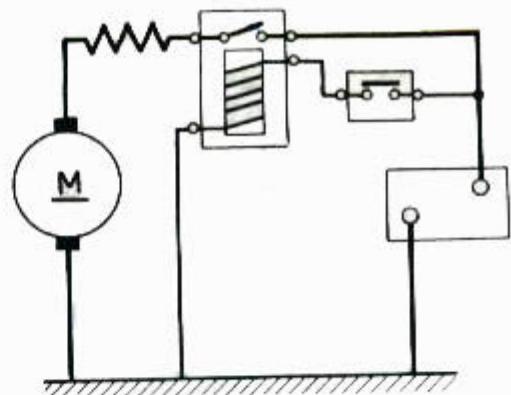


مدار استارتر با سولنوئید

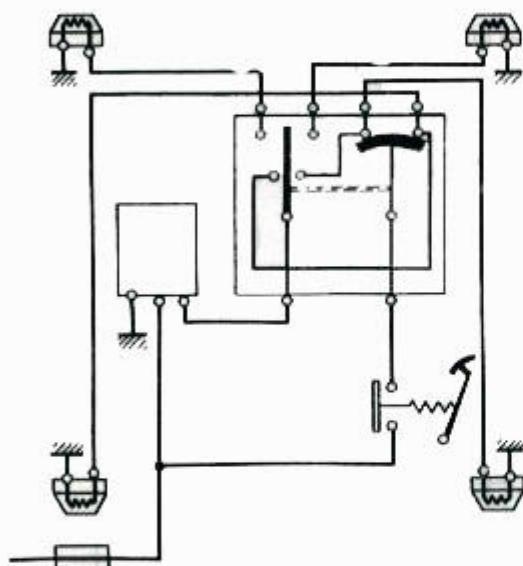


مدار چراغ راهنمای همراه چراغ ترمز

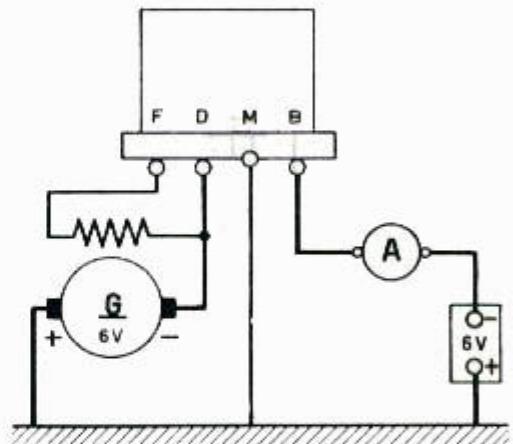


مدار شارژ

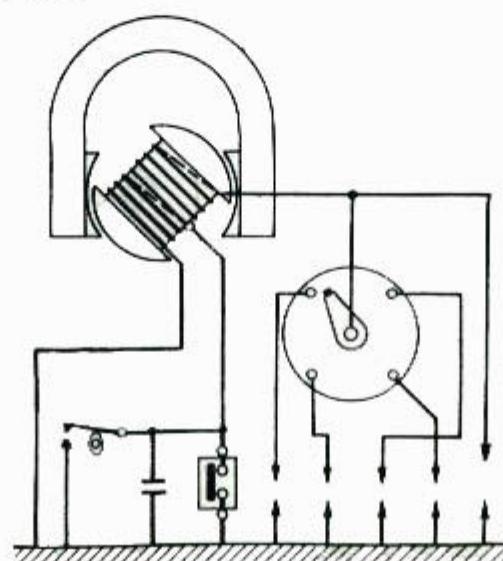


سیستم حرقهزتی مغنتی

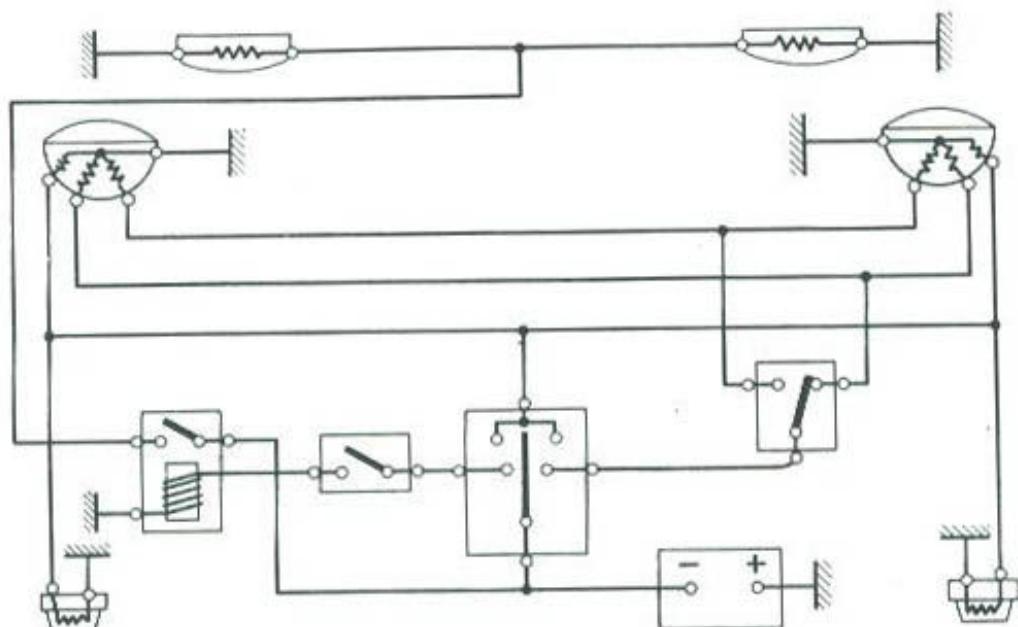

سیم کشی مهشک

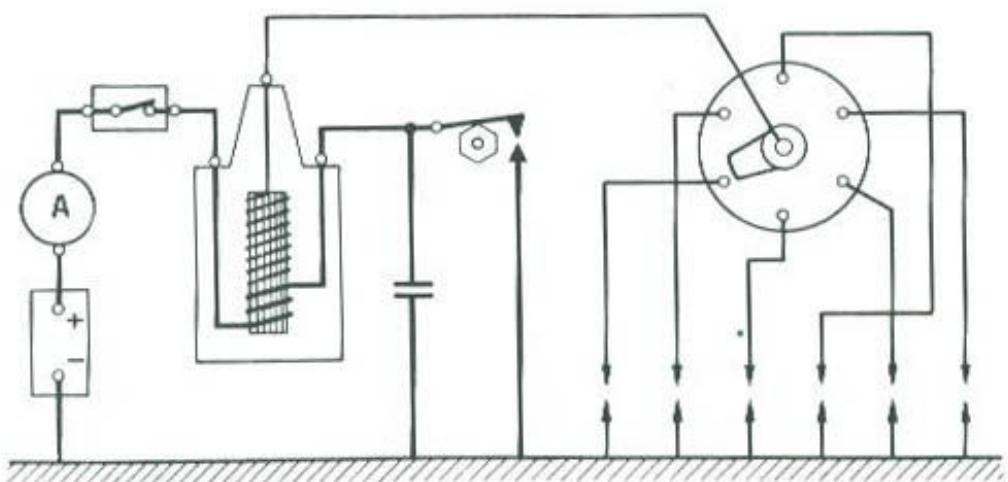

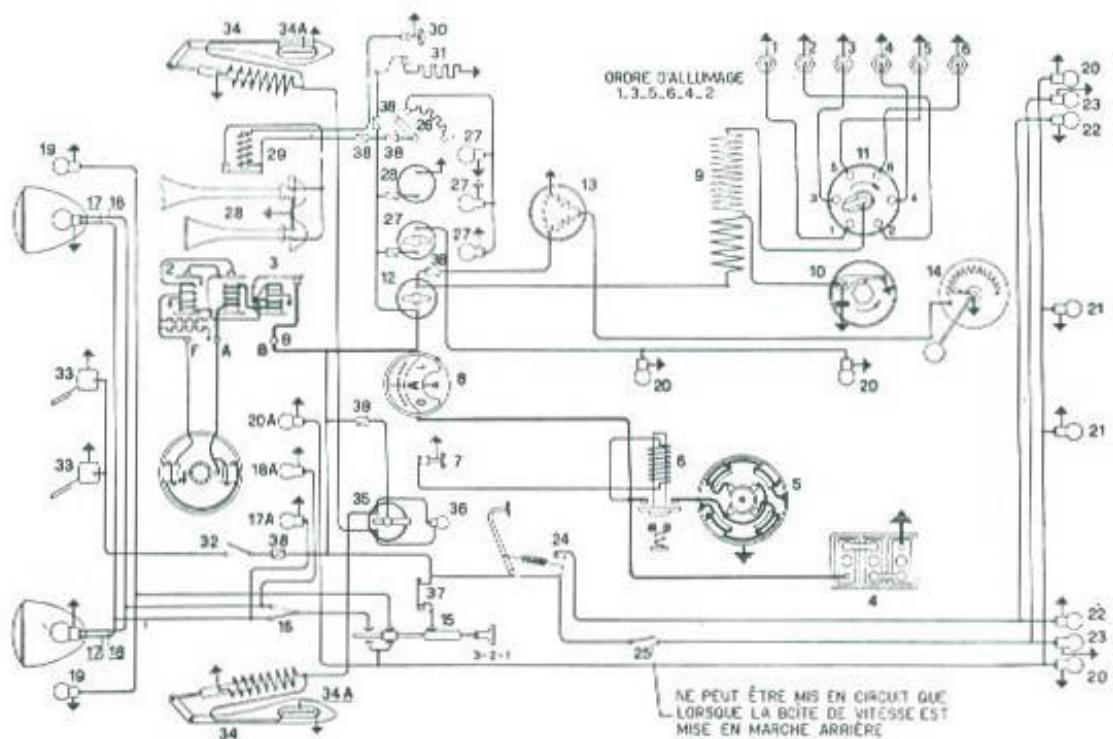

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ۱۶ - کلید روشنایی چراغهای نشاندهنده | ۱ - دینام |
| ۲۷ - جراغهای نشاندهندها | ۲ - آفتاب |
| ۲۸ - برق | ۳ - رله قطع و وصل |
| ۲۹ - آفتابات برق | ۴ - ساطری |
| ۳۰ - کلید سرق | ۵ - استارتر |
| ۳۱ - فندک | ۶ - اسومات استارتر |
| ۳۲ - کلید برف پاک کن | ۷ - کلید استارتر |
| ۳۳ - برف پاک کن | ۸ - آمپر متر |
| ۳۴ - رله راهنمای | ۹ - کول |
| ۳۴ - جراغ راهنمای | ۱۰ - بلاتس |
| ۳۵ - کلید راهنمای | ۱۱ - دلکو |
| ۳۶ - جراغ احتفار راهنمای | ۱۲ - سوئیچ |
| ۳۷ - رله گرمابی چراغها | ۱۳ - درجه بنزین |
| ۳۸ - فیوزها | ۱۴ - واحد پاک درجه بنزین |
| ۱۵ - کلید احتفار سوراخ | |
| ۱۶ - کلید احتفار سوراخ | |
| ۱۷ - سور بالا | |
| ۱۷ - جراغ سور بالا | |
| ۱۸ - جراغ سور بالا | |
| ۱۸ - جراغ احتفار سور بالا | |
| ۱۹ - سور پائیں | |
| ۲۰ - جراغ عقب | |
| ۲۰ - جراغ داشبرد | |
| ۲۱ - جراغ سرمه | |
| ۲۲ - جراغ ترمز | |
| ۲۳ - جراغ دیده عقب | |
| ۲۴ - کلید جراغ ترمز | |
| ۲۵ - کلید جراغ دیده عقب | |

فصل ۲


مدارات الکتریکی خودروها

کلیه مصرف‌کننده‌های الکتریکی در خودروها سبب به دو منع باطری و زیناتور موازی بسته می‌شوند باطری و زیناتورهم نسبت به یکدیگر موازی متصل می‌شوند و اختلاف سطح یکی در ذیکری اثر می‌گذارد برای جلوگیری از خالی شدن جربان باطری در زیناتور کلید یکطرفه‌ای بین آنهای فارمی گیرد تا جربان باطری بموضع خاموش بودن موتور – به زیناتور قطع گردد – این کلید یکطرفه در آلتیناتورهای دیود دینامهای جربان مستقیم رله قطع و وصل آفتابات می‌باشد . برای سهولت سیم‌کشی بدنه را بعنوان یک قطب انتخاب می‌کنند (در اتومبیلهای که بدنه فلزی دارند) و قطب دیگر را بایک سیم به مرکز مصرف‌کننده‌ای که لازم باشد اتصال می‌دهند .

۱- مقدمه

مدارهای اصلی خودروها عبارتند از :

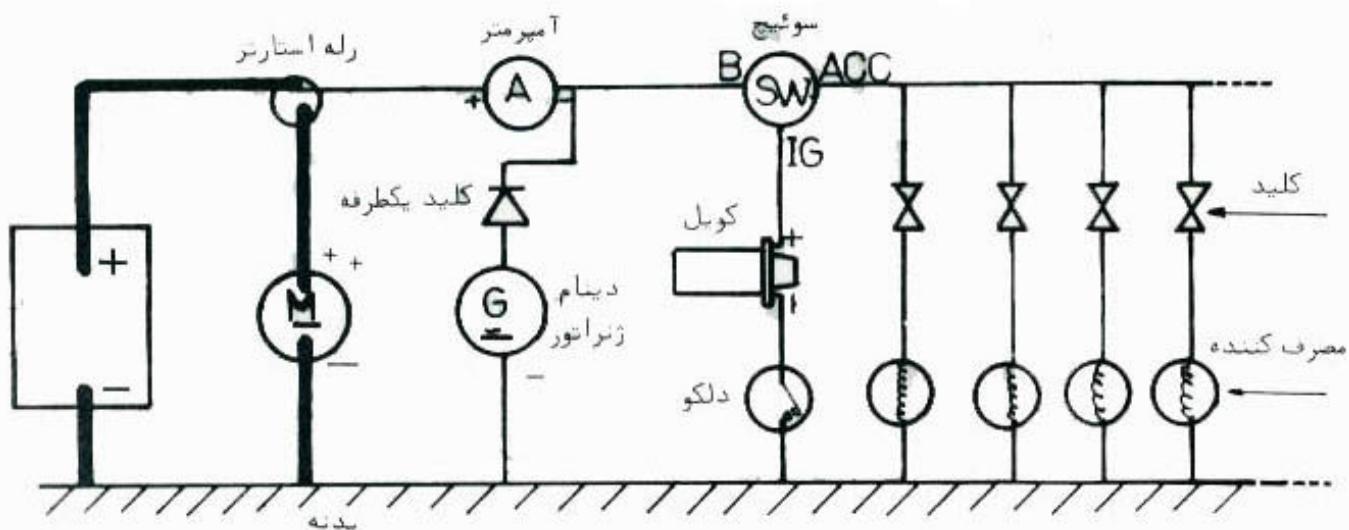- ۱ - مدار استارتر
- ۲ - مدار جرقه
- ۳ - مدار شارژ
- ۴ - مدار روشنایی
- ۵ - مدار بوق
- ۶ - مدار راهنمای
- ۷ - مدار برف‌پاک کن
- ۸ - مدار نشان دهنده‌ها
- ۹ - مدار فندک



شکل کلی تولیدکننده و مصرف‌کننده‌های الکتریکی خودروها .

داشته باشد به این منظور لازم است ارکابلهای کم مقاومت-




اتصالات محکم و سوئیچ‌های قوی اسعاده سود – کابلهای مورد مصرف قطری بین ۷ تا ۱۵ میلی‌متر دارند .

۲- وظیفه رله استارتر آن است: با جربان کمی که سیم پیچ آن می‌گیرد جربان زیادی را به هنکام وصل شدن کنایک‌های


۲- مدار استارتر

نکات فنی مدار استارتر:

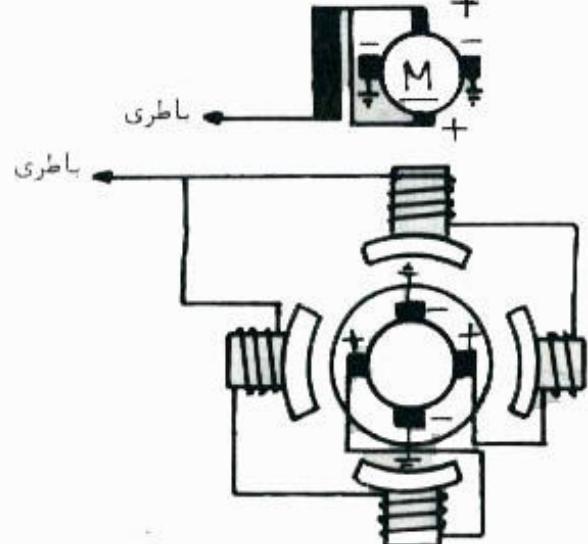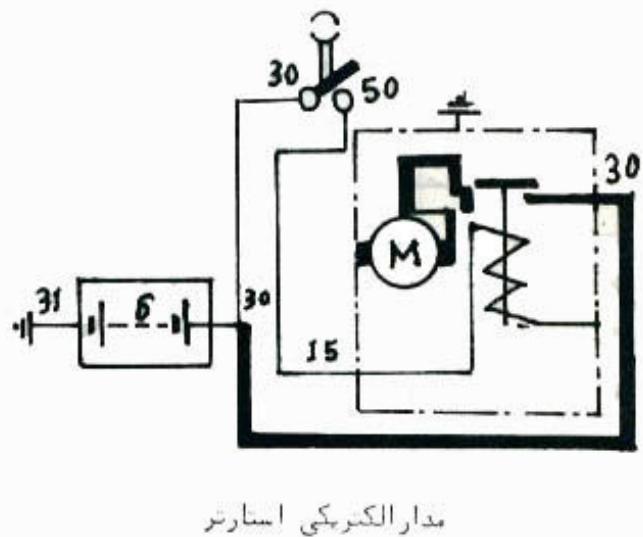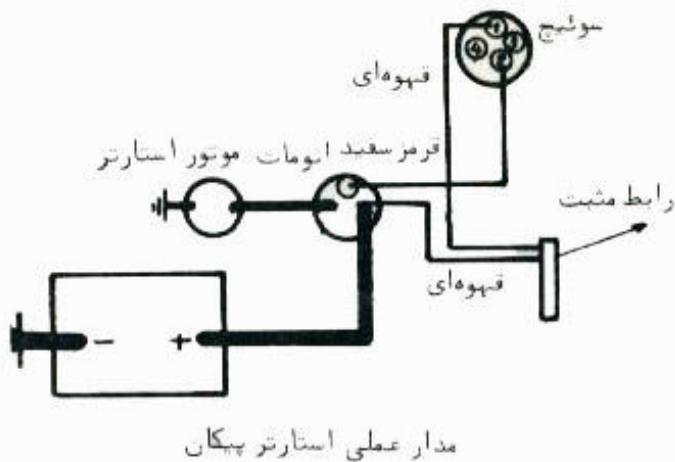- ۱ - مدار استارتر باید حداقل افت ولت را دارا باشد تا حداقل جربان به مدار آن وارد شده و قدرت دورانی قابل توجهی



بدنه آرمیجر و بالشتکهای روی ذغالهای منفی

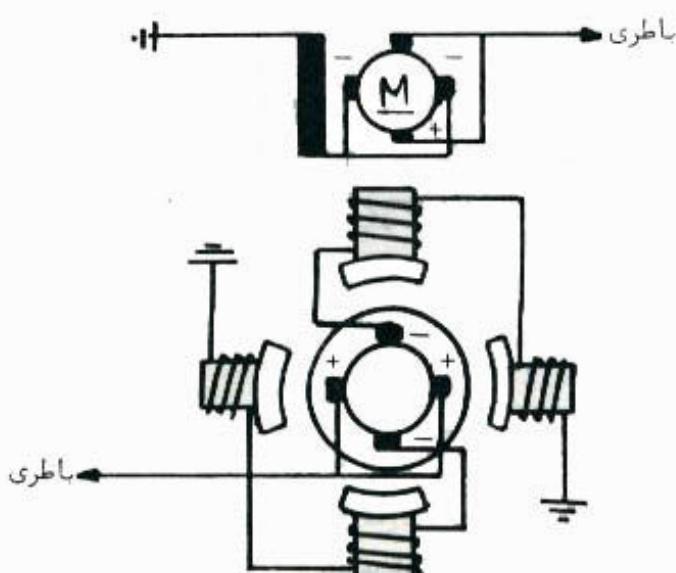

بدنه آرمیجر و بالشتکها در بدنه استارتر

رله از خود عبور دهد. بنابراین کابل ضخیم راهکمتری را طی می‌کند – سوئیچ اصلی موتور نمی‌سوزد و از خطر اتصال کوتاه و آتش سوزی جلوگیری می‌شود.

۳ – حداقل دور برای روش‌شدن موتور بینیینی 60 نا دور در دقیقه است. دوردر دقیقه و موتور دیزل 100 تا 120 دور در دقیقه است. که موتور استارتر باید این دور را به موتور بدهد.


۴ – تعداد دندانهای سر استارتر $\frac{1}{15}$ تعداد دندانهای فلاپول است. اگر لازم باشد که موتور در هر دقیقه 100 دور بزند استارتر باید 1500 دور بگردد.

۵ – هرچه میدان آهن ربائی قطب‌های (بالشتکها) استارتر قوی‌تر باشد گشتاور استارتر $M = FR$ بیشتر خواهد بود – ناین منظور همیشه بالشتکهای استارتر با آرمیجر سری قرار می‌گیرند و در استارترهای مختلف آنها می‌باشد که موتور در عدد رعایت می‌شود و نقاوت در نوع بدنه نمودن آنها می‌باشد که به دو فرم زیر می‌باشد:

الف – سیم ورودی باتری ابتداء به ذغالهای مثبت وارد – از ذغالهای منفی به بالشتکهای مثبت و در بدنه اتصال بدنه می‌شود

۸- موتور استارترهای مختلف با آمپری سیس ۱۵۰-۲۰۰ آمپر کار می‌کنند - هرچه سرعت موتور افزایش بیداکنده مقاومت الکتریکی آن بیشتر شده و حریان مصرفی کاهش می‌باید و بالعکس اگر موتور آهسته بگردد مقاومت الکتریکی کم شده و آمر مصرفی بالا می‌رود .

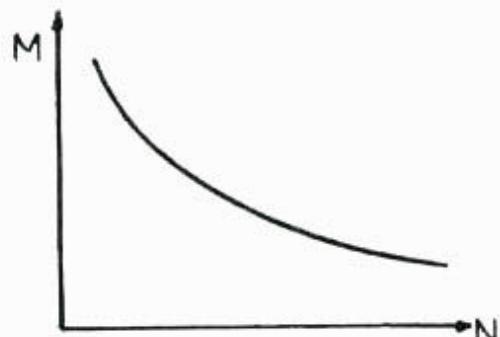ب - سیم ورودی باطری ابتدا به بالشتکها رسیده سیس به دغلهای مشتبه رفته از دغلهای منفی اتصال بدنه می‌شود .
ع - با بالا رفتن دور موتور استارتر کسماور کاهش می‌باید که مساحت آن نسبت به دوران مانند شکل زیر است :




۳- مدار جرقه زنی


مدار جرقه زنی شامل باطری - آمپر متر - سوئیچ - کوبیل - دلکو - شمع و سیم های رابطه می باشد - حریان لازم جرقه از سوئیچ گرفته می شود - مدار اولیه شامل باطری - آمپر متر - سوئیچ، اولیه کوبیل و دلکو و مدار ثانویه شامل ثانویه کوبیل - دلکو، شمع ها و بدنه می باشد .

وظیفه مدار جرقه زنی - تأمین جرقه لازم در سیلندر های موتور در پایان رمان تراکم است در موتور پیکان مدار جرقه زنی مانند شکل زیر است :

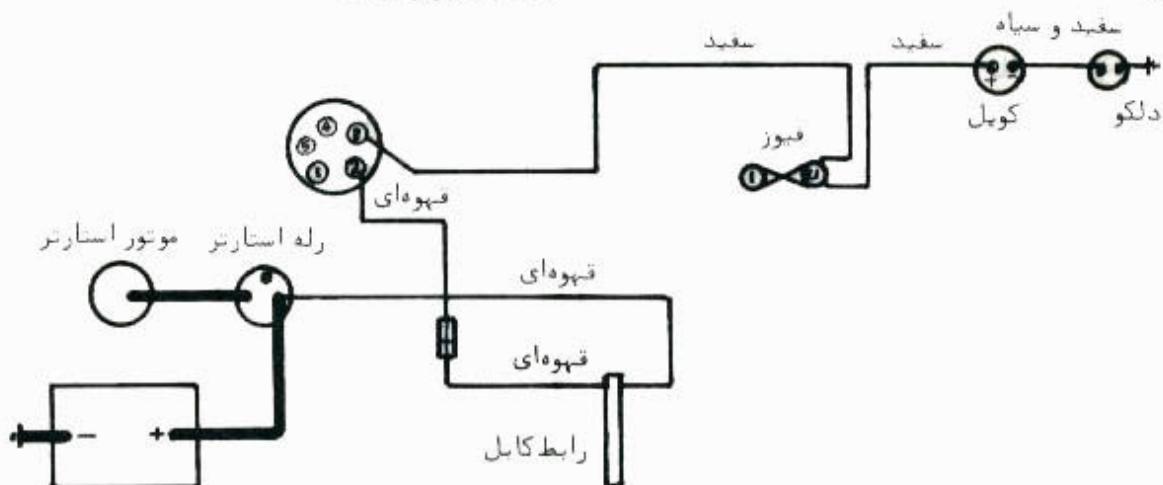
۷- بدون بار نباید موتور استارتر را به مدت زیاد بکار انداخت زیرا دور آن خیلی بالا می رود و باعث خرابی استارتر می شود .



و مدار عملی آن مانند شکل زیر است :

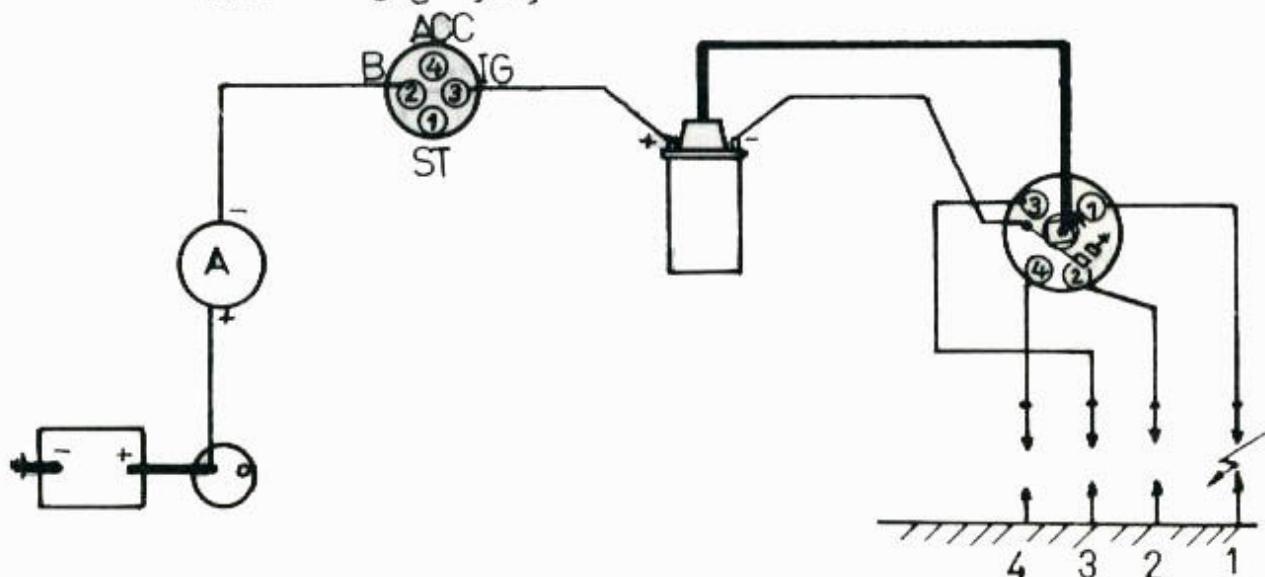

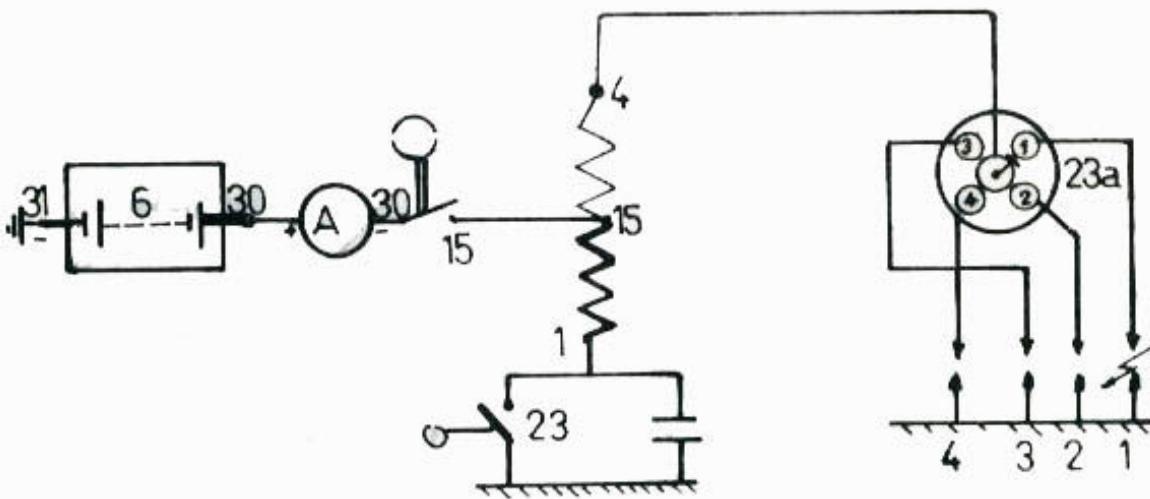و مدار اختصاری آن در رسم فنی مانند شکل زیر است :




۳- مدار شارژ


صرف می‌کنندشان نمی‌دهد . بداین دلیل که اولاً "کار بعضی از صرف‌کننده‌ها بیوسته نمی‌باشد ثانیاً "آمیر صرفی برخی از صرف‌کننده‌ها آنقدر زیاد است که در حدود اندازه‌گیری آمیرسنج نمی‌باشد - این صرف‌کننده‌ها عبارتند از: استارتر بوق فندک .

مدار شارژ در پیکان مانند شکل زیر است :

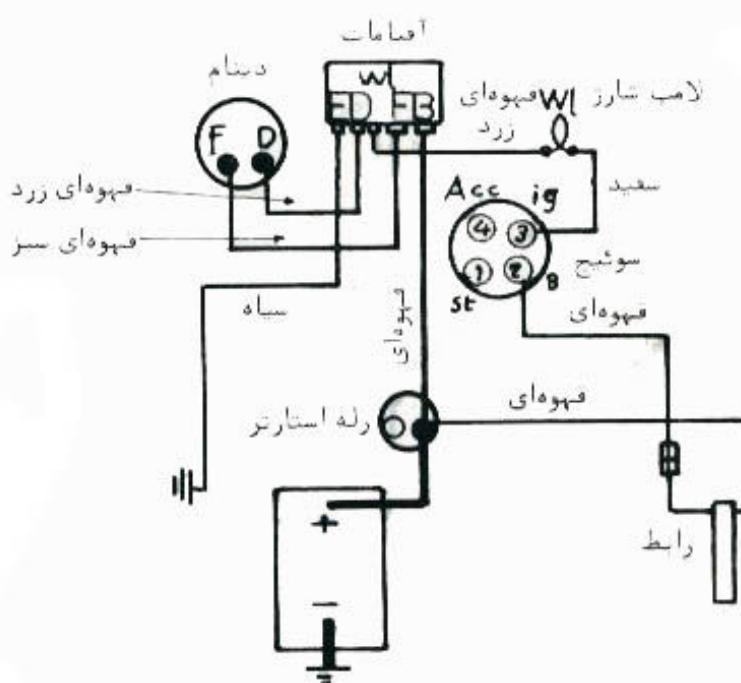این مدار حربان صرفی تمام صرف‌کننده‌ها را ازدواج باطری و زیرانور تأسیس می‌کند - قسمتی از این مدار جزو مدار اسارت بوده و از کابل ضحیم تشکیل گردیده و بقیه از سیمی به ضخامت $2/6$ نا $3/3$ میلی‌متر می‌باشد .
نام حربانی که از دیnam به باطری می‌رود از آسیرمنتر عبور می‌کنداما آسیرمنتر تمام حربانی را که کلیه صرف‌کننده‌ها



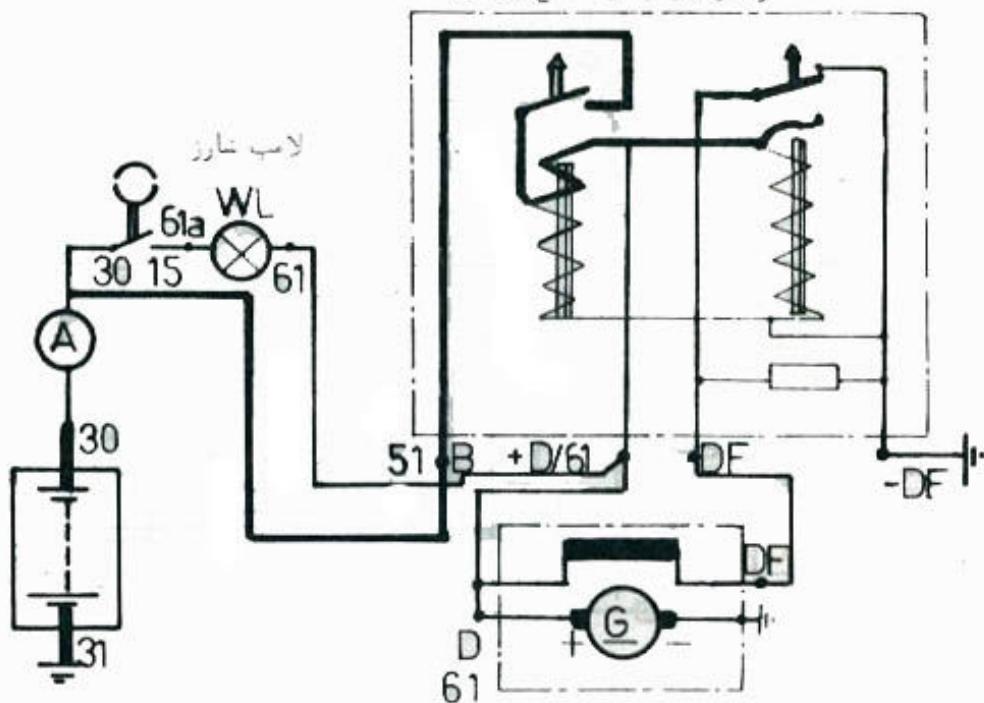سدار اختصاری آن در رسم فنی مانند شکل زیر است:
 رله ولطاز رله قطع و وصل



۱۰ - لامپ نصره .

۱۱ - لامپ هست سرعت سنج

۱۲ - لامپ هست سوبح سنج

۱۳ - لامپ هست دیگر نامده ها

۱۴ - کلید روسانی

۱۵ - کلید تعویض نور (پائی)

۱۶ - کلید حراج جشمکار

۱۷ - راسته رق معمم ۱۸ - رله اسارت

۱۹ - سوچیج موور ۲۰ - لامپ های سرمه

۲۱ - کلید حراج ترمیم روی سعب اصلی ۲۲ - حراج اطاق

خودرو ۲۳ - کلیدهای لای در جب و راس

ریگ سمهها

۲ - Z - زرد R - ۱ - فرمز

۴ - U - آسی G - ۴ - سبز

۶ - P - رزشکی N - ۵ - فیوهای

۸ - B - ساه W - ۷ - سفید

۱۰ - UK - ۱۰ - سفید و آسی

۱۲ - RB - ۱۲ - آسی و فرمز L - ۹ - روش

۱۱ - UR - ۱۱ - فرمز و ساه

۱۳ - RW - ۱۳ - فرمز و سفید

۱۴ - RP - ۱۴ - فرمز - رزشکی

۴- مدار روشنائی

برای مدار روشنائی حربان لارم قبل ارسوئیچ گرفته می شود
با در موقع بسته بودن درهای خودرو بیان جراغهای کوچک
را برای علامت دادن روسن گذاس.

معمولان "در مدار بورافکن ها برای جلوگیری از خطر اتصال
کوچکار وسائل اینستی مانند فیبور - رله های خودکار قطع کننده
و عبره اسفاده می سود .

صرف لامپ های روشنائی متفاوت است ولی میان را بورافکن
اسحاب نموده و قطعه برقی سیم را به آن اختصاص می دهد و
سایر اساعات را نسبت به آن نارکتر انتخاب می کند فقط
سیم بورافکن حدود ۲ میلی متر و بقیه حدود ۱/۵ میلی متر
است - بعیر دادن صحامت سیم بورافکن ها باعث کوچکاردن
عمر لامپ های آن می گردد .

محضات :

۱ - لامپ احتفار سور بالا


۲ و ۲ - لامپ های سور بالا جب و راس

۵ و ۴ - لامپ های سور پائی جب و راس

۷ و ۶ - لامپ های سور کوچک جب و راس

۹ و ۸ - لامپ های سور فرمز عقب

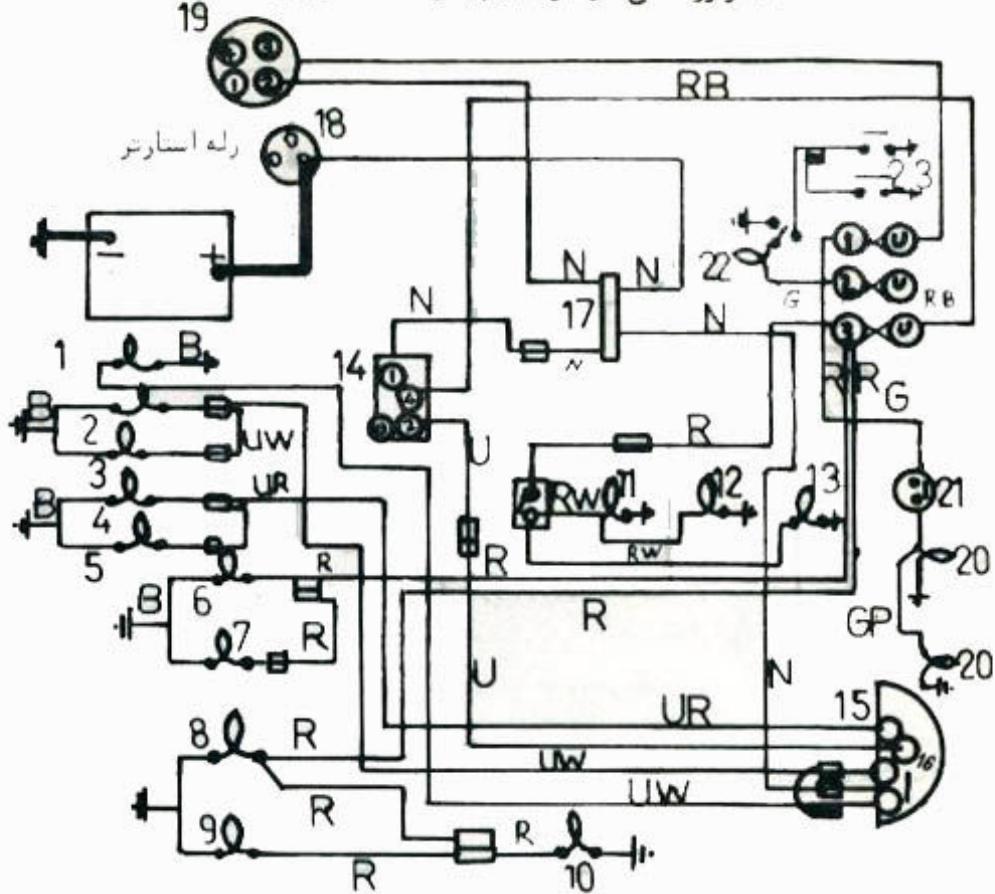
مدار روشنایی در اتومبیل پیکان مانند شکل زیر است:



شماره های مصرف کننده ها با کلیدهای مربوطه با مقابله
با مدار پیکان در صفحه قبل :

- ۱ - لامپ احاطه نور بالا
- ۳ و ۲ - لامپ های سور بالا جب و راست
- ۵ و ۴ - لامپ های سور پائین جب و راست
- ۷ و ۶ - لامپ های سور کوچک جب و راست
- ۹ و ۸ - لامپ های مرمر عف
- ۱۰ - لامپ نمره
- ۱۲ و ۱۱ - چراغ نشان دهنده ها
- ۱۴ - کلید روشنایی
- ۱۵ - کلید سوییس نور (پائی)
- ۱۶ - کلید چراغ چشمگزرن
- ۲۰ - لامپ های ترمز
- ۲۱ - کلید چراغ ترمز روی پمپ اصلی
- ۲۲ - چراغ اطاق خودرو
- ۲۳ - کلیدهای لای در جب و راست

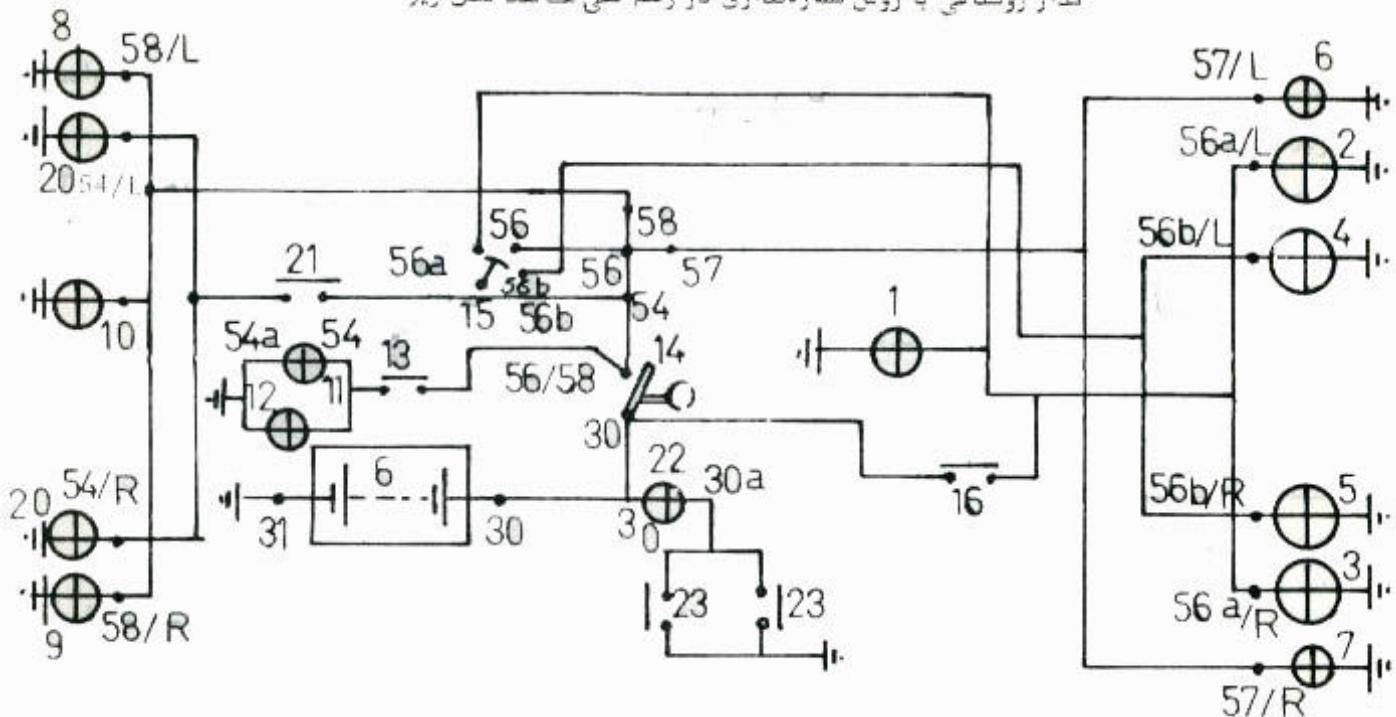مدار روشناهی با روش شماره‌گذاری در رسم فنی مانند شکل زیر است:




۵- مدار بوق


مدار بوق شامل باطری - رله بوق - دکمه بوق - بوق و سیم‌های رابط است. در بوق‌های قوی رله بکار می‌برند ولی در بوق‌های تکی می‌توان بدون رله هم از بوق استفاده نمود. رله بارور کهی که از سوچ می‌گیرد برق اصلی بوق را که بعلت قطع و وصل دارای حرکاتی است مسیغیاً از باطری کردن بوق می‌رساند.

در بیکان آفتابات بوق وجود ندارد و برق آن بطور مستقیم نمی‌باشد بلکه از سوچ کرفته می‌شود مدار آن مانند شکل زیر است:

رتک سیم‌ها

- | | |
|--------------------|-------------|
| ۱ - ۲ - قبوده‌ار | ۳ - ۴ - سیز |
| ۵ - ۶ - زرهکی سیاه | |

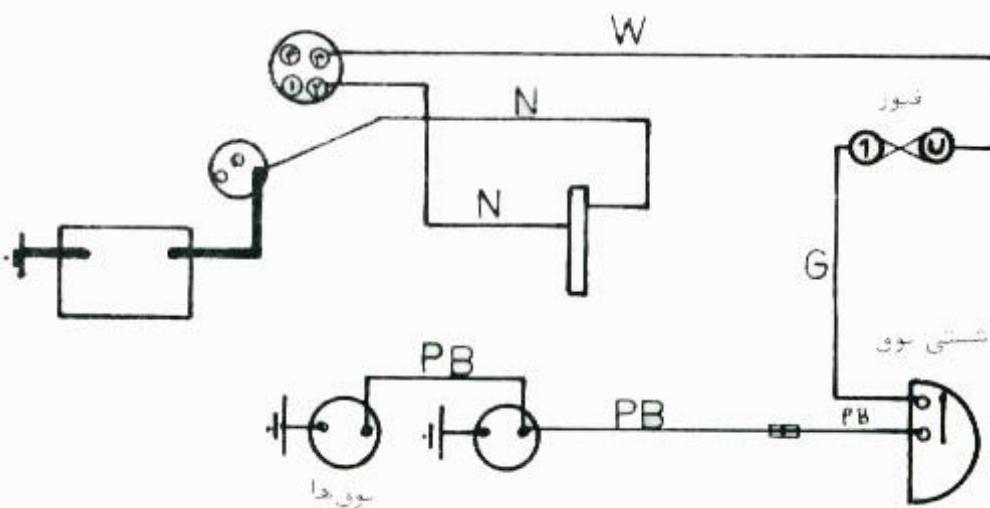


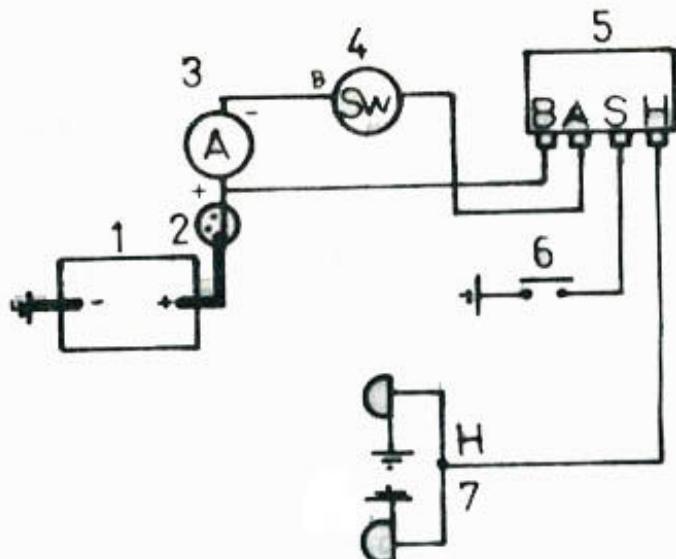

مدار عطی بوق رله دار ۴ ترمیناله مانند شکل رو برو است:

- | | |
|----------------------|---------------|
| ۱ - باتری | ۲ - رله اسارت |
| ۳ - آمپر متر | ۴ - سوئیچ |
| ۵ - رله بوق (آفتابی) | ۶ - شستی بوق |
| ۷ - بوق | |

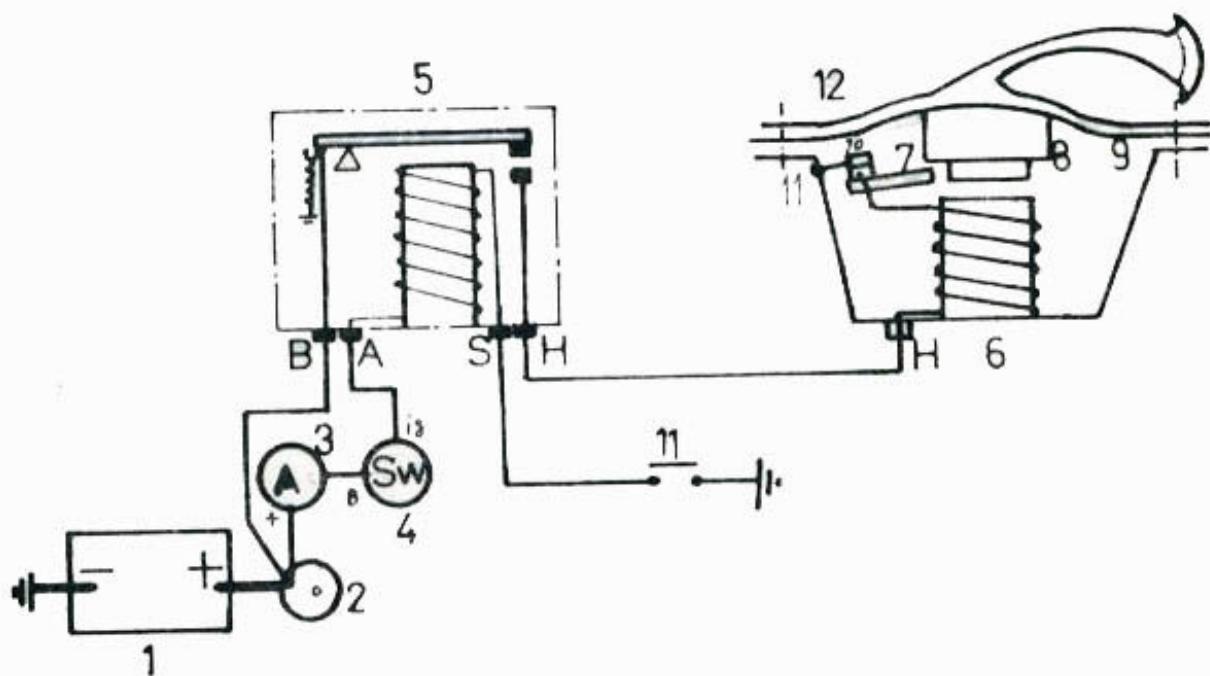
مدار شریحي ساختمان بوق ارساعي مانند شکل زير است:



مشخصات:

- | | |
|----------------------|----------------|
| ۱ - باتری | ۲ - رله اسارت |
| ۳ - آمپر متر | ۴ - سوئیچ |
| ۵ - رله بوق (آفتابی) | ۶ - بوق |
| ۷ - آهن | ۸ - عابق |
| ۹ - صفحه مرتعش | ۱۰ - پلاسین ها |
| ۱۱ - شستی بوق | ۱۲ - بیج سطیم |


طرز کار

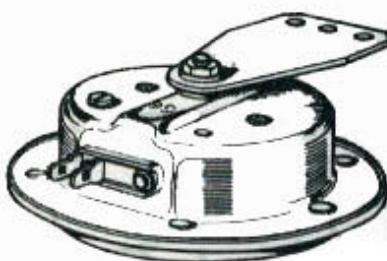

شکل ظاهری بوق بیکان

وقتی شستی بوق جریان رله را بدنه می‌کند پلاتین‌های رله سنسوره و جریان اصلی بوق از باطری به همراه بوق رسیده واژپلاس‌های بوق که در حالت عادی بسته هستند بدینه می‌شود. در این حالت همه بوق مغناطیس شده و آهن A را حدب می‌کند - در موقع پاشن آمدن آهن A لبه آن به عایقی که حامل پلاتین متحرک است اصطبات نموده و پلاتین‌ها را باز می‌کند درنتیجه جریان هسته بوق قطع شده و فریز صفحه مرنعن آنرا به بالا هدایت می‌کند - که پلاتین‌ها بسته شده و محدوداً هسته مغناطیس می‌کردد - این عمل حدین باردار دقیقه انجام می‌شود.

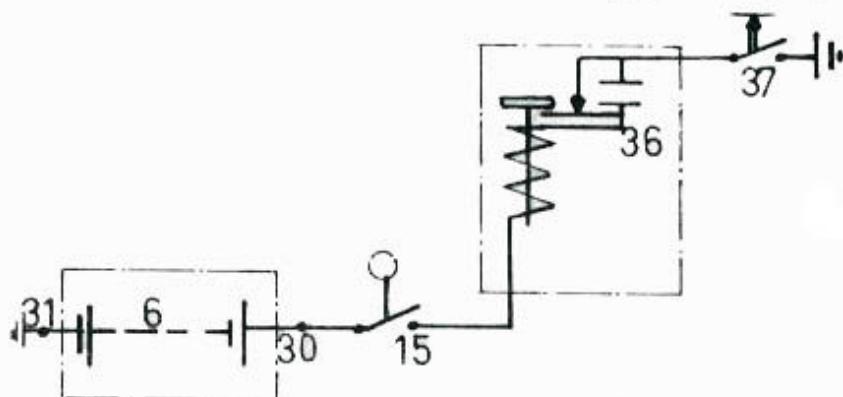مدار اختصاری آن در رسم فی مانند شکل زیر است:



۶- مدار راهنمای

مدار راهنمای بیکان مانند شکل زیر است:

محضات :

۱- باطری

۲- رله اساری

۳- راست برق معمیم

۴- سویچ

۵- قوز

۶- اتو ما راهنمای


۷- دسته راهنمای

۸- لامپ احاطه راهنمای

۹- چراغ راهنمای راست

۱۰- چراغ راهنمای راست عف.

حلو

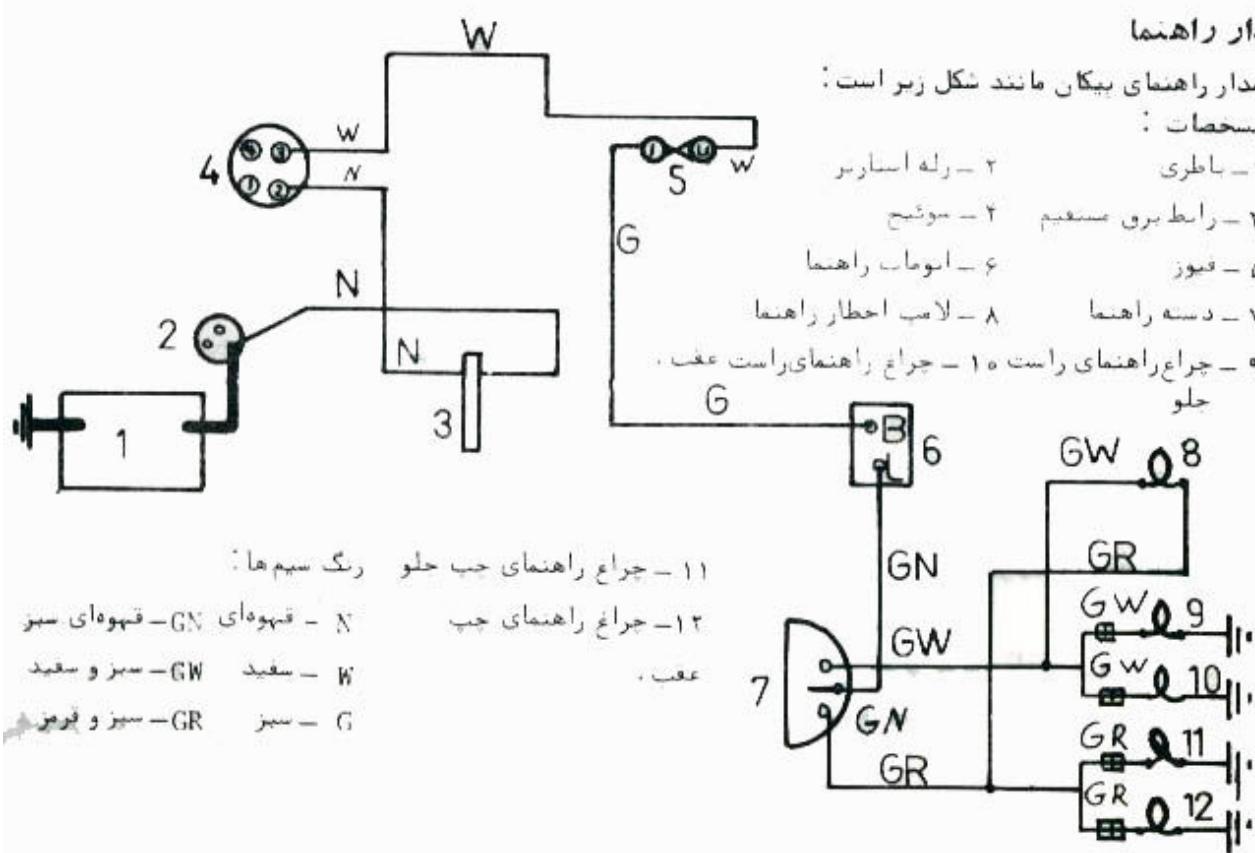


۱۱- چراغ راهنمای حب حلول رنگ سیم‌ها:

N - قهوه‌ای
W - سفید
GR - سیز و فرومن


۱۲- چراغ راهنمای حب - قهوه‌ای سیز

عف.

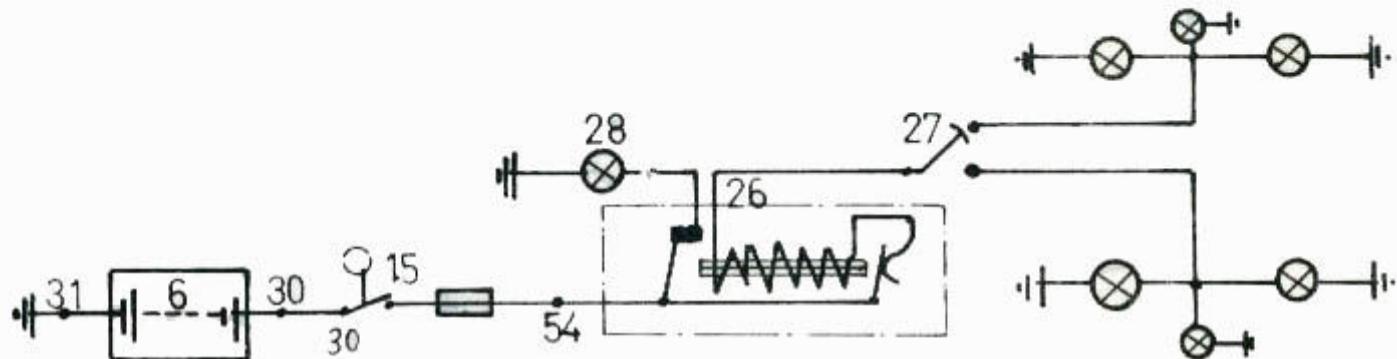و مدار اختصاری آن در رسم فنی مانند شکل زیر است:



مدار راهنمای فلاش در پیکان

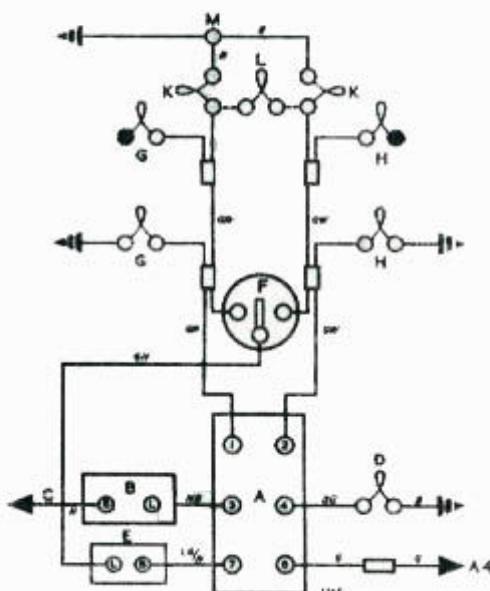

A - کلید فلاسر B - اتومات فلاسر C - سیم برق فلاسر D - لاسپ

احطرار فلاسر E - اتومات راهنمای F - دسته راهنمای G - لامپ های

طرف جب H - لامپ های طرف راست K - لامپ های احطرار داخل


اطاق L - لامپ احطرار نکی M - اتصال مددی

رنگ سیم ها


- ۱ - سیمی که برق مستقیم دارد (C) با رنگ قهوه ای سیم سده است.
- ۲ - سیم طرف راست سبز و سفید و سیم طرف چپ چرا غایه سبز و قرمز است.
- ۳ - سیم ورودی اتومات راهنمای سبز روشن قهوه ای و سیم خروجی آن سبز و قهوه ای است.
- ۴ - سیم اتصال بدنه سیاه است.
- ۵ - سیم خروجی اتومات فلاشر قهوه ای سیاه است.

طرز کار اتومات راهنمای سیم پیچی

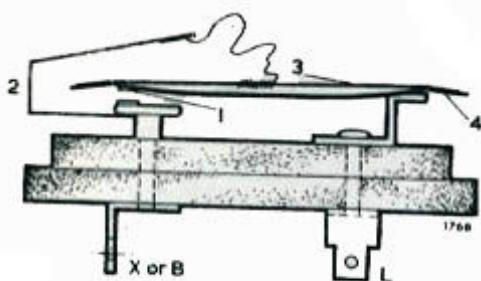جريان از B اتومات آهن [سکل و بایه های پلاس محرك ل شکل وارد شده و فقط میتواند از سیم حراري مقاومت R عبور کند و به سیم پیچ رفته و از A وارد دسته راهنما شده وار آن طریق به مصرف کننده های چپ با راست رفته و بدسته آن کامل میگردد ولی چون مقاومت و سیم حراري در مدار جريان فوار دارد آمپر مدار حبلی کم بوده و لامپ روش نمی شود .



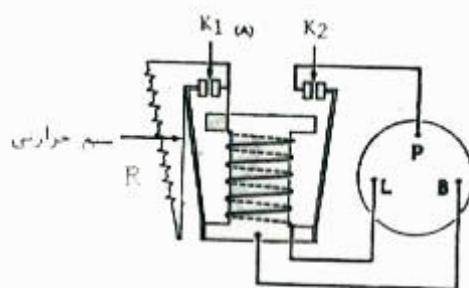
سیم حراري 2 منطبق گردیده و پلاسین هارا بارمی کند در نتیجه مقاومت مسیر اضافه شده و لامپ ها خاموش می شود .



مدار فلاش

فلاش حالت حاصلی از مدار راهنمای است که در موقع اضطرار از آن اسفاده شده و همزمان همه لامپ های راهنمای روشن و خاموش می شوند . برای نصب فلاش بطریو ربر عمل می کنیم :

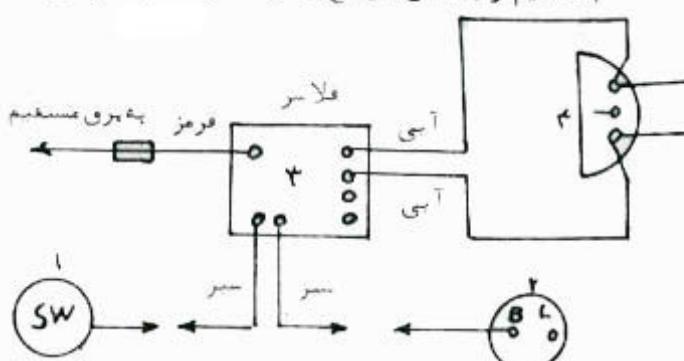- 1 - فلاش ها معمولاً " دارای هفت سیم هستند که یکی از سیم ها (فرم) مخصوص و دارای قیوز است این سیم را باید به برق مستقیم باطری متصل نمود . دو سیم سر زنگ دارد که مخصوص اس و وجهار سیم آبی رنگ یکسان دارد که حروجی آست .
- 2 - سیم رابط بین سوئیچ و اتومات راهنمای قطع نموده



مسخه ها :

۱ - اتومات راهنمای

۲ - سوئیچ اصلی

۳ - دسته راهنمای

۴ - فلاش

عبور نمودن جريان از مقاومت آنرا گرم کرده و طول سیم حراري زیاد شده و کشش آن کم میشود در نتیجه هسته که مغناطیس کمی دارد پلاس محرك K₁ را حذف نموده و جريان بطور مستقیم از طریق پلاسین K₂ به سیم پیچ می رود و از راه مصرف کننده ها می رسد . چون مقاومت و سیم حراري از مدار خارج می گردد سرعت جريان افزایی نماید لامپ ها روشن می شوند . لحظه ای بعد به جهت عدم عبور جريان از سیم حراري از طول آن کاسنه شده و فترت آن افزایی می باید در نتیجه پلاسین محرک K₁ کمی شده و مدار محدوداً روی مقاومت و سیم حراري می افتد در نتیجه لامپ ها خاموش می شوند . این عمل با بوجه بدآسر مصرفی لامپ ها و عامله دهانه پلاسین ها و ساختمان اتومات راهنمای در دقيقه چندین بار اتفاق می افتد . پلاسین K₂ در لحظه ای که مسیر برق از مقاومت ها قطع شده و مستقیم می گردد بمعلت عبور جريان زیاد ارسیم پیچ و مغناطیس شدن قوی تر هسته بوسیله آن حذف شده و برق پلاسین محرک از طریق پلاسین K₂ به داخل اطاق جهت لامپ احاطه می رود .

طرز کار اتومات راهنمای نوع بی مقالی


وقتی مدار راهنمای بوسیله کلید راهنمای بسته شود جريان

دو سر قطعه شده را به دو سر سیم سیر غلاشر بیندید.

۳- از ۴ سیم آبی دو سیم اضافی و دو سیم دیگر را به طرفین دسته راهنمای وصل کنید.

۷- مدار برف پاک کن

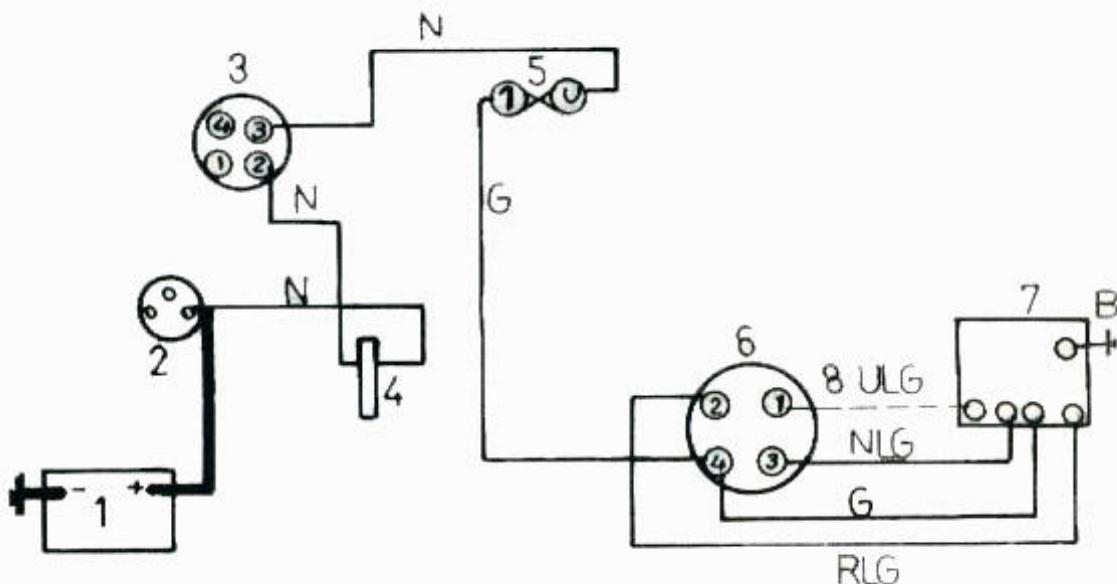مدار برف پاک کن در بیکان مانند شکل زیر است:



موتور برف پاک کن دو سرعته DL 3 A

این موتور دارای دو سرعت تند و کند است - محل توقف تنفس برف پاک کن در ابتدای کورس بوسیله کلیدی تأمين می شود این کلید زیر دریوش جعبه دنده (۲۵) قرار گرفته و شامل یک صفحه ثابت بدنده کننده (۲۶) و یک قطعه متحرک منصل به چرخ دنده است (۱۱) - وظیفه آن متوقف نمودن دسته برف پاک کن در ابتدای کورس حرکت قطع نظر از خاموش نمودن کلید در هر نقطه از کار برف پاک است.


وقتی برف پاک کن بطور عادی کار می کند جریان آرمیجر وبالشتک ها از طریق کلید بدنده می شود اما وقتی کلید برف پاک کن بدنده را قطع می کند جریان توسط کلید محدود کننده متوقف، (۱۱ و ۲۶) آندرادا مدار دنایعه به ابتدای کورس خود برسد که در آن موقع تعاس دو قطعه ثابت و متحرک قطع شده و بدنده آرمیجر و بالشتک کاملاً "قطع میگردد".

مشخصات:

- ۱- ساطری
- ۲- رله اسابر
- ۳- سوئیچ
- ۴- رابط
- ۵- فوز
- ۶- کلید برف پاک کن
- ۷- موتور برف پاک کن
- ۸- سیم برف پاک کن دو سرعته

رنگ سیمهها:

- | | |
|------|-------------------|
| N | - سیم هواپی |
| NI.G | - سر و فتوهای روش |
| RL.G | - سر زریش - فرجز |
| UL.G | - امی - سر روش |
| G | - سر |
| B | - سیاه |

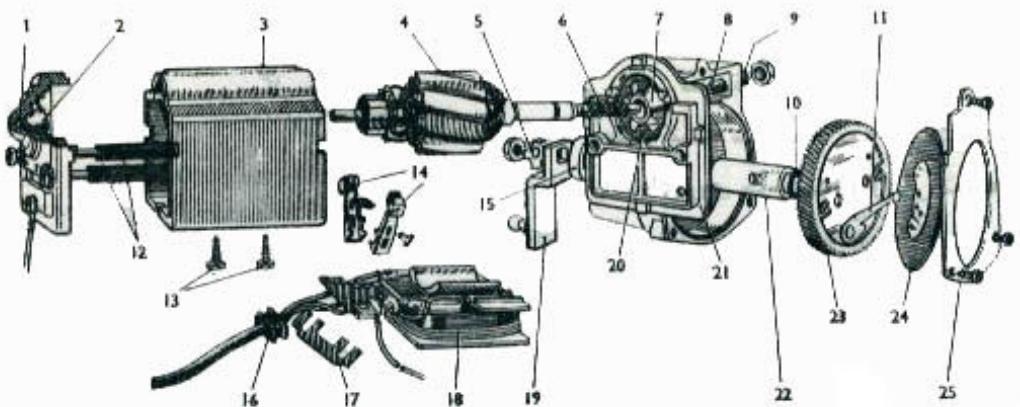

مشخصات:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ۱۴ - جاذغالی | ۱ - سوراخ تکه‌گاه |
| ۱۵ - ذغال | ۲ - یاتاقان هم محور کننده |
| ۱۶ - لاستیک گیرهای | ۳ - بدنه |
| ۱۷ - نگهدارنده دغال | ۴ - آرمیجر |
| ۱۸ - بالشک | ۵ - واشر صامن دار |
| ۱۹ - لنگ محور خروجی | ۶ - پیچ حلزونی |
| ۲۰ - رینگ یاتاقان | ۷ - یاتاقان هم محور کننده |
| ۲۱ - درپوش | ۸ - سوراخ تکه‌گاه |
| ۲۲ - بوش متخلخل برتری | ۹ - تنظیم کننده بازی آرمیجر |
| ۲۳ - چرخ دنده خروجی | ۱۰ - واشر |
| ۲۴ - کلید محدود کننده | ۱۱ - قطعه تماس دهنده |
| ۲۵ - درپوش گیربکس | ۱۲ - پیچ‌های بلند بدنه |
| | ۱۳ - پیچ‌های آهن ربا |

حذف می‌گردد، در نتیجه آبرمصرفی بالشکها اضافه شده و سرعت
موتور کم می‌شود. (حریان در آرمیجر کاهش می‌باید.)
شكل صفحه بعد از حذف عمل کلید و موتور و کلید محدود کننده
را نشان می‌دهد.

چگونگی کنترل سرعت در موتور برف پاک کن دو سرعته مدل D L 3 A لوکاس

۱ - وقتی کلید روی موقعیت خاموش باشد (OFF) اتصال بدنه موتور قطع می‌گردد.



۲ - وقتی کلید روی سرعت زیاد گذارد همی شود مقاومت میدان با سیم پیچ بالشکها را سری شده و حریان مصرفی بالشکها کاهش یافته در نتیجه سرعت موتور زیاد می‌شود. (حریان در آرمیجر زیاد می‌شود)

۳ - وقتی کلید روی سرعت کم گذارد شود حریان مقاومت میدان اتصال کوتاه شده و عمل " مقاومت از مسیر حریان

موتور برف پاک کن یک سرعته لو کاس ۱۵W

این موتور برف پاک کن کاهی پکسرعنه و کاهی دوسرعنه
بکار می رود - قطب های موتور دارای آهن ریای دائم بوده و
کلید محدود کننده سرعت با نوع قبل تفاوت دارد.


زاندهای روی چرخ دنده (۶) آن تعییه گردیده که این
زانده وقته بدلکلید فشاری ۱۴ بر سر منفی بدن آرمیجر را قطع
می کند بنابراین وقتی کلید برف پاک کن قطع می شود منبت
آرمیجر با آنکه از طریق کلید اصلی قطع شده ولی از طریق کلید
۱۴ هنوز اتصال بدن می شود تا وقتی که زانده چرخ دنده (۶)
با کلید فشاری تماس حاصل نموده و بدن را کاملاً "قطع کند"
وقتی دسته برف پاک کن به ابتدای کورس خود بر سر زانده به
کلید فشاری رسیده و منبت را قطع می کند.

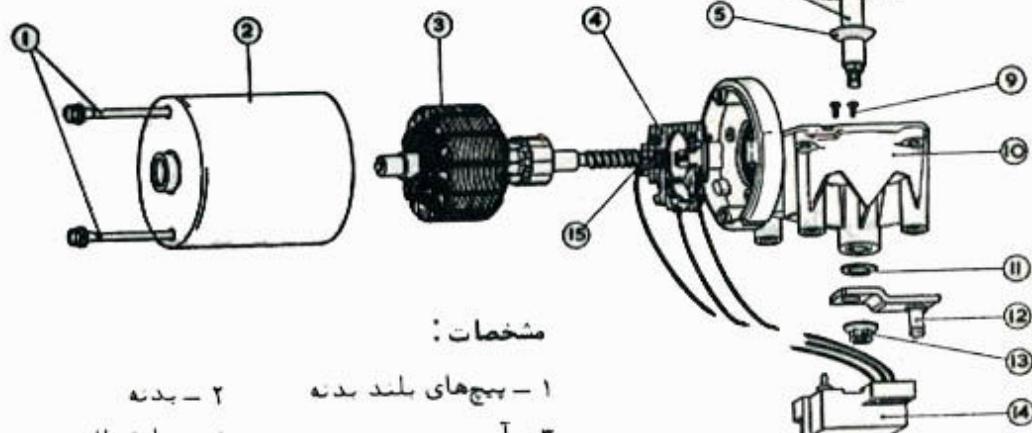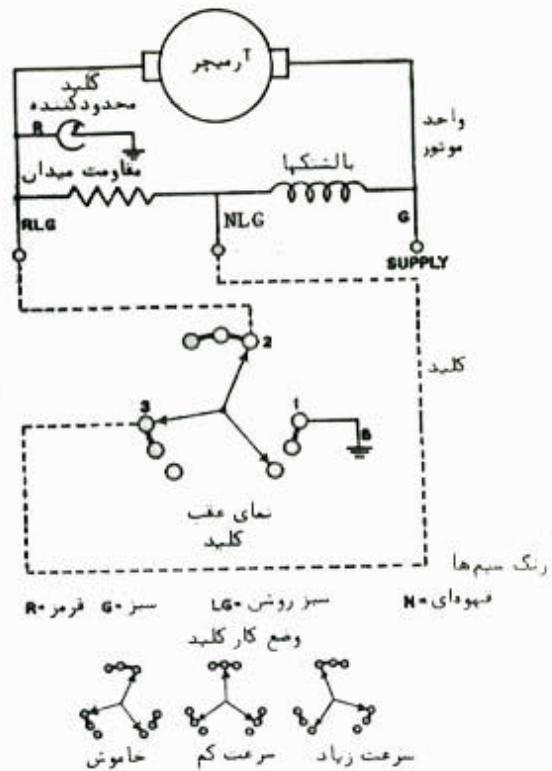

مشخصات:

- ۱ - پیچ های بلند بده
- ۲ - بده
- ۳ - آرمیجر
- ۴ - حا ذغالی
- ۵ - واشر بیشقاپی
- ۶ - محور و چرخ دنده
- ۷ - در پوش
- ۸ - پیچ در پوش
- ۹ - پیچ کلید محدود کننده
- ۱۰ - جعبه دنده
- ۱۱ - واشر تخت
- ۱۲ - میله تبدیل حرکت
- ۱۳ - مهره میله تبدیل حرکت
- ۱۴ - کلید محدود کننده سرعت
- ۱۵ - کلاهک پلاستیکی

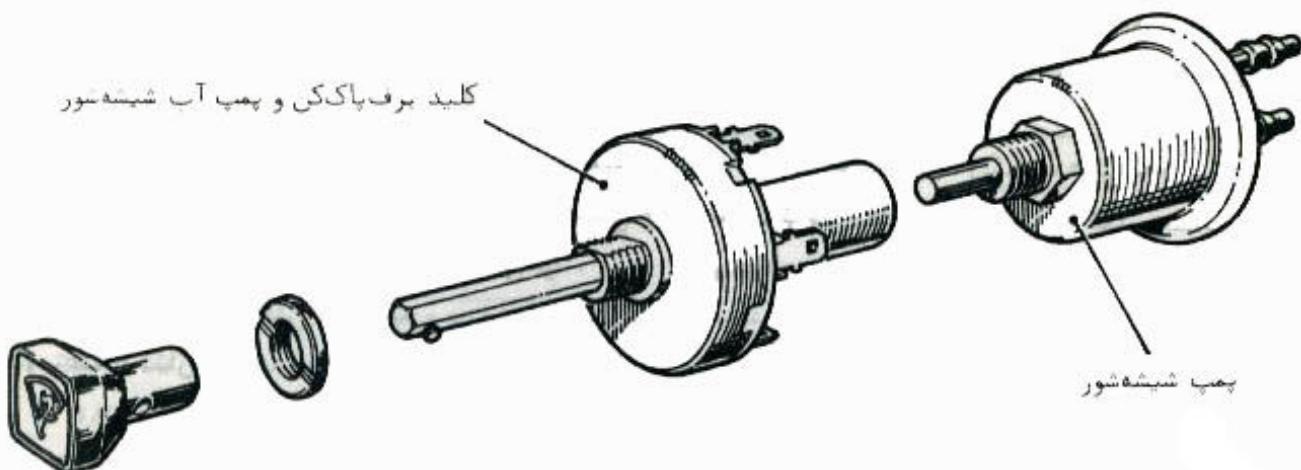کلید برف‌پاک‌کن و شیشه‌شور در بیکان ماست سکل ربرا است.




کلید برف‌پاک‌کن و پمپ شیشه‌شور بیکان

هم جریان متبت هدایت شده در نتیجه سرعت آرسنجر افزایش
می‌یابد.

شكل زیر مدار داخلی بین کلید و موتور برف‌پاک‌کن بکسرعه
را نشان می‌دهد.

چگونگی کنترل سرعت در موتور برف‌پاک‌کن
لوکاس ۱۵

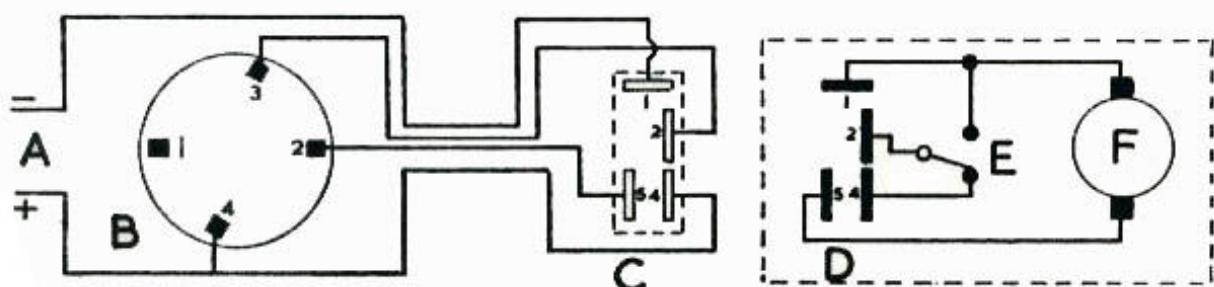در نوع بکسرعه در روی کلکتور دو دعال و در نوع دوسرعه
روی کلکتور سه دعال سکار رفته است. وقتی در نوع دوسرعه،
کلید برف‌پاک‌کن روی سرعت ریاد فرار می‌گیرد. به دعال سوم




رنگ سر (۶) - سیم هائی که از طبق قبور به مدار باطری و مصرف کنده همامی رویدبار را سرایحاب می سود - همان طور که سیم برق اصلی راهنمای سر، راهنمای سمت راست سرو سفید، راهنمای سمت سمت راست و فرمز، حراج نرم را سیم سبز و بیفش و حراج دیده عقب به رنگ سبز و فیومای می باشد.

رنگ فرمز (۷) - رنگ سیم هائی که از جراغهای کوچک جلو - کوچک عقب و چراج نعره به کلید روشنایی می روید فرمز و جراغهای نشان دهنده ها داخل اتوسیل با سیم فرمز با راه سعید است.

رنگ ررد (۸) - سیم دینام به حینه قبور و سیم جراج نارز زرد است.

OFF حالت خاموش بودن کلید - وقتی در کلید ترمیمال ۲ به ۳ متصل گردد در مونور ترمیمال ۵ به ۲ وصل شده در نتیجه بی آرمیجر برق متبت هدایت نگردیده و مونور خاموش می سود. CN حالت روشن - وقتی در کلید ترمیمال ۲ به ۴ متصل شود در مونور ترمیمال ۵ به ۴ وصل شده برق مستقیم ۴ به ۵ هدایت و به آرمیجر رسیده و مونور کار انجام می دهد. E - کلید محدود کننده سرعت - با موقعی که کلید E بدیندرآ قطع نکرده حریان آرمیجر قطع نمی شود وقتی E بدیندرآ قطع نمود حریان آرمیجر کاملاً قطع می شود. شکل زیر مدار داخلی بین کلید و مونور در برداشتن دوسرعنه را نشان می دهد.

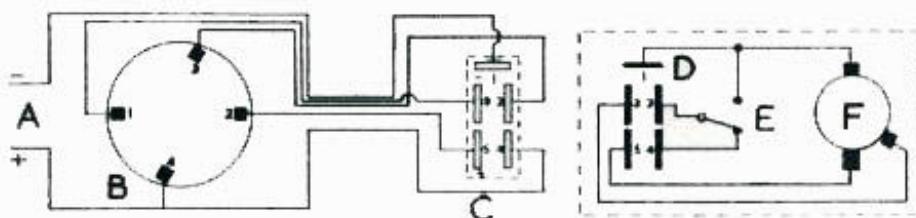

رنگ سفید (۹) - سیم متصل به کوبیل، سوژیج، جراج رون و جراغهای احتفار کننده سعید است.

رنگ مسکی (۱۰) - سرای اتصال بدنه مصرف کننده هائی که بدنه آنها با سیم می باشد از رنگ مسکی استفاده می سود.

OFF حالت خاموش - وقتی در کلید ترمیمال ۲ به ۳ متصل می شود در مونور ترمیمال ۵ به ۲ وصل می گردد حریان متبت از دعال متبت آرمیجر قطع شده و آرمیجر حرکت نمی کند. E سرعت سعیولی - از کلید ترمیمال ۴ به ۲ و در مونور ترمیمال ۵ به ۴ متصل شده و به دعال متبت اصلی حریان رفته و آرمیجر با سرعت کم می گردد.

[[سوچ بریاد - در کلید ۴ به ۴ و ۲، در مونور ۳ به ۴ و ۵ وصل شده، در نتیجه دعال کمکی هم حریان رفته و سرعت آرمیجر افزایش می ناید.

قرارداد رنگ سیمهها

برای آنکه دسال کردن مسیو سیم ها آسان نباشد - هرگز رو از سیم ها را با رنگ سخنی که نظریماً "اعلب کار" حاچاب اتوسیل ساری آنرا غایب می کنند تعیین می نمایند که اهم آنها سرچ ری را است.

رنگ آبی (۱۱) - سیم با رنگ آبی بین کلید و جراغهای بزرگ جلو بکار رفته که نور بالا با راه سعید (آبی سعید) و سور پا بهین با راه فرمز (فرمز آبی) است.


مشخصات سیمهای اتومبیل

اندازهای اینچی			اندازهای متریک		
اندازه	جریان مجاز برحسب آمیر A	افت ولتاژ برحسب V/Fut/A	اندازه	جریان مجاز A	افت ولتاژ برحسب V/m/A
23/0.0076	5.75	0.00836	16/0.20	4.25	0.0371
9/0.012	5.75	0.00840	9/0.30	0.50	0.02935
14/0.010	6.00	0.00778	14/0.25	6.00	0.02715
36/0.076	8.75	0.00534	14/0.30	8.50	0.01884
14/0.012	8.75	0.00540	21/0.30	12.75	0.01257
28/0.012	17.50	0.00770	28/0.30	17.00	0.00942
35/0.012	21.75	0.00216	35/0.30	21.00	0.00754
44/0.012	27.50	0.00172	44/0.30	25.50	0.00600
65/0.012	35.00	0.00116	65/0.30	31.00	0.00406
97/0.012	50.00	0.00080	84/0.30	41.50	0.00374
120/0.012	60.00	0.00064	97/0.30	48.00	0.00272
60/0.018	7.00	0.00057	120/0.30	55.50	0.00220
			80/0.40	70.00	0.00182

قطع هر رشته ۰/۰۰۷۶ اینچ مربع است . و با سیم نمره ۱۶/۰.۲۰ یعنی سیما فشانی که دارای ۱۶ رشته که سطح مقطع هر رشته ۰/۲۰ میلیمتر مربع است .


در جدول فوق ولتاژو آمیر مجاز برای سیم ها با نمره درج شده در جدول معین شده است . مثلا " سیم نمره ۰/۰۰۷۶ یعنی سیما فشانی که دارای ۲۳ رشته که سطح

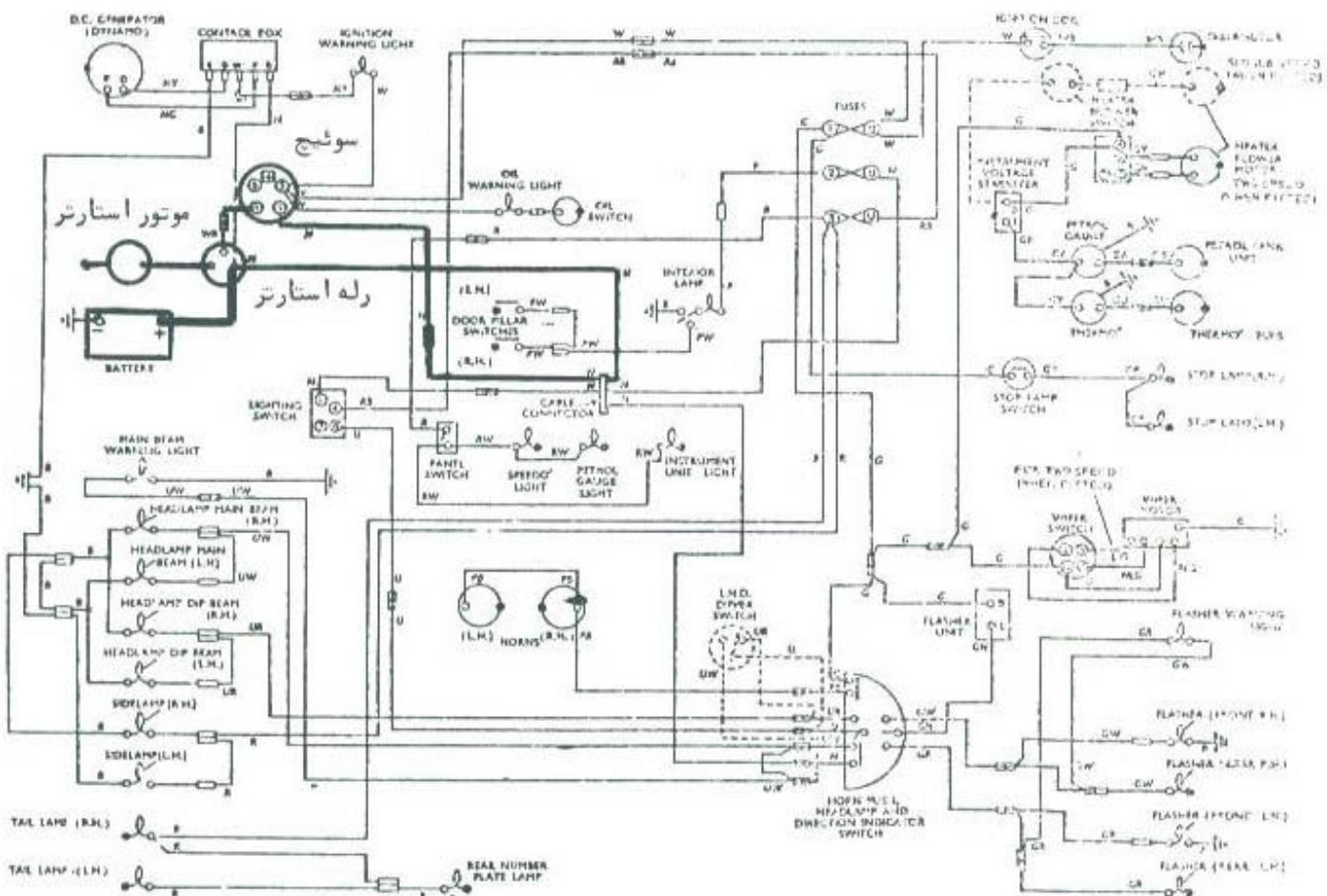۱- مدار استارتر در پیکان با رنگ سیمه‌ها و سایر مشخصات




- ۱- از باتری تا اتوماتیک استارتر کابل
- ۲- از اتوماتیک استارتر تا رابط تقسیم، سیم قهوه‌ای
- ۳- از رابط تقسیم تا پایه شماره ۲ سوئیچ، سیم قهوه‌ای
- ۴- از پایه ۱ سوئیچ تا اتوماتیک استارتر، سیم فرم و سفید (دور رنگ).
- ۵- نقشه سیم کشی فوق مربوط به پیکان دینام دارد.
- ۶- علامت در این مدار اتصال فیشی گیره دار را نشان می‌دهد.
- ۷- علامت اتصال بدنه توسط دستگاه و علامت اتصال بدنه توسط سیم است.

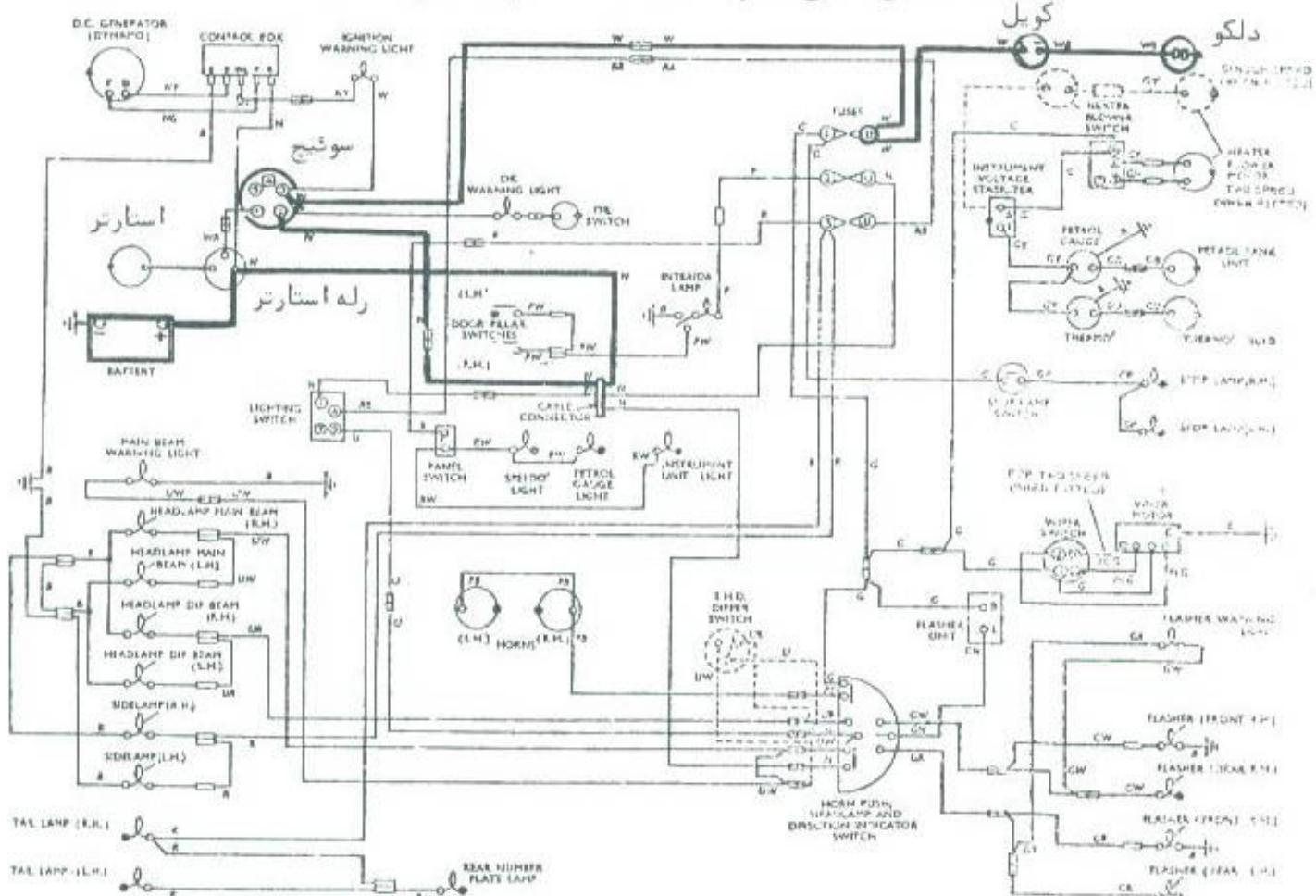۲- مدار جرقه زنی در پیکان با رنگ سیم و سایر مشخصات




- ۱- از ساطری تا اتوماتیک استارتر، کابل
- ۲- از رله استارتر سوچیج، سیم قهوه‌ای (بیاhe ۲ سوچیج)
- ۳- از بیاhe ۳ سوچیج تا پایه فیوز ۱ ، سیم سفید
- ۴- از همان پایه بدون آنکه وارد فیوز شود تا +کویل، سیم سفید
- ۵- از خروجی کویل (-) تا گلار دلكو ، سیم سفید و سیاه
- ۶- بقیه علاشم مانند نقشه، قبلی است .

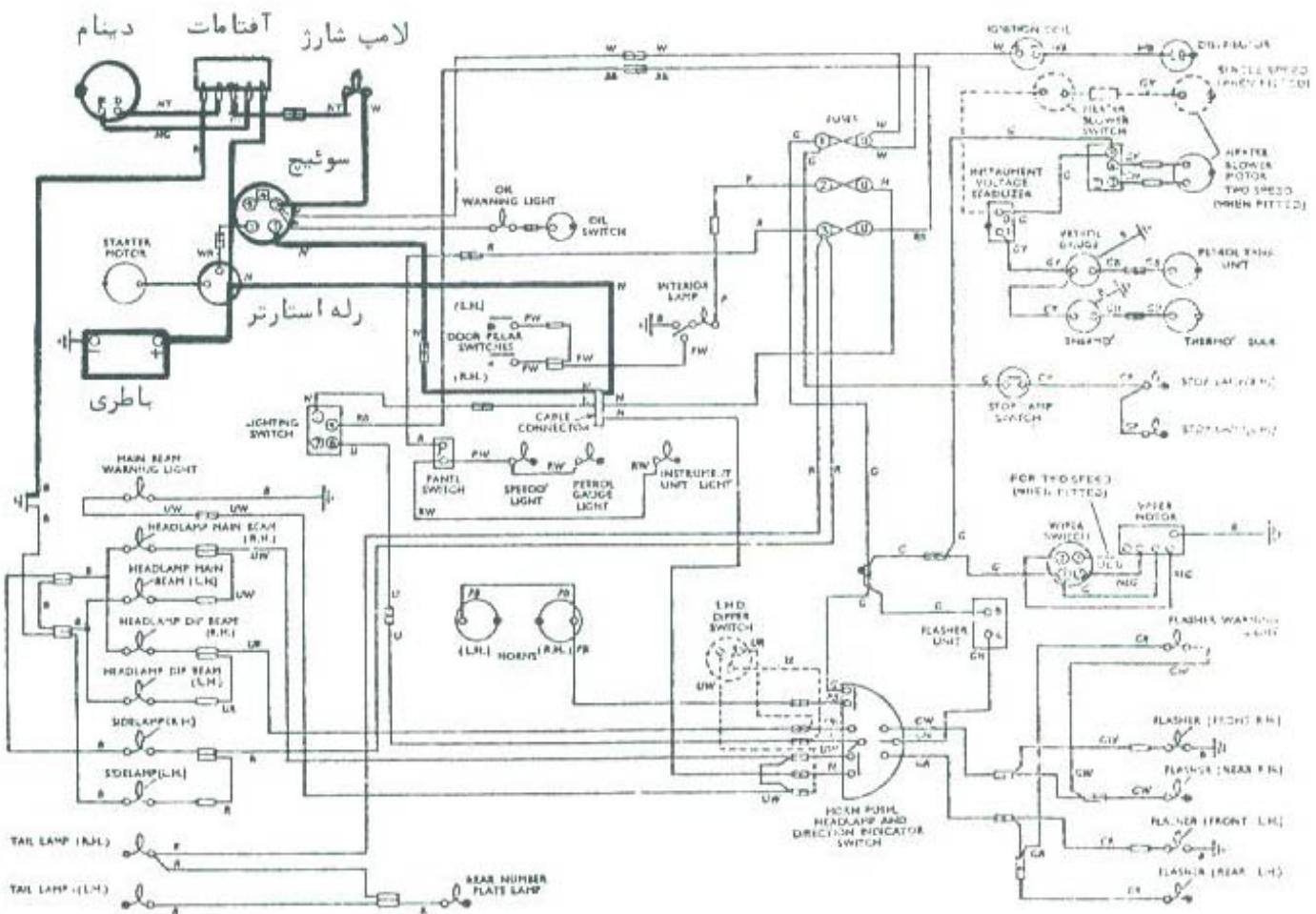۳- عدای شارژ در پیکان ، سیستمی که دینام دار میباشد




- ۱- از باطری تا سوئیچ عینا " مانند نقشه‌های قبل (پایه ۲ سوئیچ)
 - ۲- از پایه ۲ سوئیچ تا لامپ شارژ، سیم سفید و از لامپ شارژ تا WL آفتابات، سیم زرد و قهوه‌ای
 - ۳- از WL آفتابات تا اتومات استارتر سیم قهوه‌ای .
 - ۴- سیم میدان F بین دینام و آفتابات، قهوه‌ای سبز
 - ۵- سیم D بین آفتابات و دینام ، قهوه‌ای زرد
 - ۶- سیم اتصال بدنه آفتابات، سیاه
 - ۷- علامت لامپ شارژ روی آفتابات، WL

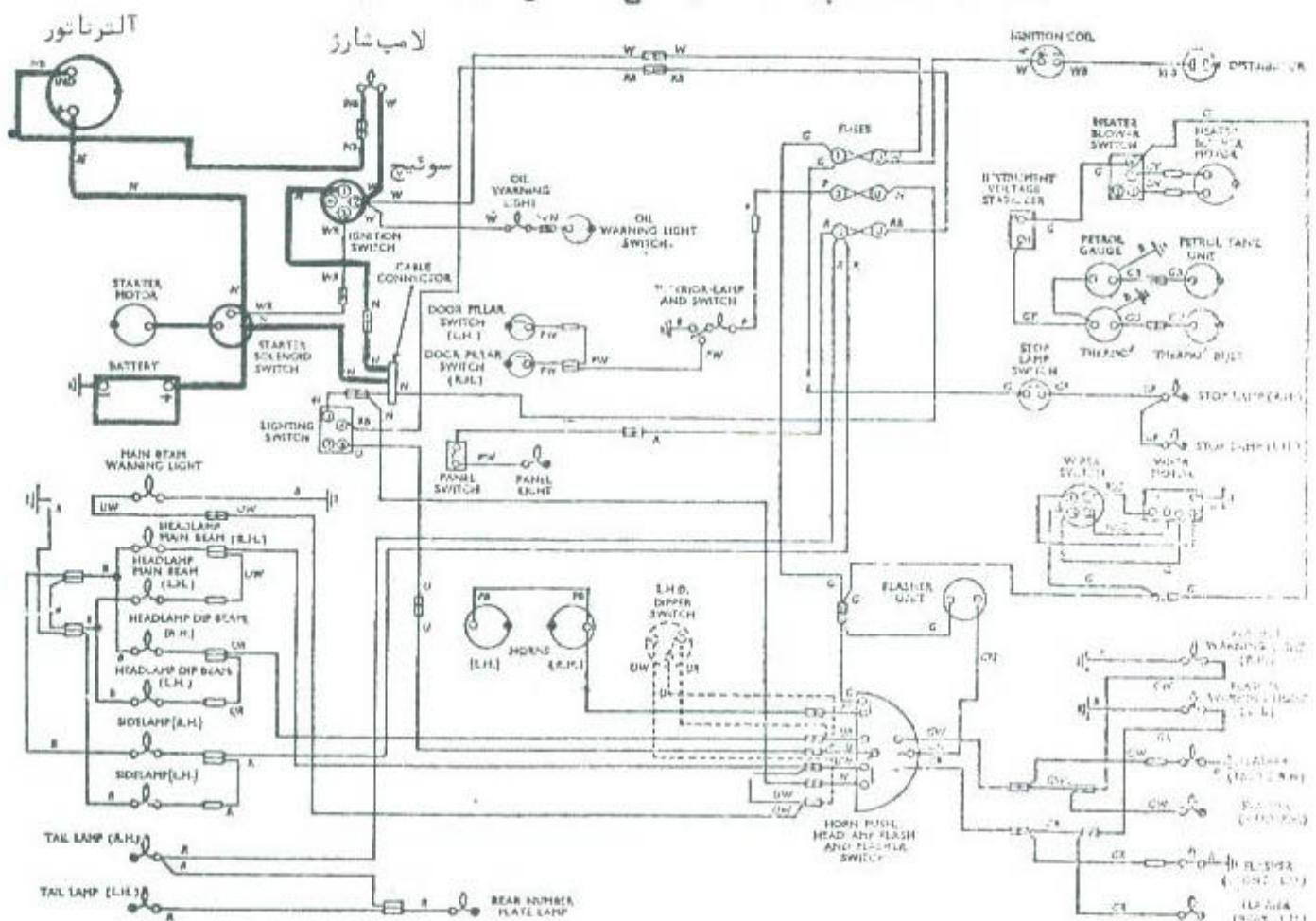۴- مدار شارژ در پیکان ، سیستمی که آلترا ناتوردار میباشد



- ۱- از باتری تا پایه شماره ۱ سوئیچ، سیم قهوه‌ای
- ۲- از پایه شماره ۲ سوئیچ تا لامپ شارژ، سیم سفید وار لامپ شارژ تا آلترا ناتور، سیم قهوه‌ای سیاه
- ۳- از +آلترا ناتور تا اتوماتیک استارتر، سیم قهوه‌ای
- ۴- روی آلترا ناتور فیش کوچکتر که با علامت IND مشخص شده مربوط به لامپ شارژ است.
- ۵- علامت +آلترا ناتور سیم خروجی آنست که به باتری متصل می‌گردد.

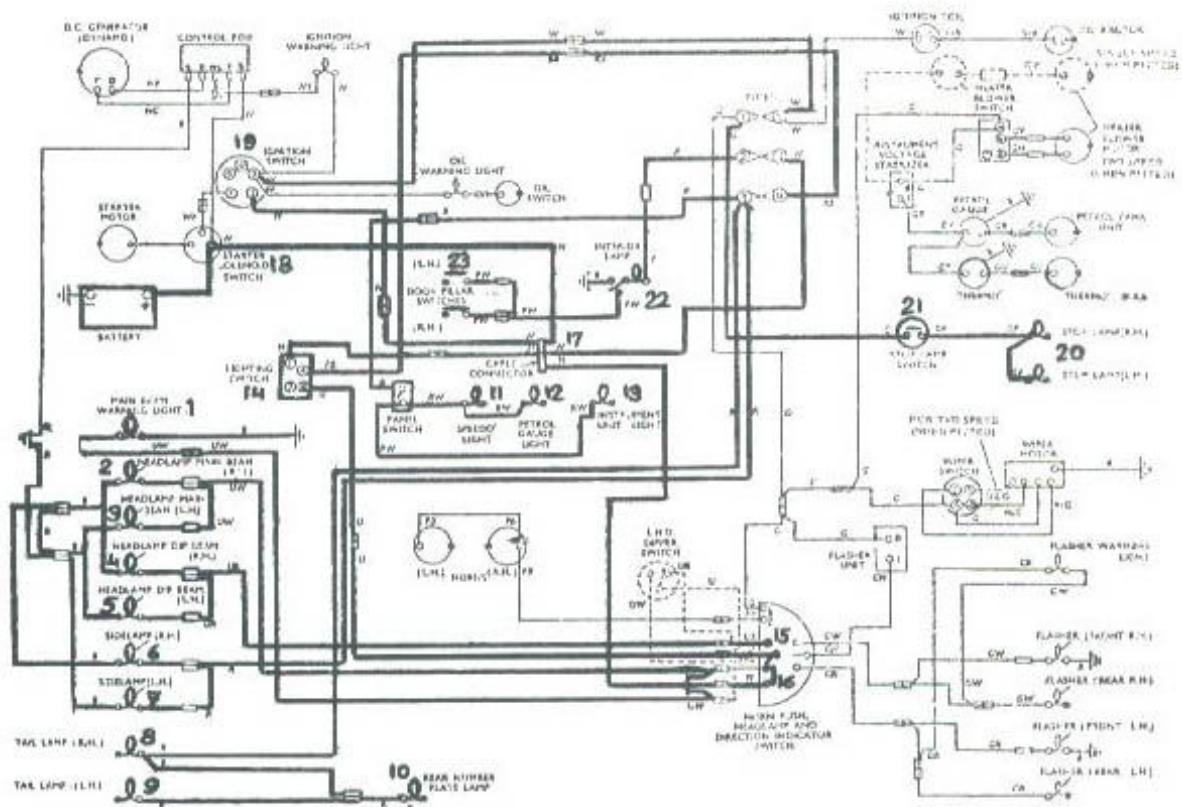۵- مدار روشنایی در پیکان، نوعی که دینام دار است (شبیه نوع آلترا ناتور دار)



۶- نور بالا سیم آبی و سفید از استوب زیر پایا تا چراغهای

بزرگ (نورافکن) .

۷- نور پائین با سیم آبی و قرمز از استوب زیر پایا تا چراغهای بزرگ (نورافکن) .

۸- سیم لامپ اخطار نور بالا با رنگ آبی سفید سیم برق مستقیم در دسته راهنمایی با سیم قوهایی .

۹- از سوچیج (شماره ۳) تا پایه فیوز ۱ سیم سفید ، بعد از فیوز تا پمپ ترمز زیر پایا سیم سبز ، از پمپ تا چراغ ترمز عقب سیم سبز و وزرشکی .

۱۰- از پایه فیوز ۲ با سیم وزرشکی تا لامپ سقفی ، از آنجا با سفید و وزرشکی تا کلید لای در .

رنگ سیمهای

۱- از ساطری تا رابط برق مستقیم قوهایی و از آنجا تا کلید روشنایی قوهایی (پایه ۱ کلید) .

۲- از پایه ۴ کلید تا فیوز شماره ۳ سیم قرمز و سیاه .


۳- بعد از فیوز ۳ به کلید چراغهای داشبورد با رنگ قرمز و از آنجا به چراغهای کیلومترسماور و سوخت سنج و بقیه نشان - دهنده ها قرمز و سفید .

۴- بعد از فیوز ۳ به چراغهای پارک عقب و چراغ نمره سارنگ قرمز و به چراغهای کوچک جلو قرمز با اتصال بدن سیاه .

۵- از مرحله دوم کلید روشنایی (۸) تا استوب زیر پایا با سیم آبی .


مشخصات	شماره	مشخصات	شماره	مشخصات	شماره	مشخصات	شماره
چراغ ترمز	۲۰	کلید تعویض نورافکن پائی	۱۵	لامپ اخطار نور بالا	۱۰	لامپ اخطار نور بالا	۱
کلید روی پمپ ترمز زیر پایا	۲۱	کلید چشمکردن	۱۶	لامپ سرعت سنج	۱۱	لامپ نورافکن چسب و راست	۲
کلید اطاق	۲۲	رابط برق مستقیم	۱۲	لامپ سوخت سنج	۱۲	لامپ نورافکن نور پائین	۴ و ۵
کلید لای در	۲۳	رله استارت	۱۸	لامپ سایر نشاندهنده ها	۱۳	لامپ کوچک جلو	۶
		سوچیج	۱۹	کلید روشنایی	۱۴	لامپ های کوچک عقب	۷ و ۸

۶- مدار برق در پیکان

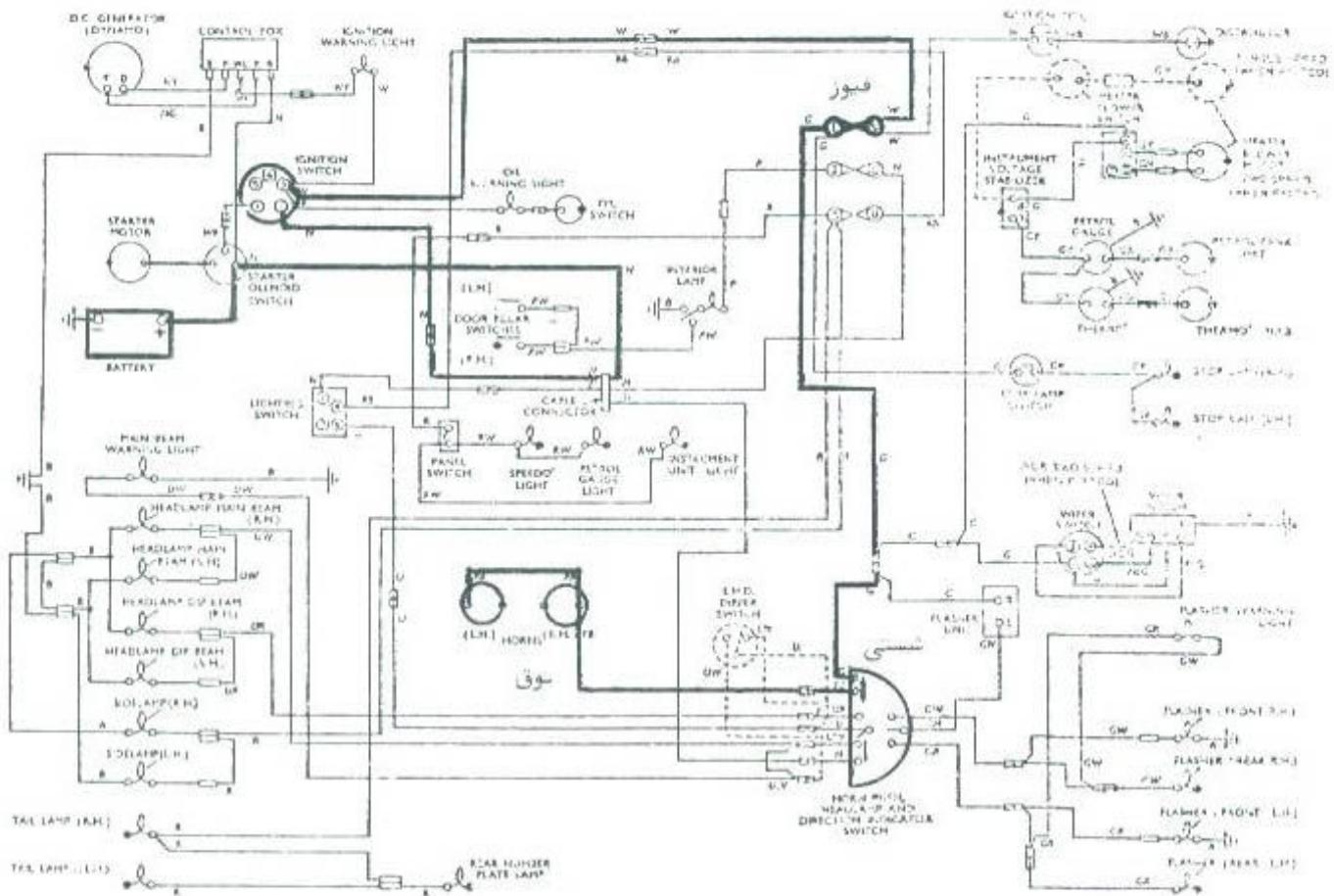

- ۱- از ساطری تا سوچیج عینا" مانند نقشه‌های قبل
- ۲- از بابه ۳ سوچیج تا فیوز ۱ ساسیم سفید
- ۳- بعد از فیوز ۱ تا شستی سوچی سبز
- ۴- از شستی بوق تا بوق باسم رزسکی سیاه

۷- مدار راهنمای در پیکان

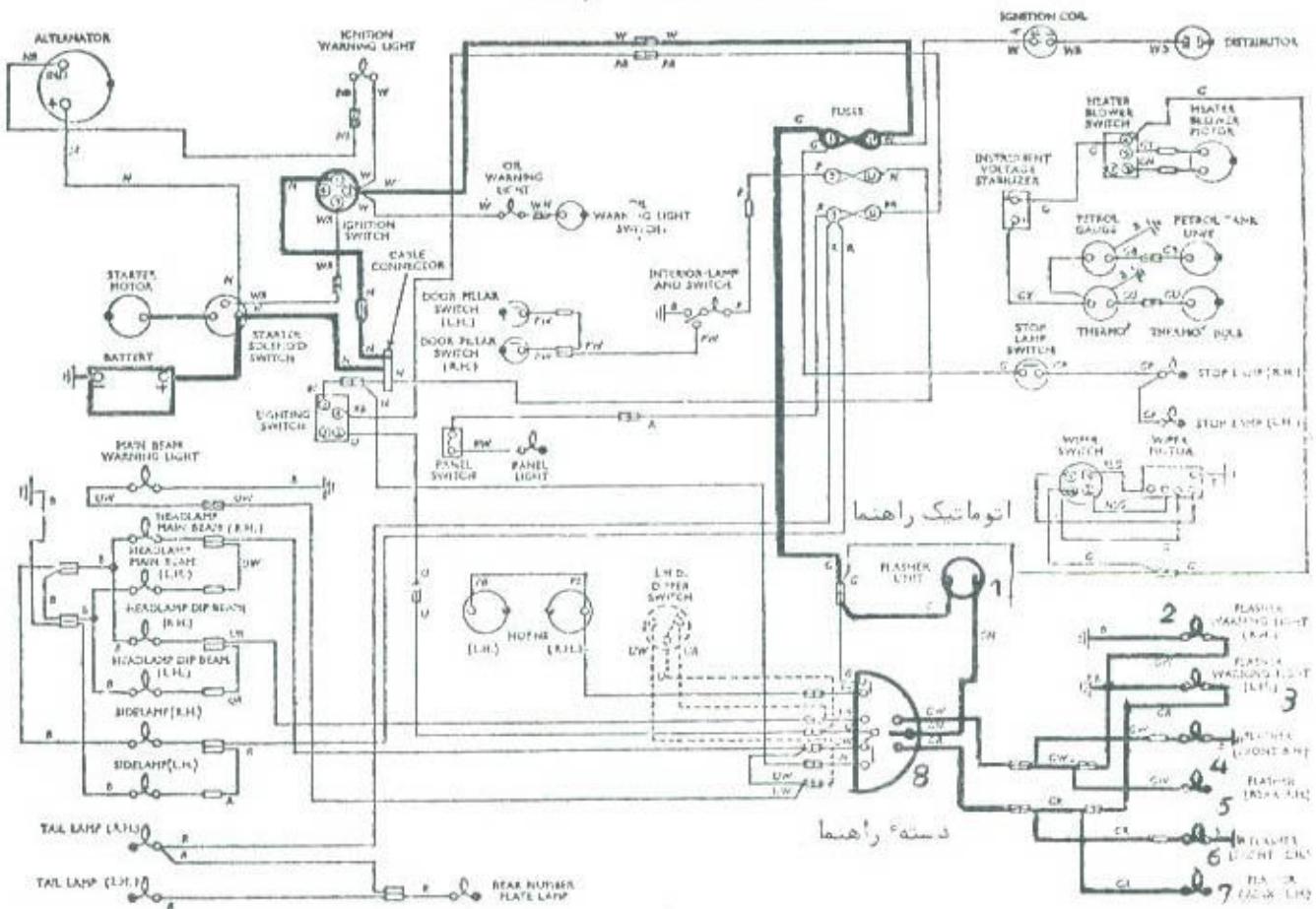

۱- از ساطری تا سوچی سم قهوه‌ای

۲- از سوچی تا فیوز ۱ سیم قرمز

۳- بعد از قیوز سامانه اتوماتیک راهنما سیم سبز

۴- بعد از اتوماتیک راهنما و سمت راست راهنما سیم قهوه‌ای سبز


۵- سیم طرف راست سبز و سفید

۶- سیم طرف حب سبز و فرمز

۷- لام اخطار طرف حب سبز و قرمز و طرف راست سبز و سفید


مشخصات	شماره	مشخصات	شماره
لام راهنما جلو طرف راست	۴	اتوماتیک اسارت	۱
لام راهنما عقب طرف راست	۵	لام اخطار طرف راست	۲
لام راهنما جلو طرف چپ	۶	لام اخطار طرف چپ	۳
لام راهنما عقب طرف چپ	۷		

۸- مدار برق پاک کن در پیکان

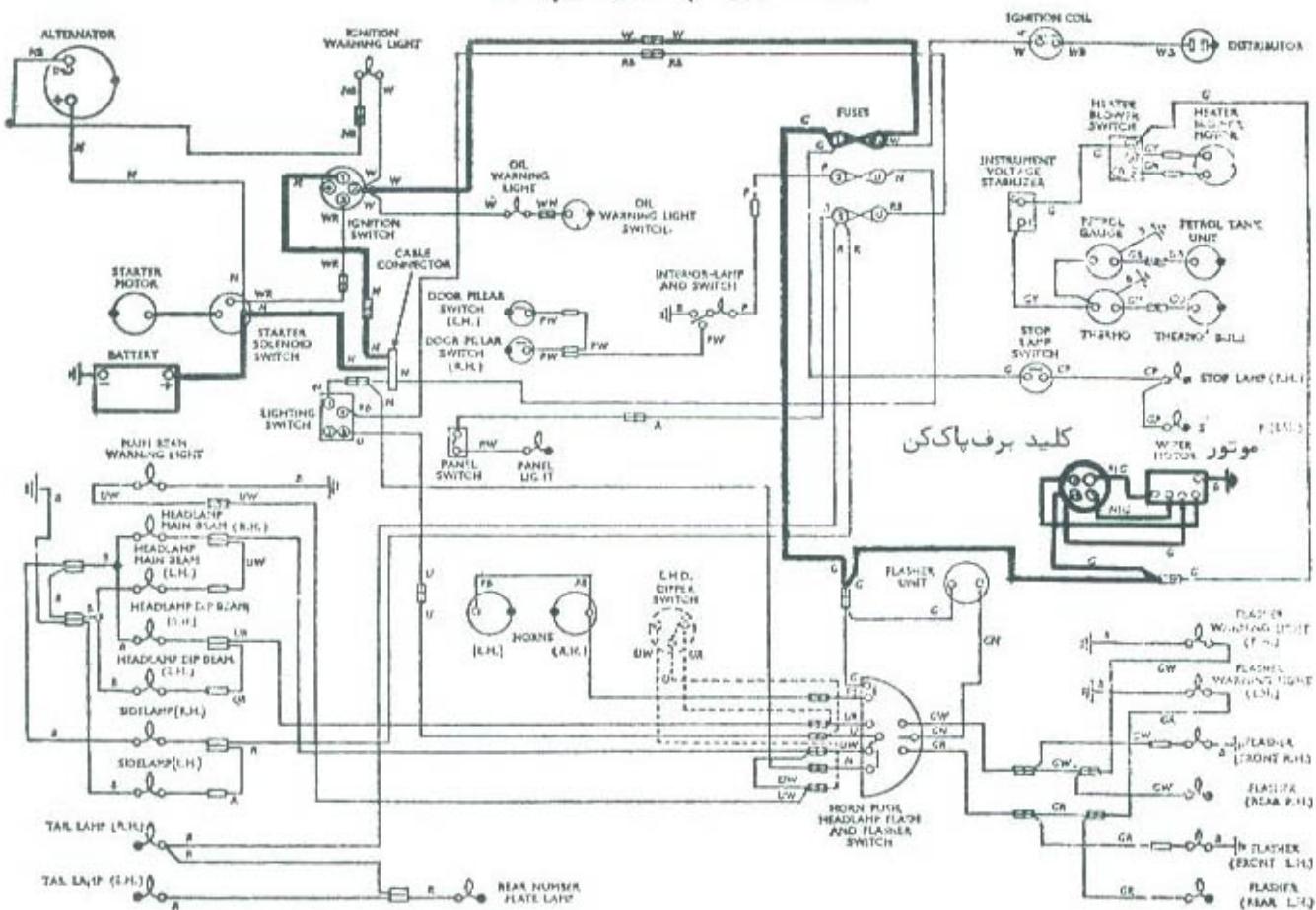

کلید برق پاک کن

موتور

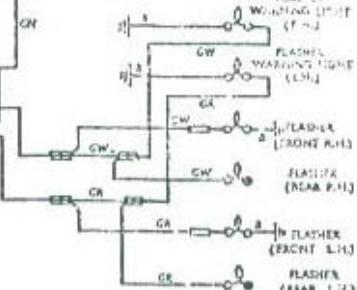

۱- از باتری تا سوچیج همان رنگ نقشه های قبل .

۲- از سوچیج تا فیوز ۱، سفید و از فیوز تا کلید برق پاک کن ، سبز (سیم سبز به ۴ کلید وصل می شود) .

۳- از همان پایه ۴ یک برق مستقیم به موتور با رنگ سر .


۴- از پایه ۲ کلید ، سیم قرمز و سبز روشن به پایه اول موتور .

۵- از پایه ۳ کلید ، سیم قهوه ای و سبز روشن به پایه دوم موتور .

۶- از پایه ۱ کلید به پایه آخر موتور .

۷- سیم اتصال بدنه موتور ، سیاه .

۹- مدار نشاندهنده‌هادر پیکان

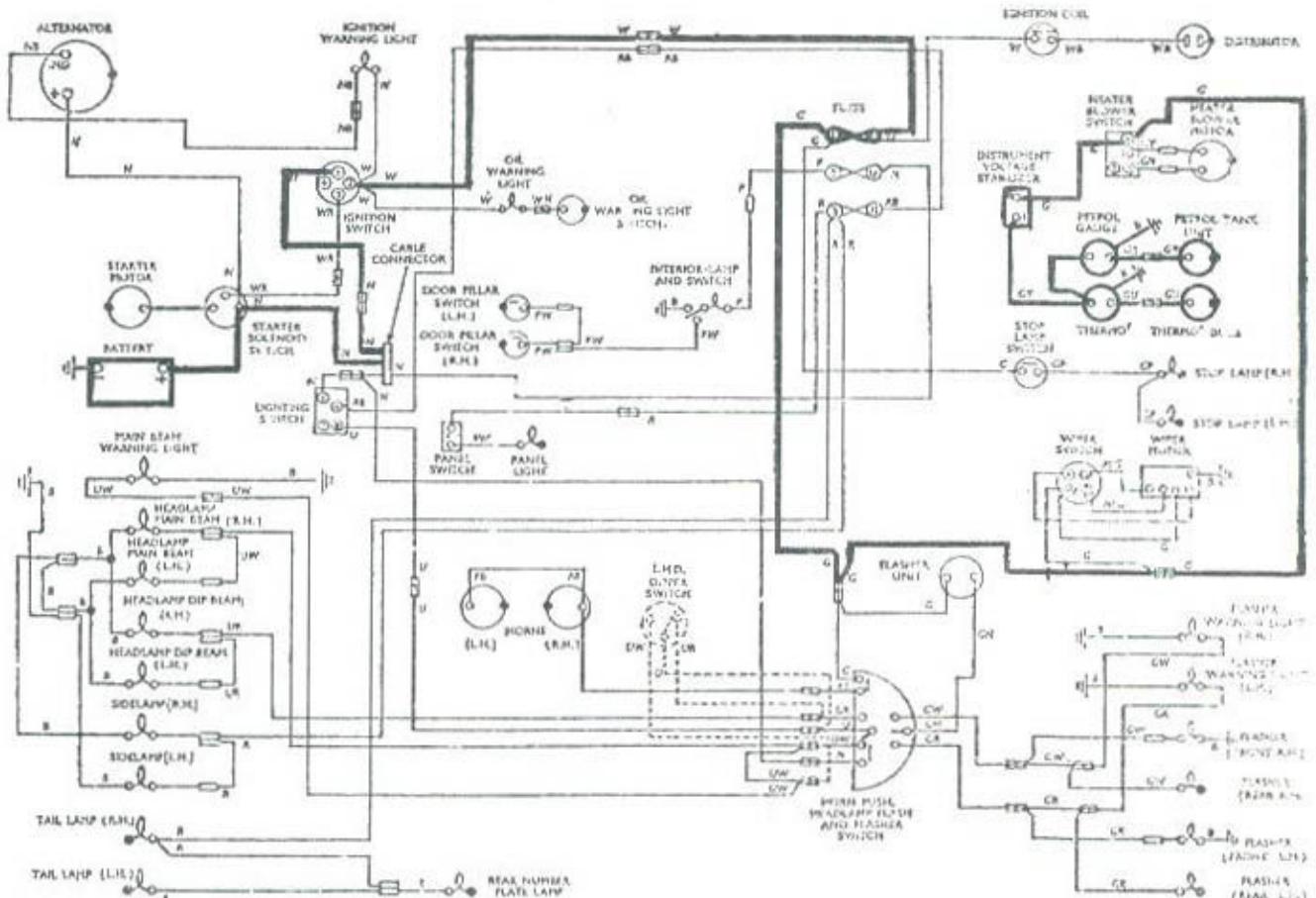

- ۱- از ساطری تا سوچ، قهوه‌ای و از سوچ تا فیوز ۱، سفید.
- ۲- از فیوز تا کلید پنکه‌بخاری، سبز (به شماره ۴).
- ۳- از همان پایه (۴) تا دستگاه تنظیم ولتاژ مخصوص نشاندهنده‌ها، سبز (به B وصل می‌شود).
- ۴- از I دستگاه به حرارت سنج با رنگ سبز و زرد.
- ۵- سیم شمع آب، آبی و سبز.
- ۶- سیم سوخت سنج از باک تا نشاندهنده، سبز و سیاه.


فصل ۳

نشان دهنده‌ها در اتومبیل

اگر جریان به باطری برود عفریه به سمت سارز و جنابجه جریانی از باطری کرده سود عفریه بصفت دسازر حرکت می‌کند، در بعضی از آمپرمترها بجای کلمه سارز علامت + و بجای کلمه دسازر علامت منفی مشخص شده‌اند. آمپرمترهای برقی سری در مدار فرار می‌کبرد.

ولتیمتر جریان مستقیم

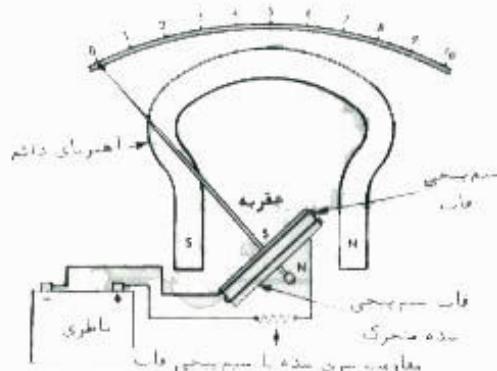ولتیمترهای معمولی عامل یک آمپرمتر حساس و یک مقاومت بزرگ هستند که بطور سری بهم سنبه شده‌اند. اگر دو سریان ولتیمتر را به باطری وصل کنیم جریانی از مقاومت سری و سیم - بینی آمپرمتر می‌گذرد. حون شدت جریان با ولتاژ متناسب است. انحراف عفریه با ولتاژ هم متناسب خواهد بود و صدحه مدرج رامی توان مستقیماً برجسته و لب مدرج نمود. ولتیمترهای سطحی موادی در مدار فرار می‌کبرد.




اهم متر سری

ساختمان اهم متر عاری از یک کالیوانوسر یا مقاومت داخلی ۱۰۰٪ که جریان لارم برای انحراف کامل عفریه یک میلی آمپر است و یک مقاومت تابت ۹۰٪ سطور سری با یک مقاومت سیم ۱۰۰٪ برای سیستم خود عفریه روی صفحه مدرج نصب نموده یک بیل حسک ۱/۵ ولب است. وقتی دو سیم ۸ و ۸

سان دهنده‌هارا سندیده را از وضعیت کار بعضی از فستیهای اتومبیل مانند درجه حرارت آب، فشار روغن، مقدار سرین، وضعیت سارز و دسازر باطری، سرعت اتومبیل، دور موسورو و غیره‌ها کامی سازد. اگنون سرخ و طرز کار هر یک می‌برداریم.

آمپر متر

سیم دیnam و باطری بطریو سری قرار گرفته است و سدب حریان را که به باطری داده باار آن گرفته می‌سود سان می‌دهد. فستیهای مختلف آن رادر سکل زیر مشاهده می‌کنید که عبارتند از: یک تعدد لولا سده و یک عفریه که به آن مصل است، یک آهربایی دائم و یک سیم هادی صحیم. هیکامی که جریانی به باطری وارد باار آن حارج سود سعد لولا سده عفریه را روی صفر فرار می‌دهد (آمپر مترهای اتومبیل صفر در وسط است) هیکامی که جریانی به باطری وارد یا از آن حارج می‌سود، جریان مدکور از سفاوت آمپر متر عبور کرده و یک حوزه مغناطیسی در اطراف هادی موجود می‌آورد. این میدان موجب حرکت تبعه و در نتیجه انحراف عفریه می‌گردد هرچه شدت جریان بیشتر باشد حرکت سده و انحراف عفریه بیشتر خواهد بود.

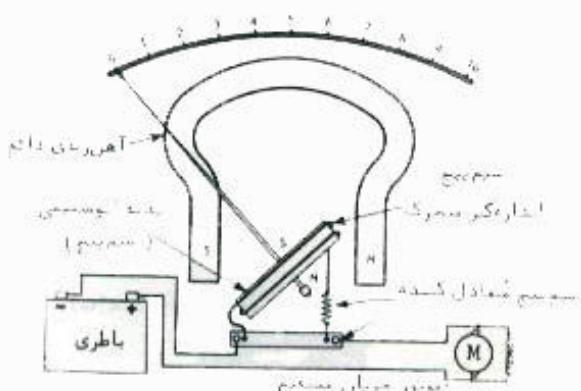


ظرف استفاده از آمپر متر و احراء اینستی از

حداکثر خواهد بود که صفر اهم متر است و زماسی که دو نقطه A و B وصل نشوند مقاومت مداری بهایت و عقربه انحرافی پیدا نمی کند . محل عقربه روی صفحه مدرج در اینحال مقاومت سی نهایت رانشان می دهد . حال اگر یک مقاومت مثل " ۲۰۰ " اهم را بین دو نقطه A و B قرار دهیم (در صورتی که قبل " صفر آنرا تنظیم کرده باشیم) مقدار انحراف عقربه از وضعیت صفر برابر ۲۰۰ اهم می شود . بدین ترتیب صفحه مدرج اهم متر بوسیله مقاومتهای معلوم در جهتی شده است بتایراین ، بکمک این دستگاه قادر خواهیم بود هر مقاومت مجھولی را معین نماییم .


مدار نشاندهندها

الف - سوخت نمایا درجه بین زین مدار سوخت سنج در

موسور پیکان مانند شکل زیر است .

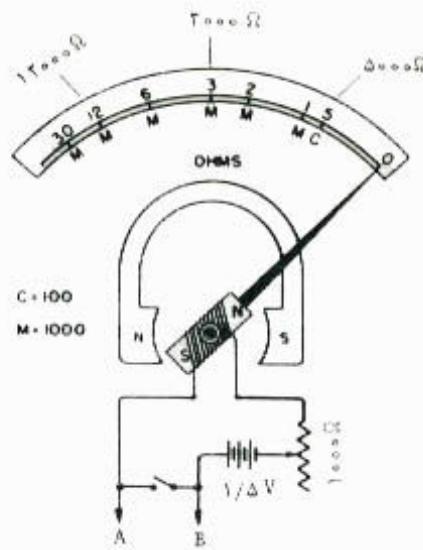

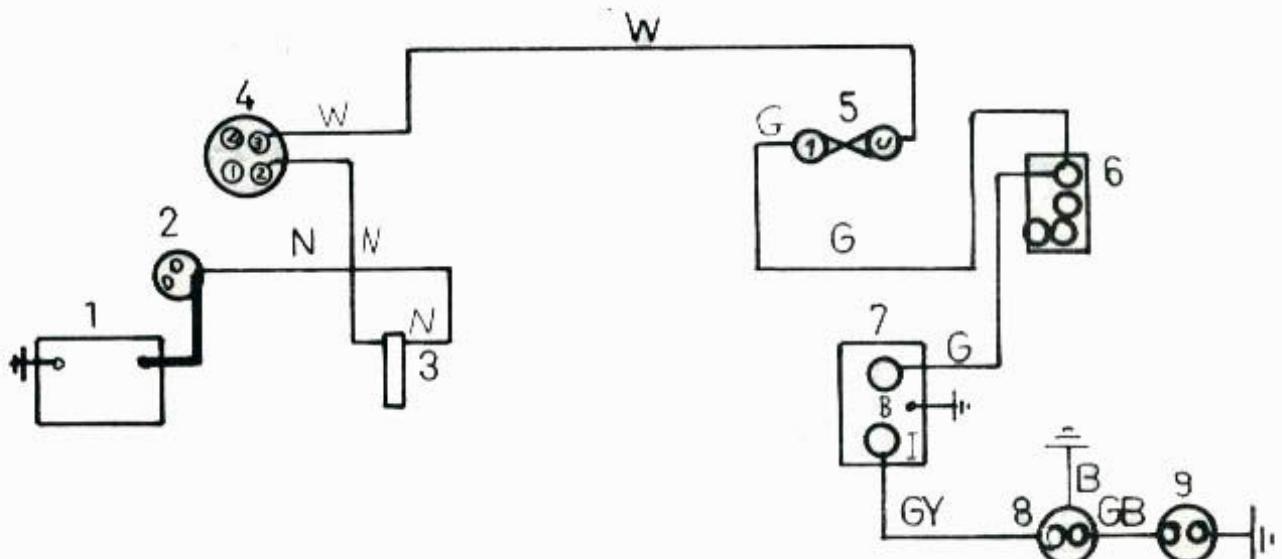(ترمیナルهای ورودی و خروجی) با منیب و منیقی را بدون آنکه مقاومتی در مدار باشد سیم مصل کنیم انحراف عقربه به مقدار



رنگ سیم ها :


- 1 - ساطری
- 2 - قبههای
- 3 - سفید
- 4 - سر
- 5 - سر وردد
- 6 - سر و سیاه
- 7 - سر و سیاه
- 8 - سیاه

محاسبات :

- 1 - ساطری
- 2 - رله استارت
- 3 - رابط
- 4 - سوچ اصلی موسور
- 5 - مووز
- 6 - کلید سخاری
- 7 - دستگاه سطتم و لام
- 8 - نشاندهنده سوخت
- 9 - ساگ

دستگاه تنظیم ولتاژ نشاندهنده‌ها

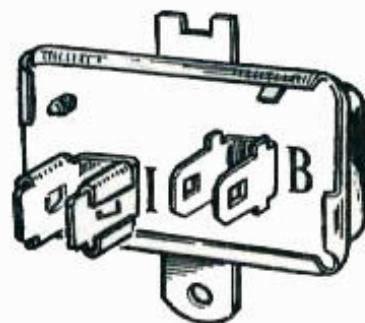
وظیفه این دستگاه ثابت نگهداشتن ولتاژ موتور بر دستگاه‌های سوخت‌نما و درجه آب موتور می‌باشد اکرولتاژ بالا رود احتمال خراب شدن دستگاه‌های فوق‌الدکر زیاد می‌شود . ولتاژ مصرفی سوخت‌نما و درجه آب از طریق این دستگاه هدایت می‌شوند . B ورودی و I خروجی دستگاه است .



وقتی باک خالی است : شناور به کف باک نزدیک می‌شود و جارو در ابتدای مقاومت قرار دارد بنابراین مقاومت باک کاهش یافته و جریان بیشتری از طریق باک به بدنه هدایت می‌شود پس به قرقه دوم که موافق با واحد باک قرار گرفته جریان کمتری ارسال می‌گردد و هسته آن نمی‌تواند بخوبی مغناطیس شود در نتیجه قرقه اول بیشتر مغناطیس شده و عقربه را بطرف خالی (E طرف چپ) جذب می‌کند .

وقتی باک پر باشد : شناور همراه سوخت بالا مده و جاروی شناور روی سیم پیچ مقاومت حرکت می‌کند و باعث می‌گردد مقاومت واحد باک افزایش پیدا نموده و باک جریان کمتری نسبت به قرقه انحراف مصرف نماید درنتیجه متناسب با تغییرات جریان در باک و قرقه انحراف نیروی جاذبه هسته افزایش یافته و عقربه بطرف پر (F طرف راست) منحرف می‌شود .

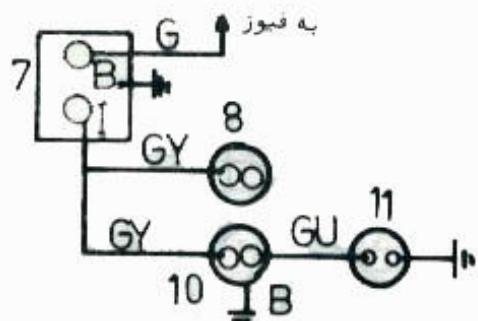درجه آب : مدار درجه آب در پیکان تا دستگاه تنظیم ولتاژ مشترک می‌باشد و از این دستگاه به بعد انسباب پیدامی کندکه برای اختصار از ترسیم قسمتهای مشترک خودداری می‌نماییم و قسمت غیرمشترک مانند شکل زیر است .



مشخصات :

7 - دستگاه تنظیم ولتاژ

8 - نشاندهنده سوخت

10 - درجه آب

11 - کیسول آب (شمی)


رنگ سیمه‌ها :

G - سبز



Gy - سرمه و ررد

T - سرمه و سر


B - سیاه

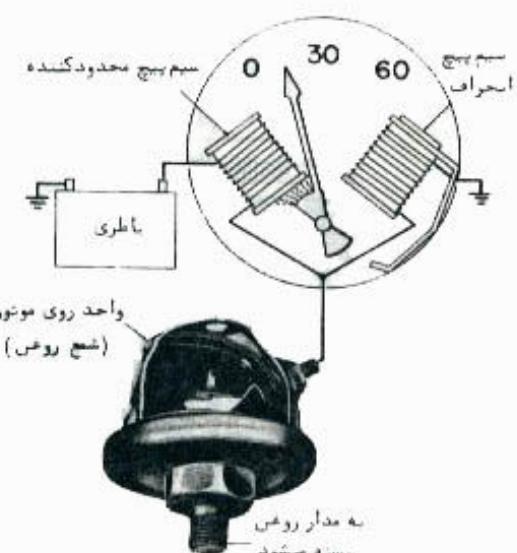

نشان دهنده، فشار روغن

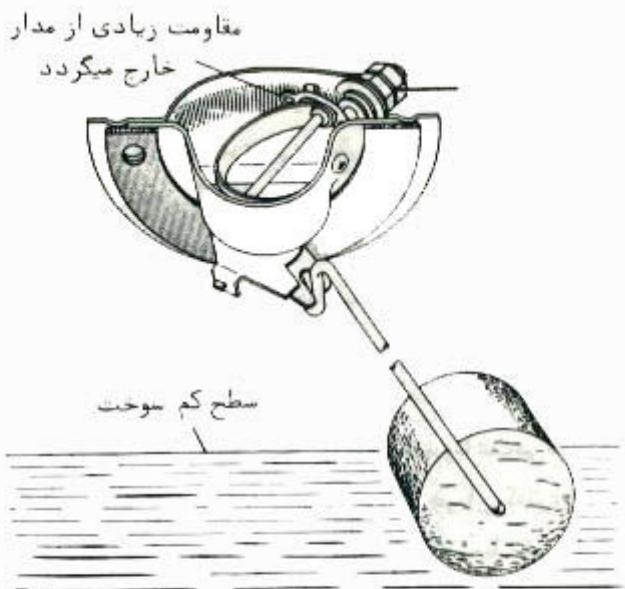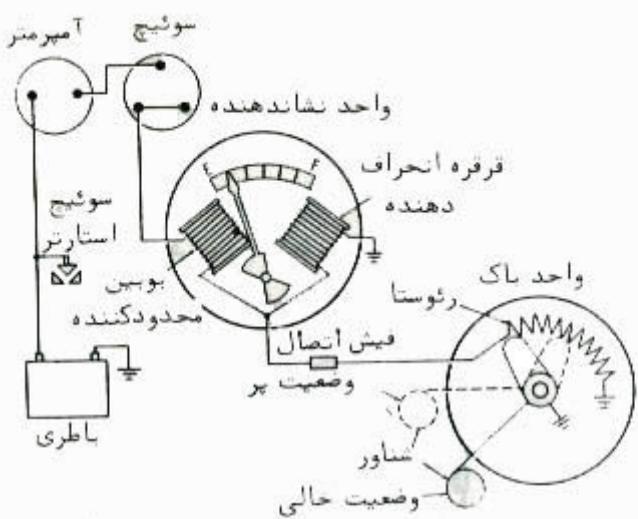


طرز کار دستگاه در حالی بودن ماک

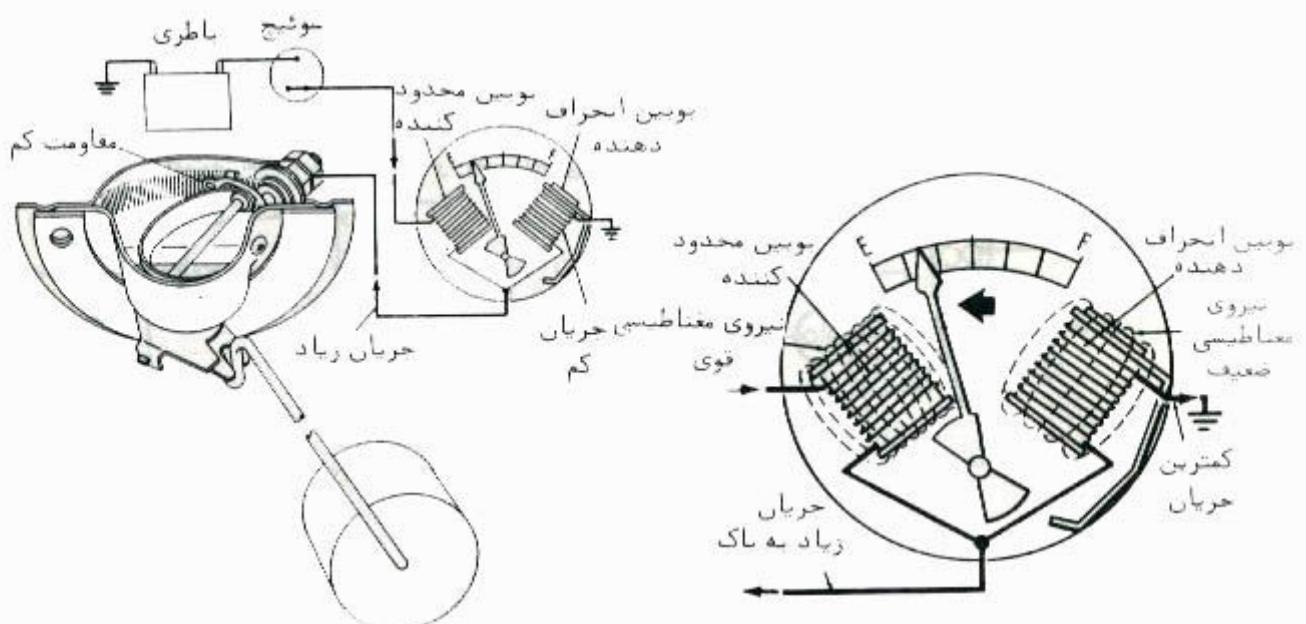

صرف جریان توسط بویس‌ها و واحد ماک در موقع خالی بودن ماک.

کاهش مقاومت در واحد ماک باعث مصرف ریاد جریان در ریاد و مصرف کم جریان در بویس انحراف دهنده شده و سروی مغناطیسی هسته آن کم شده و عقربه بطرف E (حالی) کشیده می‌شود.

طرز کار دستگاه در پرسودن باک

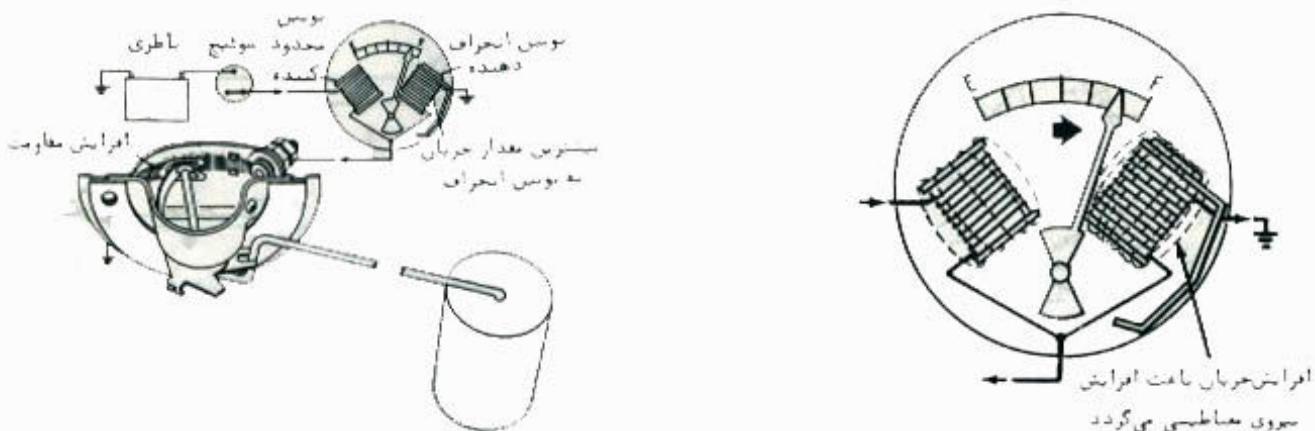


معرف حربان بوسط بوسین‌ها و واحد باک در موقع پرسودن باک.


افزایش حربان در بوسن انحراف در موقع پرسودن باک باع کشن عقربه بطرف بر (+) می‌شود.

کمتری می‌شود درنتیجه وقتی آب موبور سرد است حربان کمی از فرقه انحراف که بطورسری ما کپسول آب فرار گرفته عبور می‌کند و بیشترین حربان از فرقه محدود کننده عبور نموده و هسته آن بیشتر مغناطیس شده و عقربه را بطرف سردهایت می‌کند (C) – وقتی آب گرم می‌شود مقاومت کپسول کم شده و مصرف حربان رفته رفته در آن بالا می‌رود درنتیجه در فرقه انحراف هم حربان روبه‌افزایش می‌گذارد و در هسته آن نیروی مغناطیسی نیرومندی ایجاد شده و عقربه را بطرف گرم هدایت می‌کند (N به H).

طرز کار درجه آب
مدار واحدی که در اطاق قرار دارد شبیه سوخت‌نمایی باشد مابین تفاوت که قرق محدود کننده بطورمواری و فرقه انحراف سطورسری فرار می‌کند – واحد روی موبور در مدار درجه آب کاملاً "با واحد باک تفاوت دارد" یعنی در این مدار عامل تعییرنگهدۀ مکانیکی وجود ندارد بلکه عامل تعییر دهنده گرمای آب می‌باشد لذا در کپسول آب آلیازی بکار برده‌اند که در حالت سرد بودن آب دارای مقاومت الکتریکی زیاد و در گرم شدن آب دارای مقاومت

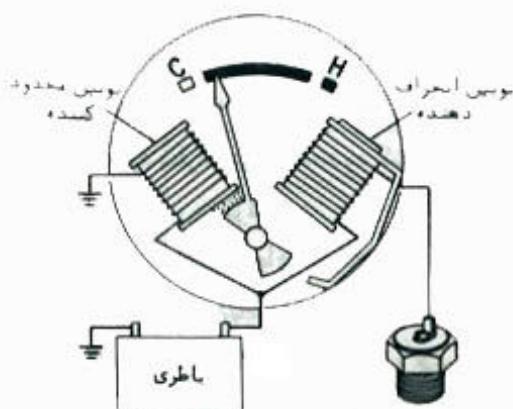

واحد شاندۀ


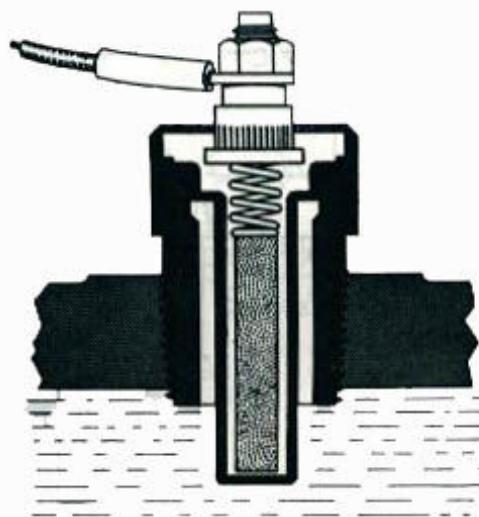


واحد روی موبور

وارد مدار شده و لامپ روغن روشن می شود.

فشارسنج روغن - این مدار در موتور پیکان مانند


شکل زیر است:

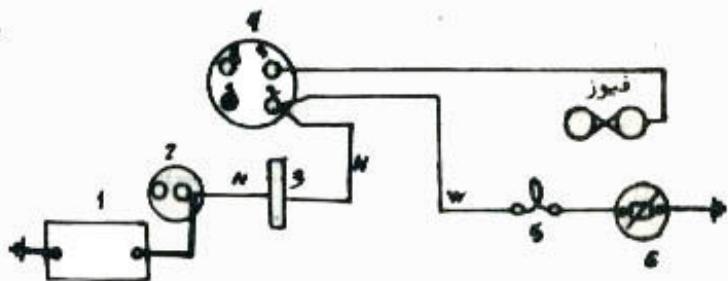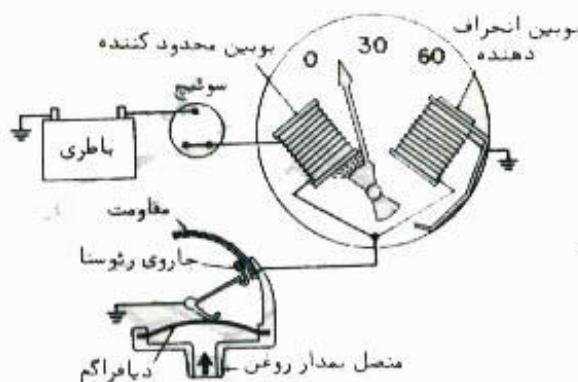

مشخصات:

- ۱ - باتری
- ۲ - اتومات استارت
- ۳ - رابط
- ۴ - سوچیج اصلی
- ۵ - لامپ روغن زرد.
- ۶ - کپسول فشارسنج روی موتور (شم روغن)
- رنگ سیم ها: N - قهوه ای W - سفید


طرز کار دستگاه فشارسنج در حالت فشار کم

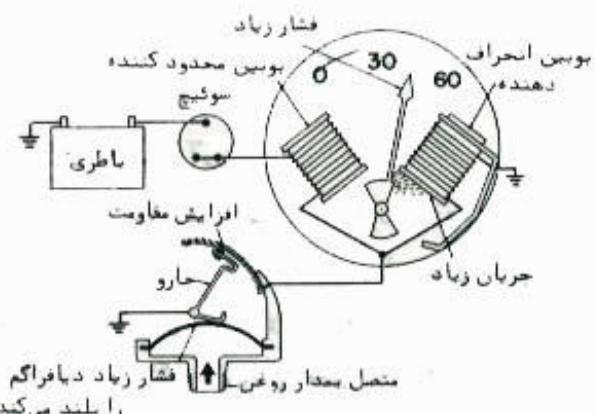

طرز کار دستگاه فشارسنج در حالت فشار زیاد

شاندنهای بی متالی

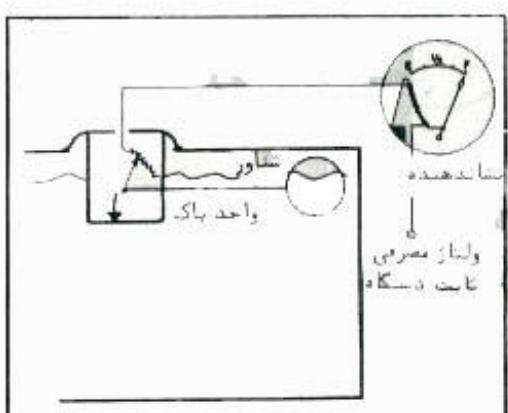طرز کار دستگاه سنج بی متالی در پریودن باک




طرز کار فشارسنج روغن


فشارسنج روغن یا بصورت نشانده هند عقر به دارو با بصورت جراغ زرد رنگ می باشد که در هر دو فشار روغن عامل تعیین کننده در اندازه گیری می باشد بطور تعمونه در شکل مقابل ساختمان داخلی یک فشارسنج عقربه ای نشان داده شده است. در این مدار کپسول روغن که در مسیر مدار روغن بسته می شود دارای مقاومت متغیری می باشد که با فشار روغن مقاومت الکتریکی آن (در اثر فشار مؤثر بر دیافراگم) افزایش می یابد بنابراین جریان از طریق رئوستا کمتر عبور نموده و به قرقره انحراف جریان بیشتری هدایت می گردد درنتیجه در هسته آن نیروی مغناطیس قوی تری ایجاد شده عقری را بطرف فشار زیاد جذب می کند. وقتی فشار مدار روغن کاهش می یابد از مقدار مقاومت کپسول روغن نیز کاسته می شود درنتیجه به قرقره انحراف جریان کمی هدایت می شود و هسته آن نمی تواند نیروی جاذبه زیادی تولید نماید و عقری بطرف قرقره محدود کننده که در طرف فشار ضعیف است جذب می گردد.

در نوع نشانده لامپی بجای عقری لامپ بکار می برند. وقتی فشار روغن در مدار زیاد باشد بعلت افزایش مقاومت کپسول روغن، جریان کمی از مدار آن عبور نموده و لامپ روغن را که بطور سری با کپسول قرار دارد نمی تواند روشن نماید - در موقع کاهش فشار و کم شدن مقاومت در کپسول جریان زیادی از باتری

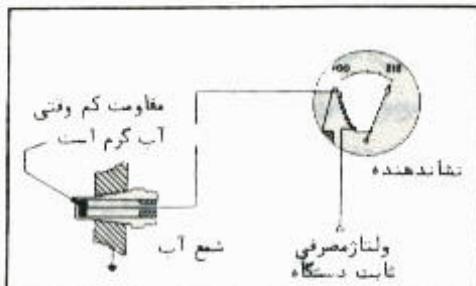
طرز کار دستگاه سوخت-سنچ بی مثالی در حالی بودن ساک



دستگاه در حال شاندن گرمای آب

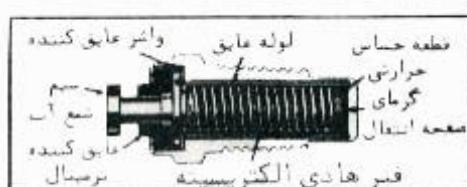


ساختهای نوعی شمع آب

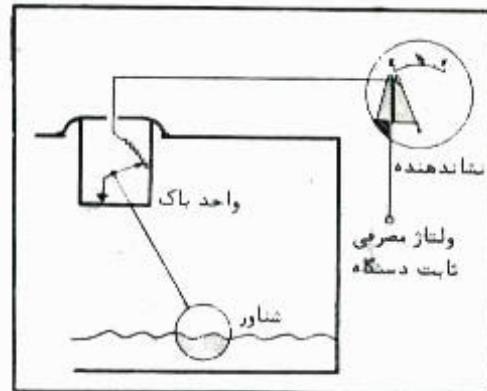


اصل کار— مقدار جریان مصرفی سیم پیچ بی مثال نشان—
دهنده، عامل تعیین کننده در حرکت عقربه است که مقدار جریان
توسط مقاومت باک با فرمان شناور بمدار ارسال می گردد.

شان دهنده گرمای آب

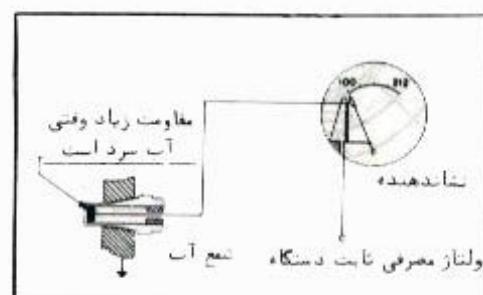

دستگاه در حال شان دادن سرمای آب


طرز کار فشارسنچ بی مثالی

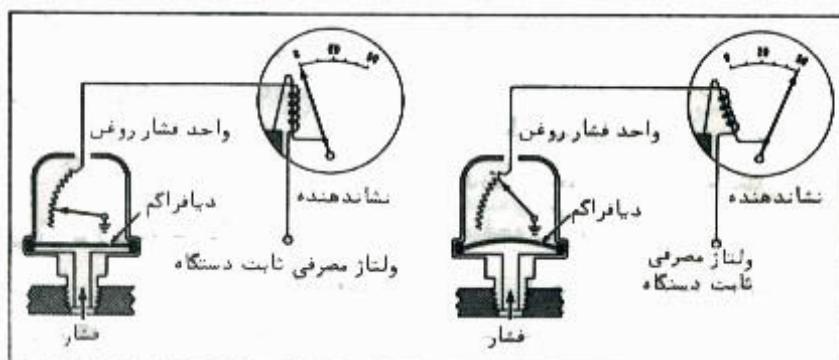

طرز کار در فشار کم

طرز کار در فشار زیاد


درجه آب نوع ترمومتریک - شبیه درجه بنزین و درجه روغن است. قسمت روی موتور با دو قسمت قبل از نظرشکل ظاهر متفاوت است، ولی بروش مشابهی عمل می کند. موقعی کدموتور سرد است حرارت تیغه، بیشتر از جریان الکتریکی ناممی شود پس هاید جریان بیشتری عبور کند و قسمت جلوی راننده بمقدار زیاد تری انحراف پیدا می کند و درجه حرارت کمتری را نشان می دهد. ولی زمانی که موتور گرم شد حرارت کمتری از جریان برق گرفته می شود تا تیغه سمت موتور به درجه حرارت کار کردن برسد و جریان کمتری از آن عبور می نماید درنتیجه قسمت جلوی راننده درجه حرارت بیشتری را نشان می دهد. درجه روغن نوع فشارسنج اببساطی - دارای یک لوله

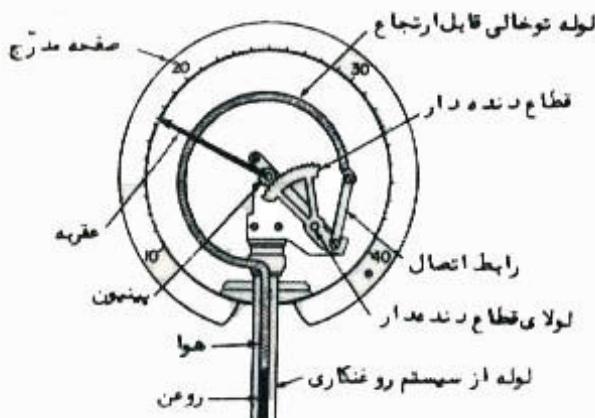

درجه روغن از نوع اببساطی

توخالی خمیده است که یک سر آن ثابت و انتهای دیگرش آزاد است فشار روغن از موتور بوسیله یک لوله به لوله خمیده وارد می شود و لوله برآ شر فشار قدری باز می شود این حرکت توسط انتهای آزاد لوله بوسیله یک میل مرابط و یک جفت چرخ - دنده کوچک بیک عقربه منتقل می گردد و عقربه در مقابل یک صفحه مدرج حرکت کرده و مقدار فشار روغن را نشان میدهد. درجه آب از نوع فشار بخاری - این درجه شامل یک حباب نشان - دهنده و یک لوله می باشد که حباب را به دستگاه نشان دهنده متصل می کند. قسمت نشان دهنده دارای یک لوله توخالی خمیده که یک سر آن توسط یک رابط به یک عقربه متصل شده و انتهای دیگر توسط

درجه بنزین از نوع ترمومتریک - این سیستم دارای یک جفت تیغه ترمومتریک است که هریک از آنها یک سیم پیچ حرارتی دارد. هردو سیم پیچ از طریق سوئیچ جرقه بطور سری با باطری مرتبط می گردد. قسمت داخل مخزن، یک شناور دارد که به یک بادامک متصل است، بادامک ضمن گردش نیروی خمی بیشتر با کمتری به تیغه ترمومتریک داخل مخزن وارد می سازد. زمانی که مخزن پر باشد، شناور بالا آمده و فشار خمی قابل ملاحظه ای به تیغه ترمومتریک وارد می کند و سیم پیچ حرارتی آنرا گرم می نماید وقتی این تیغه باندازه کافی گرم شد خمی بیشتری پیدا می کند و پلاتین ها باز می شوند. بعد که تیغه سرد شد پلاتین ها دوباره بسته می شوند. این عمل تا موقعی که سوئیچ جرقه وصل است ادامه دارد هم زمان با این عمل، تیغه دستگاه جلو راننده تیز گرم می شود و به عنوان اندازه خم پیدا می کند حرکت این تیغه توسط اهرم هایی به یک عقربه منتقل و عقربه جلوی یک صفحه مدرج حرکت می کند و مقدار بنزین را نشان می دهد. حال اگر مخزن خالی باشد شناور پایین می ایستد و بادامک تیغه ترمومتری را به مقدار کمی خم می کند درنتیجه بایک مقدار جزئی حرارت حاصل از سیم پیچ، تیغه خمی بیشتری پیدا کرده و پلاتین بازمی شود. بنابراین، تیغه دستگاه جلوی راننده تیز مقدار کمی خم می شود و عقربه به سمت خالی حرکت می کند.

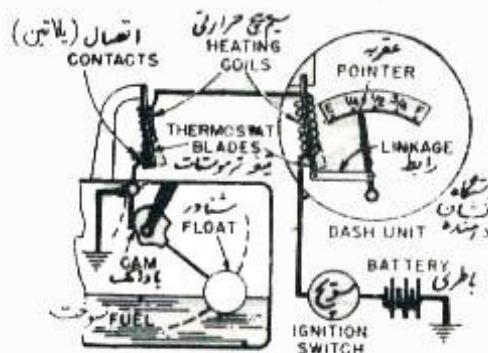

مدار اندازه گیر بنزین با تیغه ترمومتریک

فشارسنج الکتریکی از نوع ترمومتریک - این دستگاه شبیه اندازه گیر بنزین است با این تفاوت که فشار روی تیغه ترمومتریک روی مخزن بنزین بوسیله شناور انجام می شد ولی در فشارسنج، این فشار توسط دیافراگم از طریق روغن وارد می گردد. بقیه قسمتها کاملاً شبیه هم عمل می کنند.


طرز کار سرعت سنج

آهن ریای دائم با حرکت سیم کیلومترسوار دوران کرده و میدان معناطیسی متحرکی ایجاد می‌کند که در اثر آن بدلاهک عقربه، سیروی کشی دورانی اعمال کرده و کلاهک و عقربه را درجهت دوران حود سحرک درمی‌آورد. فنر حلووسی که سیروی مخالفی به عقربه دارد که با هر کوته جا بحاشی عقربه مخالف است می‌نگاهد بنابراین عقربه در هر لحظه می‌تواند سیروی می‌تواند می‌باشد در آمد و نا برآیند سیروها موضع متعادلی پیدا کند. در موضع ازدیاد سیروی حوره معناطیسی دوران سیروی فنر خشی شده و عقربه بطرف سرعت زیاد منحرف می‌شود و در موضع کاهش سرعت که سیروی کشی حوره معناطیسی سرکم می‌شود سیروی فنر تغیر درا بد طرف صفر مسحی می‌کند بطور خلاصه می‌توان گفت که سی کلاهک متعلق به عقربه و آهن - ریای دائم کردن هسته کنونی اتصال مکانیکی وجود نداشده و حرك عقربه سرعت سنج صرفاً "در این عبارا" سرعت حوزه معناطیسی آهن ریای کردن موجود می‌آید.

۲- کیلومتر شمار - سیم کیلومترسوار سافت حروجی کیریکس و با در بعضی از کامپونهای مهندسی حرج حل اتصال دارد که بهر حال دور تبدیل سدهای را به کیلومترسوار اسفلات می‌دهد.

کیلومترسوار بصورت اعداد دلی (صد هزار کیلومتر) بوده و کاهی هم علاوه بر آن اعدادی تا هزار کیلومتر را نشان می‌دهد که نشان دهنده دومنی قابل تنظیم و صفر نمودن می‌باشد. برای حرکت چرخ دنده‌های کیلومترسوار از محور آهن - ریای کردن دائم نیرو گرفته می‌شود.

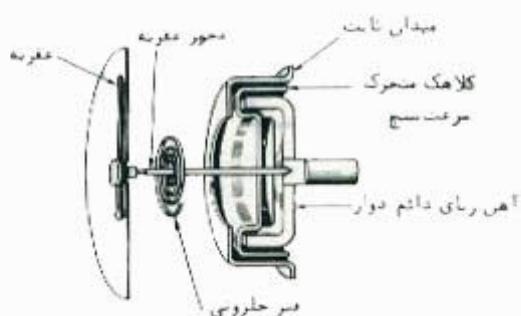نشان دهنده کلی معمولاً "دارای ۵ فرقه شماره دار و یک فرقه دنون شماره و نشان دهنده حرثی دارای سه فرقه شماره دار اصلی و یک فرقه شماره دار اعشاری است. فرقه‌ها را طوری ساخته اند که با گردش بک دور هر کدام، فرقه طرف چپ آن $\frac{1}{10}$ دور برند.



حرارت سنج ساعت شمار


بک لوله به حباب وصل است. حباب معمولاً در مجرای آب می‌میور نصب می‌شود و از مایعی که در درجات حرارت سیما پایه‌یی بخاری سودمانند ابرپرسنده است و قی درجه حرارت می‌میور افزایش می‌باشد مایع داخل حباب سروغ به سخنر می‌کند و ایجاد فشار می‌سود که از طریق لوله رابطه لوله خمیده منتقل شده و سایل دار دلوله را راست کند. حرکت لوله خمیده باعث حرکت عقربه در مقابل صفحه می‌گردد و میران کرمای آب می‌میور روی صفحه مدرج مشخص می‌شود. مانند فیلم سنج انساطی که در فوق ترسیخ گردید.

سرعت سنج - کیلومتر شمار

۱- سرعت سنج - در دستگاه سرعت سنج و کیلومترسوار مدار بردنی بحر جراج روس کنده صفحه آن بکار نرفته است. صفحه سرعت سنج بر حسب کیلومتر بر ساعت و با مایل بر ساعت مدرج می‌گردد.


ساحتیان سرعت سنج - عقربه سرعت سنج بر اساس سیروی معناطیسی کار می‌کند و ساحتیان آن شامل قطعات زیر است: بک آهن ریای دائم متحرک دارد که بوسیله سیم کیلومترسوار حرکت دورانی کرده و حوزه دواری بوجود می‌آورد. بک بوسنه نایت معناطیسی دارد که آهن ریای دائم در داخلش حرکت می‌کند. حوزه معناطیسی آهن ریای متحرک بوسط این بوسنه مسدود می‌گردد.

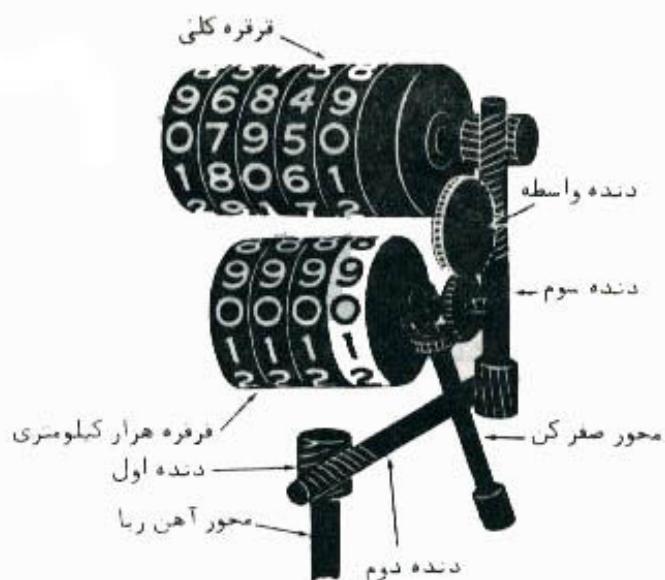بک کلاهک غیر آهن ریایی دارد که عقربه به آن متعلق شده و بین بوسنه و آهن ریای دائم قرار می‌گیرد. بک فنر حلووسی دارد که به عقربه اتصال داشته و سایل دارد آنرا روی صفر نگه دارد.



جرخ دندۀ‌ها و فرقره‌های شماره‌دار

مدار نشان دهنده‌های مختلف در نوعی خودرو

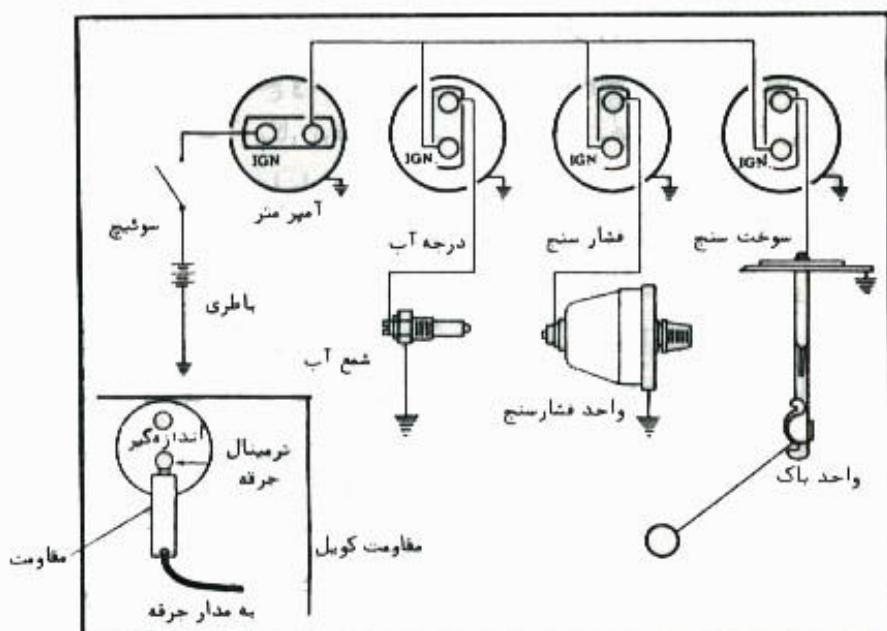




صفحه کیلومتر سمار



سیم کیلومتر سمار منصل به چرخ حلو

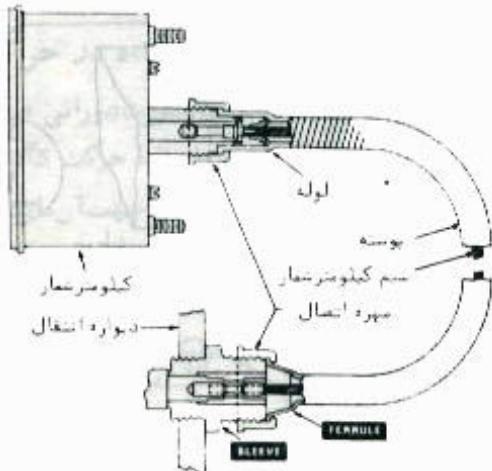

ارساض احراء با یکدیگر



احراء کیلومتر سمار

۹- مدار فندک

فناوری است که با قیاس دادن آن بدنه منفی مدار کامل شده و با کرم شدن سیم حرارتی که از نوع بی‌متال است خود بخود فرآ آزاد شده و بدنه فطع می‌کردد.

مدار فندک جرباست را قبل از آمیر متوجهون معرفت کنیده پرقدرتی است معمولاً "در مدار آن کلید حفاظتی مانند فیوز بکار می‌برند. فندک شامل یک سیم حراری و یک کلید




۳ فصل

مدار شارژ دینام یا مولد جریان مستقیم


اگر سیم هادی بموازات خطوط قوا حرکت داده سود هیچ نیروی محرکه ای در آن القاء نمی شود. بسیار کمتر مانند عقربه آمپر متر عدم تولید جریان در هادی را نشان می دهد.

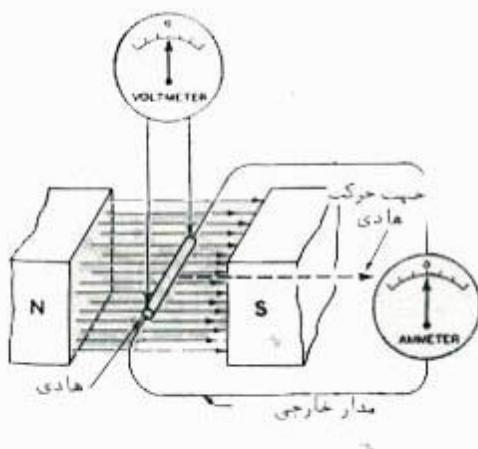تنوری القاء الکترو مغناطیس یا اصول کار دینام هرگاه یک سیم هادی در میدان مغناطیسی طوری حرکت داده سود که خطوط فوای مغناطیسی راقطع کند، نیروی محرکه ای در آن القاء نمی شود. اگر با یک میلی آمپر متر مدار خارجی آن را بسیاری حربان ایجاد نماید در هادی را ملاحظه خواهیم کرد.



حرکت سیم موازی خطوط قوا عقربه حربانی را نشان نماید.

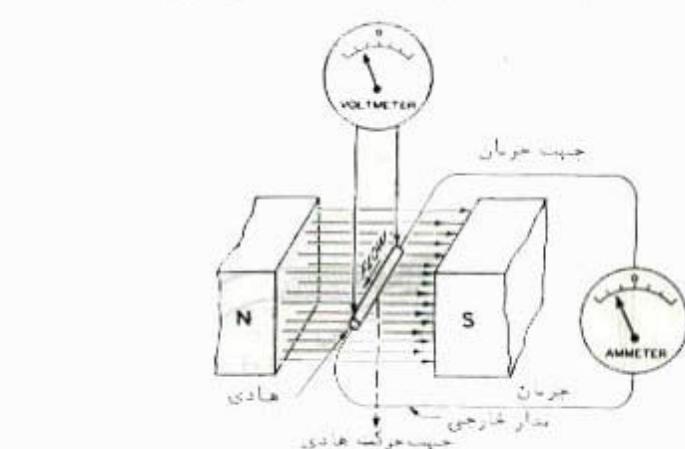آزمایش اخیر نشان می دهد که نیروی محرکه القائی تولید شده با عدد خطوط قوانی که بوسیله هادی قطع می شود متناسب است.




حرکت سیم نه باش، انحراف عقربه سمت جب

انحراف عقربه آمپر متر جربانی را نشان می دهد که این جربان در اثر نیروی محرک القاء شده در هادی بوجود آمده است. حال اگر جهت حرکت حرکت هادی را عوض کنیم جهت حربان نیز عوض می شود. انحراف عقربه آمپر متر در جهت دیگر، سوی حربان عوض شده را نشان می دهد.

نتیجه

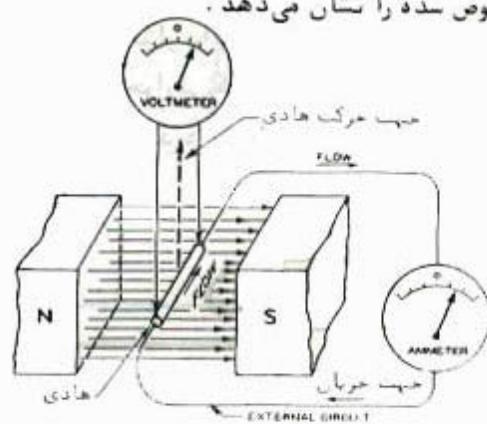- ۱ - هرگاه یک الکترون از یک سیم هادی در مسیر عمود بر جهت میدان مغناطیسی حرکت کند نیرویی بر آن وارد می شود.
- ۲ - امداد نیروی بوجود آمده با جهت حرکت هادی و جهت میدان بستگی دارد.
- ۳ - جهت نیروی ایجاد شده طبق قاعده دست جب می باشد: هرگاه سه ایگست شست - سایه و وسطی دست چپ را مانند سهم حور عمود بر هم طوری بکیریم که شست در جهت حرکت و ایگست وسطی در جهت میدان باشد - ایگشت سایه



حرکت سیم به بالا انحراف بسم راست

واحدهای E در دستگاه CGS

جهت نیروی محرکه القائی و حریان حاصل از آن را مشان می‌دهد.

E - برحسب ولت


Φ - برحسب ماسکول

$$\Phi = A \times B$$

$$\text{کاس} = \frac{\text{CM}}{\text{sec}} \times \text{MKS}$$

- ثانیه t

$$\frac{1}{10^8} = K$$

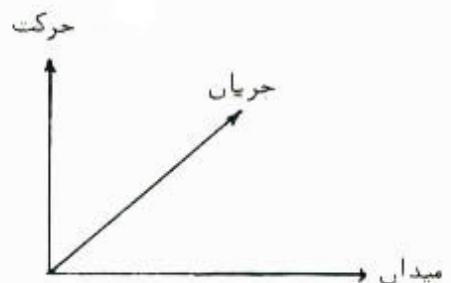

واحدهای E در دستگاه MKS

E - برحسب ولت

Φ - برحسب وبر

t - ثانیه .

B - برحسب وبر برابر مترمربع

$$1 = K$$

$$\text{ماکسول} = 10^8 \text{ وبر}$$

$$E = \frac{\Phi}{t}$$

مقدار نیروی محرکه ایجاد شده در حرکت دورانی در دینام حرکت هادی بصورت دورانی می‌باشد. اگر نقاطی مانند D و C و B و A را نقاط حرکت هادی در زمانهای مختلف فرض کنیم نیروی محرکه و جهت آن مانند جدول صفحه بعد خواهد بود.

اندازه نیروی محرکه ایجاد شده نیروی محرکه ایجاد شده برحسب ولت از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$E = KBLV$$

K - ضریب ثابت که به نوع واحد B بستگی دارد - مقدار

آن در دستگاه CGS برابر $\frac{1}{10^8}$ و در MKS برابر یک می‌باشد.



B - مقدار تراکم خطوط قوا (شدت میدان)

L - طول هادی

V - سرعت حرکت هادی.

اگر طول هادی (L) برحسب متر و سرعت (V) برحسب متر بر ثانیه باشد حاصلضرب L \times V برابر سطح طی شده توسط هادی در ثانیه خواهد بود:
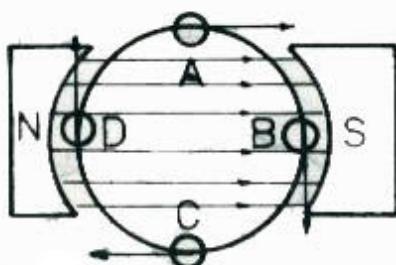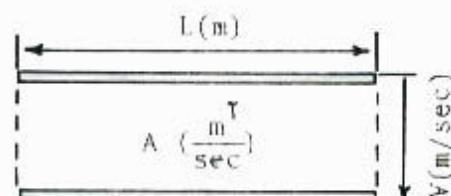
$$A = L \times V [\text{m}^2/\text{sec}]$$



$$E = BLVSina$$

نتیجه :

در حرکت دورانی اندازه ولتاژ ایجاد شده متناسب است با:

1 - سدت میدان مغناطیسی .

2 - L - طول هادی .

3 - سرعت قطع خطوط قوا توسط هادی در ثانیه .



4 - زاویه بین جهت میدان و مسیر هادی .

بنابراین نیروی محرکه القائی بصورت زیر خواهد بود:

$$E = KBA$$



Sar Mغناطیسی - به حاصلضرب شدت میدان مغناطیسی در سطح بیموده شده در واحد زمان سیل مغناطیسی یا Sar Mغناطیسی کویند و آنرا با Φ نشان می‌دهند بنابراین نیروی محرکه برحسب Sar Mغناطیسی عبارتست از:

$$E = K \frac{\Phi}{t}$$

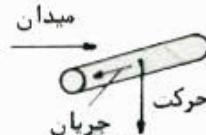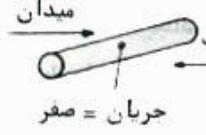جهت حریان در هادی	مقدار سرعت محرکه بر حسب ولت	زاویه‌ای که هادی با میدان می‌سازد	محل هادی	
حریان = صفر 	$E = BLV \sin\alpha = 0$	میدان → حرکت → $\alpha = 0$ $\sin\alpha = 0$	A	۱
میدان 	$E = -BLV$	میدان حرکت $\sin\alpha = -1$	B	۲
میدان 	$E = BLV \sin\alpha = 0$ $E = 0$	میدان ← حرکت ← $\alpha = 180$ $\sin\alpha = 0$	C	۳
حرکت 	$E = BLV \sin\alpha$ $E = BLV$	میدان → حرکت ↑ $\alpha = 90$ $\sin\alpha = 1$	D	۴

ولتاژ القاء شده در یک قاب هادی

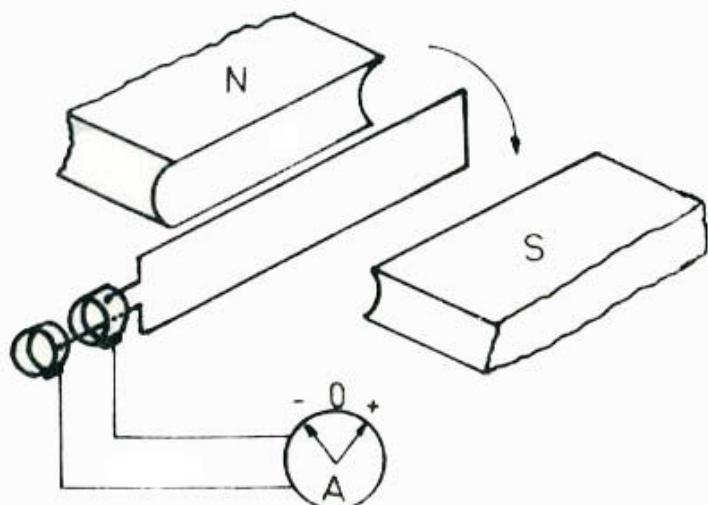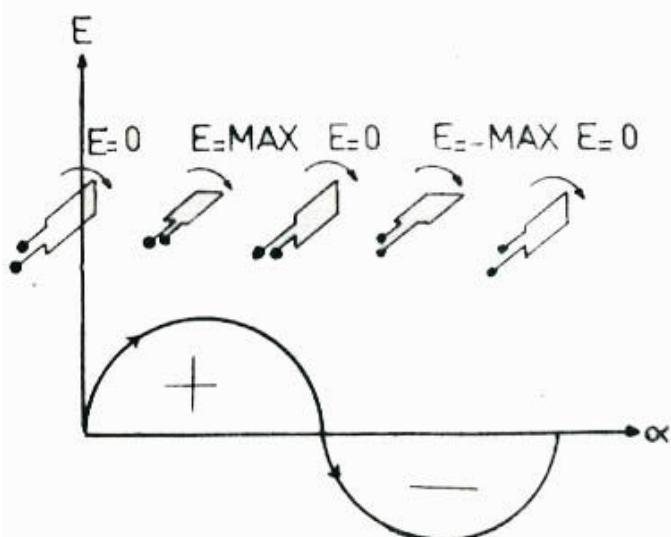
اگر سیم مستقیم را بصورت قاب در آوریم و آسرا در میدان معناطیسی حرکت دورانی دهیم – حریان ایجاد شده در قاب بصورت متناوب سینوسی خواهد بود و عفریداً سرعت سیم صفر سقی و منبی نوسان خواهد کرد.





ساخته‌مان یاک دینام ساده

Skyl ربر ساخته‌مان یاک دینام ساده را نشان می‌دهد که در آن فقط یک کلاف یا یک سیم سچ و دو تک کلکتور یا کموتاتور بکار رفته است - جریان لارم برای بالشکن‌های دینام از ذغال مثبت تأمین می‌شود - بعضی قسمتی از جریان تولید شده دینام به صرف معناطیس کردن قطب‌ها می‌رسد ، با این نوع دینام خود تحریک می‌گویند .

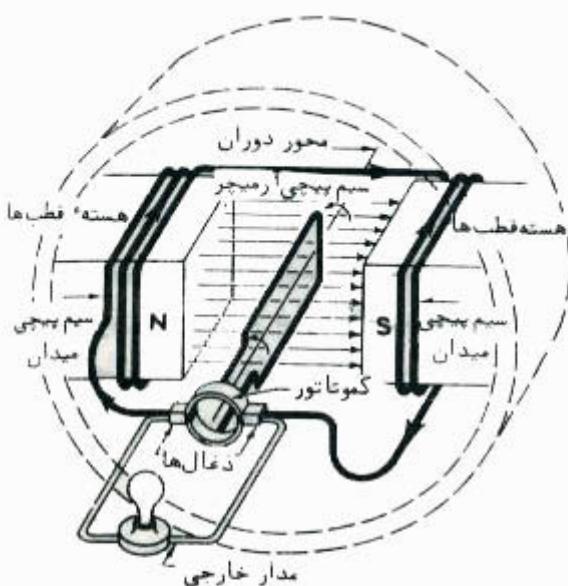
تبدیل ولتاژ مقنواوب به ولتاژ یکسو (یکسوسازی) اگر بجای دو حلقه از دو سیم حلقه استفاده کنیم و سیم دو قسمت را عایق ننماییم ، با کداردن دو ذغال روی حلقه‌ها می‌توان جریان را از یک طرف گرفت (ذغال مثبت) و به مصرف کنده‌استفال داد و از ذغال دیگر مدبار جریان را مسدود نمود . به دو سیم حلقه‌ای که نسبت بهم عایق نندی شده و جریان را یکسو می‌کنند کلکتور یا کموتاتور گویند .



FIELD POLE	قطب
FIELD COIL	سیم پیچی میدان
AXIS ROTATION	محور دوران
COMMUTATOR	کموتاتور یا کلکتور
BRUSHES	ذغالها
EXTERNAL CIRCUIT	مدار خارجی
ARMATURE COIL	سیم پیچی آرمatur

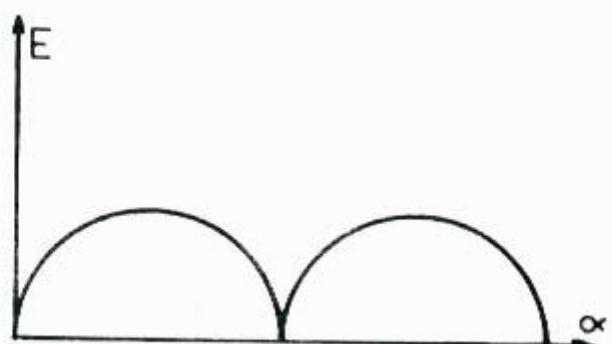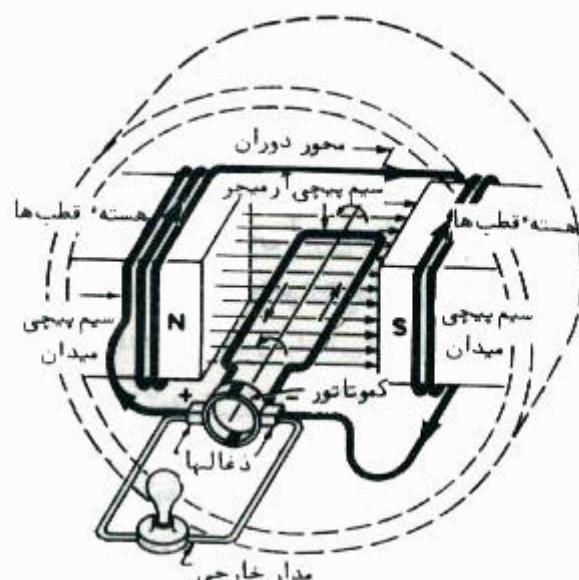


جریان یکسو شده موسسه کلکتور

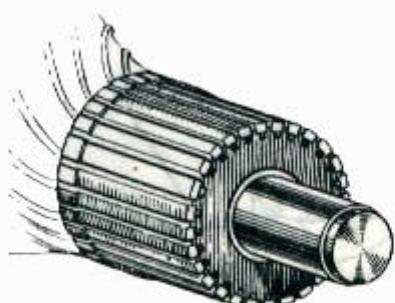

کلکتور دسام بیکان سا ۲۸ لامل

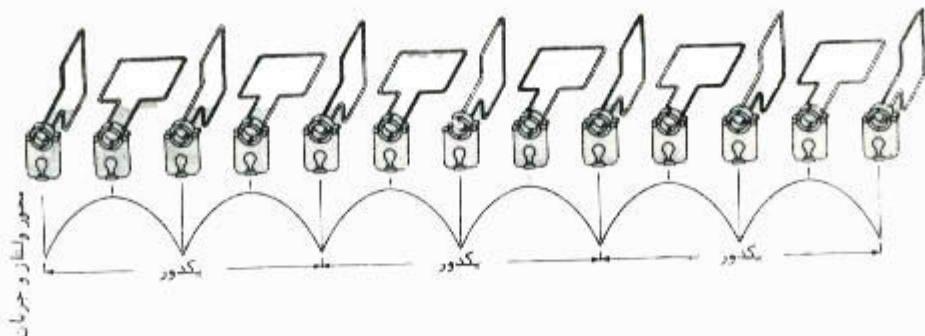شکل زیر حرکت سه دور آرمیجر فوق و ولتاژ یکسو شده آنرا نشان می‌دهد.




وقتی تعداد سیم پیچی آرمیجر را به ده حلقه برسانیم در بکدور گردش آرمیجر چهل منحنی ایجاد می‌شود که نزدیک به خط مستقیم می‌باشد.


[] بکدور گردش []

اتصال سه کلاف سیم پیچهای آرمیجر در اشکال فوق حقیقی نبوده و شکل واقعی آن در یک نوع سیم پیچی که بعداً "شرح داده خواهد شد" مانند شکل زیر می‌باشد.

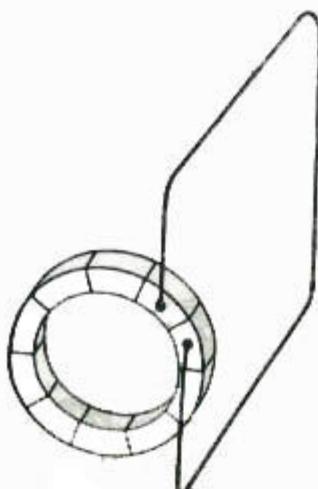نتیجه: هر چه تعداد حلقه‌های سیم پیچی در آرمیجر را زیادتر کنیم منحنی ولتاژ و جریان ایجاد شده بخط مستقیم نزدیکتر خواهد شد.




راه کم کردن نوسانات ولتاژ دینام برای آنکه نوسانات ولتاژ تولید شده را کاهش دهند بحای یک کلاف سیم پیچ از کلافهای بیشتری استفاده نموده و مجموعه کلافها را در بندنه آرمیجر قرار داده و در میدان مغناطیسی بددوران در میآورند - در شکل زیره کلاف سیم پیچ و ۱۰ لامل (نکه کلکتور) بکار رفته که بازای گردش یک دور آنها بست منحنی بوجود آمده است و اگر تعداد کلافها را بهده برسانیم تعداد منحنی‌های بدست آمده در بددوران آرمیجر به چهل خواهد رسید با این ترتیب جریان و ولتاژ تولید شده کمترین نوسان را خواهد داشت.

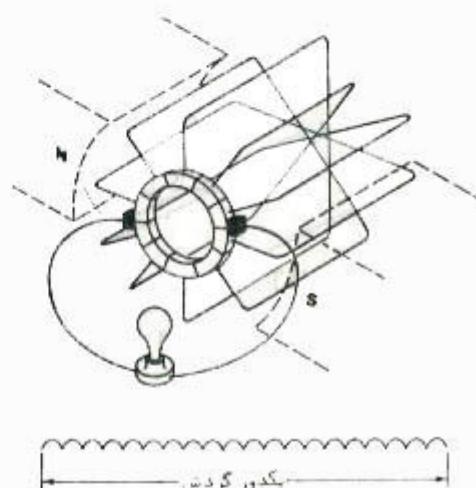

بیست منحنی سه حلقه سیم پیچی در بکدور گردش آرمیجر بوجود می‌آید.

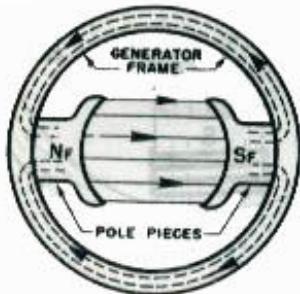پس از مغناطیسی قطبین انجام می شود . سیم پیچی بالستکها را طوری پیچیده اند که یک قطب N و قطب S باشد بموقع آهن رباشدن قطب ها خطوط قوای مغناطیسی از قطب N به طرف قطب S و در داخل بدنه دینام از S بطرف N جریان دارد .



بدنه دینام GENERATOR FRAME

قطب شمال NF

قطب جنوب SF

بالستکها POLE PIECES

راه افزایش ولتاژ خروجی دینام

همانطوریکه قبلا " گفته شد برای افزایش ولتاژ خروجی دینام لازم است مقدار عوامل زیر افزایش داده شود : طول سیم کلاف - سرعت حرکت آرمیچر - سدت میدان قطبین - راویه سین خطوط میدان و مسیر حرکت .



راویه مسیر هادی در حرکت دورانی بین صفر تا ۳۶۰ مسیر بود و مقدار آن غیرقابل افزایش می باشد .

سرعت حرکت آرمیچر تابع سرعت موتور می باشد که شرایط کار موتور بستگی دارد .

شدت میدان قطبین تابع قدرت خروجی دینام است . بنابراین برای افزایش مقدار ولتاژ و جریان خروجی دینام عملی ترین روش آنست که طول سیم کلافهای آرمیچر را حتی الامکان بلند طرح کنند .

در دینامهای عولتی حدود ۸ دور سیم بدور شیار آرمیچر پیچیده می شود تا طول آن افزایش یابد و در دینامهای دوازده ولتی تعداد دور پیچش بیشتر از ده دور می باشد - در آرمیچر دینام بیکان سیم کلاف را دوبل انتخاب کرده اند تا طول سیم پیچی را اضافه نمایند . شرح کامل برآن در سیم پیچی آرمیچر حواهد آمد .

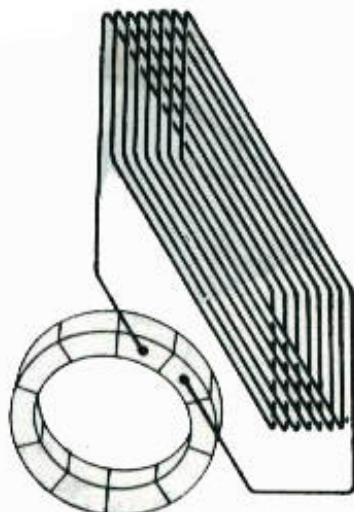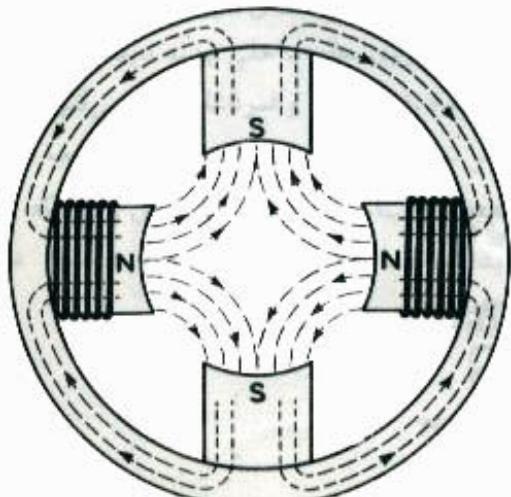
در دینامهای چهارقطبی و یاد ر موتور استارت ها سیم پیچی قطبین طوری است که قطب های مقابله همنام و قطب های محاور غیر همنام باشد در موتور استارت ممکن است دو قطب را سیم پیچی کرده و دو قطب دیگر را بدون سیم پیچی در دینام فرار می دهند که در شکل زیر هر دو نوع آن ملاحظه می شود .



سیم پیچی آرمیچر با هفت دور پیچش

میدان دینامهای دو قطبی

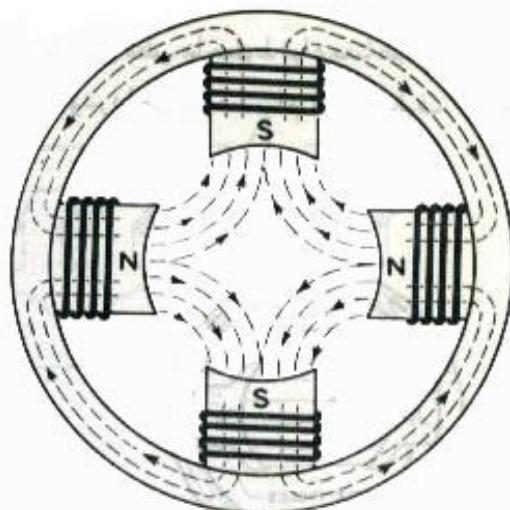میدان قطبین دینامهای خودروها از جریان خروجی دینام تغذیه می کند (تحریک خودی) و در ابتدای کار که ولتاژ تولیدی بعلت عدم حرکت آرمیچر صفر است ، عمل راه اندازی به کمک



ساخته‌مان دینام

ساخته‌مان دینام از اجرای زیر تشکیل شده است :


۱ - بدنه: استوانه‌ای است بوچالی از جنس فولاد کم‌سطوح داخلی آن بدب ماسین کاری شده است - وظیفه بدنه دینام تگهدانی قطبی، درپوشها، آرمیجر و نیز مسدود نمودن



بدار خطوط قوای معناطیسی میدان قطب‌ها می‌باشد.

۲ - درپوش‌های طرفین: طرفین بدن دینام بوسیله‌درو درپوش سبز می‌سود - روی درپوش‌ها یاتاقان بندی شده و روی آنها آرسخر فرار می‌کیرد. معمولاً "یاتاقان موجود روی درپوش‌حلوئی بلبرینگی" و روی درپوش عقب بوشی است گاهی یاتاقان عقب را هم از نوع بلبرینگی انتخاب می‌گفند.

روی درپوش عقب بعضی دینامها (مانند پیکان) جاذغالی


وجود دارد.

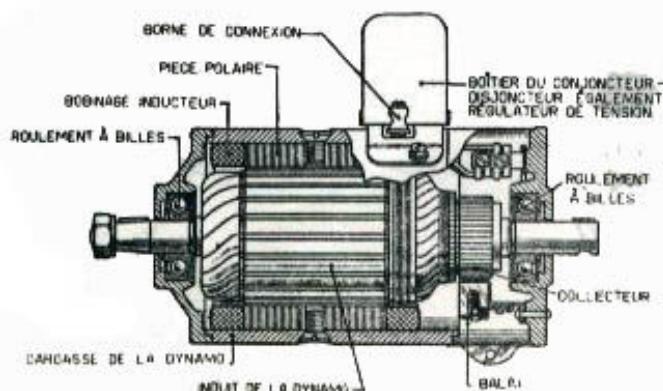

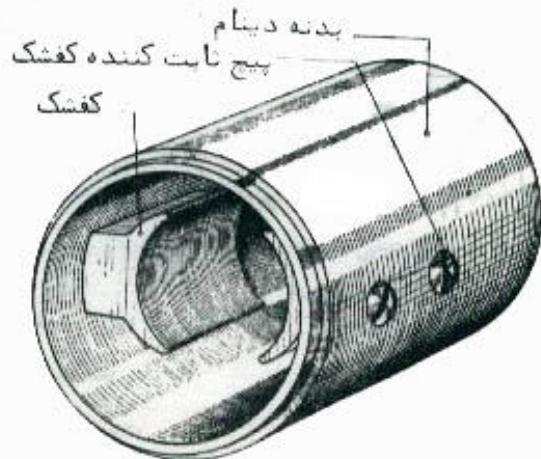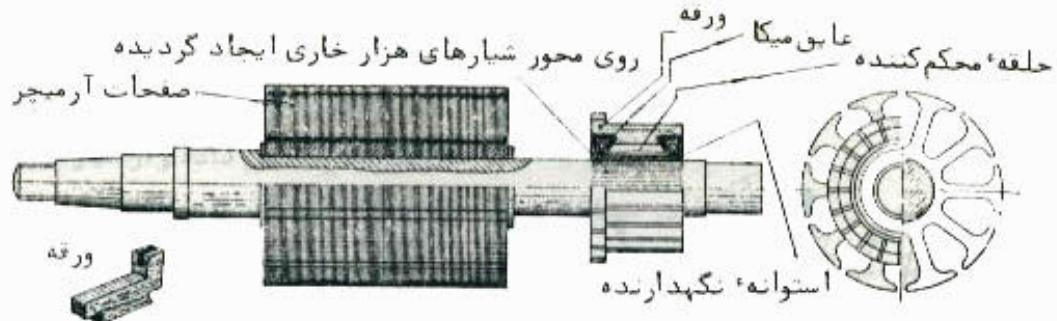

ج - کلکتور یا کموناتور : در قسمت عقب آرمیجر و بطور عایق با آن تبعه های مسی (لامل) قرار داده شده که کلکتور نامیده می شود . تعداد لامل ها معمولاً "برابر تعداد شیارها و گاهی دو برابر تعداد شیارها می باشد (آرمیجر دینام پیکان) لامل های کلکتور نسبت بیکدیگر و نسبت به محور عایق بندی شده و بهر لامل دو سیم لحیم می شود ، یکی ابتدای یک کلاف و دومی انتهای کلاف دیگر .

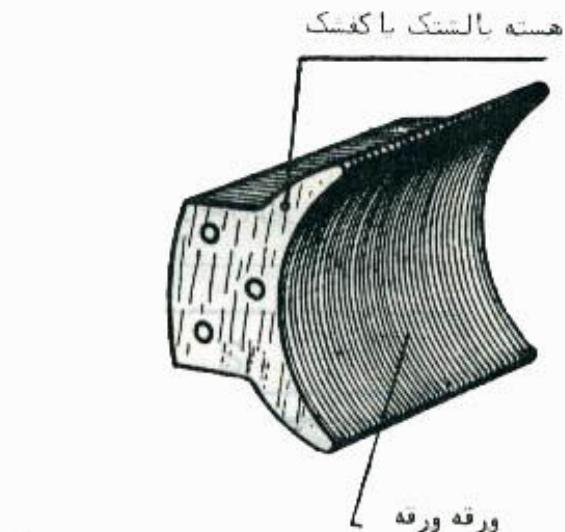۴ - جا ذغالی و فتر ذغال : روی درپوش عقب (در دینام پیکان) و یا روی سطح داخلی بدنه دینام جا ذغالی ساخته می شود که در آن ذغال و فتر ذغال قرار می گیرد . یکی از ذغالها منفی بوده و در نگهدارنده خود طوری نصب می شود که نسبت به بدنه دینام هادی باشد و ذغال دیگر که مشیت می باشد باید همراه با جا ذغالی خود نسبت به بدنه دقیقاً عایق بندی گردد .




۳ - آرمیجر : از قسمت های زیر تشکیل شده است :

الف - محور : محور در قسمت مرکزی آرمیجر بوده و در جلوی آن محلی برای نگهدارشتن پولی و پنکه خنک کن و در عقب محلی برای قرار گرفتن در یانا قافن پیش بینی شده است .


ب - بدنه اصلی آرمیجر : از ورقه های مخصوص ترانس ساخته شده و در وسط دارای سوراخی به قطر محور آرمیجر و دو محیط شکافهای دم چلچله شکل دارد که در آنها کلاف های سیم پیچی قرار می گیرند .

شکل کسرده دیسام سکان

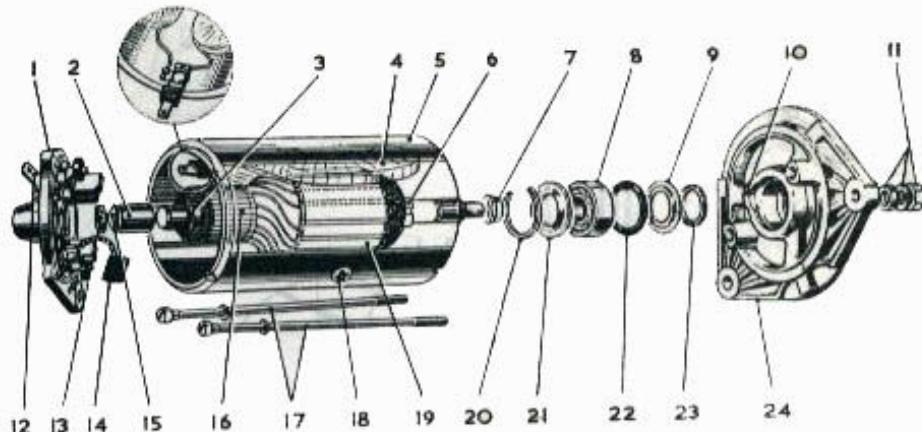

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| ۱۴ - ذغال | ۱۳ - واشر نمدی | ۲ - بوس برنزی | ۱ - در پوش عقب |
| ۱۶ - نگهدارنده واشر نمدی | ۱۵ - نگهدارنده واشر نمدی | ۴ - بالشتکها | ۲ - واشر |
| ۱۸ - بیچ کفک | ۱۷ - بیچ های بلند | ۶ - محور آرمیجر | ۳ - دنه دینام |
| ۲۰ - ریگ | ۱۹ - آرمیجر | ۸ - بلبرینک | ۷ - بوس |
| ۲۱ - واشر نگهدارنده بلبرینک | ۲۰ - بیچ افان در بوس حلو | ۱۰ - بیچ افان در بوس حلو | ۹ - واشر سخت |
| ۲۲ - واشر نمدی | ۲۳ - مرمیال | ۱۲ - مرمیال | ۱۱ - بیچه ڈو سر |

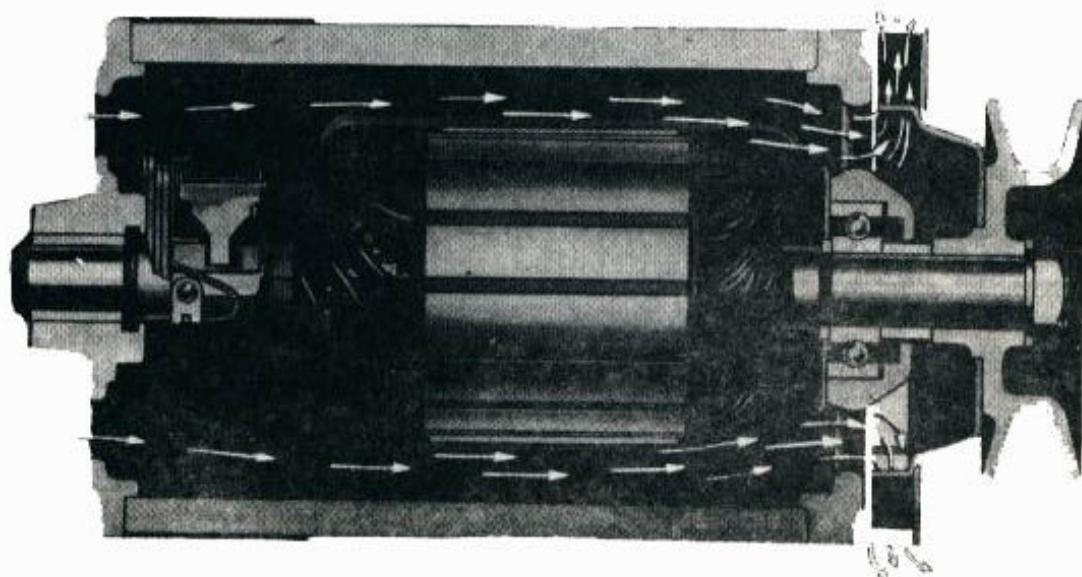۵ - بینک دینام : در قسم حلو و پشت بولی ، سکهای و حروح هوا در شکل ریز نشان داده شده است .
وحود دارد که وظیفه آن حین کردن دینام اس حجهت ورود




أنواع سيم بيجي آرميچر

آرميچرهای دیسام را بدروش حلقوی و موجی سیم بیجی می‌کنند.

۱- روشن سیم بیجی حلقوی (موازی) در دینامهای دو قطبی - در این روش یک سر کلاف پس از اتصال به یکنیعه مسی کلکتور (لامل) از سیاری که سبب شد محل اتصال ۹۰ درجه فاصله دارد و در مرکز قطب N است عبور نموده و از سیار روبرویی که مقابل مرکز قطب S است خارج شده و سپس به لامل مجاور اتصال داده می‌شود.


در دینامهای دو قطبی که فاصله ورود و خروج سیم کلاف در آرميچر ۱۸۰ درجه است با گردش ۱۸۰ درجه آرميچر، محل قرار گرفتن سیمهای کلاف در مقابل قطب‌ها عوض می‌شود، یعنی ۱۸۰ درجه گردش مکانیکی آرميچر برابر با ۱۸۰ درجه الکتریکی است.

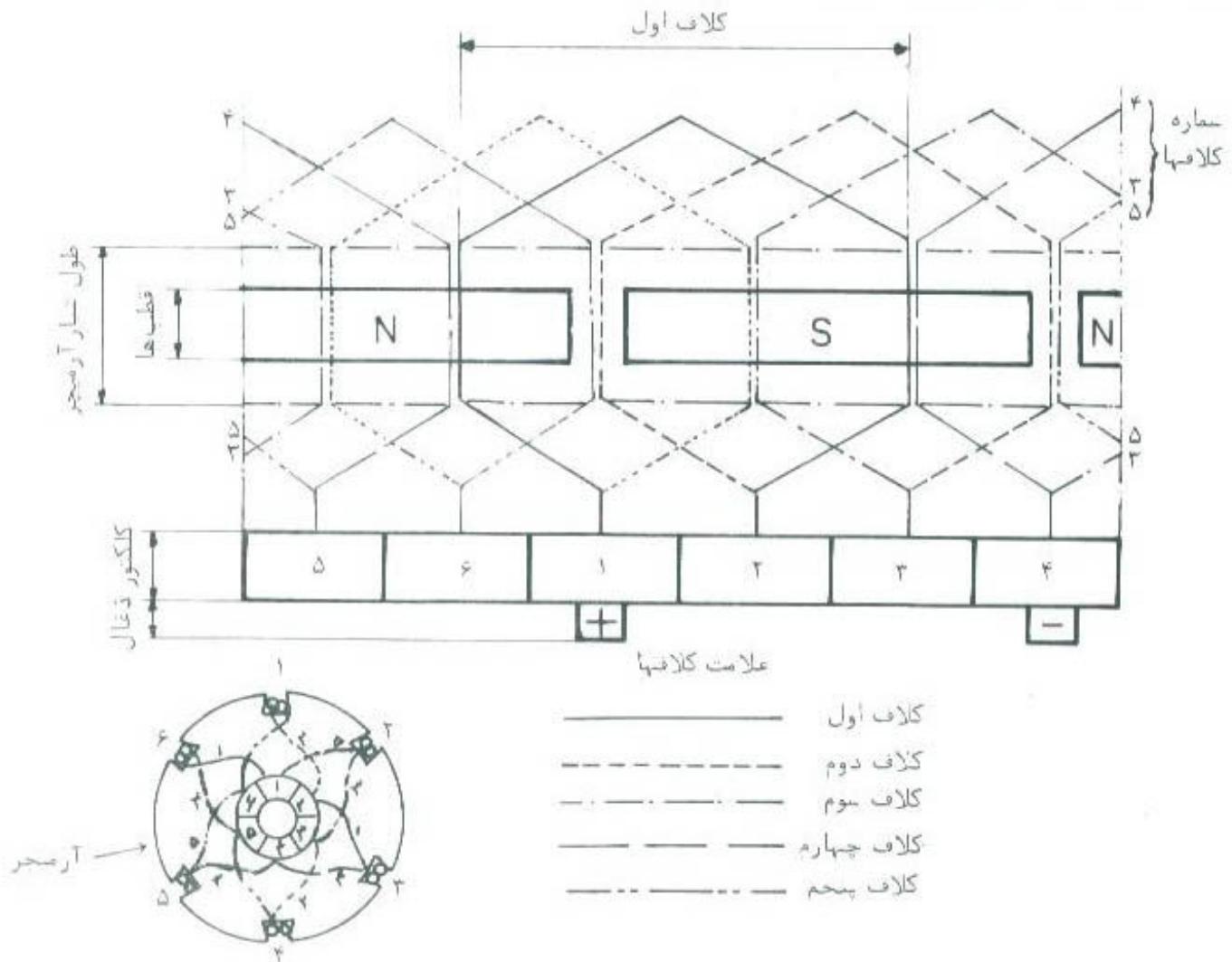مثال - آرميچری را که متعلق به دینام دو قطبی و دارای شش سیار و شش تیغه لامل است بروش حلقوی سیم بیجی کنید.



روش سیم پیچی حلقوی در دینام چهار قطبی و استارتر

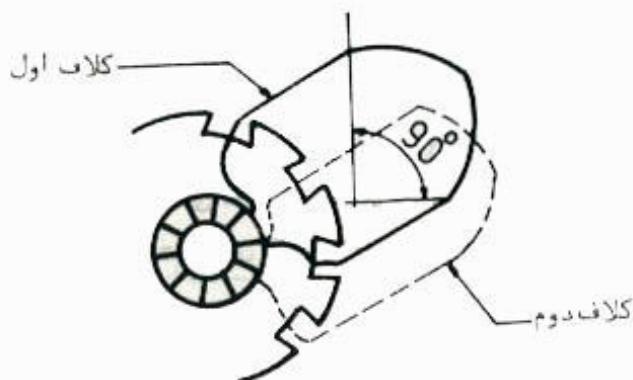این روش مانند روش سیم پیچی دینام دوقطبی است با این تفاوت که فاصله سیارهایی که بک کلاف از آن عبور می‌کند ۹۰ درجه است، یعنی ۱۸۰ درجه الکتریکی در ۹۰ درجه مکانیکی درگردش آرمیجر حاصل می‌شود. بهمین دلیل دینامهای چهار قطبی قدرت بیشتری تولید می‌کنند.



۲- روش سیم سیحی موجی آرمیجر - از این روش برای سیم پیچی آرمیجر دینامها و با استارترهای دارای بیشتر از چهار قطب استفاده می‌کنند، روش سیم سیحی موجی نسبت به روش حلقوی دارای تفاوت‌هایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:


الف - انتهای کلاف سیم پیچ در محاورت استدای آن روی لامل لحیم نمی‌سود بلکه انتهای کلاف جند لامل آنطرف را

روش سیم پیچی حلقوی در دینام پیکان


در آرمیجر دینام پیکان برای افزایش طول سیم کلافها از روش سیم پیچی دوبل استفاده شده است، و چون هر کلاف چهار سیم دارد بنا بر این عدد لامل‌ها را دو برابر آرمیجر معمولی که کلاف آن بک سیم دارد می‌سازند - با این ترتیب آرمیجر پیکان دارای ۱۴ سیار و ۲۸ لامل می‌باشد طرز سیم - سیحی آرمیجر پیکان مانند شکل زیر است:

الف - کلاف اول دو استادا دارد، بکی را به لامل بک و دیگری را به لامل دو منصل می‌کنیم - کلاف را از سیاری که ۹۰ درجه با محل اتصال سر سیم فاصله دارد عبور داده و از سیار مفائلش (۷ سیار بعد از سیار اول) خارج نموده و پس از سی دور بیچس دو انتهای کلاف اول را به دو لامل بعدی (۳ و ۴) به نحوی لحیم می‌کنیم که انتهای سیم لحیم شده به لامل ۱ بدلامل ۳ و انتهای سیم لحیم شده به لامل ۲ بدلامل ۴ لحیم شود.

ب - دو استدای کلاف دوم را به دو انتهای کلاف اول (روی لامل‌های ۳ و ۴) منصل کرده و پس از عبور دادن از یک سیار بالاتر از قلی و خارج کردن از سیار مفائلش (۷ سیار بعد از سیار اورودی) و ۶ دور جریان به لامل‌های ۵ و ۶ طوری منصل می‌کنیم که اگر استدای سیم به لامل ۳ لحیم شده انتهای سیم دوم که استدای سیم به لامل ۴ لحیم شده انتهای سیم به لامل ۵ و سیم دوم که استدای سیم به لامل ۶ لحیم شده انتهای سیم به لامل ۷ و سیم دوم که استدای سیم به لامل ۸ لحیم شده انتهای سیم به لامل ۹ (فردها بهم و زوجهای بهم لحیم می‌سوند) - کلافهای دیگر را بهمین ترتیب ادامه می‌دهیم.

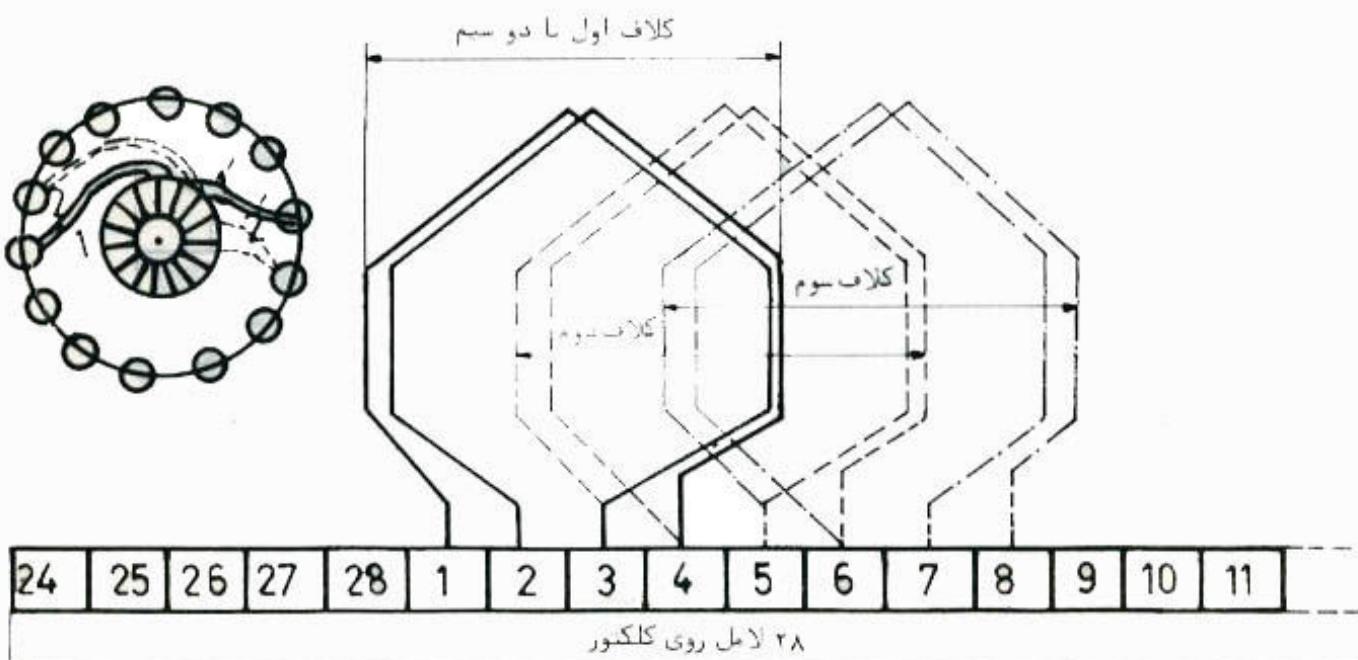

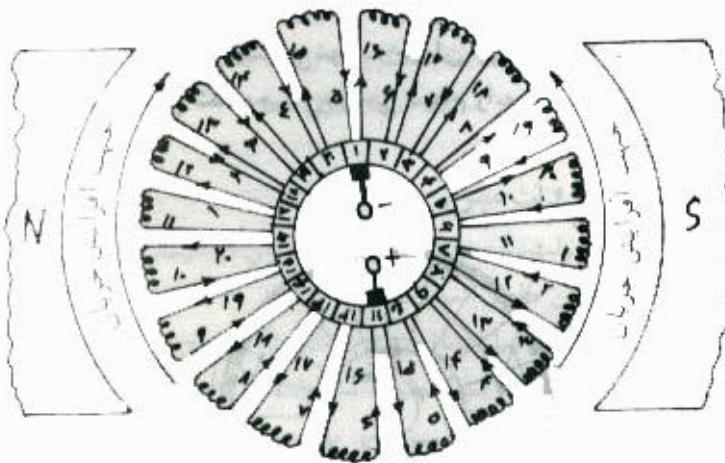شماره سیار را روی سیم کلاوهای می بویسیم - مثلاً "کلاف اول را به لامل یک وصل نموده - از شماره ۱۶ عبور داده - از سیار ۶ خارج کرده و به لامل ۲ لحیم می کنیم - کلاف بعدی را به لامل ۲ وصل کرده - به سیار ۱۷ وارد نموده - از شماره ۷ خارج کرده به لامل ۳ لحیم می کنیم و بقیه را به همین ترتیب ادامه می دهیم (سکل زیر) .



تعیین حریان در آرمیجر: ۱- وقیعی آرمیجر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت‌گردش کند حریان در سیم‌هایی که در سیارهای ۲۰ نامه هستند به ناظر برید (میدان) می‌سود .

۲- در سیم‌هایی که در سیارهای ۱۲ و ۲۰ هستند حریان از ناظر دور می‌سود . (میدان)


۳- در سیم‌های موجود در سیارهای ۱۰ و ۱۱ "حریان" الفا می‌سود . بنابراین محل نصب دجالهای روی لامل‌های او ۱۱ است که منطبق حینی نامیده می‌شود .

۴- روی سیم‌های سیارهای را نوشه و روی سیارهایی که عدد ۲ نامه ۱۰ نوشته‌شده‌است فلن را که تعامل سوی حریان است بطرف مرکز و روی سیم‌های به شماره ۱۲ نامه ۲۰ جهت فلن را بطرف خارج از مرکز می‌کاریم . روی سیارهای ۱۰ و ۱۱ که حریانی الفا می‌شود فلنی تعیین می‌کنیم .

۵- پس از تعیین مسیر حریان در کلاوهای آرمیجر ملاحظه می‌کنیم که حریان کلاوهای مختلف با یکدیگر حتم سدمهاردو طرف پیروزد عال مسی‌هدایت می‌سود و از طریق دجاله می‌شود معرف کنید بدها رسیده سپس در عال متیب مدار کامل می‌کردد (جهت واقعی حریان از طرف دجال مسی کمالکنرونهای ریاضتی دارد به طرف دجال متبت که عشار الکترونی کنتری دارد می‌باشد) .

نتی ساندایش لحیم می‌سود .

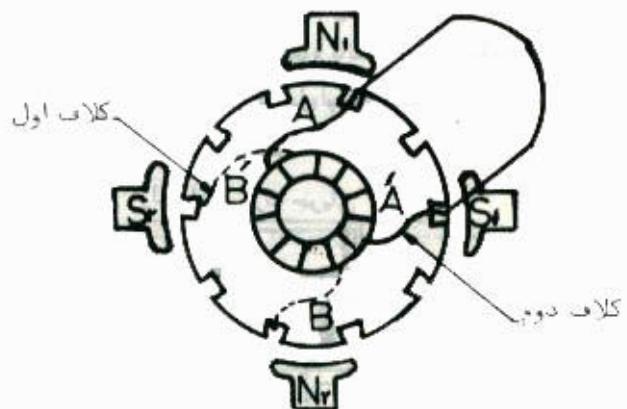ب- وقیعی دوطرف کلاف اول بترتیب زیر قطب‌های N₂ و S₂ اس دوطرف کلاف دوم بترتیب زیر قطب‌های S_۲ و N_۲ قوار می‌کنید ناکر احتیاف بوان در میدان مغناطیسی قطب‌ها وجود دارد روی همه سیم‌بیچها اثر نماید . در عبارابن صورت کلاوهایی که زیر قطب‌های قوی هستند بیرونی محركه بیشتری بولید کرده در نتیجه ذغال مربوط به آن قطب‌ها حرکه اتحاد نموده و باعث سوراندن کلکتور می‌سود .



چگونگی تولید جریان در سیم پیچهای آرمیجر آرمیجر را در سطحی که دارای ۲۰ سیار و ۲۰ لامل کلکتور است - این آرمیجر که برای دینام دوقطبی است باید بروش حلقوی سیم بیچی شود .

دستور کار

۱- قطر و طول سیم را انداخت می‌کنیم .

۲- دوازه‌های آهن آرمیجر و بیر داخل شیارها را با کاعذ برخطان عایق‌بندی می‌نماییم .

۳- یک سر سیم کلاف اول را به لامل یک وصل نموده و ارسیاری عبور می‌دهیم که در فاصله ۹۰ درجه‌ای محل انحال به لامل و درست روی روی مرکز قطب ۲ نامد و از سیاری خارج می‌کنیم که ۱۸۰ درجه با سیار ورودی فاصله داشته باشد .

۴- بعد از بیچش سیم‌ها را در نظر گرفته و انتهای سیم را به لامل شماره ۲ متصل می‌کنیم .

۵- ابتدای کلاف بعدی را به انتهای کلاف قبل روی لامل ۲ و سیم ارعور ارسیارهای مربوطه به لامل ۳ لحیم می‌کنیم .


۶- برای اختصار از سیم آرمیجر صرف نظر نموده وفرض می‌کنیم که شیار مقابل به لامل همان شماره را داشته باشد و

نتیجه:

الف- دو منطقه‌ای که جریان در آنجا تولید نمی‌شود
منطقه خنثی نامیده شده و محل نصب ذغالها می‌باشد.



ب- ذغال منفی روی لامل پک و ذغال مثبت روی لامل
۱۱ نصب می‌شود.

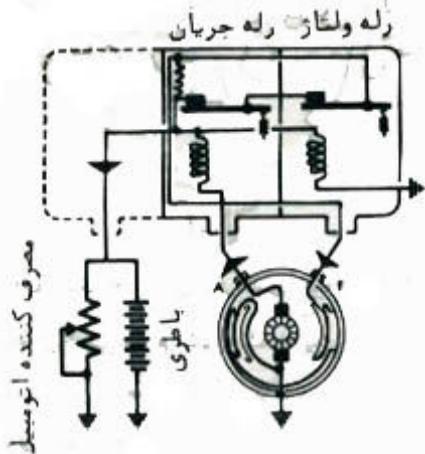ج- شدت جریان در کلافهای کهدار مقابل N و S هستند
حداکثر و در کلافهای که به منطقه خنثی نزدیک می‌شوند از
مقدار جریان کاسته می‌شود - جریان جزئی کلافهای طور سری
سازم جمع شده و جریان خروجی دینام را بوجود می‌آوردند.



ب- دینام با قطب بدنه شده خارجی (دینام با اتصال بدنه شده خارجی)

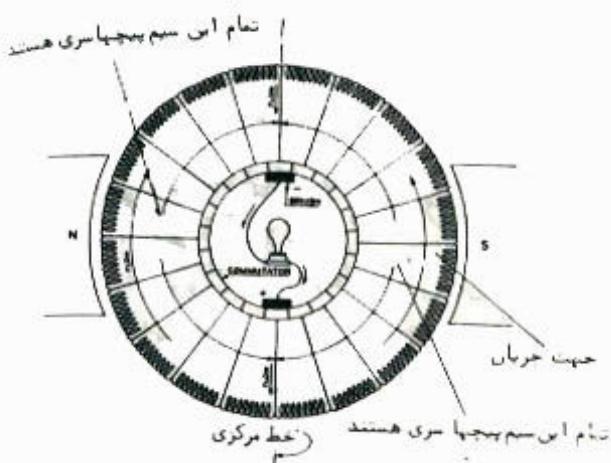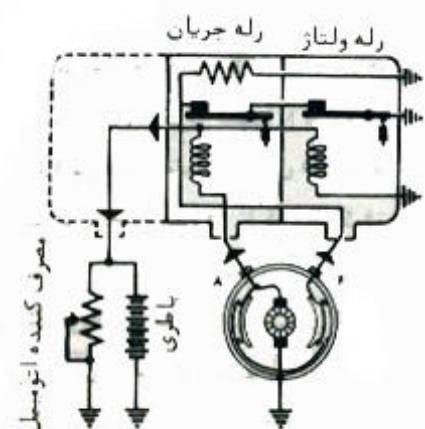هرگاه جریان لازم قطب‌های دینام از ذغال مثبت دینام
گرفته شده و پس از کنترل توسط آفتابات اتصال بدنه سود دینام
را بدنه خارجی کوید.



در سکل فوق سیم بیچاره آرمیجر دینامی ملاحظه می‌شود
که دارای ۲۰ کلاف و ۲۰ لامل بوده و تعداد بیچاره سیم‌های
کلاف به دور سار ۸ مرتبه است.

أنواع دينام

دینامها را به روش زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

۱- تقسیم‌بندی بر حسب تعداد ذغال - از نظر ذغال
دینامها را به دو ذغاله - سه ذغاله - و چهار ذغاله تقسیم
می‌کنند. در خودروهای معمولی از دینام دو ذغاله در
حودروهای کمصرف الکتریکی زیادی دارند مانند اتوبوسهای
مسافربری - آمبولانسها و عربه از دینامهای چهار ذغاله استفاده
می‌شود. دینامهای سه ذغاله از قدیمی‌ترین نوع دینامهای است
که اکنون ساخته نمی‌شود - در دینام سه ذغاله ذغال سوم
نزدیک ذغال مثبت قرار دارد که فرمی از جریان تولید شده
را کفر نماید و به بالسکهای دینام ارسال می‌دارد - و چون اینگونه

عیب بانی دینام

نموده و درحالیکد دور موتور را حدود ۴۰۰ درد عیقه افزایش داده باید نایم دیگر [۱] را هم دیده باشد - اگر حرفه دیگر خیره کننده ای بزند دیام سالم و اگر حرفه فرم ریک ضعیفی برید دیام سیم سور و اگر حرفه نزند دیام معیوب و ما از نوع بدنه حارجی است.

۲- در دینام با اتصال بدنه خارجی بعد از جدا کردن بیش های [۱] و [۴] بایسیم [۲] را بدانه کرده درحالیکه دور موتور را افزایش داده باید نایم دیگر [۳] را به بدنه تماس دهد تا بعد آزمایش عیناً مانند حالت قبل است.

آزمایش با ولت متر

با یک ولت متر صفر تا ۲۰ ولتی می توان از درستی کار دینام اطمینان حاصل نمود:

- ۱- در دینام با اتصال بدنه داخلی - با سیمی [۵] دیام را بند [۶] منحل نموده سپس نیم سمت مشیت ولت متر را به [۷] و ستم سفی اینرا در جانه بدنه تعابید - دور موتور را بالا برده و به افزایش ولتاژ حروجی توجه کنید - اگر عقری عولت مت سدون توسان افزایش باید دینام سالم و اگر عیوبی را بداند ولتاژ دینام ناپایدار و اگر پیچیده شود دینام خراب است.
- ۲- در دینام با اتصال بدنه خارجی عهداً مانند حالت قبل است با این تفاوت که [۴] باید بدنه سود سایح سید دیام با اتصال بدنه داخلی است که فوغاً شرح داده شد.

پیاده کردن دینام از روی موتور

اگر سراحت فوچو جو از نهد ناچار باید دیام را از روی موتور نار نموده و سبب نه تغیر آن افاده نماییم اما


- ۱- سنجنی قوه ای را باز کنید و سمه را خارج نمایند.
- ۲- دو بیچ بایه دیام را نار نموده و آنرا از روی موتور ساده کنید.

۳- دو بیچ ملبد روی دربوشها را بار نمایند نادری بوسها و آرمیجر از بدنه جدا شود.

- ۴- دربوشی عق در بیکان بطور طاذه جدا می شود - اما در بعضی دینامها که اتصال بدنه قطبیه ای آن خارجی است قفل آر جدا کردن دربوش عق لازم است سیم بالسکها را که به ذغال منبت پیچ شده از دریجه کنار آزاد نماییم.
- ۵- دربوش جلو همراه آرمیجر از بدنه جدا می شود

طرز تنظیم تسمه

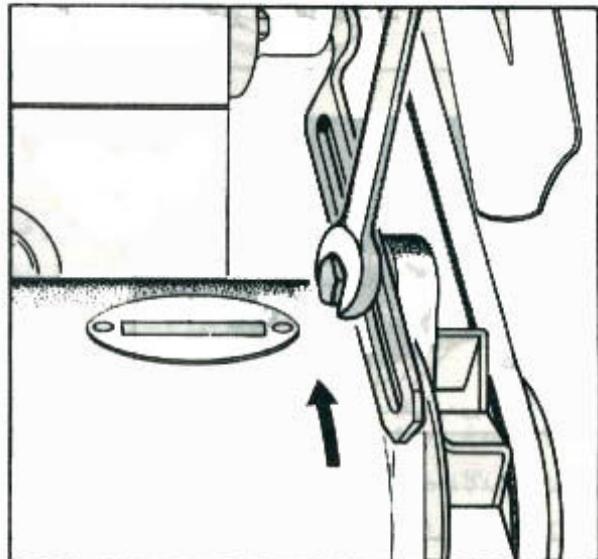سنج تنظیم دینام را شل کرده و با عقب کشیدن دینام کشش لازم را نامن کند.




- ۲- بیش های میت [۱] و [۴] دیام را نار دیدن نموده و در صورت سل سودن با سارگی نسبت نه رفع عیب احاداد سده افاده نمایند.

بررسی کار دینام روی موتور

اگر مراحل مقدماتی فوق سدون عیب بوده و جراغ شارز همچنان روس می ماند باید از معیوب بودن دینام اطمینان حاصل نمود یا بن حبه دوزوش ریز را می نوان بکار بود.

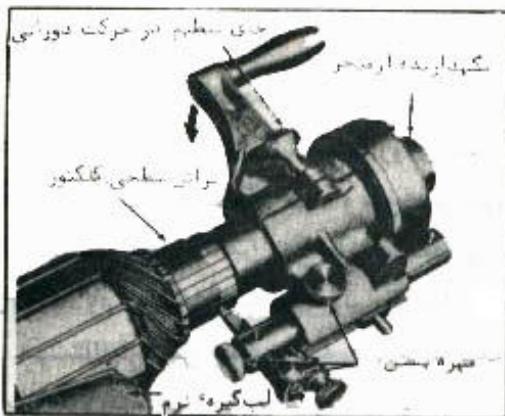- ۱- اگر دینام اتصال بدنه داخلی است (بیکان) - بعد از جدا نمودن بیش های [۱] و [۴]، با سیمی [۵] را به [۶] منحل



سوعی دستگاه تراش کلکتور که با ثابت بودن آرمیچر بدور آن گردش می‌کند.

۱۰- پس از تراشیدن سطوح کلکتور با تبعی از همان سطح عایق بین کلکتورها را که بالا آمدده می‌تراشیم تالیبه عایق‌ها از سطح لامل‌ها حدود $\frac{1}{4}$ میلی‌متر پائین‌تر باشد. اگر عایق‌ها بالا باشد به ذغال‌ها کیر شوده و باعث نوسان آنها و ایجاد جرقه در سطح کلکتور خواهد گردید.




با باز نمودن مهره آرمیچر می‌توان بولی همراه با پنهان‌خنک کن را از روی آرمیچر خارج نمود.


- ۶- برای جدا کردن آرمیچر و دربوش جلو قبلاً "خار رینگی پشت بلبرینگ را از روی آن خارج نمائید.
- ۷- قطعات جدا شده دینام را درنت شستشو داده با باد کمپرسور خشک کنید.

۸- سیم‌پیچی بالشکها را از نظر پارگی، سائیدگی، اتصال بدن بودن و غیره بازدید نموده و اگر عیب از ظاهر قابل رویت است آنرا برطرف نمائید.

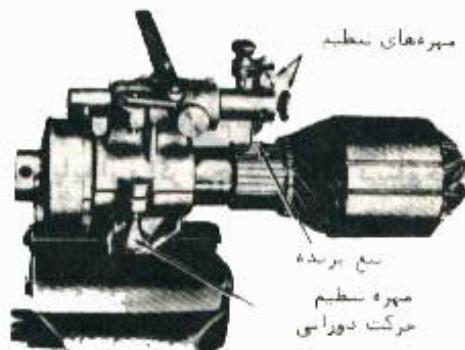۹- سطوح کلکتورها را بازدید کنید، اگر ناصافی در آنها باشد در موقع گردش لنج زده و ذغال در سطح لامل‌ها بالا و پائین پربده و موجب سوراندن کلکتور خواهد گردید، برای رفع عیب نباید از سنباده یا سوهان استفاده نمود بلکه توسط دستگاه تراش بطور یکنواخت بار کمی از روی کلکتور برمی‌دارند تا بصورت استوانه‌ای کامل درآید.



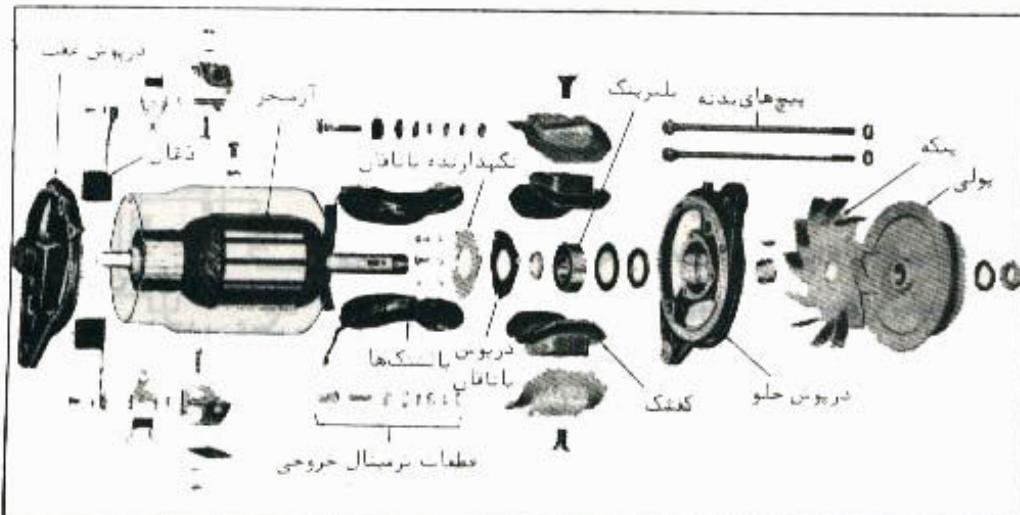
بنگو دستگاه کوچک برای تراشیدن کلکتور آرمیچر که در آن آرمیچر متحرک و تبعی ثابت است.



۱۴- باتاقان بلبرینگی حلور اما حارج کردن رسک نکهداریده
(در بیکان) و با سارکردن واشنگنگه داریده در انواع دیگر دیام ها
ار روی در بیوس حلوا حارج موده بس از تسبیه در بفت ، بوضع
بلبرینگ توجه نمایید . در صورتی که ساندگی ریادی دارد باید
تعویض نمود و اکر فاصل استفاده داشت ، کبرس کاری نموده هر راه
واسرهای آب سردی آبرادر محل خود فرار داده و رسک با واسر
نکهداریده آبرا بصف نمایید .


۱۵- سیم های راستین دو سلسک را از بطر معمل
نودن ، انصال بدید نودن کنترل نمایید .

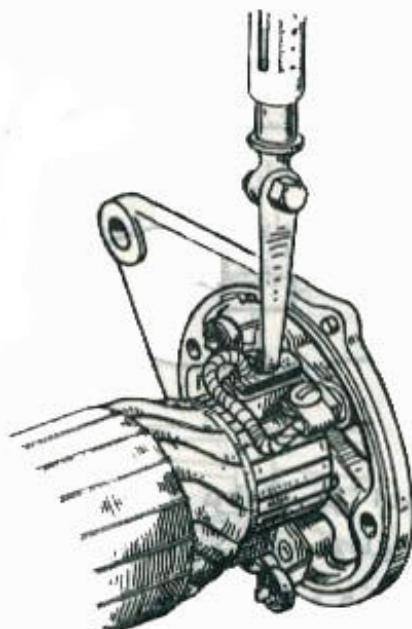۱۶- فر دعال های اندیاده لازم سرو وارد نمایید .
اکرسروی فر ریادن از حد لازم نشد باعث اسپهلاک سریع
دعال و کلکتور و اکر کمر از حد لازم نشد باعث ایجاد انصال
نهاد و سر بر بیکار نمودن دعال شده و سولید حرفه می کند . در
بیکان جدا کر سروی فر در سو نودن دعالها ۰۸۵ کرم و حد افق
سیرو در کوپا شدن دعالها (حد افق ۷ میلی متر) ۳۶ کرم است .
سروی فر در حد دو مقدار فوق نماید لازم است هر سیم با
تعویض آن افدام نمایید .




۱۷- آزمایش های زیر را روی آرمیجر بعمل آورید :
الف - آزمایش چاره نبودن سیم های گلاف : با یکاهم
مسر ، یا یک لاصب و باطری و یا آمپر متر و باطری می توان طبو
شکل صفحه بعد پاره نبودن سیم های گلاف هار اموره بازرسی فرازداد

۱۱- دعالهار اموره بازرسی فرار دهد که تکسته ، کوناوه
و ما در حا دعالی سفت ساند - اگر کتفه هسته ساند ما بار حده
آئسته به بترین آها را نمی سوده و بلا فاصله خنک نمایید .
اگر دعال را تعویض نموده اند ما سطح کلکتور را نراسد ها اند
سطوری که اطمینان لید دعالهای سطح کلکتور را باید بخس نمی ساند
ما گداردن ورده سیادهای سی کلکتور و دعال سطوری که فر
دعال سیروی لارم را بد آن وارد می کند آندر دعال راساند
ما لید آن سکل بر جستگی کلکتور در آمد و نهان بکواخسی
نم آها بر فرار گردد .

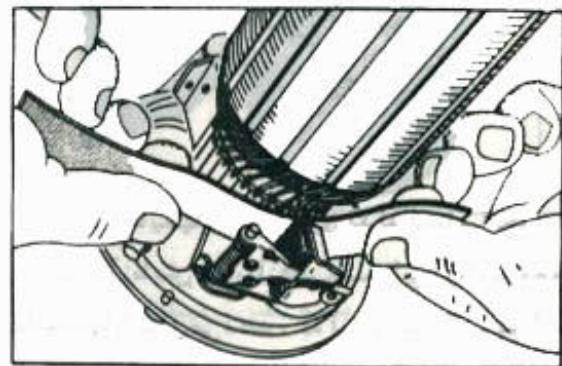



۱۲- محور آرمیجر را در بیون با باتاقان در بیوس عف
فرار داده و لقی آبرا کنترل کنید . در صورتی که لقی ریاد نشد
نماید سوس کهید را با سوس حدد نمود تعویض نمود . بوس از سو
کرافسی سحل حل اس و سه راس ۲۶ ساعت قبل از استفاده
در روزخن رفیق نصیر عوطه و رسانش نمایند آن بخوبی از رونمای
اساع شود .

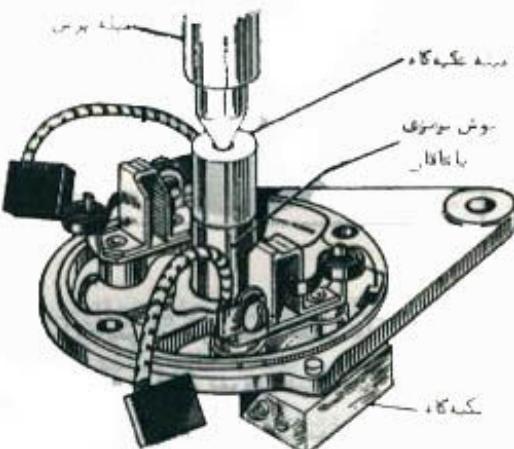۱۳- بوس کهید را با فلم ساریک برس رده و با اهرم کردن
ار داخل سکمه کاه خارج کنید - سوس حدد را بد کمک برس ، ما
فشار بکواخت و با استفاده از سکمه کاه متسابی طبق سکل رمز
حا بزید .





دیگر سیخ ارعای را روی سیارهای که سریم ، در روی هر شیاری که سیخ اره ارسعاں پیدا کند در آن شیار اتصال کوناه وجود دارد .

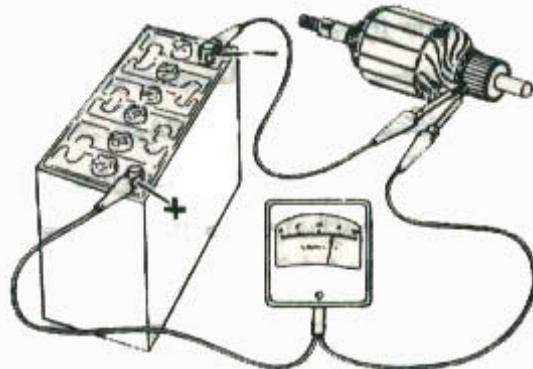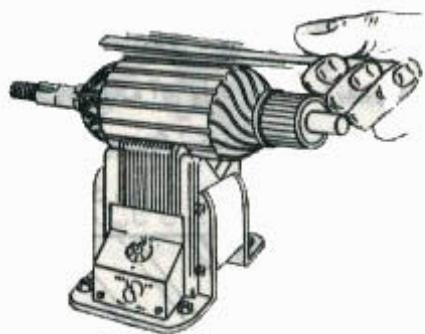دو سدودی لامپ‌های مجاور را در مدار اهم سر با لامپ و باطری فرار دهد . در صورتیکه اهم سر حرکت کند با لامپ روش نود دلیل باره نود سیم بهبدها می‌باشد .



۱۸- آزمایش‌های ریبر روی بدنه دینام انعام دهد :

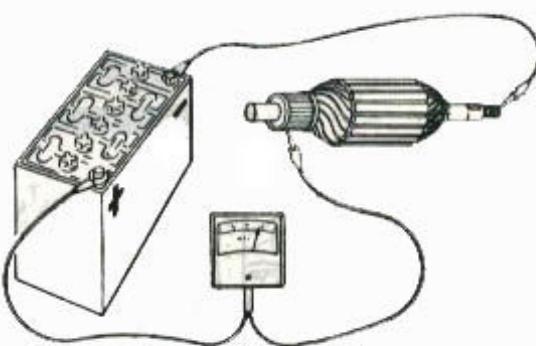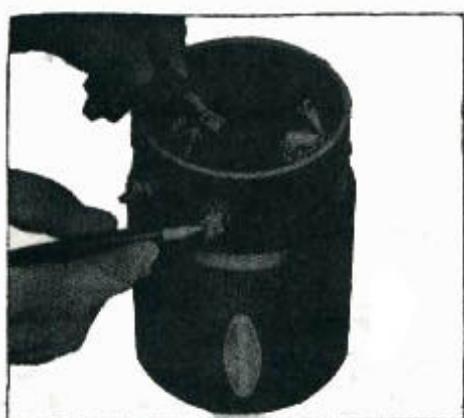الف- آزمایش مدار بار قطب‌ها : این آزمایش قطع بودن سیم بالستکهار انتان می‌دهد . به این سطوریک سیم آزمایش را به ۲ سیم دیگر را مددنه (در نوع اتصال داخلی مانند بیکان) و یا یک سیم را به ۳ سیم دیگر را به سر آزاد بالستکها که به باد دعال متصل شده می‌شود (در اتصال بدنه خارجی) متصل نمائید . حرکت عقربه اهم متربا روش شدن لامپ آزمایش دلیل متصل بودن سیم قطب‌ها می‌باشد .




ب- آزمایش اتصال بدنه قطب‌ها : اگر سیم بالستکها در جائی بدنه شده باشد نیروی مغناطیسی قطب‌ها کاهش یافته و دستام قدرت کافی را تولید نخواهد نمود . بکسر سیم آزمایش

ج- آزمایش اتصال کوناه آرمیجر : اتصال کوناه در اثر گرمای ریاد آرمیجر و سوختن عایق سیم‌ها و سیم مربوط تدن سیم‌های سک کلاپ ابحداد می‌شود - هرگاه دو یا چند سیم در داخل شارهای سیم اتصال پیدا کنند ولزار ایجاد سده بعثوت چربیان درین کلافها مصرف سده و چربیان خروجی کاهش می‌بادد سرای آزمایش ، آرمیجر را روی دستگاه سب آرمیجر (گرولر Growlet) قرار داده و بس از روش نودن دستگاه ، با نکدست آرمیجر را روی قسمت ۷ سکل حرکت داده و بادست


سیاس دهید - روش سدن لام آرمایش را حرکت غیربراهم سر دلیل ارسن رهن عالی و داشتن انعال بدهی است.

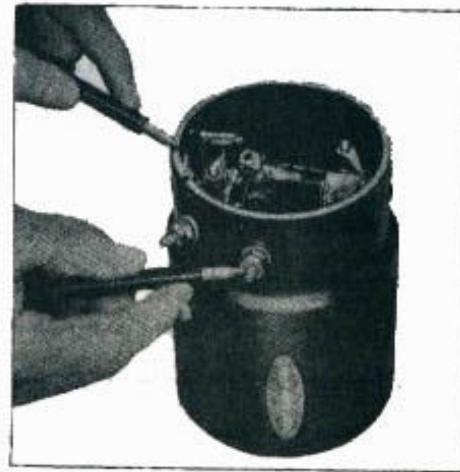را به ۲ و سر دیگر آن را به سدید دیام مسلح کنید (در دیام انعال بدهی داخلی باید اتصال بدهی را جدا نمود) اگر غریبه اهم متوجه حرکت ساید دلیل داشتن انعال بدینه فرضی هایی باشد .



۱۹ - در صورتی که بالسکها معمول بوده و نیازی بسته برای تغییر نباشد، با بار بودن سنج کفنهک بالسکها می بوان آنها را خارج نمود. برای بار کردن سنج کفنهکها از وسیله مخصوصی که در شکل روبرو سان داده شده استفاده می کنند در این دستگاه بدینروی مسلعای محکم سده میس با آچار اهرم دار سنج بالسک برآختی بار می سود . اگر جنس دستگاهی بودن با فراردادن اسوانهای میس بالسکها بوسط آچار بینج کوسی صربهای می بوان پنج کفنهکها را باز کرده - عدم بوجه در بار کردن کفنهکها و فرار بدادن استوانه صربه کبر در داخل دیام باعث دوپیش سدن بدینه فوکر کردن بالسکها به آرسچرخ واحد بود .

ج - آرمایش انصال بدهی سدن ترمیمهای ۱ و ۲ : مک سر سیم آرمایش را یکبار به ۱ و بار دیگر به ۲ و سر دیگر آن را بدینه سهل نساخته | در دیام با انصال بدهی داخلی در موقع آرمایش بررسیال یا بدینه را جدا کنید (حاموس بودن لاس با عدم حرکت غیربراهم سر دلیل سالم بودن بررسیال هایی باشد .

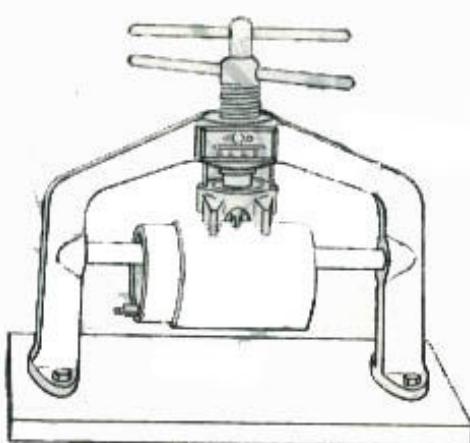

د - آرمایش انصال بدهی سدن پایه ذغال صیب : باید ذغال مثبت دیام نسبت بینهایت عالی ساخت . برای کنترل آن بک سیم آرمایش را روی پایه ذغال و سیم دیگر را به بدهی

دارد از حالت فیلی خارج می‌کردد. پلاسیره کردن دینامها به روش زیر است:


الف - در دینام با اتصال بدن بدنه داخلی: سیم A آفتابات را باز نموده به سیم B آفتابات برای لحظه‌ای اتصال دهد.

ب - در دینام با اتصال بدنه خارجی: سیم B آفتابات را جدا کرده آنرا به سیم A آفتابات تماس دهید.

۲۱- آزمایش موتوری دینام: با اتصال دادن صفحه باطری ببدنه دینام و مشتبه باطری به A و C دینام (در دینام با اتصال بدنه داخلی) و با بدنه کردن F (در دینام با اتصال بدنه خارجی) می‌توان دینام را مانند الکتروموتور بحرکت درآورد. اگر دینام را صحیح جمع نموده باشیم در این آزمایش با سرعت آهسته درجهٔ حرکت عادی خود گردش خواهد نمود.


در صورتی که دینام نجرحد عیب احتمالی در محکم بودن یانا فان بوسی، گیرکردن آرمیچر به کفشهای بازی بیش از حد پنکه و بولی دینام و گیرکردن پنکه در پیش جلو می‌باشد. باین منظور باید:

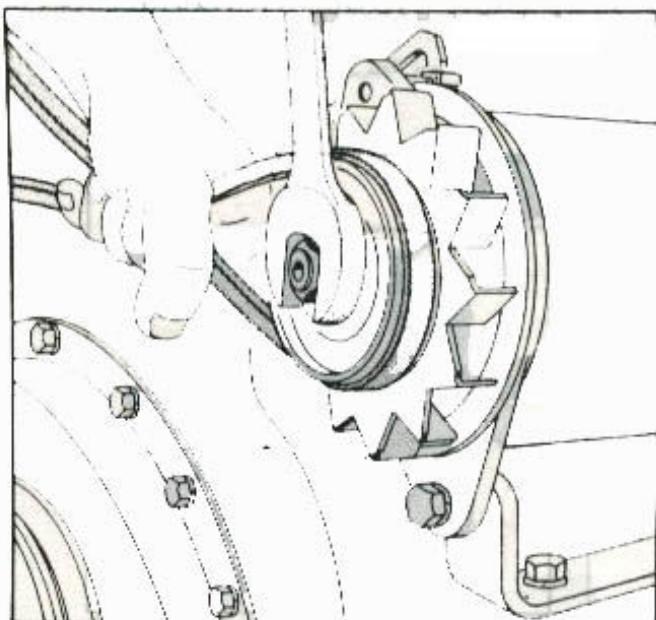الف - با گرفتن تسمه پیچ سریولی را محکم نمائید تا لقی بولی ارسین سرود.




ب - پیچهای کفشهای روی بدنه را محکم نمائید تا تماس آنها با آرمیچر پر طرف شود. برای قطع تماس با جکش پلاستیکی چند ضربه به بدنه دینام بزند.

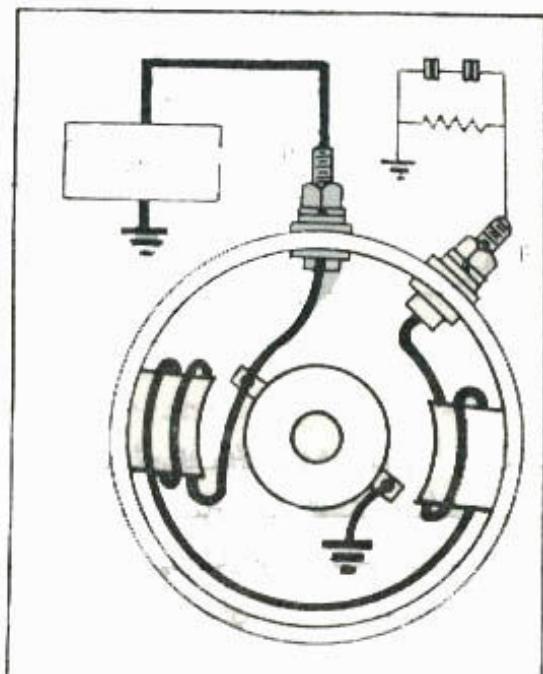۲۰- پلاسیره کردن دینام: پس از جمع کردن دینام و سوارت نمودن آن روی بدنه موتور بهتر است دینام را قبل از بکار انداختن پلاسیره نماییم عمل پلاسیره کردن بسطور اصلاح خاصیت مقاطعی دینام صورت می‌کرد، زیرا در موقع بیاده نمودن کفشهای و تعویض بالشکها وضع قطب‌های دینام بهم می‌خورد و پس ماند مقاطعی لازم که بین دو قطب N و S و بدنه وجود داشته باشد.



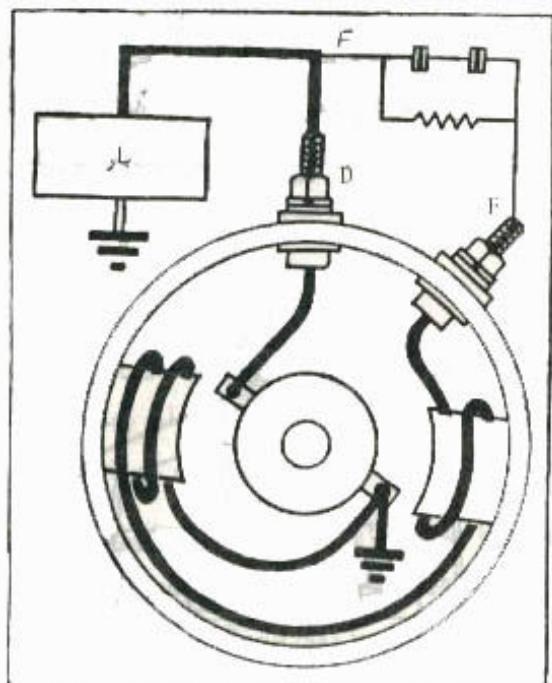طرز پلاسیره کردن در دینام با اتصال بدنه خارجی



طرز پلاسیره کردن در دینام با اتصال بدنه داخلی

- ۲ - ولنار مدب آمده به جه عواملی سیکی دارد؟

۳ - وظیفه کلکتور دینام حسنه؟

۴ - برای کم کردن بوساناب ولنار حده تدبری در ساختمان دینام بعمل آمده است؟

۵ - برای افزایش ولنار دینام حده تدبیری کرد چناند؟

۶ - قطعه های دینام چگونه سحریک می سود؟

۷ - در دینام های دوفطی و چهار قطعی سمبیجی بالسکها حکومه است؟

۸ - وظیفه دینام و خوب سک هوا در دینام چگونه است؟

۹ - در اسدای کار موتوکه هنور ولناری بولید نشده دینام حکومه سروخ بکار می کند؟

۱۰ - ابوع سمبیجی آرسحر را نام سیور و سریعی آن را بوضیح دهد.

۱۱ - سمبیجی حلقوی بک دینام ۱۲ ساره و ۱۲ الامله را رسم کنید.

۱۲ - سمبیجی حلقوی در آرسحر بیکان حکومه است؟

۱۳ - سمبیجی موحی آرسحر حده تعاوشه ای با سمبیجی حلقوی داسه و دوکلاف آن را رسم کنید.

۱۴ - سمبیجی حلقوی در دینام چهار قطعی حکومه است؟

۱۵ - سمبیجی بک آرسحر ۱۰ ساره ماده لامل را که مطلع بود دینام دوفطی است رسم گرده و تولید حریان در روی سیم های کلاف را مشخص نموده و حای دعالهای منطقی و سنتی را تعین کنید؟

۱۶ - تقسیم سدی دینامها حکومه است؟

۱۷ - شکل بک دینام مالصال بدیه داخلی و بک دینام مالصال بددیه خارجی را رسم کنید.

۱۸ - در عیب نایی ظاهروی بدجه سکامی ناید بوضیعته؟

۱۹ - آزمایش سالم بودن دینام روی موتوکه را حکومه حرام می دهد؟




تقطیم کشش تسمه اتومبیل مولکس واکن توسط
واشر انعام می شود.

- ۲۶ - نگهداری و سرویس دستام

الف - در هر ۶ ماه باطنی هر ۸۰۰۰ کلوسر (هر کدام رود تر فرار است) جمد نظر دروغین موتور شماره ۳۷۵۴۱ از ایهای دستام و از محلی که باس مخصوص بسیبی سده تریوی خانند تا بوس کرافتی روغنکاری سود.

ب - در تاصله هر ۴۵۰۰ کلوسر باید دستام را بساده سود و ذغالها و بوس آسرا مورد تازیده درار داد.

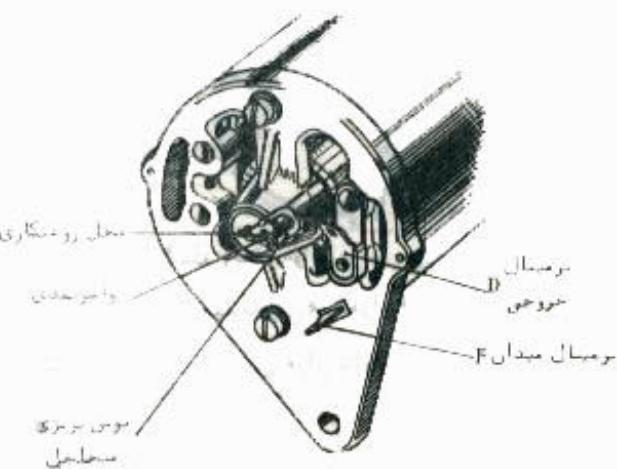ج - کس سعد را باید هر چند دوست بکار کنیول نمود.




کار عملی

دیام را از روی موبور بساده نموده و پس از سستی
قطعات آن آرماتیک‌های ریز را با حام دهد:

تعریفات مربوط به دینام

سُوَالات

- ## ۱- ولئار دیعام حکویه حاصل می سود؟

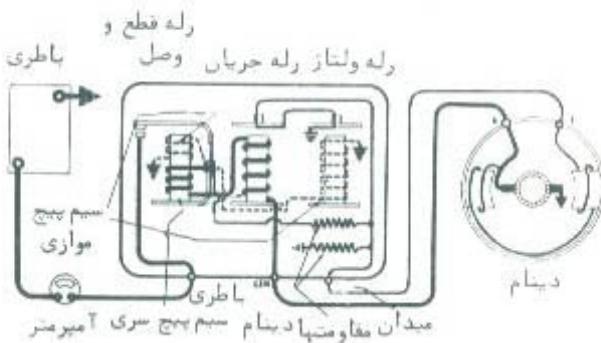

۱- تشریح عمل رله ولتاژ Voltage – Regulator

همانطوری که قبل "گفته شد مقدار ولتاژ خروجی دینام به سدت میدان مغناطیسی قطب‌ها (B)، سرعت حرکت آرمیچر (L) بستگی مستقیم دارد. در یک دینام با طول سیم‌پیچی افقی از مقدار ولتاژ خروجی سرعت حرکت آرمیچر و سدت میدان مغناطیسی قطب‌ها مربوط می‌شود. اگر سدت میدان مغناطیسی قطب‌ها ثابت باشد (مانند دینام دوچرخه) ولتاژ خروجی دینام نابغ سرعت می‌شود. بینایین در سرعت‌های زیاد ولتاژ از حد لازم بالاتر رفته و در سرعت‌های کم با نداره لازم نخواهد رسید. برای ثابت تکه‌داشت ولتاژ خروجی دینام بهترین روش کنترل نمودن سدت میدان بکمک شدت جریان مصرفی قطب‌های آنست. برای این منظور از رله ولتاژ استفاده می‌کنند.

مشخصات رله ولتاژ

این رله‌دارای یک هسته آهنی با چندین دور سیم‌پیچی نازک است. برای آنکه ولتاژ مؤثر براین رله عیناً "مانند ولتاژ تولید شده دینام شود سیم‌پیچی هسته را بطور مواد پیچیده‌ماید. روی هسته یک جفت پلاتین قرار دارد که در حالت عادی بسته می‌باشد.

جریان مصرفی بالشکه‌دار دینام با اتصال بدن خارجی

از دجال مثبت گرفته شده و پس از تغذیه قطب‌هایه ۲ آفتابات رفته و در حالت عادی که ولتاژ خروجی دینام کم است از طریق پلاتین‌ها اتصال بدنی شود. با افزایش دور موتور ولتاژ دینام نیز بالا رفته و هم‌زمان با آن ولتاژ مؤثر بر سیم‌پیچ رله ولتاژ

۱- آزمایش‌های آرمیچر را انجام دهید.

۲- آزمایش‌های بدن را انجام دهید.

۳- سطح کلکتور را اگر لازم است تعمیر و به‌سازی نمایند.

۴- وضع ذغالها و فنر دینام را بازدید نمایند.

۵- لقی بوش را ملاحظه کنید و در صورت خراسی تعویض نمایند.

۶- بلبرینگ‌جلورا نیستیسو و وضع کار آنرا بررسی کنید.

۷- سیم‌های بالشکه را بازدید و عایق‌بندی آنها را اصلاح نمایند.

۸- آزمایش عایق بودن پایه‌ذغال مثبت را بررسی کنید.

۹- در صورتی که قطب‌هارا باز نموده‌اید دینام را پلاریزه کنید.

۱۰- آزمایش الکتروموتوری را روی دینام انجام دهید.

۱۱- دینام را جمع نموده و روی موتور بیندید و کش تسمه پروانه را تنظیم نمایید.

۱۲- مونورا روش نموده و دور آنرا بالا ببرید و بوضع شارژ نمودن دینام توجه کنید.


رگولاتور (آفتامات)

وظیفه آفتامات در مدار شارژ عبارتست از:


۱- کنترل مقدار ولتاژ خروجی دینام.

۲- کنترل مقدار جریان تولیدی دینام.

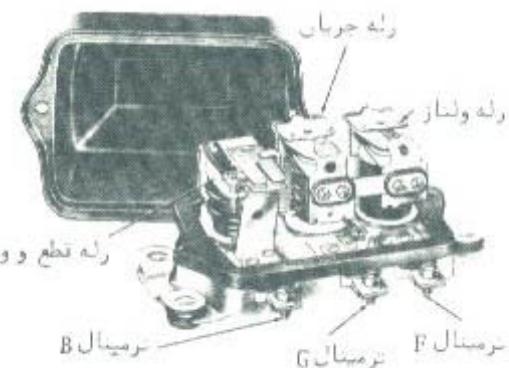۳- اجازه شارژ به باطری سالمی که حالی شده و قطع عمل شارژ پس از پرشدن آن، جلوگیری از خالی شدن جریان باطری در دینام در موقع خاموش بودن سوپور.



بیز افزایش می‌یابد. وقتی ولتاژ تولیدی دینام از اندازه معینی تجاوز کند نیروی کش هسته بیشتر از نیروی فنر پلاتین متوجه شده و هسته، پلاتین متوجه کرا جذب می‌کند با باز شدن پلاتین‌های رله ولتاژ، اتصال بددنه قطبین از طریق مقاومت کامل می‌گردد. افتدان مقاومت در مدار قطب‌های باعث کم شدن جریان مصرفی بالشکها شده، در نتیجه شدت میدان مغناطیسی تضعیف گشته ولتاژ خروجی دینام کم می‌شود. کاهش ولتاژ بلافاصله بر سیم بیچ رله ولتاژ نیز اثر گردد و هسته آن نیروی خود را ازدست می‌دهد در این موقع فنر پلاتین متوجه آنرا کشیده و به پلاتین ثابت تماش می‌دهد. مجدداً "جریان لازم میدان" بطور مستقیم از طریق پلاتین‌های اتصال بدهن می‌شود عمل فقط ووصل پلاتین‌ها چندین بار در نایمه انعام می‌شود تا اینکه مقدار ولتاژ در حد لازم تثبیت گردد.

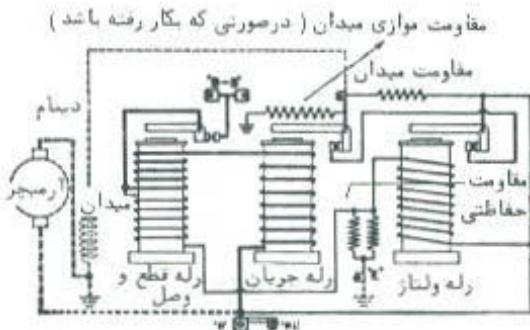

خط شکته مدار خارجی آفتابات را نشان مدهد.

ولتاژ تنظیمی توسط رله ولتاژ - حداکثر ولتاژ خروجی دینام که بوسیله رله ولتاژ کنترل می‌شود باید کمی بیشتر از ولتاژ باطری باشد تا همچنان جریان ارسوی دینام بطرف باطری بوده و آنرا شارژ نماید. باین منظور حداکثر ولتاژ دینام را ۲۵٪ بیشتر از ولتاژ باطری انتخاب می‌کنند.
مثلثاً "هرگاه باطری ۶ ولت باشد حداکثر ولتاژ خروجی دینام حدود ۷/۵ خواهد بود.


$$V_{G_{\text{U}}} = V_{B_{\text{U}}} + 0/25 V_B = 6 + 0/25 \times 6 \\ = 6 + 1/5 = 7/5$$

و برای باطری ۱۲ ولتی حدود ۱۵ ولت می‌باشد.

$$V_{G_{\text{I2}}} = 12 + 0/25 \times 12 = 15$$

و برای ۲۴ ولتی حدود ۲۹ یا ۳۰ ولت می‌باشد.

رله ولتاژ دوکنکتکتی - برای خودروهای سنگین و پا اتومبیلهایی که جریان مصرفی الکتریسیته در آنها زیاد است از رله ولتاژ دوکنکتکتی استفاده می‌کنند. ارجائیکه عمل قطع و وصل پلاتین‌های رله و افتدان مقاومت در مدار قطب‌های باعث جریان متغیری بوجود می‌آورد که باعث القای ولتاژ در مدار قطب‌های می‌شود (مانند اولیه کوبیل) و این عمل می‌تواند ایجاد جرقه دردهای پلاتین‌های مایدیبا دوپلاتینه کردن رله ولتاژ می‌توان از سوختن پلاتین جلوگیری نمود باین منظور مقدار مقاومت را کسر انتخاب می‌کنند تا تغییرات شدت جریان کاهش یافته و القای ولتاژ و سوختن پلاتین‌ها از بین برود.

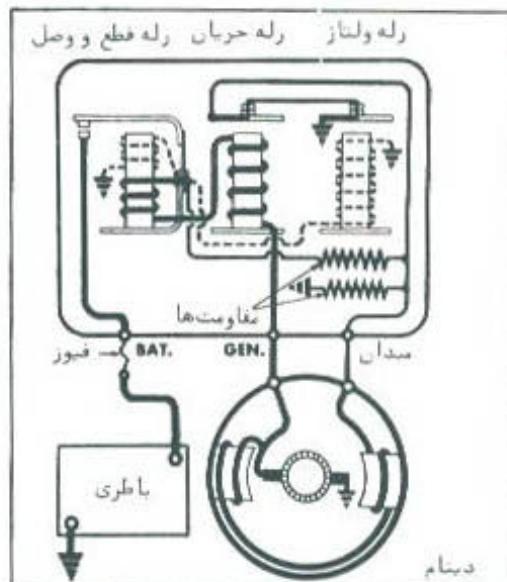

در دینام با اتصال بدهن داخلی جریان از ۰ آفتابات به پلاتین متوجه رله ولتاژ، سپس به پلاتین ثابت رفته آنکه از طریق پلاتین‌های رله جریان به میدان دینام ارسال شده در دینام اتصال بدهن می‌شود. در موقع باز شدن پلاتین‌های رله ولتاژ جریان از طریق مقاومت به میدان رفته و مقدار آن کاهش پیدا می‌کند. شکل زیر آفتابات پیکان را که از نوع اتصال بدهن داخلی است نشان می‌دهد.

کشی هسته ازین رفت و فر پلاسین آنرا بحال عادی بازمیگرداند.

۲ - رله خودکار قطع و وصل Cutout-Relay

وظیفه این رله تنظیم مقدار شارژ باتری (در موقعی که ولتاژ دینام بیشتر از باتری باشد) و قطع مدار بین باتری و دینام (در موقعی که ولتاژ دینام کمتر از ولتاژ باتری است) می‌باشد.

ساختمان رله قطع و وصل - این رله از یک هسته آهنی، یک جفت پلاتین و دو نوع سیم پیچ و یک مقاومت تشکیل شده است. یکی از سیم پیچهای هسته ضخیم بوده و بطور سری و دیگری تارک و بطور موازی در مدار قرار می‌گیرد. جهت پیچش هر دو سیم پیچ روی هسته یکی است.


طرز کار رله و قطع و وصل

۱ - وقتی ولتاژ دینام از حد معینی که حد بسته شدن پلاتین‌های رله و ارسال جریان برای شارژ نمودن باتری است تجاوز نماید، جریان به سیم پیچهای رله اثر کرده و چون جهت پیچش هر دو سیم پیچ نسبت به جریانی که از دینام وارد می‌شود بکسان است دور قطب $S_1 N_1 S_2 N_2$ موجود می‌آید که میدانها با هم جمع شده و حوزه مغناطیسی نیرومندی تولید می‌شود که بر سیروی فنر پلاتین‌ها غلبه نموده و پلاس متحرک را جذب کرده و جریان شارژ برقرار می‌گردد.

۲ - وقتی ولتاژ دینام از اندازه معینی که آنرا حد بار شدن پلاتین‌های رله می‌گویند کمتر شود جریان از طرف باتری به آفتابات رسیده و تعامل دارد به دینام انتقال یابد. جهت جریان ارسالی که از طرف باتری به سیم پیچهای رله قطع و وصل می‌رسد در سیم پیچ ضخیم مخالف جریان شارژ ولی در سیم پیچ نازک موافق می‌باشد. بنابراین دو حوزه مغناطیسی خلاف هم در هسته تولید شده و از یکدیگر اختنقی می‌نمایند. درنتیجه نیروی فنر پلاتین متحرک را از پلاتین ثابت جدا نموده و جریان باتری بطرف دینام قطع می‌شود.

طرز کار رله جریان Current – Regulator

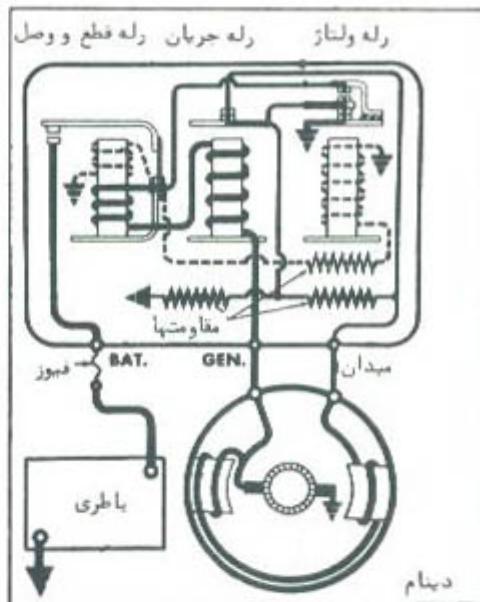در دینامهای ۱۲ ولتی که قدرت خروجی مولد بیشتر از ۲۰۰ وات است برای جلوگیری از سوختن سیم پیچهای آرمیجر در اثر بالا رفتن جریان مصرفی از رله دیگری بنام رله جریان استفاده می‌کنند که وظیفه آن کنترل نمودن مقدار جریان خروجی تا حدی است که خطر سوختن برای سیم پیچهای آن نداشته



طرز کار رله ولتاژ دوکنترالیکی - طرز کار این رله را در دو حالت کلی زیر می‌توان مورد بررسی قرار داد :


۱ - وقتی دور موتور کم و سیستم الکتریکی خودرو نیاز به جریان زیادی دارد باید قطب‌های دینام با جریان قابل بوجوهی تغذیه گردد تا ولتاژ خروجی دینام افزایش یابد. در این حالت پلاتین وسطی رله ولتاژ روی پلاتین ریبرین فرار گرفته و اتصال بدنه جریان قطب‌ها مستقیماً "از راه پلاتین‌ها" نجات می‌گیرد.

۲ - وقتی دور موتور بالا می‌رود و نیاز به جریان کمتری می‌باشد، افزایش ولتاژ در سیم پیچی هسته تأثیر نموده این‌داده پلاتین متحرک ریبرین باز می‌شود و درنتیجه اتصال بدنه از طریق پلاتین قطع شده و بدهن قطب‌ها از راه مقاومت تکمیل می‌شود. اما چون در این روش مقدار مقاومت را کم انتخاب نموده‌اند تاثیرات جریان زیاد نشود که ولتاژ القائی ناشی از آن باعث سوزاندن پلاتین‌ها گردد، با افزایش دور موتور ولتاژ دینام بین ۱ تا ۳ ولت تیز اضافه می‌شود. هسته رله نیروی کششی بیشتری تولید نموده و پلاتین فوقانی جذب پلاتین وسطی می‌شود. از آنجا که در پلاتین فوقانی جریان مشبت دینام وجود دارد، از راه پلاتین وسطی به میدان قطب‌ها انتقال یافته و جون دوح ریان مثبت بسربالشتکها می‌رود برای لحظه‌ای جریان قطب‌ها قطع شد و ولتاژ به صفر می‌رسد در این موقع نیروی

- ۱- در موقع سروع کار و فی سوئیچ حرکت حریان را به کوبی ارسال می دارد باین لامپ هم حریان باطری اسقال داده می شود که بدینه حود را از طرف ۱ گرفته و لامپ روشن می شود.
- ۲- وظیفه دور میور بالا رفت و ولتاژ دیسام نانداره ولتاژ باطری افراست بیدا ممود از طرف ۱۰ به لامپ سارر دوارد و لولت سرو و از طرف باطری هم دوارده ولت ابر مموده و لامپ حامیوس می شود.
- ۳- در موقعی که حریان با سورچ عدی روشن می شود دلیل کم بودن ولتاژ دیسام است بدولتار باطری و حرکت حریان از باطری بطرف لامپ لامپ سارر است.

باشد. این رله مانند رله دولتار دارای سلابین، مظاوم و هسته می باشد. مقاومی که با رله دولتار دارد در نوع سه سیمی هست آنست. کمترین هسته صخیم بوده و بطور سوی در مدار فرار می کند. شاهر حریانی که از دیسام برای سارر باطری و محارف دیگر گرفته می شود آن تصور نموده و قابل کسری گردد. وظیفه مقدار حریان بصری می باشد از حد لارم باشد هسته سیمی کسی قابل بوجهی بوجود آورده و بلایس متحرک را جذب می کند. با این عمل حریان مصروفی ناگتنکه از طبق مقاومت بدینه شده (عماق مانند بالا رفتن ولتاژ) و ولتاژ حروجی بعلت افزایش حریان اتفاق می کند. این رله در ارسوی رله های مربوط می باشد و آنقدر بتوسان می کند با حریان در حد لارم نسبت گردد.

مدار سارر دیسام با انصال بدینه حارجی

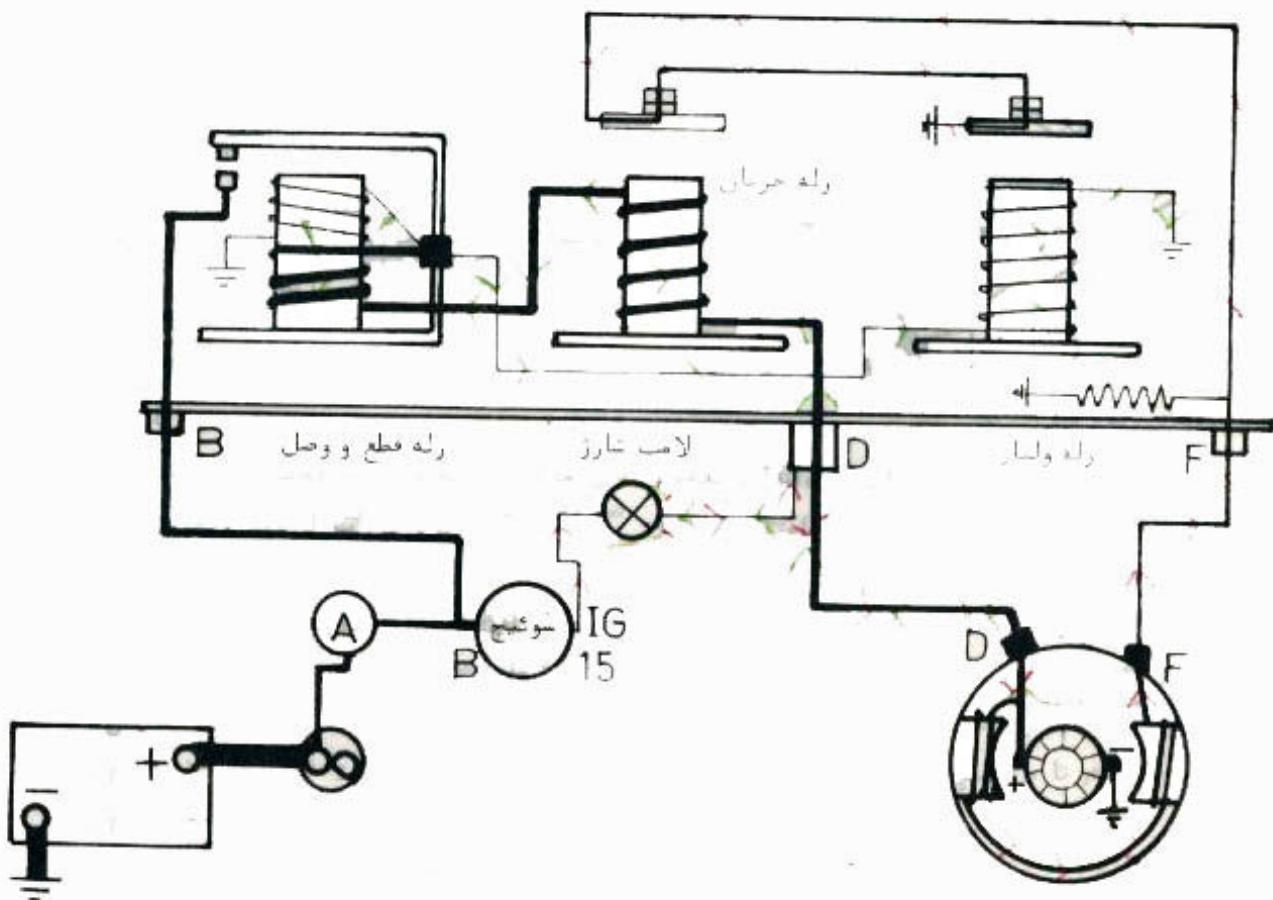


مراقبت و تنظیم آفتابات

از حائی که آفتابات ها بطور محلی ساخته می شوند که طرز سطیم هریک نا دیگری از بطری کنعت مسایه ولی از بطری سایمان احیان دارد در اینجا وضویت طرز سطیم آفتابات سکان می برد اینم و مندگر می سویم که اصول سطیم در همه بکستان بوده و ناگنسی دف می بوان به خشم آنها برداخت.

وخطیفه لامپ شارز

هم این طور که فعلاً گفته شد وخطیفه لامپ شارز می باشد در مدار سارر است. این لامپ در محل بصفحه عامل دیسام در مدار سارر است. این لامپ در محل بصفحه عدوی سیمی سده و یک سیم آن به برمیال حرکت سوئیچ (۱۵ نا ۱۵) و سر دیگر آن به ۱۰ آفتابات انصال دارد. حالات های مختلف کار لامپ سارر عبارت است از:

- از آفتابات را بهم منصل نهائیم.
- ۲- ولت متري با درجه صفر تا ۲۰ ولت انتخاب نموده و بین D آفتابات و بدنه قرار دهد.
 - ۳- موتور را روش نموده و دور آنرا تا ۳۰۰ دور دقیقه سرعت دارد. توجه به عقربه ولت متر کنید. با درنظر گرفتن درجه حرارت محیط افزایش ولتاژ روی ولت متر را یادداشت کنید.
 - ۴- اگر حد اکثر ولتاژ برابر با اندازه گفته شده نباشد موتور را خاموش کرده، در آفتابات را بردارید و با روش مذکون مجدد موتور، با آچار مخصوص، با دامک نگهدارنده فنر پلاتین را چسب و راست کنید تا در حالی که دور موتور به ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌رسد ولتاژ از حد (۱۵) ولت تجاوز نکند.

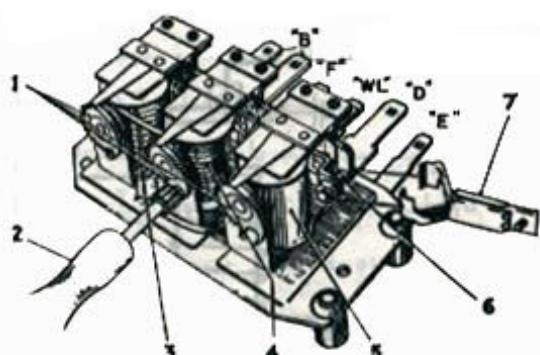

- مشخصات آفتابات بیکان:
- ۱- آچار تنظیم بادامک
 - ۲- سادمک های سطحی
 - ۴- رله حریان
 - ۶- بلاستن های رله ولتاژ
 - ۷- گره نگهدارنده بلاستها در موقع تنظیم آفتابات سرمنالها:
 - B - سرمنال ساطری
 - F - سرمنال میدان
 - WL - لامپ سارز
 - D - سرمنال دیسام
 - E - سرمنال اتصال سده

نکر - اگر ولتاژ بالا افزایش دور موتور بالا نمی‌رود دلیل کم بودن کش فر بلاست اس باید نیروی فنر بلاست را بینش کنید.

جنس پلاتین ها و نحوه ترمیم آنها

جنس پلاتین های رله ولتاژ و حریان در آفتابات بیکان از نگستن می‌باشد و به راسبا سنکار سراندم با کاغذ سباده سلیمانی نسبت به ترمیم آنها اعدام نمود. جنس پلاتین های رله قطع ووصل از نقره سوده و با کاغذ سباده معمولی قابل اصلاح است.

عملیات قبل از تنظیم آفتابات

قبل از تنظیم آفتابات باید مطمئن شویم که سایر فرمتهای مدار سارز قادر به اس باین حبه بررسی موارد رهبر ضروری می‌باشد:

- ۱- سهم بر واندر اکسل کنید تا کش کافی داشته باشد.
- ۲- ساطری را از سطر سارز سودن، سیر بودن سرمنالها بازدید کنید.
- ۳- سهم های رابط مدار سارز را از نظر منصل سودن، سل سودن فر ها کنید.
- ۴- سالم بودن دیسام را آزمایش نمایند (با ولت متر با ار سوی حرفه ایکد اتحاد نمکند).

تنظیم رله ولتاژ

تنظیم رله ولتاژ باید با یوحده درجه حرارت محیط و در کسری و غیر ممکن انجام سود با حرارب مایعی ارجام شد
خطای آفتابات روی آن اس بگذارد.

حد ولتاژ سطحی مایوحده درجه حرارت محیط
در حد حرارت محیط برجست حد اکثر ولتاژ دیسام
سایی کراد

۱۵/۵ نا	۱۴/۹	۱۰
۱۵/۳ نا	۱۴/۷	۲۰
۱۵/۱ نا	۱۴/۵	۳۰
۱۴/۹ نا	۱۴/۳	۴۰

ملرز تنظیم رله ولتاژ

۱- فیس B را از آفتابات جدا نمایند. در بعضی مدلها کدار B آفتابات بی سوچیج منصل است دو سیم روی سرمنال B وجود دارد که برای روش سدن میسور باید دو سیم جدا شده

ناب بلاس و بعیر دهانه بلاسین رله قطع و وصل می‌توان آن را اصلاح نمود.

۷- اگر بلاس‌ها در کسر از ۱۰ ولت بار سی‌سوی فاصله دهانه بلاسین‌ها را کم کند و اگر دو بالای ۱۰ ولت بار می‌سوید، فاصله دهانه بلاسین‌ها را افزایش دهید.

طرز تنظیم رله جریان

رله جریان آفتاباب باید رسربار ایجاد کرد. حد اکثر جریانی که مصرف کنده‌های مختلف از دیام سکار می‌کردند نباید از ۲۲ آمپر بحاور باشد.

۱- هنگام سطح رله جریان ولتاژ حروجی بعد اکثر می‌رسد باین مسطور می‌توان باگیره مناسی بلاس‌های رله ولتاژ را بهم وصل کرد تا از بار سدن آن حلوکبری سود.

۲- سیم A آفتابات را باز کرده و آمپرسر صفر را ۴ آمپری بین بر می‌بایل B و سیم حدانده فرار دهد.

۳- موتور را رسربار دور آنرا به ۴۰۰۰ دور بر سازد و با یکاراند احتمام مصرف کنده‌های مصرفی بوجه مانند. ۴- اگر جریان مصرفی از ۲۲ آمپر بحاور کند کسین فر بلاس را کمی کاهش و اگر بدین ۲۲ آمپر می‌رسد کسین فر را افزایش دهید.

سؤالات مربوط به آفتابات

۱- حد اکثر ولتاژ دیام ۶ ولت و ۱۲ ولت حدتر است.

۲- وظیفه رله ولتاژ جست؟ مدار آن را رسم کنید.

۳- رله دوکنیکی ولتاژ به حدمسطوری ساخته شده و طرز کار آن چگونه است؟

۴- وظیفه رله قطع و وصل حسنه؟ مدار آن را رسم کنید.

۵- وظیفه رله جریان را بوضیح دهید.

۶- مدار سازه دیام سکانی را رسم کنید.

۷- وظیفه و طرز کار لامپ سازه را بوسیله.

۸- سک آفتابات ۱۲ ولتی ایجاد نموده و مطابق سکل

به بر می‌باشد آن بک لامپ و به بر می‌باشد الامپ دیگر.

آن تراس ولتاژ معنیری را مصل بمانند.

اگر آفتابات از نوع همیوپلکسی است (بدنه حارجی الامپ

مصل به ۴ را بدنه تکید بلکه به ۸ دیام مصل بمانند و

اگر از نوع آفتابات بیکان اسپ مدار و لامپ بجهت دیگر بجهت دید.

اگر ولتاژ بیش از حد مالا می‌رود دلیل زیاد بودن سیروی فر بلاس است. باید بروی کسین فر بلاس را کم کنید.

۵- موتور را حاموس نموده و بار دیگر روس کنید دور آنرا نا ۳۰۰۰ بر سازد و افزایش ولتاژ را بررسی کنید.

کنترل و تنظیم رله قطع و وصل

رله قطع و وصل در دو حد زیر باید بحوبی عمل نماید:
الف- حد وصل سدن بلاس برای عمل سازه که نیس
۱۲/۲ نا ۱۲/۳ ولت است.

ب- حد بار سدن بلاس برای قطع مدار بین باطری و دیام که نیس ۹/۵ نا ۱۱ ولت است.

الف- طرز سطحیم حد سنه سدن بلاسین‌ها: تنظیم بلاسین را باید سریعاً انجام داد تا خطای ناسی از کرم سدن قطعی سیمه سطحیمات را تحت الساع فرار ندهد:

۱- ولت متر صفر نا ۲ ولت را بین A و بینه قرار دهید.
۲- موتور را رسربار دور آنرا بازآرامی افزایش دهید.

۳- در حین افزایش عفریه ولت متر به آن نوچه کنید. افزایش بامفعی یکنواخت است که بلاسین‌ها بار هستند. بموضع روی هم سینس بلاسین‌ها عفریه کمی مک می‌کند ولتاژ اینسته سدن بلاسین‌های رله، قبل از مکت عفریه ولت متر است.

۴- اگر ولتاژ سنه سدن بالاتر از ۱۳ ولت باشد کنترل فر ریاد و اگر کنترل باشد سیروی فر کرم می‌سازد. سا بعیر سیروی فر حد لازم را تنظیم نمایند. (عبا) مانند تنظیم رله ولتاژ عمل نمایند).

ب- طرز سطحیم حد بار سدن بلاس:

۱- سیم B آفتابات را جدا نمایند.

۲- ولت متر صفر نا ۲۰ ولتی را سیم A آفتابات و بینه قرار دهید.

۳- موتور را روتیس نموده و دور آنرا بدآرامی نا ۳۰۰۰ افزایش دهید.

۴- دور موتور را بازآرامی کم کرده و به عفریه ولت متر نوچه کنید.

۵- با کم شدن دور موتور عفریه ولت متر نیز کاهش بیدا می‌کند و از جایی دفتا "دصفرا افت می‌نماید. محل افت عفریه ولت متریه صفر، حد ولتاژ نارشدن رله قطع و وصل می‌باشد.


۶- اگر ولتاژ نارسدن در ۱ ولت باشد با حم کردن باشه

توضیح

طرز آزمایش

- ۱ - ولتاژ را توسط تراس کم کم افزایش دهید و لحظه روشن شدن لامپ‌ها را یادداشت کنید.
- ۲ - به ولتاژی که در آن لامپ شاره بک روشن می‌شود چه می‌گویند؟
- ۳ - کش فر رله قطع و وصل را چنان تنظیم کنید که لامپ (۱) در ۱۳ ولت روشن شود.
- ۴ - ولتاژ را با هستگی کم کنید و لحظه خاموش شدن لامپ (۱) را یادداشت کنید.
- ۵ - با تغییر دهانه بلاتین‌های رله قطع و وصل لحظه خاموش شدن را در ۱۵ ولت تنظیم نمائید.
- ۶ - بک آفتابات پیکانی را انتخاب نموده و طبق دستور جدول صفحه بعد آنرا تنظیم نمائید.
قبل "عملیات مقدماتی گفته شده را بدقت انجام داده و سی عیب بودن سایر قسمتهای مدار شارژ را کنترال کنید.

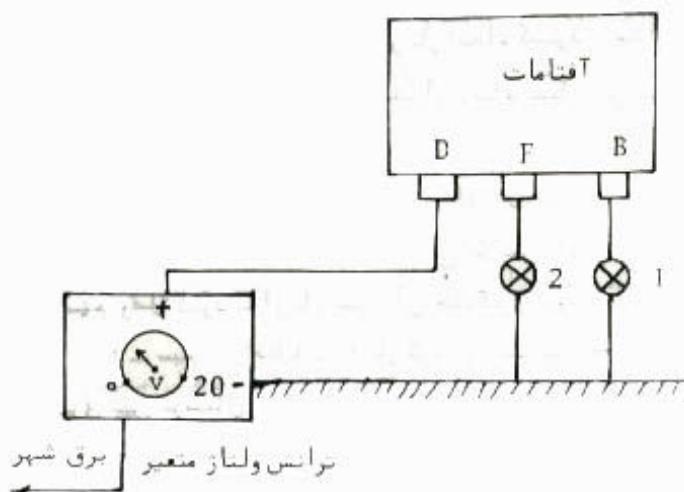
- ۱ - لامپ (۱) بواقع روشن شدن ولتاژ بسته شدن سلاسی‌های قطع و وصل را ساز می‌دهد.
- ۲ - لامپ (۲) بواقع روشن شدن حربان معرفی بالستکها و سوچع کم نور شدن و یا خاموش شدن افتابان مقاومت در مدار سدان را ساز می‌دهد.



مرحله آرمايس	عملیات قبلی	ولتار حد	روش تنظیم
۱- کنترل و تنظیم رله ولتاژ	۱- سیم های B آفتابات را جدا کنید. ۲- ولت متر صفر نا ۴۰ ولتی را بین D و بدنه بیندید. ۳- دور موتور را به ۳۰۰۰ بر سانید.	۱- اگر ولتاژ در ۱۵ ولت بابت می شود . ۲- اگر ولتاژ کمتر از ۱۵ است . ۳- اگر ولتاژ بیشتر از ۱۵ است .	تنظیم لازم نیست . سآچار مخصوص کشش فنر را سستر کنید . کشش فنر را کاهش دهید .
۲- کنترل و تنظیم رله قطع و وصل الف: ولتاژ بسن پلاتینها	۱- ولت متر ۴۰ ولتی را بین A آفتابات و بدنه وصل مائید . ۲- موتور را پوش نموده دور آرا با رامی افزایش دهید . ۳- لحظه مک عقربه ولت متر را یادداشت کنید .	۱- اگر لحظه مک در ۱۲ ولت باند . ۲- اگر لحظه مک کمتر از ۱۲ است . ۳- اگر لحظه مک بیشتر از ۱۳ است .	تنظیم لازم نیست . کشش فنر پلاتین را افزایش دهید . کشش فنر پلاتین را کاهش دهید .
ب: ولتاژ باز شدن پلاتینها	۱- سیم B آفتابات را جدا کنید . ۲- ولت متر ۴۰ ولتی را بین B و بدنه بیندید . ۳- دور موتور را به ۴۰۰۰ بر سانید . ۴- دور را با رامی کم کرده لحظه افت ولت را یادداشت کنید .	۱- اگر افت عقربه ولت متر ۱۰ ولت باشد . ۲- اگر بالاتر از ۱۰ ولت باشد . ۳- اگر پائین تر از ۱۰ ولت باشد .	تنظیم لازم نیست . فاصله دهانه پلاتین را افزایش دهید . فاصله دهانه پلاتین را کاهش دهید .
۳- کنترل و تنظیم رله جریان	۱- پلاتین های رله ولتاژ را با گیره بهم وصل کنید تا ولتاژ بحداکثر برسد . ۲- آمپر متر ۴۰ آمپری در مدار B آفتابات بطور سری قرار دهید . ۳- دور را ناه ۴۰۰۰ دور بر سانید . ۴- مصرف کنندگان را روشن کنید .	۱- اگر آمپر متر روی ۲۲ باشد . ۲- اگر افزایش یابد . ۳- اگر کاهش داشته باشد .	تنظیم لازم نیست . بر روی فنر پلاتین را کاهش دهید . بر روی فنر پلاتین را افزایش دهید .

فصل ۵

اساس کار موتور استارت

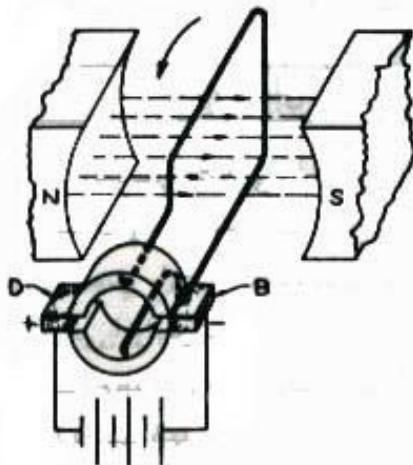

در شکل فوق یک سر سیم، M، به نیم استوانه A و انتهای دیگر سیم، K، به نیم استوانه C محکم شده و فلکات D و B (ذغالها) روی نیم استوانه‌های C و A لفڑش دارند. صن جرخش 180° جای K و M و درنتیجه نیم استوانه‌های A و C عوض شده و اما بعلت ثابت بودن D و B جهت جریان در سیم MK عکس‌ولی نسبت به سیستم جهت همواره جهت عقربمهای ساعت‌بوده و قاب سیم در یک جهت گردش خواهد کرد. چنانچه قبل "دیدیم:

$$F_1 = BLI \sin\theta$$

اگر هادی و خطوط قوا را عمود بر هم فرض کنیم داریم:

$$F_1 = BLI$$

با درنظر گرفتن تعداد سیمهای آرمیجر داریم:

$$F = ZBLI$$

و گشتاور چرخشی استارت می‌شود:


$$M = ZBLIR$$

$$R \text{ ساع} \text{ چرخشی استارت}.$$

اگر از یک سیم هادی، جریان برق عبور کند، در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌نماید. حال اگر یک آهنربای طبیعی یا مصنوعی را به یک سیم که جریان برق از آن عبور می‌کند، نزدیک کنیم، دو میدان مغناطیسی روی هم اثر کرده اگر حوزه‌های نام باشند یکدیگر را دفع و اگر غیرهمان باشند یکدیگر را جذب خواهند نمود. حال اگر بجای یک سیم هادی چندین حلقه سیم که بصورت آرمیجر دینام پیچیده شده است در یک میدان الکترومغناطیسی (آهنربای الکتریکی) قرار دهیم، هنگام عبور جریان از سیم پیچ‌های آرمیجر حوزه مغناطیسی ایجاد شده که با حوزه میدان قطب‌ها همنام است، یکدیگر را دفع نموده و سبب گردش آرمیجر و ایجاد قدرت قابل ملاحظه‌ای می‌شود که اساس کار موتور استارت را تشکیل می‌دهد. (شکل زیر).


$$F = \phi \frac{Z}{2a} \times 2P \times \frac{n}{60}$$

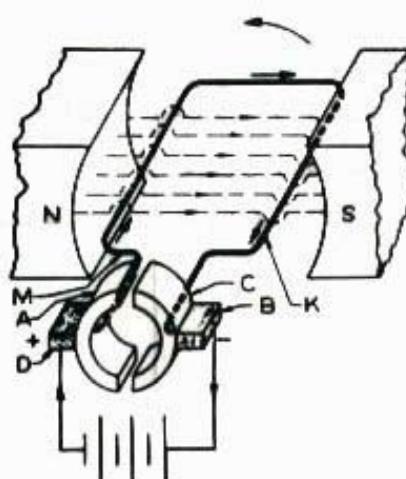در فرمول فوق n دور استارت، P تعداد قطب‌ها، a نعداد شیارهای روی آرمیجر، Z تعداد سیمهای روی آرمیجر ϕ سیل مغناطیسی و F نیروی محرکه استارت می‌باشد.






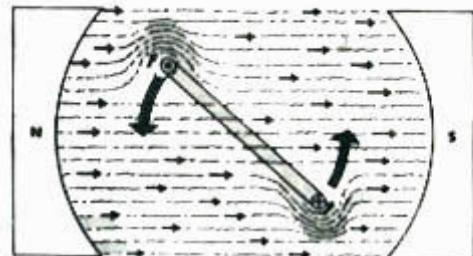حرکت‌هایی حریان در میدان مغناطیسی و اسرد و حوزه
به یکدیگر.




جهت حرکت‌هایی حریان در میدان مغناطیسی

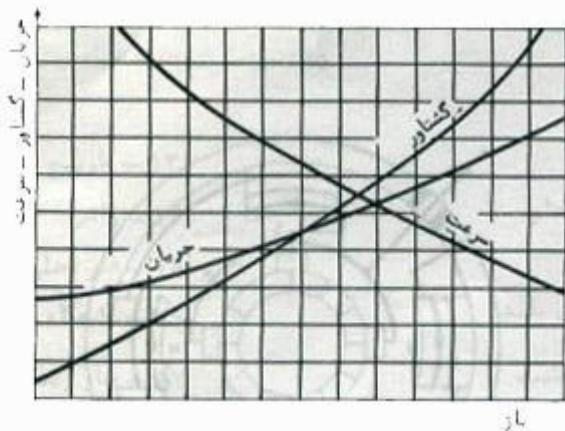


محیی‌های گساور-سرعت‌سند حریان بر جست‌سروی
وارد بر اسارس سپوری که ملاحظه می‌شود با سالارهای سار
اسارس دورکاهن باعث سند حریان و گساور سری نرم است.

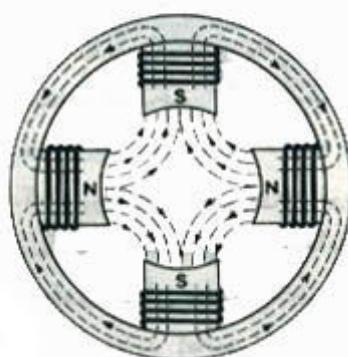که وقتی حریان از آنها عبور کرد هسته‌ها آهربا سده بقیمی
که بکی در میان قطب‌های S و N را سکل دهد چنان‌که در
 وكل ریز مساهده می‌شود هرچهار مالتیک سیم بیچ
شده‌اند. ولی در تکل صفحه، بعد دو مالتیک سیم بیچ شده،
دوتای دیگر بطریقه الطابی مغناطیسی می‌شوند.



سدان سیم بیچی کامل

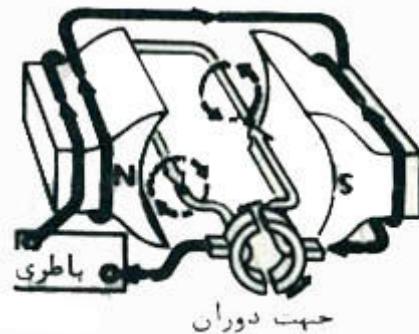


مدار سرفی میدان و آرمیجر که سطوح سری می‌سند.

ساختمان و وظیفه استار تر
وطیفه اسارتی راماداری و روس کردن موتور است.
اجرا، اصلی اسارتی عمارسدار، بوسه، دربوس‌ها،
مالتیکها، آرمیجر، دیده اسارتی (بینیون)، کلاح بکطرفه
دعال‌ها (حاروبک‌ها) و اتومات اسارتی.


۱- بدیناسارتی: مانند بدنه دینام دربرکرده اجرا،
آن و مانع برآنده شدن خطوط قوا مغناطیسی می‌شود.

۲- دربوس‌ها: در دو طرف بدنه دو دربوش فرار دارد
که سکله‌کاه ساف آرمیجر است و در بعضی انواع، دعالهاروی
بکی از دو دربوش نصب شده‌اند.

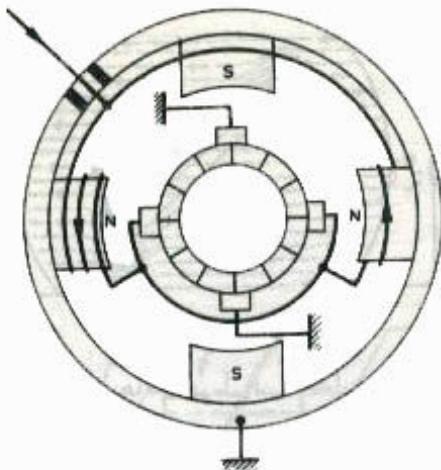
۳- مالتیکها: در استار تر معمولاً "چهار مالتیک وجود دارد
که سه آسهاروی بدیناسارتی بیچ سدودور آنها سیم بیچ صحمد
سکل سده (محاصر عبور سند حریان زیاد) طوری به چند همی‌شود




اتصال بدنه آرمیجر و بالستکها روی بدنه

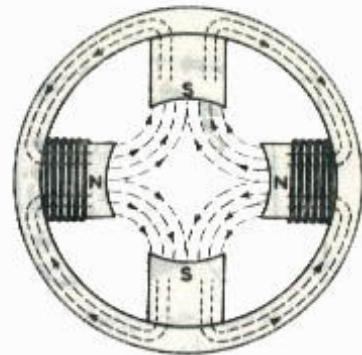

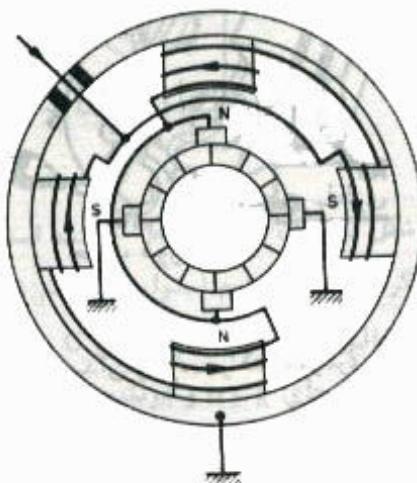میدان سادوسیم پیچ که دو قطب دیگر تحت تأثیر القاء مغناطیسی فرار می‌کشند.



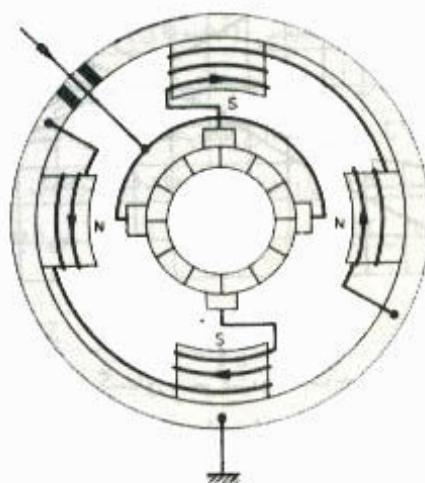اتصال بدنه آرمیجر و بالستکها روی دغاليها
طرزکار مدار دو قطبی




طرزکار مدار دو قطبی

یک طرف این بدنه کلکتور فرار دارد و در سمت دیگر شافت که بلندتر است دنده استارت و کلچ یک طرف سوار شده است، اما در بعضی استارت‌ها کلچ یک طرفه وجود ندارد.


۵- دغاليها: استارت معمولاً "دارای چهار دغالي از جنس مس است که کمی در میان ثابت و منفی هستند. دغالي های مثبت به هم متصل شده و نسبت به بدنه عایق بندی شده اند. دغالي های منفی به هم متصل بوده و به بدنه وصل اند. در استارت بعلت شدت جریان زیادی که لازم دارد، جنس دغالي ها از مس انتخاب شده اند. چون زمان کار استارت کوتاه است. کلکتور را زود از بین نمی برد.

همانطور که در شکل های فوق مشاهده می شود، سیم پیچ بالستک های رو برو در جهت عکس یکدیگر پیچیده شده اند. در نتیجه قطب های رو برو هم نام هستند.

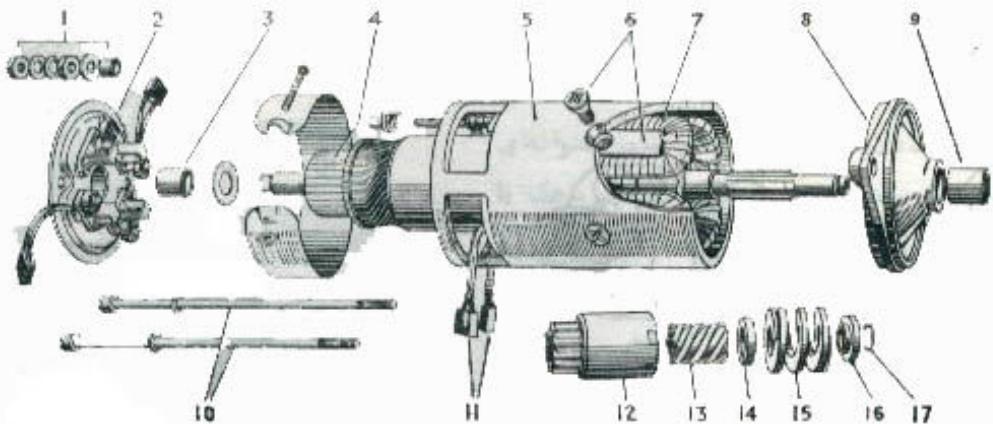۴- آرمیجر: شامل یک محور بنام شافت می باشد. که از شافت دینام بلندتر است چون امکان نسب دنده استارت و کلچ یک طرفه و حرکت طولی شان وجود داشته باشد و نیز دارای یک بدنه می باشد که از ورقه های آهنی روی هم برس شده تشکیل یافته است روی بدنه آرمیجر سکافه ای در امتداد طول آن وجود دارد که سیم های هادی جریان بطريق عایق بندی در داخل آسها جاسازی و محکم شده اند (ماتن آرمیجر دینام) و نیز در




- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ۱۳ - مارپیچ | ۷ - نلسک | ۱ - واشرها و مهره اسیای استارتر |
| ۱۴ - واسر | ۸ - دربوش حلوا | ۲ - دربوش عقب سا دعالهای منعی |
| ۱۵ - فرا اصلی | ۹ - سوش حلوا | ۳ - بوس برخی |
| ۱۶ - تکه کاه فر | ۱۰ - بیچه های بلند | ۴ - کموتاتور با کلکتور |
| ۱۷ - حار ریگی | ۱۱ - دمال مت | ۵ - بدنه |
| | ۱۲ - دنده استارتر همراه کلاچ یکطرفه. | ۶ - گفک و بیچ آن |

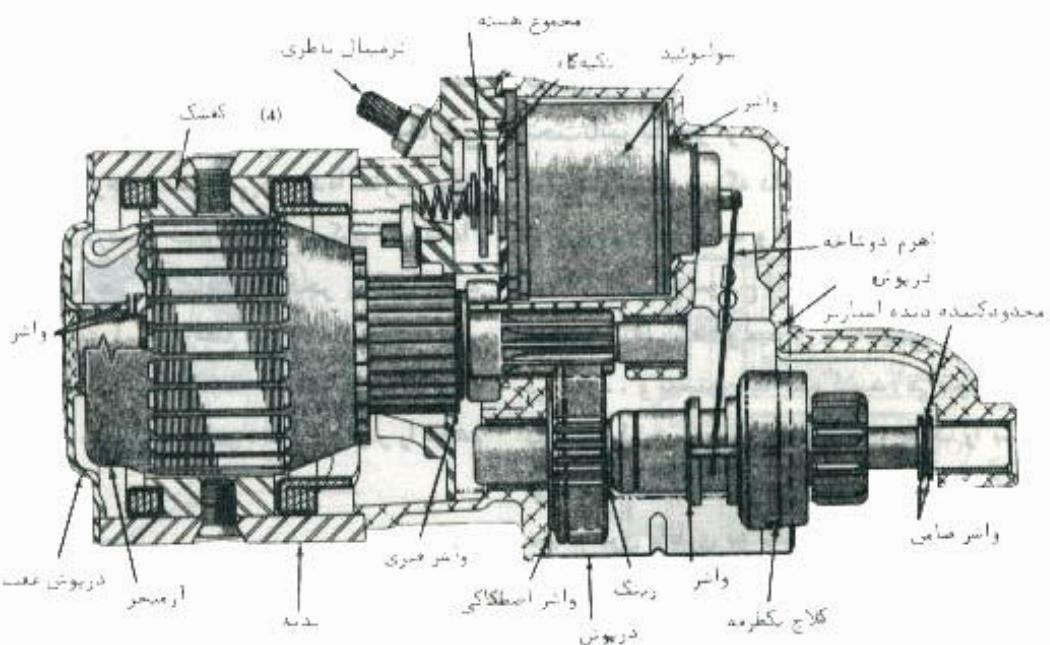

نوعی استارتر که در کراسر سکار هی رود که در آن دور آرمخر با سبک $\frac{1}{3/5}$ کاهش یافته و به ملابوبل مستقل می شود درنتیجه گشاور محرک استارتر $\frac{3/5}{1}$ افزایش می سارد.

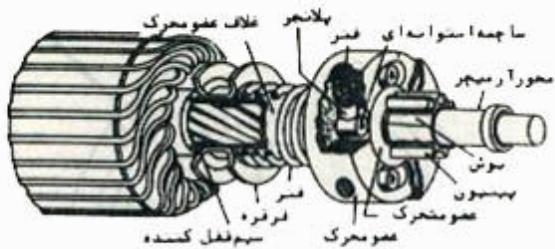
جادعالی‌ها و فنرها اسکارتر مشابه آنچه در دینام دیده شد می‌باشد دجالها جریان برق را بین آرمیجر و بالستک‌ها برقرار می‌نمایند و این مجموعه بطريق سری سهم وصل شده‌اند.



جزئیات کلاج یکطرفه


۸- اتومات اسکارتر: اتومات اسکارتر، یک کلید الکترومغناطیس است که رمان کار اسکارتر، جریان باطری را به بالستک‌ها و آرمیجر اسکارتر منتقل نموده و موقع رها کردن سوئیچ اسکارتر، ارتباط مزبور را قطع می‌نماید.

ساختمان و طرز کار- اتومات اسکارتر شامل یک بویین، کمداری دو نوع سیم پیچ است، می‌باشد. یک سیم پیچ کلفت‌تر بنام سیم پیچ کشی و دیگری نازکتر بنام سیم پیچ نگهدارنده توسط سوئیچ اسکارتر، برق باطری به اتومات داده می‌شود در داخل بویین یک پیستون دور نگه داشته می‌شود. در سمت دیگر بویین یک فنر و پولک مسی شبیده و اشرهای گرد قرار دارد، که تحت تأثیر یک فنر از دو پیچ مسی برگ که روی دربوش اتومات قرار دارند، دور نگه داشته می‌شود. یکی از دو پیچ مذکور به کابل باطری وصل است و دیگری رابط بین اتومات و خود اسکارتر است. موقعی که سوئیچ اسکارتر زده می‌شود، جریان باطری به بویین منتقل شده و میدان مغناطیسی نسبتاً "قوی"، ایجاد می‌گردد. و پیستون به جلو کشیده می‌شود. از طریق پیستون به فنر پولک مسی فشار وارد شده و پولک را به دو پیچ مسی چسباند. (ضمناً "فنر زیر پیستون هم فشده می‌شود") در نتیجه برق باطری به بالستک‌ها و آرمیجر اسکارتر منتقل شده و اسکارتر می‌جرخد. هم زمان با این عمل، مدار سیم پیچ کشی انتقال کوتاه شده و در صرف نیروی باطری صرفه‌جویی می‌گردد، زیرا برای جلوگشیدن پیستون نیروی بیشتری لازم است تا نگف داشتن آن در داخل بویین ضم کار اسکارتر.

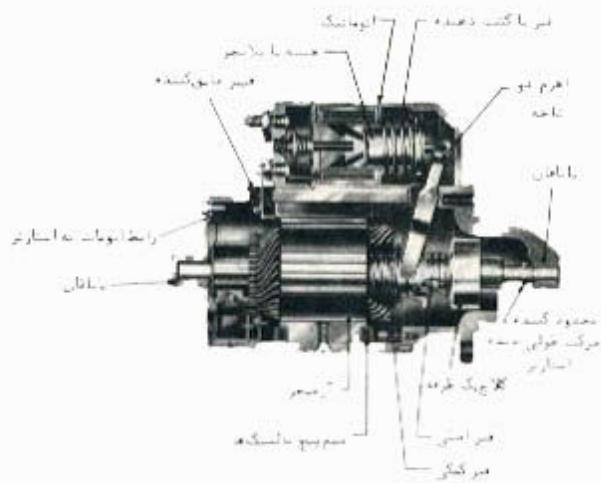


۶- دیده اسکارتر (پینیون): معمولاً "سامل ۹ دنده" می‌باشد. مانند دیده واسطه‌ای کیربکس.

۷- کلاج یکطرفه: مطابق سکل باشین و بالاسمتچپ سامل یک بوسنه خارجی یا بدنه و عددادی ساقمه استوانه‌ای (پلانجر) است که در داخل تمارهای مخصوص که در بوسنه خارجی تعییه شده ترار کرفته‌اند و پیش هر یک بوسنه خارجی یک فنر قرار گرفته است که در تار کرفته باشد و هم زمان انجام گیرد. بوسنه خارجی کلاج با دیده اسکارتر یکارچه شده رمایی کددنده اسکارتر برای درگیری با دیده فلاپول در مسیر خود حرکت می‌کند ساقمه‌ها، دیده اسکارتر و بوسنه خارجی و شافت آرمیجر رایکارچه دیده اسکارتر را از طریق پیستون به پینیون و کلاج یک طرفه آزاد شده و امکان برگشت سریعتر دیده اسکارتر را فراهم می‌نماید.

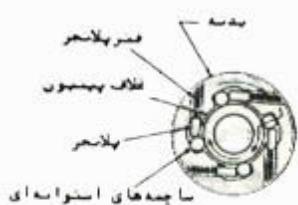


وقتی موتور روشن شد، سوئیچ استارتر را رها می‌کنیم. جریان برق از بوبین قطع می‌شود و میدان مغناطیسی از بین می‌رود. فنر فشرده شده زیر پیستون آنرا بوضعیت اول بر می‌گرداند. فشار پیستون از روی فنر پولک مسی برداشته می‌شود. و فنر اخیر پولک مسی را از دو پیچ بزرگ مسی دور کرده و جریان باطری از استارتر قطع می‌گردد.

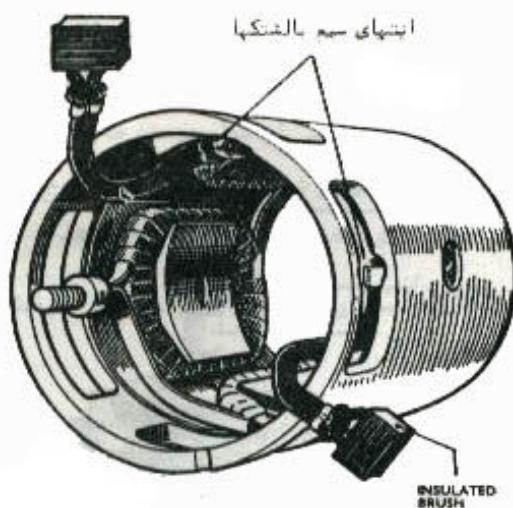
در یک نوع اتموات علاوه بر اعمال فوق به پیستون استوانه ای اهرمی که به یک ماهک منتهی می‌شود وصل است. و ماهک را دندنه استارتر در گیر می‌باشد زمان جلو کشیده شدن پیستون، نیرویی به اهرم ماهک وارد شده و دندنه استارتر را برای درگیری



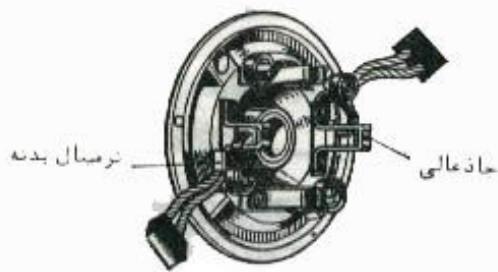
مجموعه بدنه، بالشکها و ذغالهای مثبت استارتر پیکان




در پوش استارتر پیکان نا ذغالها

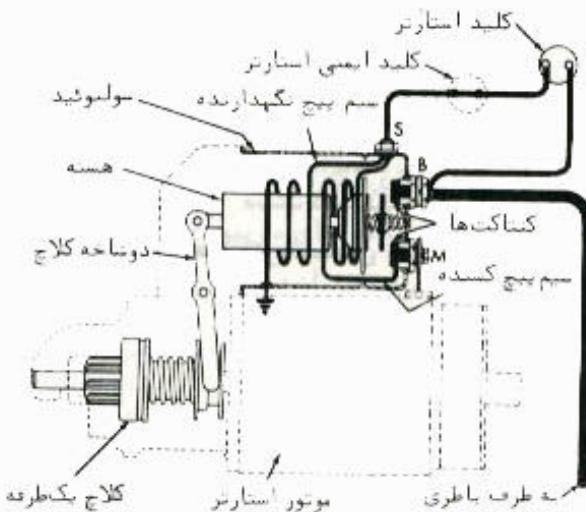

اسٹارتر سورلت

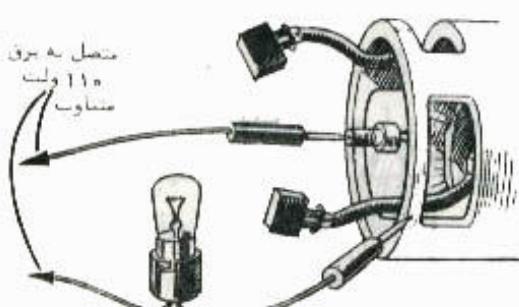


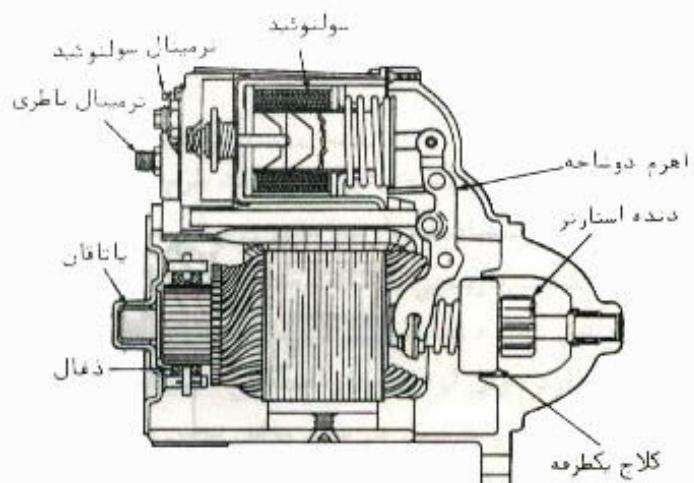آزمایش عایق بندی بالشکهای استارتر:
در صورت روشن شدن لامپ نشیتی دارد




اسٹارتر فورد

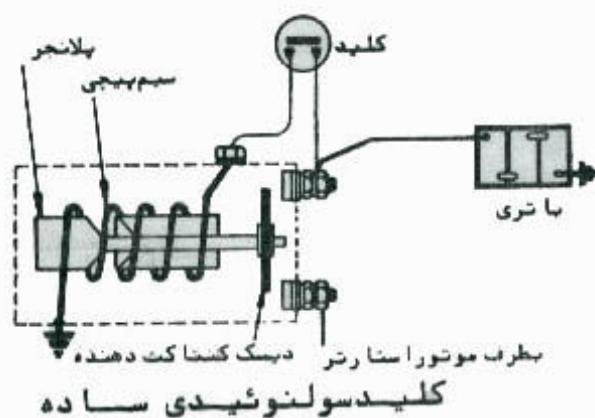أنواع دينجور محرك دندنه استارتر
 برای درگیری و آزادساختن دندنه استارتر طرح دینجور از نوع اینرسی بکار رفته است. در این طرح از خاصیت اینرسی دندنه استارتر برای درگیری با فلاپویل استفاده شده است. هنگامی که دندنه استارتر ساکن است طبق اصل اینرسی با هر سرویی که بخواهد آنرا به حرکت درآورد مخالفت می‌کند با استفاده از این خاصیت، دو نوع محرك اینرسی داراساخته شده است یکی بندیکس و دیگری فولو-سرو.




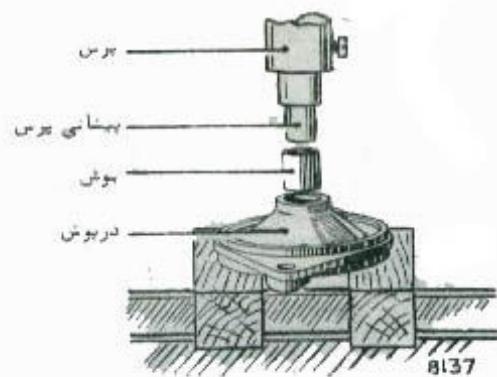با دندنه فلاپویل بجلو می‌راند. و زمان قطع استارتر، به برگشت دندنه استارتر نیز کمک می‌کند. در بعضی از استارترها یک سوئیچ خلأیی بکار رفته تا موتور استارتر کنترل اتوماتیک بیشتری داشته باشد.




طرز حا ردن سوش استارتر

آزمایش قطع سودن بالشکها

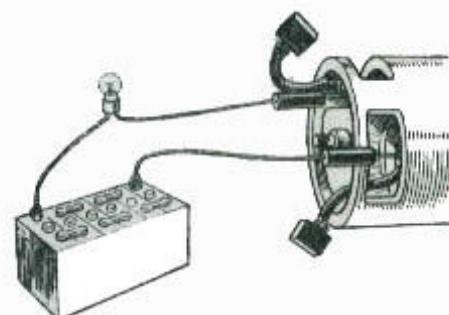

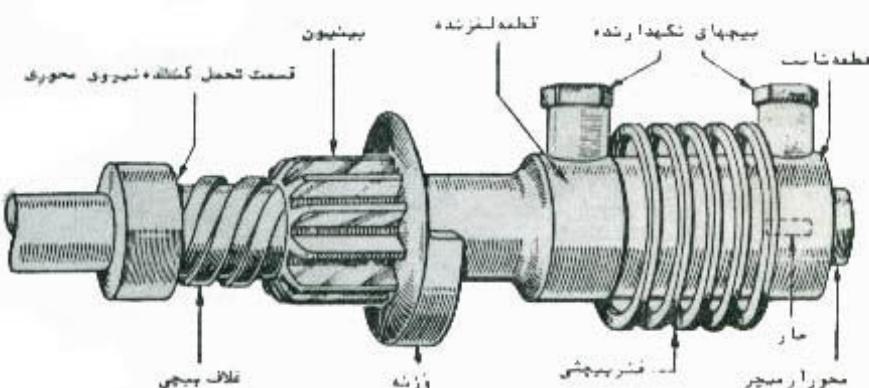اگر سیم پیچ بالشکها سالم باشد لامپ روشن اگر قطع باشد خاموش است.



استارت از نوع بندیکس

نگه میدارد. این طرح باعث می شود که اکر موتور با استارتر اول روش شدد در گیری دندنه با فلاپویل قطع نشده و در استارترهای بعدی در گیری باقی بماند تا آنکه میور روش شود.

هیکامی که دور میور به 400 دور در دقیقه رسید بعلت نیروی کریز از مرکز حراری فلکی از شیار پوسته خارج شده و دندنه به روش محرک بندیکس از در گیری با فلاپویل خارج می شود.

استکال زیر حالت های مختلف آن را نشان می دهد

۱ - شروع استارتر: دندنه استارتر بدون چرخش جلو رفته و با فلاپویل در گیر می شود.



۲ - دندنه استارتر فلاپویل را می گرداند.




۳ - موتور روش شده و سرعت ریاد فلاپویل دندنه استارتر را حلاص می کند.




استارتر آرمیجر کشوئی (استارتر پر قدرت)

در این نوع استارتر آرمیجر به کمک نیروی مغناطیسی انومات استارتر بجلورانده می شود در انتهای محور سمت گلکترونیک فنر قرار دارد که دندنه استارتر و فلاپویل را دور از هم نگه میدارد، همچنین آرمیجر را در حالت عادی از حوزه بالستکها دور می کند. سیم پیچهای میدان شامل سیم پیچهای سری اصلی و سیم پیچهای سری کمکی و سیم پیچهای مواری کمکی می باشد، با شروع عمل استارتر جریان ناجیزی از سیم پیچهای کمکی عبور کرده در نتیجه آرمیجر به آهستگی می چرخد و دندنه استارتر با فلاپویل در گیر می شود و آرمیجر هم در جای مناسی از حوزه مغناطیسی بالستکها فرار می کند در این موقع بولک شماره یک (شکل زیر) اهرم شماره ۲ را بکار آورد و قطعه اتصال

۱ - محرک بندیکس (مانند استارتر بیکان) که به آن استارتر مارپیچی هم می گویند این نوع دندنه استارتر بطور آزاد روی پوسته ای فرار گرفته بوسیله دندنه مارپیچ با هم در گیرند. هنگام خاموشی استارتر، دندنه های فلاپویل و دندنه استارتر را هم در گیر نیستند. با زدن سوچیج استارتر، آرمیجر بگردش درمی آید، حرکت شافت آرمیجر سوچیج فر مارپیچی نیرو می دهد (بندیکس) به پوسته منتقل و آنرا بگردش درمی آورد. اینرسی دندنه استارتر مانع می شود که سرعت پوسته را آنا "بپذیرد". بنابراین پوسته و دندنه استارتر مانند پیچ و مهره در داخل یکدیگر خواهند چرخید. چون پوسته نسبت به محور ثابت است پس دندنه استارتر در طول محور سمت دندنهای فلاپویل حرکت در آمد و با آن در گیر می شود. حرکت پیشیون روی محور سوچیج یک خار که روی محور فرار گرفته محدود می گردد. در گیری دندنه استارتر با فلاپویل با صربه همراه خواهد بود کما می صربه تو سط فنر مارپیچی خنثی می شود. زمانی که دور فلاپویل اردور استارتر زیاد تر شد و نیروی الکتریکی استارتر هم قطع شد حرکت آرمیجر کند می شود. دندنهای مارپیچی روی پوسته و پیشیون باعث بازگشت و خارج شدن از در گیری با فلاپویل می گردد.

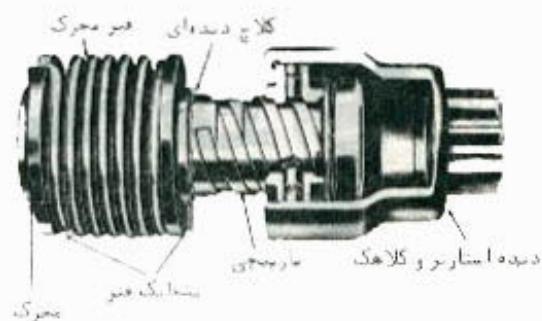


۲ - محرک فلوسرو - این طرح مانند طرح بندیکس، دندنه استارتر و پوسته بادنده مارپیچ محور روی هم می لغزند. پوسته تو سط یک فنر مارپیچی به شافت متصل است با این مقاومت که در داخل بدن استارتر دو خار کوچک، تحت فنار فر وجود دارد، یکی از آنها خار اصطکاکی است که مانع در گیری دندنه استارتر و فلاپویل در موقع روش بودن موتور می گردد دیگری خار قفلی است که در داخل شیار مارپیچ پوسته فرورفت، دندنه استارتر و فلاپویل را در موقع استارتر زدن در حال در گیری

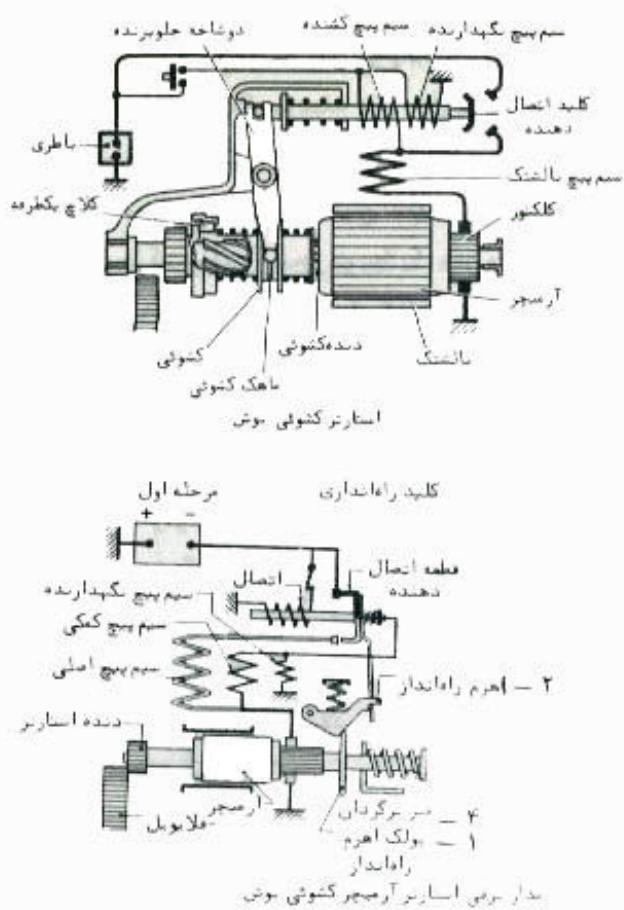

راهه سیم پیچ اصلی وصل می‌کند. در نتیجه آرسjer با تکمیل شدن فکار با واحد اکثر گشاور می‌جرخد. بسته‌دانده استارت‌ریک کلاچ صفحه‌ای کوچک شماره ۳ سوار شده که صفحات آن هنگام گردش آرمیچر روی یک دندنه ماربیخی به یکدیگر فشرده می‌شود. بدین ترتیب ارتباط نیرو برقرار می‌شود. پس از روش شدن موتور و قطع مدار استارت، زمانی که دور استارت توسط موتور از حد معینی بحاور کرد، این کلاچ ارتباط را قطع می‌کند. از دیگر این کلاچ جلوگیری از اعمال نیروی زیاد به استارت راست. پس از قطع ارتباط، فر شماره ۴ که فشرده شده بود، آرمیچر را به عقب برمی‌گرداند. این نوع اسارت‌ر در موتورهای بنزینی پرقدرت و موتورهای دیزل بکار می‌رود.

استارت‌ر پیکان مدل J 35 M - نوع اینرسی

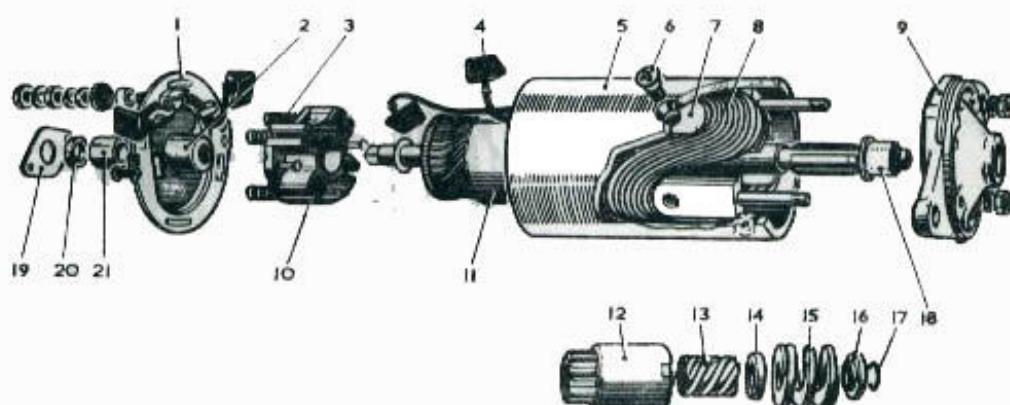این نوع استارت دارای چهار قطب، چهار دجال بالاسم. پیچی سری می‌باشد (آرمیچر نسبت به میدان سری قرار می‌گردد) آرمیچر آن تقریباً "بطور سیمه‌خودکار" با بوش برنزی رونکاری می‌شود - کلکتور آن از نوع عمودی (پیشانی) است که در انتهای



شکل گسترده موتور استارت پیکان نوع اینرسی

- ۱۵ - فر اصلی
- ۱۶ - بشقابک فر
- ۱۷ - حار رسک فرنی
- ۱۸ - بوش باتاقان
- ۱۹ - در بوش بوش
- ۲۰ - واشر نمایی
- ۲۱ - بوش باتاقان


- ۸ - سیم پیچ‌های میدان
- ۹ - در بوش طرف محرک
- ۱۰ - حعنه فالبی دجالها
- ۱۱ - آرمیچر
- ۱۲ - دندنه اسارت
- ۱۳ - ماربیچ
- ۱۴ - واشر ضربه‌گیر

مشخصات:

- ۱ - در بوش طرف کلکتور
- ۲ - محفظه بوش
- ۳ - فرهای دجال
- ۴ - دجالها
- ۵ - بدن
- ۶ - پیچ کفشه
- ۷ - کفشه

سینه:

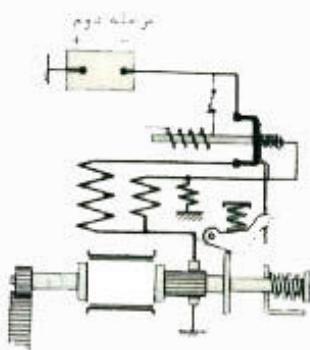- ۱- اختلاف ولتاژ با آرما بیش از قابل سایز سیستم $\frac{1}{3}$ ولت باشد.
- ۲- اگر اختلاف ولت ریز ابراس دلیل زیاد سودن معاوض در ترمیمال اسارت بر، کلید استارت بر با کابل می باشد.
- ۳- اگر مقادیر ولت متر در دو آرما بیش فوکوس بالاتر از ۹ ولت بوده و اختلاف دو آرما بیش هم $5/0$ ولت است اما معتبر در جهت صحیح سی کردد ناید استارت بر را باز نموده و محل دعالها را تعویض نمود.




بر حالت در گیرن کامپوند استارت بر با فلاسوبل

ارسحر ساخته شده و دعالها در حادثه ای بلاسکی می آن در مسas می باشد.

دکسر سیم سینه میدان اتصال بدنه سده و سر دیکران نهدود عالی سصل می کردد دو دعال دیگر به ترمیمال خروجی معتبر اسارت بر اتصال دارد.


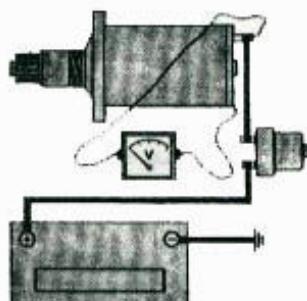
نوع درکتری دیده استارت بر طبق اینرسی بوده که دیده روی هارسخی حرکت طولی دورانی می کند.



- ج - آرما بیش از ۱۵ ولت کابل های استارت بر و اتومات دسورکار - مدار انداره کننده ولتاژ ریزیار باطری سانید ولتاژ شان داده شده ناید مانند ولتاژ باطری باشد اکرافت ولت کسر از $25/0$ ولت باشد اتوماتیک استارت بر را نکار اندارید.

سینه:

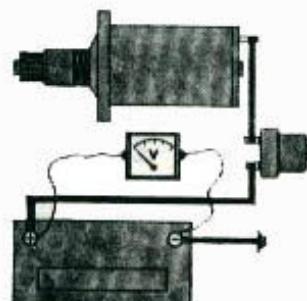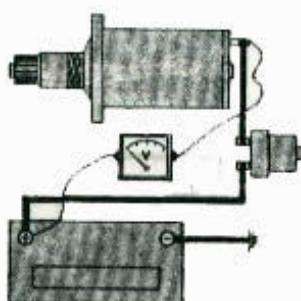- ۱- اگر انداره حوانده سده بیش از $25/0$ ولت است عمل وجود معاوض ریز در ترمیمالها می باشد که لازم است در آرما بیش بعدی دقیقاً " محل آن بیندا سود .
- ۲- اگر ولت کسر کمرار $25/0$ ولت را نیز ندهد انحرام آرما بیش بعد لازم نمی باشد.




ب - مدار انداره کننده ولتاژ هصرفی معتبر استارت دسورکار - اکروفولت ریزیار در آرما بیش قابل کسر ابراس دلیل ریزی معتبر نمودت ع ناید استارت بر بروید و نه مدار ولت در بوجه نهانید.

مربوطه معیوب است.
۲- اگر افت ولت $25/0$ یا کمتر است انحصار آزمایش بعد لازم نمی‌باشد.

و- آزمایش افت ولت بین اتومات استارتر نا موتور استارتر دستور کار- مدار را مانند شکل بسیه و اتومات را بکار انداخته و به ولت‌متر توجه نمائید افت ولت نباید بیشتر از $25/0$ ولت باشد.

نتیجه:

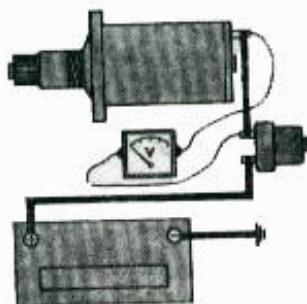
- ۱- اگر افت ولت بیشتر از $25/0$ ولت باشد کابل‌ها یا ترمیمال‌های مربوطه معیوب است.
- ۲- اگر افت ولت $25/0$ یا کمتر است آزمایش (د) را مجدداً "انجام دهید زیرا بینظیری رسد اشتباهی در آن رخداده است.




د- آزمایش افت ولت در سولوئند استارتر دستور آزمایش- ولت‌متر را مانند شکل در مدار ورودی و خروجی سولوئند فرار داده و اندازه ولت را بخوانید. ولنارستان داده سده باید به اندازه ولنار باطری باشد. اتومات را بکار انداخته و مجدداً "مقدار ولت را بحواله بیافتد ولت مرسه دوم باید $25/0$ یا کمتر از قبیل باشد.

نتیجه:

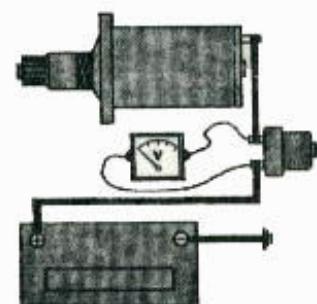- ۱- اگر ولنار خیلی بستراز $25/0$ ولت باشد باید اتومات را تعویض نمود زیرا کنستاکت‌های آن صحیح عمل نمی‌کند و سر قابل تعییر نمی‌باشد.
- ۲- اگر افت ولت $25/0$ یا کمتر باشد انحصار آزمایش‌های بعد ضروری نیست.



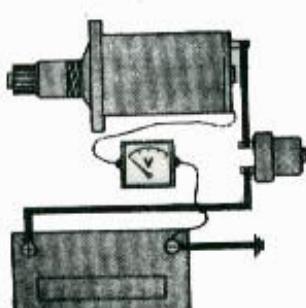
ز- مدار افت ولت انصال بده دستور کار- مدار را مانند شکل زیر تشکیل داده و اتومات را بکار انداخته و به ولت‌متر توجه نمائید. اندازه ولت متر باید بیشتر از $25/0$ ولت باشد.



ه- آزمایش افت ولت بس باطری و اتوماتیک استارتر دستور کار- مدار را مانند شکل زیر بسیه و به ولت‌متر بوجه تماشی داده ولت نباید بیشتر از $25/0$ ولت باشد.

نتیجه:

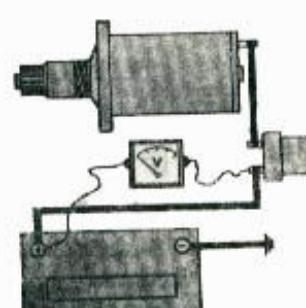
- ۱- اگر افت ولت بسیاست کابل استارتر با ترمیمال‌های



نتیجه:

۱- اگر ولتاژ خوانده شده خیلی بیشتر از ۲۵٪ ولت است کابل منفی و نرمیالهای آن و پیچهای پایه استارتر که اتصال بدنه می دهد از نظر محکم بودن کنترل شود.

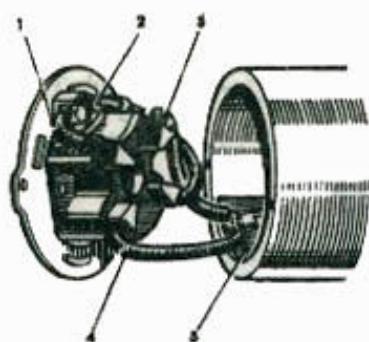۲- توجه داشته باشید که افت ولت کلی مدار استارتر نباید بیشتر از ۵٪ ولت باشد.




- ۱ - سیم کوتاه ذغال منبع
- ۲ - سیم بلند ذغال منبع
- ۳ - سیم بلند دعال بالشک
- ۴ - سیم کوتاه دعال بالشک
- ۵ - قطعه عایق کننده بدنه

طرز سوارکردن ذغالهای در جاذعالی - ذغالهای دارای محل نصب معینی می باشند چنانچه جابجا نصب گردند حرکت آرمیجر معکوس شده در نتیجه دمده استارتر با فلاپیوبل در گیرمی گردد ولی موتور رانی گرداند زیرا کلاچ بکطرفه هرز می نماید. شکل مقابل نحوه جمع کردن درست ذغالها در جاذعالی را نشان می دهد.

طرز بازکردن دمده استارتر

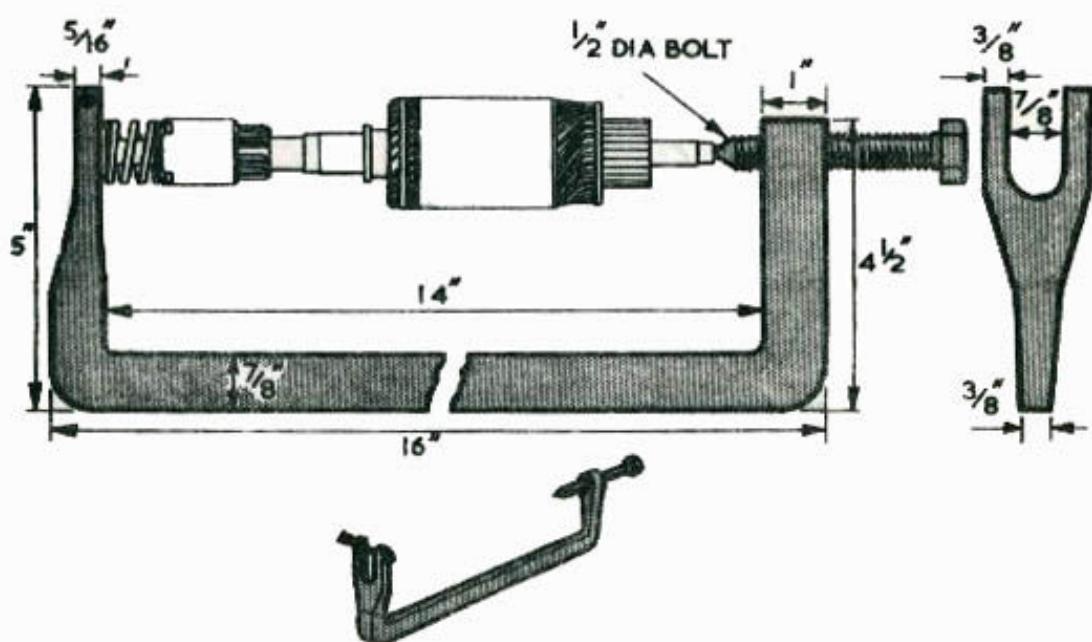
با فرجهای مخصوصی مانند شکل زیر می توان برای تحریف استارتر را جمع نموده و خار رینگی آنرا خارج کرده و دمده استارتر را همراه متعلقات آن از روی آرمیجر جدا نمود.



ابعاد و کاربرد خود جمع کن آرمیجر استارتر

کلکتور آن از نوع عمودی (پیشانی) بوده که در انتهای آرمیچر ساخته شده است . ذغالها در جاذغالی پلاستیکی کاملاً عایق قرار می گیرند که توسط فنرهای لولمای تعاس لازم را به کلکتور وارد می نمایند . جاذغالی بطرز مطمئنی ساخته شده تا ذغالها را بخوبی در موضع خود بدون تغییر مکان نگهداری نماید .

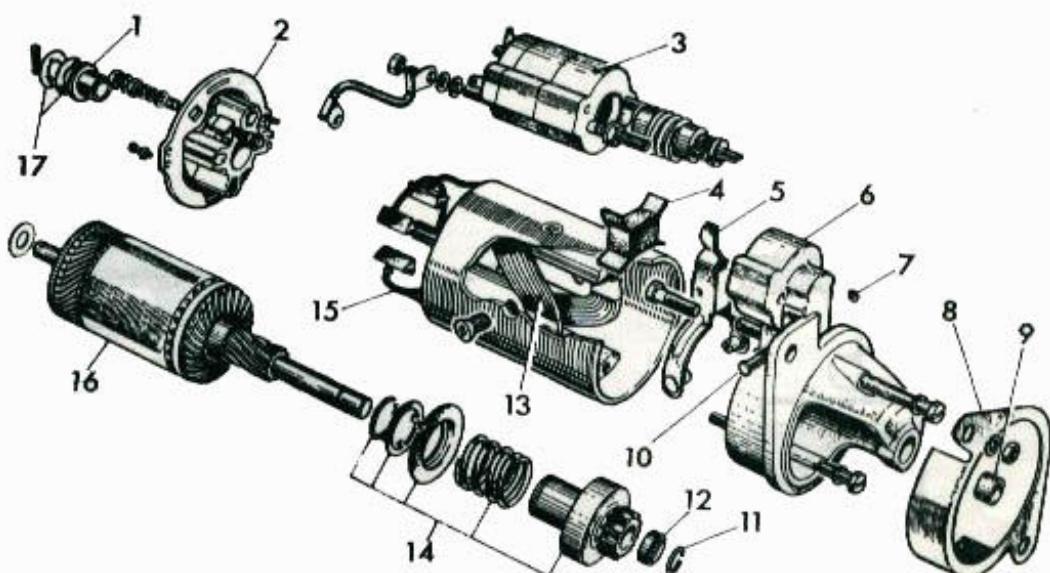موتور استارتر کشویی پیکان مدل M 35 JPE این نوع موتور استارتر دارای چهار قطب ، چهار ذغال بوده و سیم بیچی میدان قطب ها نسبت به آرمیچر سری می باشد اتومات استارتر آن در ضمن متصل کردن حریان مصرفی استارتر دندنه کشویی استارتر را بکمک اهرم دوشاخه ای حرک طولی داده و با دندنه فلاپوبل درگیر می کند .



موتور استارتر کشویی پیکان


محضات :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ۱ - بوش | ۹ - بوش |
| ۲ - دربوس طرف کلکتور | ۱۰ - محور دوشاخه |
| ۳ - سولسوئید | ۱۱ - خار رسگی |
| ۴ - قطعه هم محور گشته | ۱۲ - واشر لوله ای |
| ۵ - اهرم دوشاخه | ۱۳ - بالستکها |
| ۶ - دربوس طرف محرك | ۱۴ - مجموعه محرك |
| ۷ - خار محور دوشاخه | ۱۵ - ذغال |
| ۸ - دربوس | ۱۶ - آرمیچر |
| | ۱۷ - واشرهای تخت |

استارتر از دو نوع سیم پیچی نازک و ضخیم تشکیل گردیده است.
نوع سیم پیچی مواری که با سیم نازک پیچیده شده بنام سیم پیچی
تکه دار نام دارد و سیم پیچی سری که با سیم ضخیم می باشد بنام
سیم پیچی کشنه می باشد.


مدار الکتریکی موتور استارتر کشویی پیکان

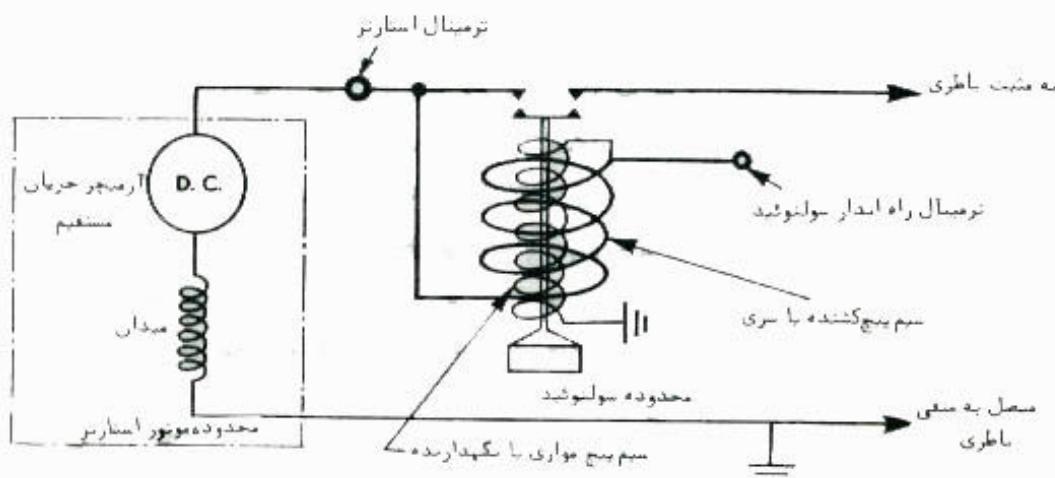شكل زیر مدار الکتریکی موتور استارتر و اتومات را نشان می دهد. بطوری که دیده می شود میدان با آرمیجر بطور سری در محدوده موتور استارتر فرار می گیرد و سیم پیچی اتوماتیک



مدار الکتریکی موتور استارتر کشویی پیکان

شكل گسترده اتومات استارتر کشویی

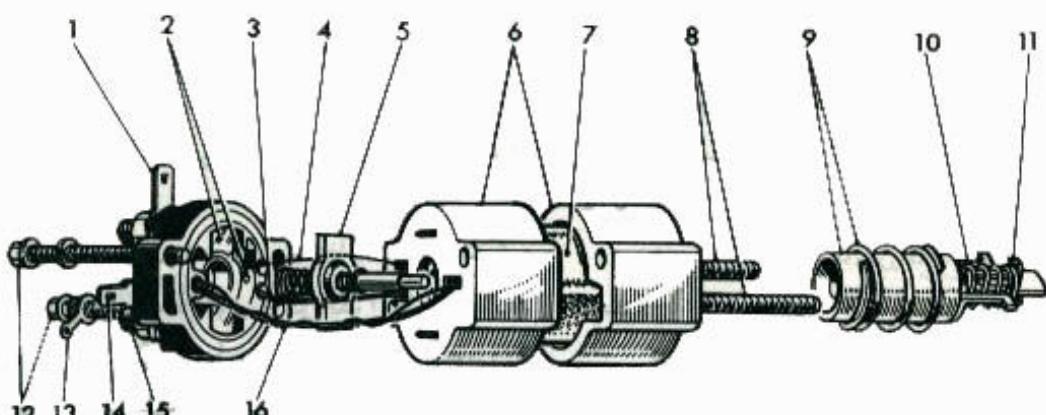

شكل گسترده سولنوئید

- ۱۲ - پیچهای بدنه سولنوئید
- ۱۳ - اتصال سده
- ۱۴ - ترمیال سوچیج
- ۱۵ - ترمیال استارتر
- ۱۶ - سیم ترمیال سوچیج

۶ - بدنه سولنوئید

۷ - سیم پیچ سولنوئید

۸ - پیچ اتصال سولنوئید

۹ - هسته و فنر برگشت دهنده

۱۰ - فنر دوشاخه

۱۱ - صفحه تگهدارنده فنر

مشخصات:

۱ - ترمیال ورودی از ساطری

۲ - مجموعه یا به ترمیال ثابت و کمکی حرفه

۳ - اتصال دهنده لعزینه استارتر

۴ - قطعه اتصال بدنه دهنده

۵ - مجموعه قطعه نامن دهنده لغزشی

معلمات احمدی و نعمیرات استارتر

حال ممکن است غبار ذغالها و با آرسنیک دریوس استارتر را بازگشته دخالها و فردهای مربوط به آسها را ناردید کند. در صورت ساندیدن ذغالها و با آسیف سدن و سکست فردها آسها را بعویض تعاند. حناجه در قسم احترافی مساهده سدوال می‌بودند اعمال مسکناهارا و دعالهارا مانند دیام اسحاق تعاند. اگر در این قسم هم تیپی دیده دست آرسنیک را آرامیس مانند متابه آرامیس آرسنیک دریام که قبلاً "توسعه داده شده" می‌باشد را تعاند. عیوب آرسنیک در صورت امکان رفع کنید و گرنه مانند بعویض سود. اگر نسبت‌هایی که برای دیام دکر سد برای استارتر هم می‌سوان اسحاق داد. سن از رفع معابد، استارتر را جمع کرده و آرامیس مانند وسحدداً "روی می‌بور بیندید. کالله و اعمال برقی را دو مرتبه در محل خود بطری مطمئنی محکم کنید. بکسری از آرامیس را در صفحات ۱۸۵ و ۱۸۶ دیدید.

تمرینات

- ۱ - جند استارتر از نمونه‌های مختلف را سار و سن از بررسی و تشخیص سالم بودن احراء آن، دومرسنه جمع کنید.
- ۲ - جند استارتر معموب با عیوب مخصوص به هر جوداده سود که عیوب می‌بور را تشخیص دهد.
- ۳ - بک اتومات اربعون ساده را سار و احراء آن و طرز کارس را مساهده کنید.
- ۴ - بک اتومات اربعون اهرم و ماهکدار، را سار و طرز کارس را بررسی کنید.
- ۵ - یک آرسنیک استارتر را دستگاه نسب آرسنیک آرامیس کنید.
- ۶ - دیده استارتر و کلاح سکطوفه را سار و بیناده کردن از روی ساق آرسنیک، از سکنیکر جدا شود و بس از بررسی طرز کار آن، محدوداً "جمع کرده و روی ساق سوار کنید.
- ۷ - اگر جای اتصال مثبت و منفی استارتر را عوص کنیم یعنی مثبت باطری را بیناده استارتر و منفی باطری را بعور و دی استارتر بیندیدم جه روح می‌دهد.
- ۸ - آرامیسی که در صفحات ۱۸۵ و ۱۸۶ آشده است اسحاق دهد.

غم - ناردن سوئیم، استارتر سکلی عمل نمی‌کند.
عمل - باطری آرامیس سود، اگر بری باطری کافی سود کامل استارتر و سیمهای که از استارتر و باطری به سوئیج می‌رود و اتصال ندیده باطری بازرسی سود در صورت قطع بودن بال نهادن، اصلاح سود.
نسب - اتصال حارچی استارتر سالم، بازهم عمل نمی‌کند ورودی و خروجی ابومات استارتر، بعیی دو بیج می‌کلند اینویا را بین وصل کنید. اگر استارتر عمل کرد، عیوب از ابومات استارتر است ناید سار و بعمر و با بعویض کردد.
غم - ناردن سوئیج استارتر، ابومات بیک، بیک می‌کند ولی خود استارتر عمل نمی‌کند.
عمل - ممکن است دیده استارتر کرده باشد، ابومیل را در دیده هر از داده کمی هل دهدندیده استارتر آزاد کردد. اگر بار هم استارتر عمل نکرد عیوب در داخل استارتر اس آتاوا سرچ ریبر بیناده کرده و احراء آبرا مورد آرامیس قرار دهد.

طریقه بیناده کردن استارتر

- ۱ - کابل و کلید سیمهایی که سد استارتر و ابومات آن وصل است جدا بیناید. دف بیناید کابل و سیمهای آزاد شده اتصال ندیده سود، بطمثی برآنت است که کابل متبت باطری را از روی آن بار کنید.
- ۲ - بیچهایی که استارتر را به بینده می‌بور وصل کرده باشد.
- ۳ - ممکن است از ابومات ساده اسفاده سده باند که روی بدنه استارتر با روی بدنه ابومیل بزندیک استارتر نصب است. ناید کابل رانیط بین ابومات و استارتر را حدانشود. اما اگر اراتومات‌هایی که بوسیله اهرم و ماهک به درگیری دیده استارتر کمی سود اسفاده شده است "حینما" روی بدنه استارتر نصب است. برای بیناده کردن آن، سن از سار کردن سیچهای اتصال ابومات به استارتر، بیسی که تکنیک آدم اهرم ماهک دیده استارتر روی بدنه استارتر است سروین ساورید. آنکه ابومات از استارتر جدا می‌سود.
- ۴ - متبت باطری را به مثبت استارتر و منفی باطری را بیناده استارتر سطاس بدهید. در این صورت ممکن است استارتر عمل کند حون سار می‌بور از روی آن بزندیک شده است. در این

آلتر ناتور (مولد جریان متناوب)


روتور یولی و پنکه نصب شده است. محور روتور وسیله دو عدد بلبرینگ روی دو دربیوش جانبی که در طرفین استاتور فرار دارند نکبه کرده است. بدنه استاتور شامل یک پوسته آهنی است که از ورقهای آهن نرم ساخته شده و دارای شیارهایی است که کلافهای سیم پیچی در داخل آنها بصورت عایق‌بندی شده قرار می‌کرد. بر حسب تعداد کلافهای طریقه سیم پیچی دو نوع آلترناتور تک‌فار و سه‌فار ساخته می‌شود.

اساس کار آلتر ناتور

در ابتدای کار با بازکردن سوئیچ حریان باطری از طریق لامپ شارژ و آفتابات به ذغالهای روتور رسیده و در هسته آن ایجاد حوزه مقناطیسی می‌نماید به طوری که قطب‌های روتور (زبانه‌ها) یکی در میان N و S می‌شوند با زدن استارت و حرکت روتورمیدان ایجاد شده توسط سیم پیچهای استاتور فلک شده و در آنها ولتاژ الگا می‌گردد.

ساختمان

در آلترناتور حوزه مقناطیسی دوار است که روتور نامیده می‌شود، سیم پیچهای که حوزه را قطع و در آنها جریان القایی ایجاد می‌گردد ثابت بوده و در بدنه آلترناتور قرار می‌کرند، که استاتور نامیده می‌شود. مجموعه روتور شامل یک سیم پیچ میدان است که روی بکه‌هسته آهنی پیچیده شده و این مجموعه بین دو قطعه چدنی قرار گرفته که هر یکی دارای چندین زبانه‌می باشد زبانه‌های دو قطعه در بین یکدیگر فرو رفته‌اند ولی با هم تعاس ندارند و هنگام برقراری حریان برق دربیوبن دو قطعه آهنی آهربا شده و زبانه‌ها یکی در میان قطب‌های N و S را تشکیل می‌دهند. تمام این اجزاء بوسیله پرس روی محور آلترناتور به طرز مطمئنی درجای خود قرار داده می‌شود دو انتهای سیم پیچ میدان، به دو رینگ لغزندگه که در یک انتهای محور روتور حساسی و نسبت به یکدیگر و بینه عایق‌بندی شده‌اند متصل می‌شوند. دو عدد جاروبک تحت فشار فنر همواره با دو رینگ فوق الذکر در تعاس بوده و برق لازم را از باطری توسط سوئیچ و آفتابات به سیم پیچ میدان می‌رسانند. روی انتهای دیگر محور

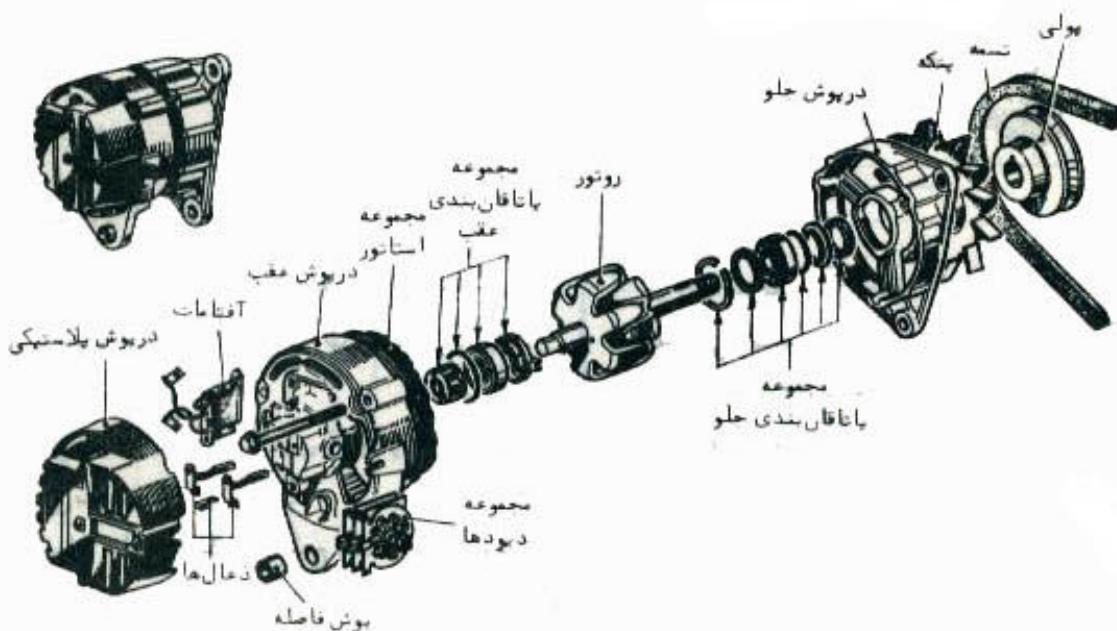

تعداد شیارهای استاتور


بنابراین کل افها در استاتور بیکان بعاصله سه در میان

قرار می‌گیرند.


$$\frac{360}{3} = 120 \text{ راویده سیم پیچی} = \text{عاصله شیار برای سیم پیچی}\frac{360}{12} = 30 \text{ راویده دو شیار مجاور}\frac{360}{36} = 10 \text{ راویده زیان$$



$$1 = \frac{30}{3} = \text{عاصله شیار برای سیم پیچی زیان}$$

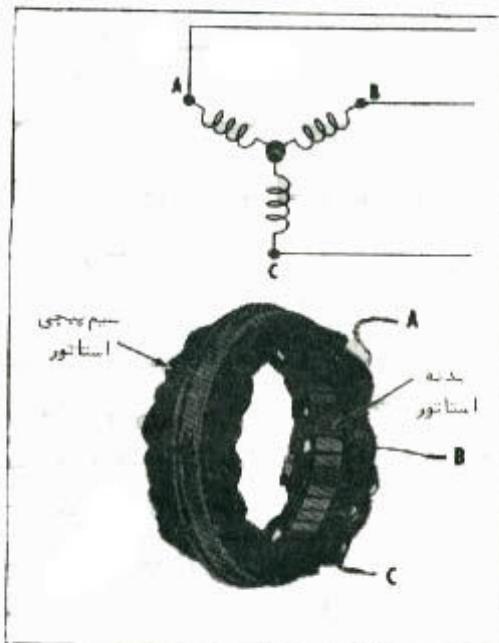سیم پیچی استاتور بیکان - پس از سیم پیچی بطريق فوق ایندا با استهای سیم‌ها را بهم لحیم می‌کند (روس سارهای) و سه سر آزادی گرمایند A و B و C در شکل زیر باقی می‌ماند.



مجموعه استاتور

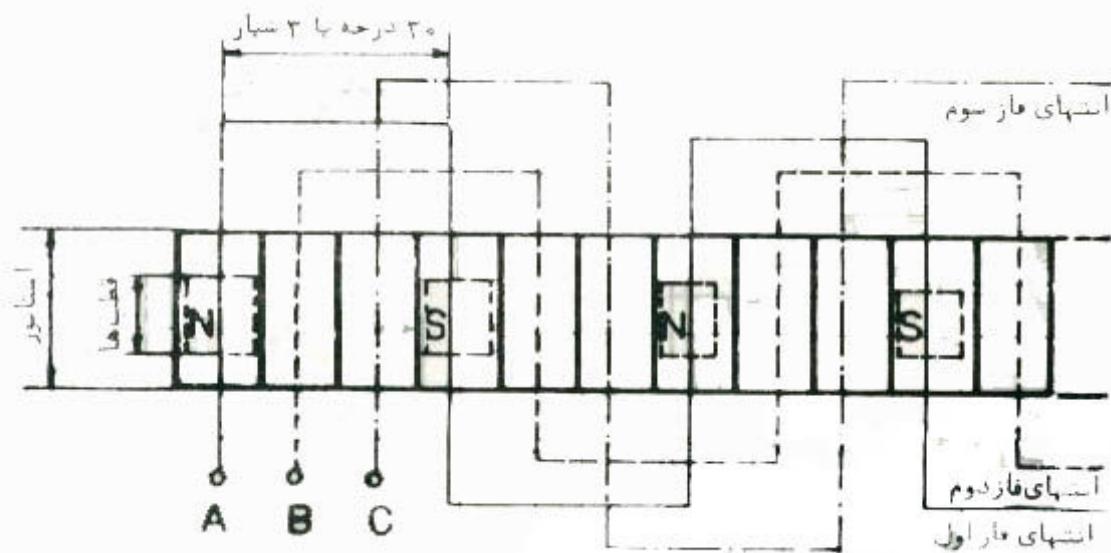

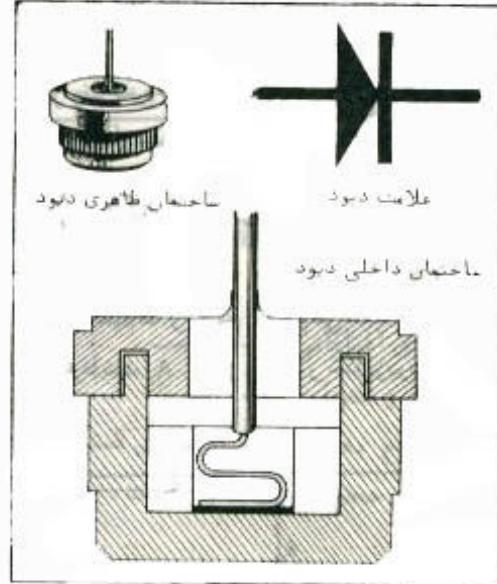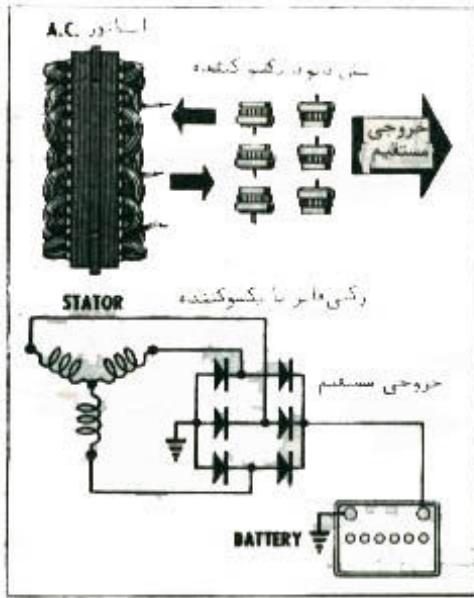


سیس سه سر آزاد سیم بدجی استارور سی عدید بود منفی و منبی
مانند سکل لحیم می سود.


- ۱- الترناتور ، سیم پیچ رونور و انتقال بدنه.
- ۲- مدار ساز : نا بالارفتن دور موتور ولتاژ سولیدی
- الترناتور افزایش پیدا کرده و مدار ساز از مسیر زیر باطری را
سازه می کند.
- سیم پیچ های استاتور ، دیود های منبت ، سرمیمال ۲
- الترناتور ، سرمیمال B سوچیج ، آمپر متر ، باطری.
- ۳- مدار تحریک : مسیر تحریک قطب های الترناتور
- عبارت نسبت از :
- باطری ، ترمیمال ۳ آفتابات ، پلاسین وسط ، F آفتابات ،
- ۴- الترناتور ، رونور ، بدنه خوسته رونور .

مدار ساز الترناتور عدید بوده با آفتابات بوبیوسی
آفتابات های سوسیی فقط رله ولتاژ داردند . زیرا که
دیود های منبت احراز تخلیمه ولتاژ باطری در استارور را نمی دهند .
احسایج به رله قطع و وصل نمی ناسد
مدارهای الترناتور عبارتند از :

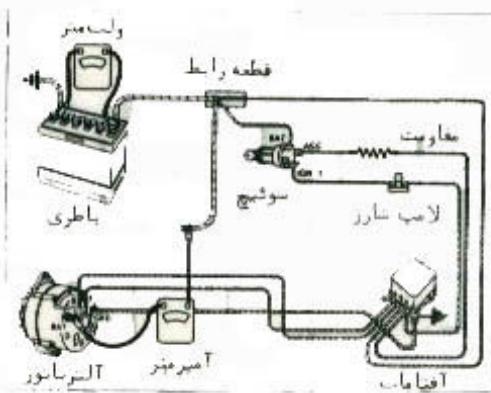- ۱- مدار تحریک اولیه : در ایندادی کار با بارگذاردن سوچیج
حریان باطری از مسیر زیر می گذرد : لامپ ساز ، سیس سرمیمال
۴ آفتابات ، پلاسین زیرین ، پلاسین وسط ، ۳ آفتابات ،



مدار علی

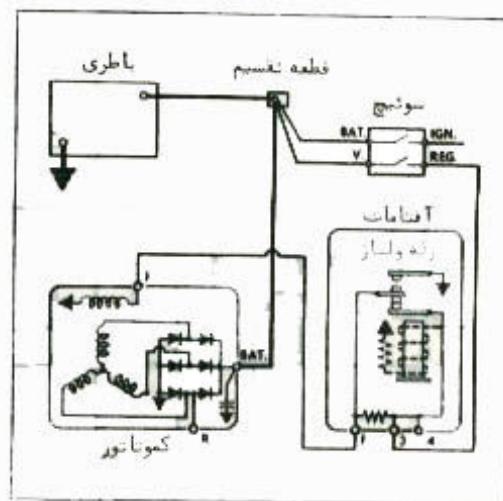


مدار تحریکی

طرز عمل رله ولتاژ آلتريناتور

آلتريناتور زيان از نوع يك فار ما روتور دوارده قطبي و رکولاتور بوبيني است جريان نكفار متناوب بوسيله دو ديود يكشومي شود . استاتور آن با دو سيم يكسان سيم پيجي مي شود و در بيان ، يك سرار هر سيم را خروجي آلتريناتور و انتهائي ديجر هر سيم را به يك ديود درجهت مختلف لحيم مي کند مانند شكل زير .



طرزيکوساري آلتريناتور زيان - در سيم پريود مثبت جريان در هر دو سيم يكسان و از طرف ابتدا بطرف انتهيا مي باشد (از A به A' و از B به B') اما تنها جريان سيم پيج اول سه B آلتريناتور رسيده و به مدار شارز مي رود و جريان سيم پيج دوم سا ديود D مسدود مي شود در سيم پريود منفي جريان در B هر دو سيم يكسان و از طرف انتهيا بطرف ابتدا مي باشد (از B به A و از A به A') ولی تنها جريان در سيم پيج دوم سه D آلتريناتور رسيده و به مصرف شارز باطري مي رسد .

با افزایش ولتاژ آلتريناتور ولتاژ مؤثر به رله آفتابام بير اضافه شود . وقتی به مقدار لازم رسيد نيروي مغناطيسي هسته بر نيروي فر پلاتين عليه نموده و پلاتين زيرين را جذب می کند . با بار شدن دهانه پلاتين جريان لازم ميدان از طريق مقاومت به روتور هدایت شده و از شدت ميدان کاسته مي شود باين ترتيب ولتاژ خروجي آلتريناتور کاهش پيدا مي کند . نظر باينکه مقدار مقاومت برای جلوگيري از ايجاد ولتاژ خودالقا ، کوچک استخاب شده ولتاژ آلتريناتور بازهم بالامي رود (حداکثر ۱ تا ۳ ولت) رله نيروي مغناطيسي بيشتری كسب نموده پلاتين بالاي را به پلاتين وسط اتصال ميدهد ، در اين موقع جريان از طريق پلاتين بالائي بدنه مي شود و برای لحظه اي به ميدان قطب ها جرياني نمي رود . ارتعاش پلاتين ها بر حسب ولتاژ خروجي آلتريناتور آنقدر ادامه بيدا مي کند تا در حد لازم تنظيم شود .

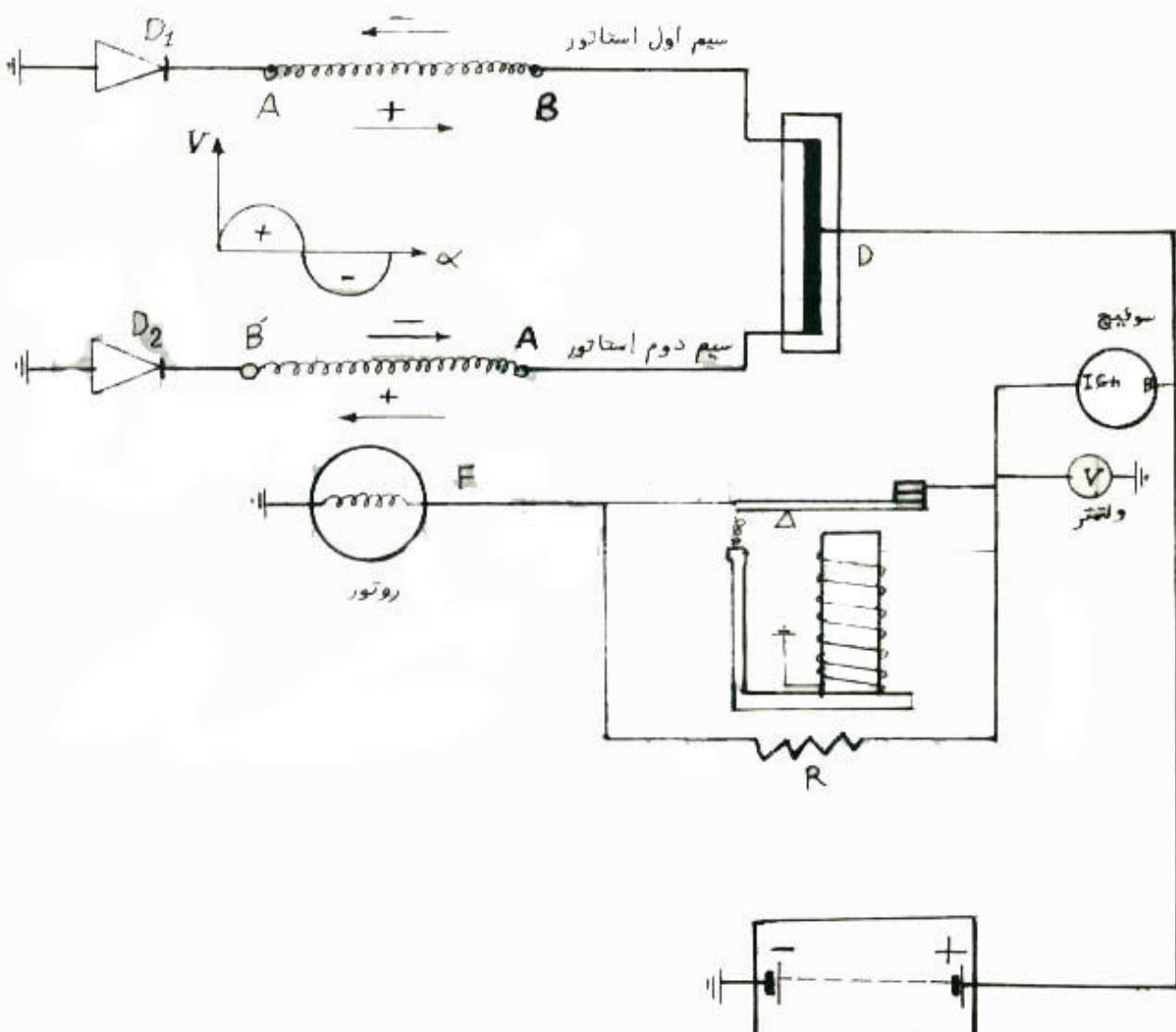

طرز کار آفتابات

- ۱- وقی ولتاژ آلترناتور کمتر از ۱۵ ولت است جریان قطب‌ها مستقیماً از طریق پلاسین‌ها به فرونوور رفته و در روپور بدنه می‌شود.
 - ۲- وقی ولتاژ از ۱۵ تجاوز کند جریان مصرفی قطب‌ها با نیازمندی پلاسین از مقاومت R به F رفته و ولتاژافت می‌کند.
 - ۳- لاس شارز در این‌دادی کار سدار اولیه تحریک را برقرار می‌کند.
- در اسکال زبردو نوع مدار شارز برای اتوسیل زبان ترسیم شده که یکی برای مدل‌های قدیمی بوده و دارای لامپ شارژ است و دیگری که دارای ولت‌متر می‌باشد در مدار شارژ مدل‌های عدد شارهای استاتور زبان
- شار = $12 \times 12 = 144$ تعداد قطب‌ها \times تعداد فاز = تعداد شارهای حدید بکار رفته است.

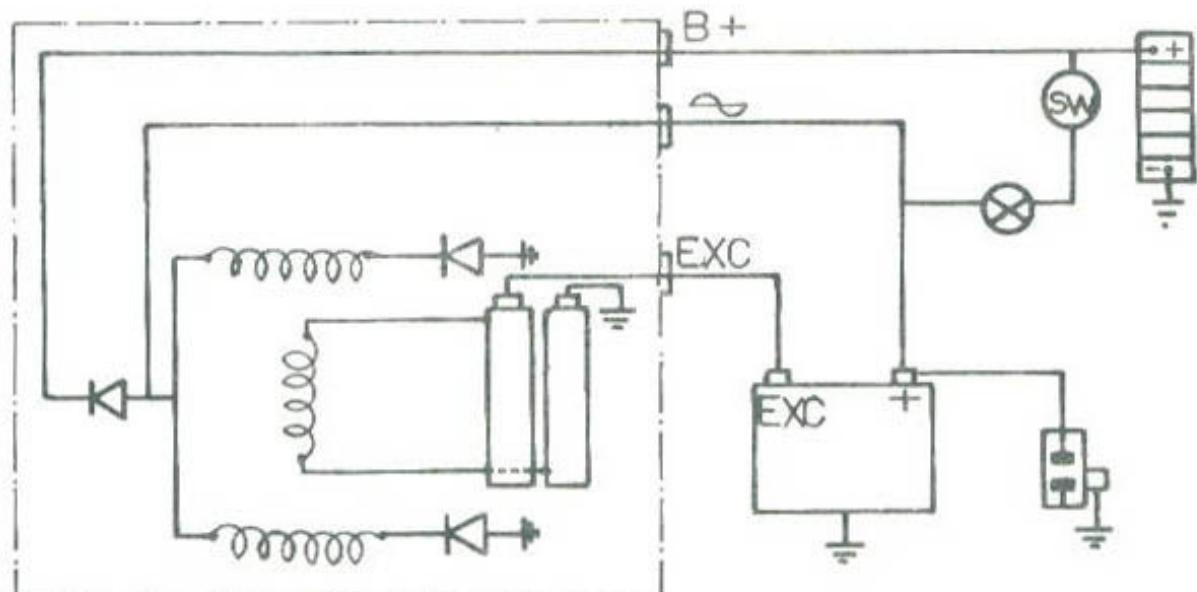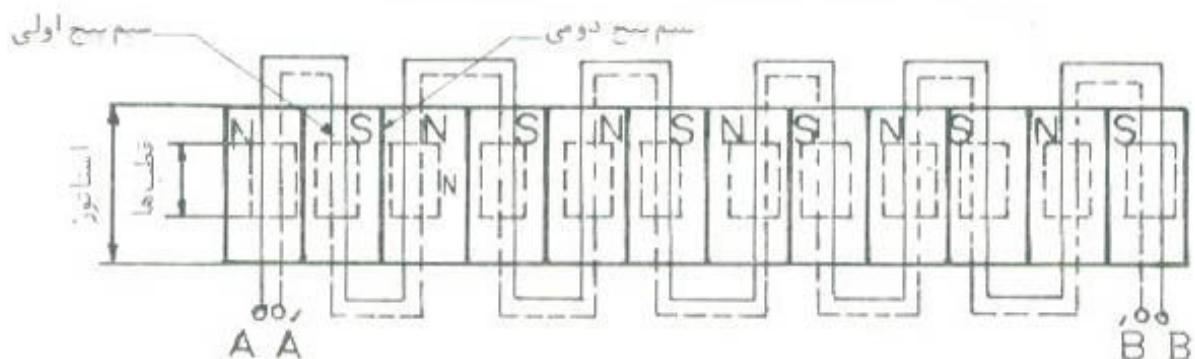

بررسی فوار داده و مذکور می‌گردد که انواع دیگر هم کم و بیش منابع این سیسم عمل می‌نمایند.

در شکل صفحه ۱۹۸ نوعی آفتابات الکترونیکی مساهده می‌گردد که مشکل از عددی قطعات الکترونیکی سرچ زیر است:

چهار عدد مقاومت ثابت - دو عدد مقاومت معتر - سه عدد دیود معمولی - یک عدد دیود زیر - یک حاضن و دو ترانزیستور.

طرز کار آن سرچ زیر است:


- الف - ولتاژ آلتراپور بسیار کم است.
- ب - ولتاژ آلتراپور بسیار زیاد است.

سرچ هر احتمال

- الف - ولتاژ آلتراپور بسیار کم است.

آلترانپور و مدار سارز زیان (مدل قدیمی) شکل صفحه فیل - آلتراپورهای مدل قدیمی دارای دیود حفاظتی هستند که نارکس جربان باطری در موقع خاموش بودن می‌بور جلوکری می‌کند بعلاوه دارای لامپ سارز و حارن هستند که دیگاه حارن بصورت مدار برآبریسوزی بوده و موقع حراب شدن آن در اثر افزایش ولتاژ حروجی آلترانپور، لامپ سارز را خسارت دهد و معایب مدار سارز را بیان می‌کند.

آلترانپور و مدار سارز زیان (مدل جدید) شکل ریز - در آلتراپورهای جدید زیان بحای دیود حفاظتی ارثیور اسفاده شده است که این فیور از موقعی سروع می‌سود که بعلت حراب شدن دیودها جربان باطری وارد سیم بیجی اسپلور شده و در این موقع فیور که از ورقه نارک می‌است و در روی قیمت صورت جایی ساخته شده سوچیده و مدار بین باطری و اسپلور راقطع می‌کند و از سوچن اسپلور جلوگیری می‌نماید بعلاوه در مدل جدید زیان بحای لامپ سارز از ولت متر اسفاده شده است.

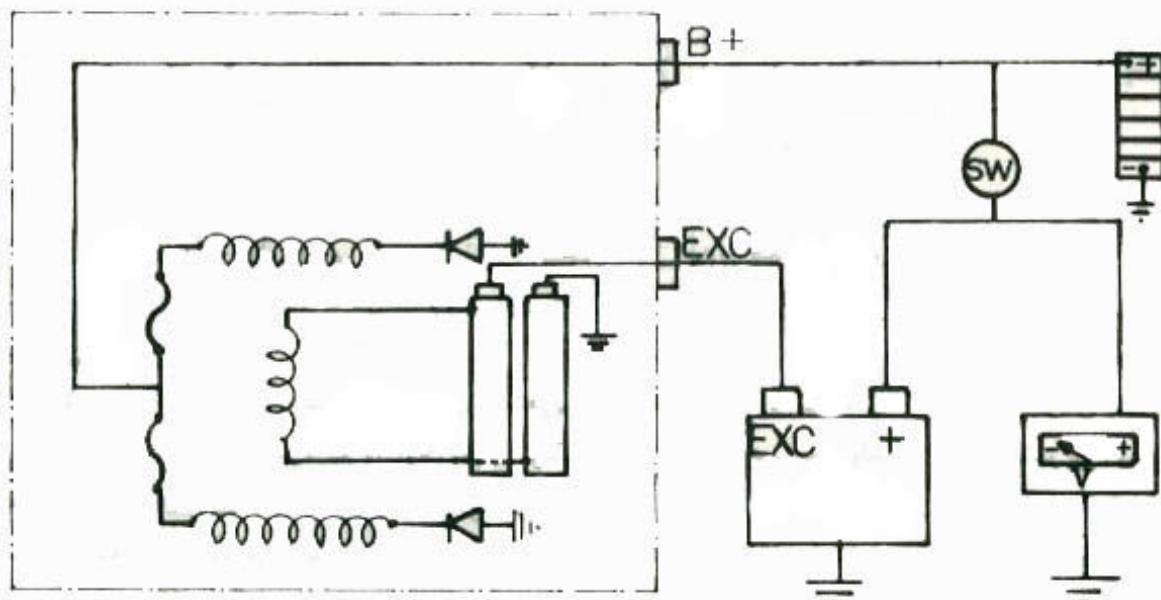


همانطور که در شکل صفحه بعد مساهده می‌سود بقطه، دارای پناسیلی است و نقطه A به ولتاژ حروجی آلتراپور مصلحتی ناشد بین نقطه A و B دیودزیر $\frac{1}{2}$ بطور مکوس وصل شده است.

توضیح دیودزیر
خاصیت دیودزیر این است که در بایس معکوس ناولتاژ

طرز کار آفتابات ترانزیستوری از معایب آفتابات‌های الکترونیکی کمی سرعت و دقت و کوئاهی عمر آن می‌باشد. برای رفع آن آفتابات‌های الکترونیکی ابداع و رایح کردیده است.

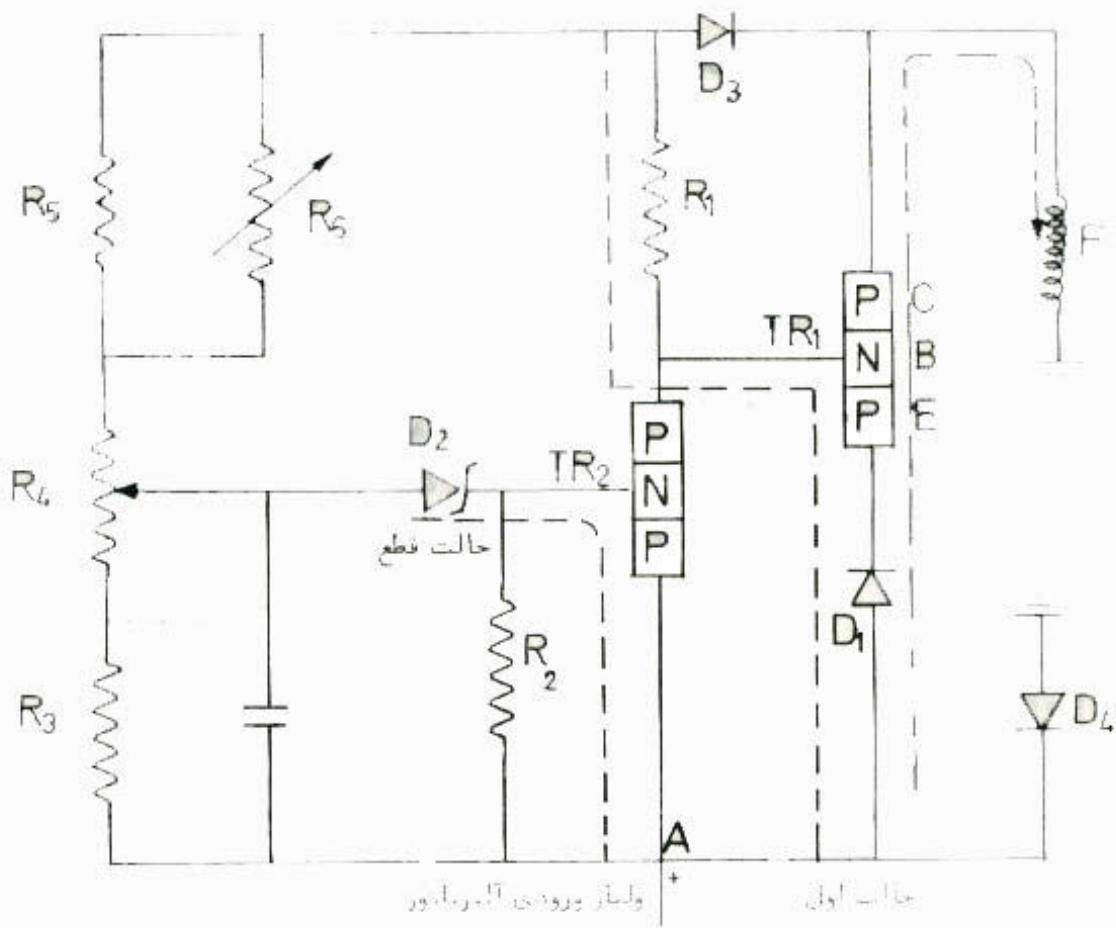مشخصات اصلی آفتابات‌های ترانزیستوری سرعت عمل - دقت و عمر زیاد از یک طرف و هزینه نسبی کم از طرف دیگر می‌باشد. دیلا "اسس کار نوعی آفتابات ترانزیستوری را مورد



از سیم بیم حریک ریور آلتربیسور عبور کرده و انتقال مدنده سود
مقدار حریان کلکتور β سعددار حریان بایس سیکی داشته و
مقدار حریان β سری به پیاسیل نقطه β و استه است بعینی
هر حممه پیاسیل نقطه β کسر ناتد حریان بایه (β_1) بیشتر
حوالد بود، جون ولنار V_{BE} بیشتر می‌شود (در این حالت
ولنار نقطه β حداقل است) پیاسواین ولنار
مقدار حداکثر را دارا بوده و حریان β و β_1 نیز حداکثر
می‌باشد.

بنیجه: زمانیکه ولنار آلتربیسور کم می‌باشد حداکثر
حریان از سیم بیم میدان آلتربیسور عبور کرده و ولنار آلتربیسور
فوراً به حد مطلوب می‌رسد.

β - ولنار آلتربیسور بسیار زیاد است:


و قبیکه ولنار آلتربیسور زیاد می‌شود (در این دور زیاد
موسور) باید به طریقی ولنار را کنترل نمود. برای این کار لازم
است حریان بحریک میدان کنترل شود. آنها می‌توانند
ما سرعت بسیار زیاد متوجه زیر اس کار را انحصار مبدهد:
و فنی که ولنار نقطه β (ولنار حروجی آلتربیسور)

مدنسی حریان را غیره نداده ولی ونی ولنار به اینداره سکت
نه سود برسد دیوب در حجه محالف هادی شده و حریان را از
خود عبور می‌دهد.


در سکل فوق ولناری که مدو سود بدم می‌رسد نه سوسا
برابر $\beta_1 = \beta$ می‌باشد، فرض می‌کنیم ولنار حروجی آلتربیسور
کم باشد. در این حالت مقدار $\beta_1 - \beta$ لازم کم سوده و از حد
ولنار تکست دیده بر β کمتر می‌باشد. لذا دیوب در β در حجه
محالف برازیرسوز $\beta_1 - \beta$ بزرگتر (جاموس) حوالد بود ریزا
همانطوریکه در سکل ذیده می‌شود حریان بایه ترازیرسوز صفر
بوده ($\beta = 1$) ولذا حریان کلکتور بوصفر حوالد کردید.
 $\beta_1 - \beta$ اما ترازیرسوز $\beta_1 - \beta$ کاملاً عال سوده و حریان از نقطه
واز راه دیوب، ایه سرازیرسوز $\beta_1 - \beta$ رسیده که بایه آن از
راه مقاومت β انتقال ندهد می‌گردد. حریان کلکتور به میدان
آلتربیسور ارسال می‌شود. همانطوریکه در سکل با خط جس
نمایش داده شده است از بایس $\beta_1 - \beta$ ترازیرسوز $\beta_1 - \beta$
حریانی عبور می‌کند. نتایج از کلکتور آن سرعت حریانی حداکثر
می‌گردد $\beta_1 - \beta$ $\beta_1 - \beta$ ضریب مخصوص است) که این حریان

بین نقطه C و D کم شده (ولتاژ امپیتر - بایس VBE) در نتیجه جریان بایس I_B (جریان پایه ترانزیستور TR₁) کم می شود . با کم شدن I_C ترانزیستور TR₁ جریان کلکتور TR₁ (I_C) که همان جریان تحریک میدان آلترا ناتور میباشد کم شده در نتیجه ولتاژ آلترا ناتور کاهش می یابد که با کاهش ولتاژ آلترا ناتور دیود زنر D در جهت مخالف عایق شده و جریان در مسیر الف مجدد " تکرار می شود . این عمل بسیار سریع اتفاق می افتد . مقاومت متغیر R₂ برای تنظیم ولتاژ خروجی آلترا ناتور بوده و دیود D ولتاژ القابی میدان را اتصال کوتاه می کند .

زیاد شود ولتاژ دو سر دیود زنر ($V_A - V_B$) (نیز زیاد شده و دیود زنر D درجهت مخالف هادی میگردد . با هادی شدن این دیود جریان از نقطه A به نقطه B جاری می شود زیرا ولتاژ نقطه A بیشتر از نقطه B میباشد این جریان از پایه های امپیتر و بایس ترانزیستور TR₂ عبور کرده بنابراین جریان کلکتور برابر با ($I_C = \beta I_B$) خواهد بود . نظر بعاینکه ولتاژ خیلی زیاد است جریان I_B نیز زیاد بوده لذا جریان کلکتور I_C نیز زیاد خواهد بود در نتیجه ولتاژ بین کلکتور و امپیتر ، ولتاژ نقطه C به ولتاژ نقطه A نزدیکتر می شود یعنی مشتب ترمی گردد که با این عمل اختلاف ولتاژ

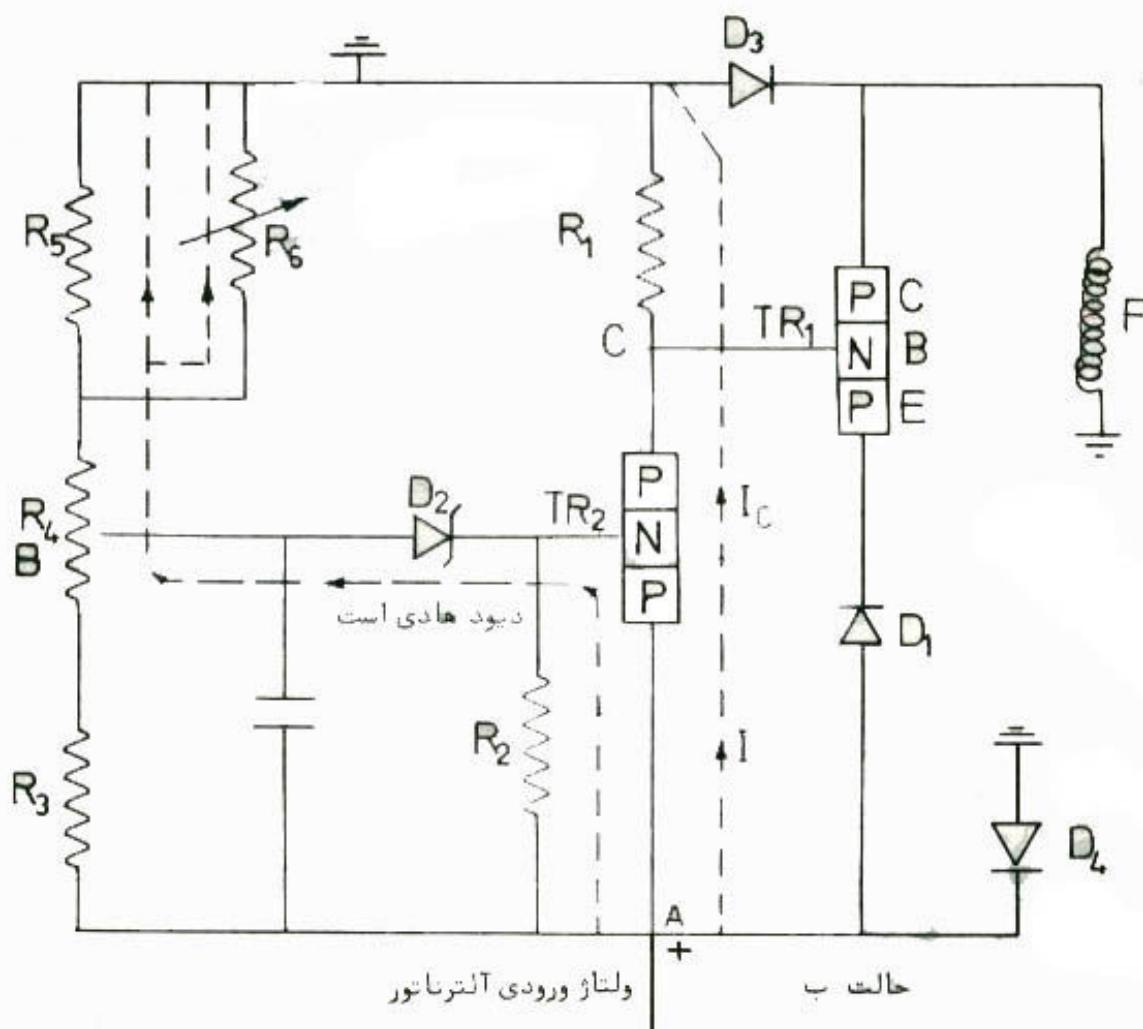


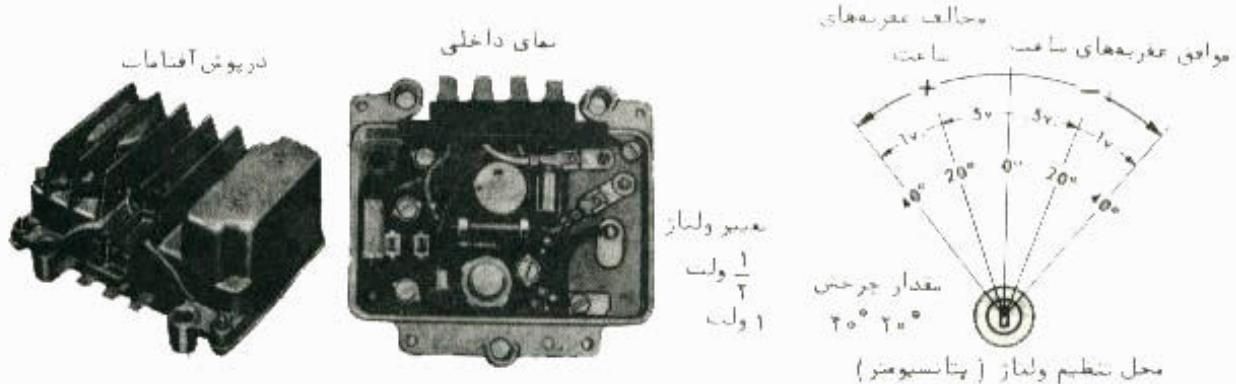سکل زیر آنفایم و محل تنظیم وحدود تنظیم را نشان می‌دهد:



آلترناتور پیکان مدل 15/16 ACR

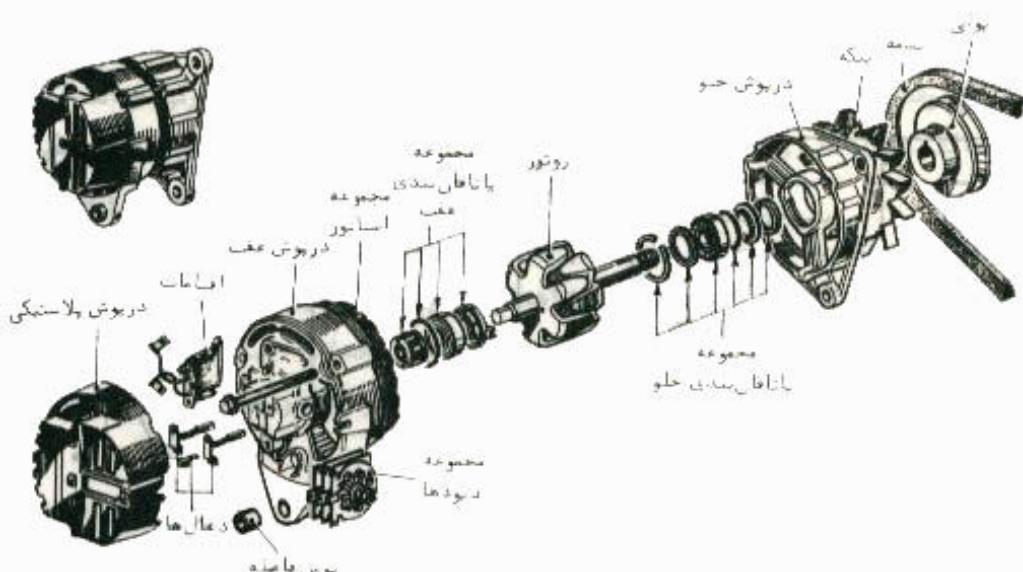الترناتوری که در سکل نکار رفته مدل 15/16 ACR دارد که برای رسوری بوده و بطور خودکار ولتاژ حروجی را تا ۱۴ ولت و حریان را تا ۲۴ آمپر تنظیم می‌کند.



سمهای:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| ۱۰ - سمه | ۹ - بیکه | ۲ - آفام برای رسوری |
| ۱۲ - رکین فایر (دیودهای
بکو گشته). | ۱۱ - سولی | ۳ - سیم پیچی اساور |
| ۱۴ - دغاوهای | ۱۳ - سوس | ۵ - مجموعه پایه افان سدی (دفت) |
| | | ۶ - رومور |
| | | ۷ - مجموعه پایه افان سدی جلو |
| | | ۸ - در پوش جلو |

۷- در موقع استفاده از باطری کمکی برای اسارتور در
بوده کامل سیاستم که باطریها سطور مواری قرار گرفتند (منسها
شهم ، منفی هایشم از درعسر اتصالات و لیار باطریها بد ۲۴ ولت
رسیده و دیوودها را می سوزاند .

۸- هر کرنساید به میان قطب های روسور برو اضافی ارسال
نمود که باعث بالارفتن ولنار و سوخت روسور خواهد گردید .
۹- برای آرامیس دیوودها نایاب از ولنار ریاد استفاده
کرد . باین مسطور ولنار باطری (۱۲ ولت) کافی می باشد .
۱۰- کسبدکی سمعه بروانه باید کنترل سود اگر بکسوای
می کند دلیل آسودگی به روغن بامیاس بودن سمعه می باشد .

آزمایش قدرت خروجی آلترناتور

برای انداره کنیری صحبت عمل آلترناتور باید عذر دارد بولنیدی
آنرا انداره کنیری نمود باین مسطور بدریست ریز عمل کنید .
۱- کابل منفی باطری را در حامون بودن مسحور بردارید .
۲- در پیچ در پیش فست دیوودها را بار کرده و در پیش
پلاسیکی آنرا بردارید .

۳- سیم رانطی (A) اسحاب و آبرایین چه و بدنه بیندید
تا میدان اتصال کوباه سود و آهانام میدان را کنترل نکند .
با این منظور توجه داشته باشید که سیم سیر با رزد آهانام به
دغال و سیم سیاه انتقال بدینه می باشد .

۴- (در شکل صفحه بعد) مسحات مدار عبارتست از :
۵- سیم انتقال بدنه میدان ا

۶- آهانام

۷- سیم پیچ قطب های دوپور
۸- حلقة مسی تعابین دهیده جریان میدان (ماسد کلکتور)
۹- دیوودها تحریک میدان
۱۰- سیم پیچی استانتور
۱۱- دیوودها منفی پکسونکیده
۱۲- دیوودها منفی پکسونکیده
۱۳- لامپ ۱۲ ولتی با قدرت ۲/۲ وات
۱۴- آمپر متر ۴ آمپری با ۶۴ آمپری
۱۵- باطری دوازده ولت شارژ شده
۱۶- ولت منز ۲۰ ولتی
۱۷- رئوستات ۱۵ اهمی ۳۵ آمپر
۱۸- کابل منفی باطری را بعد از سیم مدار ماسد سکل

روسور آلتربناتور دارد و قطب دارد (ع قطب) ، ع قطب
که جریان لارم برای بعدی سیم پیچی آنها بوسط دودعال
ارسال می کردد .

ولنار بولنید سده بصورت سه فار مساوی است که بوسط
ع دیوود سلسلکوسی بکسو می شود مجموعه دیوودها را رکنی فایر
می کویید که در روی بیعدهای حساسی شده است هر
بعد سه دیوود دارد و هر دیوود را یک سیم رابطه مدار وارد
می کند بعد سوم که منفی است حامل سه دیوود منفی و بعده
وسط مثبت و حامل سه دیوود مثبت است سه سیم های اساتور
در داخل سطور ستاره سهم مصلحت شده و سه سردیگر آن سیم
دیوودهای منفی و مثبت لحیم می شود .

یک تبعه دیگر در جلو قرار دارد که حامل سه دیوود مثبت
است این سه دیوود مقداری از جریان بکسو سده را گرفته و
مدار قطب ها ارسال می دارد این بیعده را بینهای حریک دیوودها
آن را دیوودهای حریک میدان می کویید .

نکات ضروری برای جلوگیری از خراب شدن آلترناتور پیکان

۱- باطری و کابل های آسرا در تمام مدتی که آلتربناتور
کار می کند باید از روی مسحور جدا نمود .

۲- در موقع نصب باطری اتو میل باید سطور دقیق قطب های
مثبت و منفی را سازانی کرد حابحا وصل نمودن قطب های
باطری موجب سوخت را دیوودها خواهد نمود .

۳- فیل از حدا کردن سیم خروجی آلتربناتور بھر است
کابل منفی باطری را برداشت نا جریان در سیستم برقی اتو میل
و آلتربناتور قطع کردد .

۴- وقتی سیم خروجی آلتربناتور از آن جدا نموده ایم
در این حال باید مونور را روش کنیم .

۵- در موقع حوتکاری روی شاسی و بدنه لارم است کابل
منفی باطری را جدا کنیم نا ولنار ریاد سرانس جوس دیوودها را
خراب نکند .

۶- اگر باطری را روی اتو میل شارژ می کنیم ، فیل از
بسی کابل های دستگاه شارژ باید کابل های باطری اتو میل را
ار باطری جدا کنیم نا ولنار ریاد آختمالی دستگاه شارژ دیوودها
را خراب نکند .

رس محدوداً "وصل تکید.

۲- اگر عسی در بکابا خنده بود ساد، عذر حروجی
به ۱۶ ولت بخواهد رسد.

آزمایش آنفامات پیکان

این آزمایش بعد از آزمایش فدرب حروجی که به آن اشاره شد انجام می‌شود. برای آنفامات از نظر ساختهای بی‌حینه‌تر از سایر فستیهای آلتریاپور بوده و در نوع بیکانی قابل سطیم و عمری بسیار بیشتر است. در صورت عدم کنسل ولتاژ آلتریاپور، باید تعویض کرد. مرحله آزمایش بجزئیات زیر است:

۱- مدار عیناً مانند آزمایش قبل است با این تفاوت که رتوسا (۲۱) و سیم انصال کوباه میدان (۸۸) از آن حذف می‌شود.

۲- مویور را روس کرده و دور آبراهه (۳۲۰۰) بر سر ماند در این موقع آمیر می‌شود که از آن ۱۰ آمیر و ۱۴ ولت می‌شوند. ۱۴ ولت را سان دهد.

نتیجه آزمایش

۱- اگر آنفامات سالم باشد ولتاژ میان ۱۲/۴ تا ۱۴/۴ بخواهد سود.

۲- اگر ولتاژ حروجی در حد مقادیر فوق ساده نباشد سبب بخواهد آنفامات افتاده شود.

آزمایش افن ولت در آلترناتور

۱- ولت میان راسی سبب آلتریاپور و میب باطری فرار داده و سیم مویور را روس کنید سیم اردوس کردن سوراکن‌ها دور را به ۳۲۰۰ دور در دقیقه رسانیده و به ولت می‌سروجه کنید که جه ولتاژ را سان می‌دهد.

۲- ساردنگر سیم‌های ولت میان راسی سبب آلتریاپور و میب باطری فرار دهد و نحوه آزمایش فوق را مکار موده و اداره ولت می‌را بخوانید.


نتیجه آزمایش

۱- اگر عفریت ولت میان این این ۲۵٪ بطرف میب نا- ولت بطرف میب صحرف سود سانه وجود مقاومت زیاد در مدار سانر اس و آلتریاپور سار به نعمیدارد.

۶- سوچیج حرفه را بار کرده ولی مویور را روس نکنید و بخود کنید که ما سار کردن سوچیج لام روس می‌شود. مویور را روس کرده و دور آبرا در حالت آرام سیستم کنید (۸۰ دور در دقیقه) در این موقع دور آلتریاپور ۱۵۰۰ دور در دقیقه حواهد سود در حال آرام لام سارز نماید حامون سود. ۷- دور مویور را به ۳۲۰۰ دور در دقیقه رسانیده (دور آلتریاپور ۶۰۰۰ روی ۱۴ ناسی آمیر می‌شود در این موقع ساده ۲۸ آمیر را سان دهد.

نتیجه آزمایش

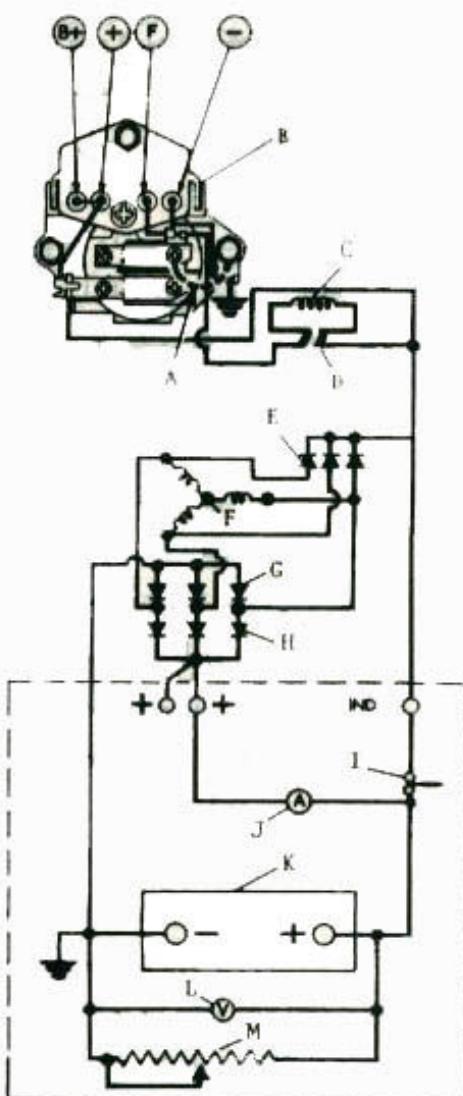۱- کوچکردن مدار موچ اسحراف در اداره کنید فدرب حروجی بخواهد شد.



جدول عصبی آلتربناتور بیکار

ردیف	حروات بدنه آلتربناتور	لامپ شارژ	آمپر خروجی	علت و محل عیب
۱	زیاد	۱- ابتداروشن وسیس خاموش می شود . ۲- یا بالا رفتن دور روسن می شود .	در ۴۰۰۰ دور آمپر حدود ۴ آمپر	میله های رابط دیودها جدا شده . آفتامات ولنائز را کنترل نمی کند حرارت قسمت ذغالها زیاد شده
۲	زیاد	در تمام شرایط خاموش است .	در ۶۰۰۰ دور خیلی کم حدود ۱۵ آمپر	میله های رابط و دیودها اتصال کوتاه شده . دیودها خراب شده اند .
۳	معمولی	۱- با از دیداد دور نور کم شده و سدریج خاموش می شود .	در دور کم آمپر کم ولی در دور زیاد فقط ۷ آمپر .	دیودهای منفی از بدن جدا شده اند . مدار دیودهای میدان قطع شده . یکی از فازها قطع شده .

تعصیر آلتربناتور

فسار ساس لارم را ایجاد نماید .
جنایت معمولی دعالهای این انداره کوهه سده باند باند
نمیست به تعویض آن اقدام نمود .

۲- فتر دعال - سیروی فتریت در فتر دعالها حدود ۳۶۸ نا ۲۵۵ کرم است . مقدار کمتر برای دعال کوهه سده و
مقدار بیشتر برای دعال سو می باند برای انداره کمتر سیروی
را روی دعال فرار داده و آنقدر آنرا می فارم با لبه دعال
تراز با لبه حاذ عالی باند اگر دعالها با سیروی لارم نمایس
نگیرد و طبقه هدایت الکتروسیستم را بحوزی اصحاب سخاونه داد
در صورتی که دعال خیلی کوهه شده باند با سیروی فر آن کافی
باشد باند آنرا تعویض نمود در صورت کمیت باند باند آنها
را با پارچه آغشته به نفت نصر و درجا دعالی روان نمود .

۳- حلقة نماس روی روبور (کلکتور) دو عدد حلقوی
در انتهای محور روبور فرار دارد که سر سیم بیجی میدان اعمال
دارد سطح آنها باند کامل " تیز و صاف باند برای تعصیر
کردن از پارچه آغشته به نفت و در صورت داشتن سوختگی سا
کمیت باند از سیاده برم اسعاده کنید .

بس از عصبی آسی و منفی بودن آزمایش های گفته شده لارم
است اقدام به تعصیر آلتربناتور نمائیم :

- ۱- اتصال بدنه باطری را جدا کنید .
- ۲- سیم های رابط آلتربناتور را جدا کنید .
- ۳- آلتربناتور را از روی مونور بیاده کنید .
- ۴- دو پیچ در پیوس پلاستیکی عصب را بار کنید و در پیوس
را سردارید .
- ۵- لحیم سیم های استاتوریه رکسی فابر (دیودها) را
طوری جدا نمایند که بعدا " سهولت فاصل متصل کردن باند .
- ۶- قسم نگهدارنده دعالها را که با دو پیچ نصب شده
باشد کنید .

بازدید و کنترل قطعات آلتربناتور


الف - دعالها و فتر دعال

- ۱- دعالها - طول دعالهای در هنگام بیو باند حدود ۶/۱۲ میلی متر اس موقع فرار گرفت در حاذ عالی حدود ۵ میلی متر
از لبه حاذ عالی خارج می شوند . نا در موقع سماس با روبور سواد

ب - آزمایش‌های مربوط به روبور


۱ - آزمایش سیم پیچهای میدان - با دروت می‌توان از سالم بودن سیم پیچی میدان اطمینان حاصل نمود:
روش اول - آزمایش با اهم‌متر - دو سیم اهم‌متر را به حلقه‌های مسی انتهای محور روتور تماس‌دهید و مقاومت سیم پیچی میدان را روی اهم‌متر بخوانید مقاومت سیم پیچی روتور سالم حدود $\frac{2}{3}$ اهم است.

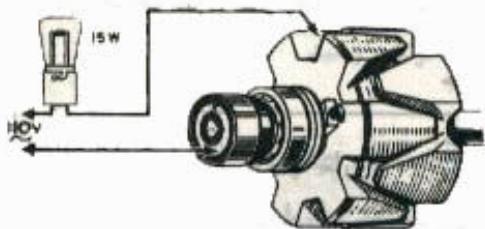نتیجه: در صورت اتصال کوتاه‌بودن مقاومت خواهد شد که و در صورت داشتن پارکی اهم‌متر جبری راستان نداده و عقره روی صفر خواهد ماند.





ج - آزمایش‌های مربوط به استاتور

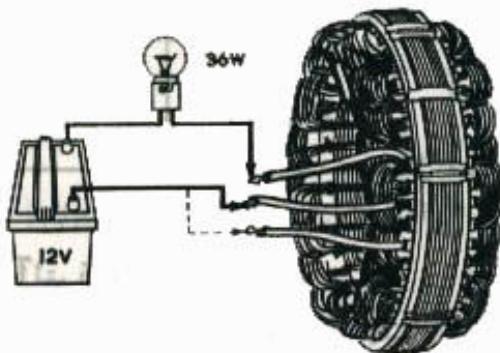۱ - آزمایش‌باره نبودن سیم پیچی استاتور - مداری مطابق شکل ارباطی ۲ ولتی و لامپ ۳۶ واتی با دو بندگوی سرهای آزاد سیم پیچی استاتور تشکیل داده و ملاحظه کنید که در موقع اتصال مدار به منبع لامپ روشن باشد - چنانچه لامپ خاموش باشد دلیل قطع بودن سیم پیچی استاتور است.




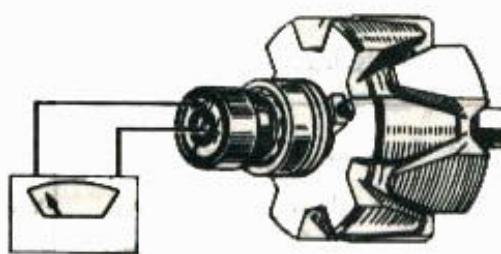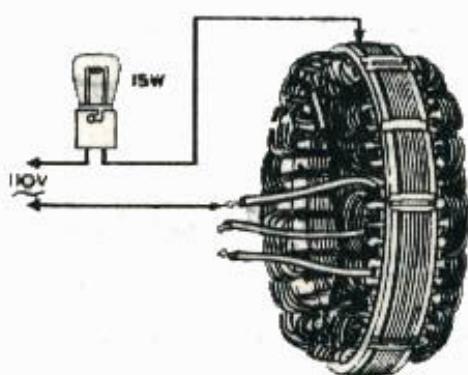۲ - آزمایش اتصال بدنه‌بودن سیم پیچی استاتور - مداری مطابق شکل زیر تشکیل داده و بموقع وصل کردن مدار به منبع متداوب توجه نمایید که لامپ خاموش باشد روش شدن لامپ دلیل داشتن اتصال بدنه سیم پیچی استاتور است.




روش دوم - آزمایش با آمیرمتر - مداری مانند شکل زیر که در آن یک باتری ۱۲ ولت و یک آمیرمتر ۱۰ آمپری بکاررفته بستدید و جریان مصرفی سیم پیچی میدان را بخوانید در نک روتور سالم جریان مصرفی میدان حدود ۲ آمپر است.

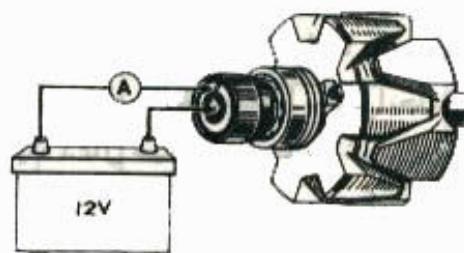نتیجه آزمایش: اگر سیم پیچی میدان جریان زیادی مصرف نکند شانه داشتن اتصال کوتاه و اگر جریان مصرفی صفر باشد شانه پاره بودن سیم‌ها می‌باشد.



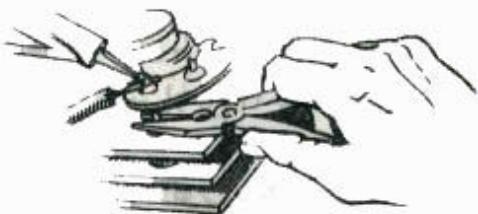۲ - آزمایش اتصال بدنه نبودن سیم پیچی میدان - مداری مطابق شکل از منبع جریان متداوب ۱۱۰ ولتی و یک لامپ ۱۵ واتی مطابق شکل تشکیل داده و ملاحظه کنید که در موقع اتصال مدار به منبع لامپ خاموش باشد چنانچه لامپ روس سود دلیل داشتن بشی جریان به بدنه می‌باشد.



طرز گهاری میله دیود و لحیم کردن سیم های
اسنایور سه دیودها

طرز کار آفتابات ترازیستوری پیکان
آفتابات ترازیستوری پیکان مانند بک مقاومت منعیر
خودکار است که با سیم پیچی میدان روتور بطور سری قرار گرفته
است. قسمت رکتی فایبر (مجموعه دیودها) کمپونیکسوسازی
حریان منتاوب سه فاز اعده دارد است از ۹ دیود (شکل صفحه
۲۰۷) تشکیل گردیده که عدیود مربوط به بکسوسازی حریان
منتاوب سه فاز (سه دیود مثبت + و سه دیود منفی -) و
سه دیود مثبت دیگر (+) مربوط به تأثین حریان لازم
برای تحریک میدان دوار روسور میباشد.
سیم پیچی میدان روتور بطور سری با آفتابات قرار داشته
و حریان تحریک بدروت تحریک اولیه و تحریک اصلی بمیدان
ارسال میگردد.

حریان تحریک اولیه

این حریان در ابتدای روش شدن موتور بوسیله ناطری
فراهرم می شود و از مدار زیر تشکیل گردیده است:
ناطری - سوچیج - ترمیمال حرقه سوچیج - لامپ
شارژ - تیغه دیودهای میدان (IND) - بکی از
ذغالهای آلترياتور - سیم پیچی میدان - ذغال دیگر
آلترياتور - آفتابات ترازیستوری - بدنیه از راه
آفتابات

حریان تحریک اصلی

این حریان از برق نولیدی خود آلترياتور و پس از روش
نتان موتور تأثین میگردد و شامل مدار زیر است:
دیودهای تحریک مثبت (+) - بکی از ذغالهای
آلترياتور - سیم پیچی میدان - ذغال دیگر آلترياتور -

د - آزمایشها مرتبه دیودها (رکتی فایبر)

اگر دیودها خراب باشند در موقع اندازه گیری قدرت
خروحی آلترياتور، قدرت بعد لازم نمی رسد، با این منظور بعد
از جدا کردن رکتی فایبر از آلترياتور با یک لامپ ۱/۵ واتی و
یک باطری ۱۲ ولتی می توان آنها را مورد آزمایش قرارداد.
برای آزمایش دیود یک سریم آزمایش را به میله متصل


به هر دیود و سریم را به تبعه نگهداشته آن دیود متصل
کرده و روش سدن با حاموش بودن لامپ را در نظر بگیرید
نارديکر محل اتصال سیم ها را تعویض کنید یعنی سیم را که به
تیغه وصل نموده اید به میله و سیم متصل به میله را به تیغه اتصال
دهید، اگر دیود سالم باشد فقط در یک جهت باید لامپ آزمایش
روشن شود.

نتیجه آزمایش

اگر لامپ در هر دو جهت روشن شود و با اصلاً "روشن
شود" نشانه حرایی آن دیود و در نتیجه حرایی رکتی فایبر
می باشد.

نذکر در موقع لحیم کردن مجدد سریم های اسنایور
بعد رکتی فایبر ساده توجه داشت که گرمای زیاد نولید شود که
ناعت حرایی دیودها شده و بیر فشار وارد به میله های رابط
دیود زیاد نشاد که آنها را خم نمایند. با این منظور:
۱- اولاً با یک دم باریک میله های رابط را نگه میداریم
که خم نمود.

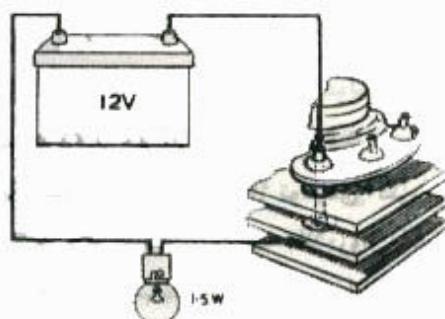۲- ثانیا "لحیم کاری را سرعت انجام می دهیم تا دیودها
کرم نشوند.



آزمایش دیودها

امپیر ترانزیستور TR₁ - بدن (-)
 ۲ - مسیر خط چین - این مسیر نا تیغه نگهدارنده دیودهای تحریک (+) در آفتابات مانند مسیر (۱) میباشد.
 سپس وارد مقاومت های R_1 و R_2 شده و مدار با پس امپیر ترانزیستورهای TR₁ و TR₂ را فعال نموده و از راه مدار با پس امپیر کلکتور ترانزیستور TR₁ اتصال بدن می شود - به علت عبور جریان در مسیر (۲) ولتاژ با پس امپیر ترانزیستورهای TR₁ و TR₂ افزایش می یابد . نظر آنکه ترانزیستورهای از نوع NPN هستند با قرار گرفتن ولتاژ مثبت روی با پس ترانزیستورهای TR₁ و TR₂ هدایت ترانزیستورها افزایش می یابد بطوریکه میتوان گفت که نقطه خروجی سیم پیچی میدان F بدن متصل شده است - یعنی مسیر اصلی همان مسیر نشانده شده با خط پر (مسیر) میباشد . در این مسیر تحریک نسبتاً زیادی در میدان قطب ها (روتور) بوجود آمده و با استارتر خودمن موتور آلترناتور تولید الکتریسیته مینماید .

ب - وقتیکه موتور با دور کم کار می کند وقتی موتور روش شود و با دور کم کارکند ولتاژی در خروجی آلترناتور (+) ظاهر میشود . با افزایش دور موتور مقدار ولتاژ خروجی نیز رو با افزایش می گذارد زیرا با بدن شدن مستقیم میدان ولتاژ خروجی فقط تابع دور آلترناتور میگردد . وقتی ولتاژ خروجی دینام باندازه ولتاژ باطری گردد ، ولتاژ در ترمیتال کوچکتر پشت آلترناتور که به لامپ شارژ متصل است (IND) نیز باندازه ولتاژ باطری شده و دومقدار ولتاژ برابر به دو طرف لامپ تأثیر میگذارد و لذا لامپ شارژ خاموش می شود . در این حالت مسیر جریان مطابق خط چین نشان داده شده در داخل آفتابات است .

ج - وقتیکه دور موتور بالا می روید با زیاد شدن دور موتور ولتاژ تولیدی آلترناتور بشدت افزایش می یابد و اگر بهمین ترتیب بالا رود یا عت سخن مصرف کننده ها و تخریب باطری می شود لذا لازم است که ولتاژ تولیدی در حد معینی ثابت شود .
 همانطوری که معرفت شده در آفتابات های مکانیکی عمل کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور بوسیله رله انجام شده و در صورت افزایش

آفتابات ترانزیستوری - مستقیماً بدن (تا وقتیکه ولتاژ کمتر از ۱۴/۴ ولت است) و یا از راه مقاومت الکترونیکی بدن (وقتیکه ولتاژ بیشتر از ۱۴/۴ ولت شود) .


خروچی های آلترناتور پیکان

در پشت آلترناتور پیکان سه ترمیتال وجود دارد که دونای آن بزرگ و سومی کوچکتر است . دو ترمیتال بزرگ عمل " بک " ترمیتال بوده و هردو به صفحه نگهدارنده دیودهای متبت اتصال دارد که با علامت (+) در صفحه ۲۰۷ مشخص شده و برای شارژ کردن باطری به آمپر متر وصل می شود . ترمیتال کوچکتر که در نقشه با (IND) معنی اندیکاتور مشخص شده به لامپ شارژ متصل می گردد .
 برای بروزی طرز کار آلترناتور و روش کنترل ولتاژ در آن بوسیله آفتابات ترانزیستوری به حالت های زیر توجه میکنیم :
 الف - لحظه باز شدن سوئیچ در ابتدای روش کردن موتور .

ب - وقتیکه موتور با دور کم کار می کند .
 ج - وقتیکه دور موتور بالا میروود .
 برای آنکه ولتاژ تولیدی آلترناتور پس از روش شدن موتور در همه حالت های باندازه لازم برسد آفتابات عکس العطه های متفاوتی را بروز میدهد که ذیلاً " بشرح آن میبرداریم :

الف - لحظه شروع کار :
 در ابتدای کار که هنوز موتور روش نشده با باز کردن سوئیچ جریان باطری از راه سوئیچ و از ترمیتال جرقه (متصل به کوبل) به ترمیتال کوچکتر آلترناتور (IND) رسیده و از آنها به ذغال و از راه ذغال به سیم پیچی میدان وارد و سپس از طریق ذغال دیگر (F) به آفتابات وارد میگردد (F آفتابات) .

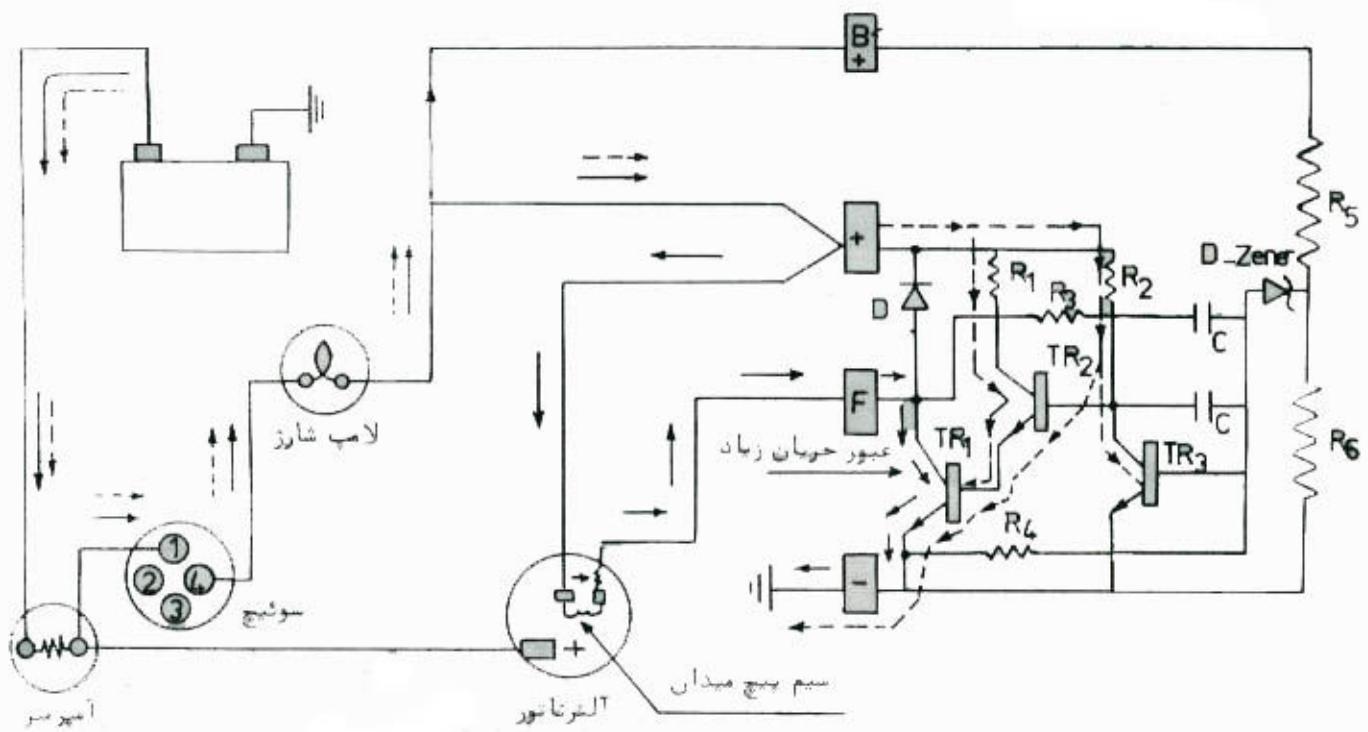مسیر داخل آفتابات (شکل صفحه بعد)
 در داخل آفتابات جریان تحریک اولیه مسیر زیرا طی میکند :
 ۱ - مسیر خط پر - باطری - آمپر متر - سوئیچ - لامپ شارژ - تیغه نگهدارنده دیودهای تحریک (+) IND آلترناتور - سیم پیچی روتور - F آلترناتور - آفتابات - کلکتور و



جون ولتاز دو سر مقاومت R_4 نامیں کنندہ جریان بایس ترانزیستور TR_3 بوده و این ترانزیستور از نوع NPN است لذا با اعمال ولتاز مثبت به بایس ترانزیستور TR_3 ترانزیستور هادی میشود. با هادی شدن آن افت ولتاز گلکتوروش کاهش میشود. از آنجا که ولتاز بایس ترانزیستور TR_3 سو سط کلکتور ترانزیستور TR_1 نامیں می شود بنابراین با کاهش ولتاز کلکتور ترانزیستور TR_2 ولتاز بایس ترانزیستور TR_2 نیز کم می شود (TR_1 و TR_2 نیز NPN هستند و عملاً بعنوان یک ترانزیستور بکار رفته اند). با کاهش ولتاز بایس ترانزیستور TR_1 هدایت ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 کاهش یافته و با میتوان گفت مقاومت آنها افزایش میشود. درنتیجه با زیاد شدن مقاومت ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 که سطور سری با سیم پیچ میدان فوار دارد جریان مصرفی میدان روتور کاهش یافته و ولتاز خروجی آلترناتور افت میکند. با کاهش ولتاز آلترناتور دیودزیر (DZ) درجهت مخالف عاقد گردیده و مدار بالشتکها مانند حالت (ب) خواهد بود. این عمل سطور الکترونیکی و در اسرع وقت و بدون کوچکترین اعمال مکانیکی و با ایجاد جرفه و تولید صدا انجام میپذیرد.

توضیح - خازن های C_1 و C_2 و مقاومت R_5 برای

ولتاز مقاومتی در مسیر جریان مصرفی بالشتکها قرار گرفته و سد جریان مصرفی میدان را تضعیف کرده و باعث افت ولتاز زیراتور میگردد.

اما در آناتماتهای الکترونیکی عمل کنترل ولتاز بصورت الکترومکانیکی نبوده بلکه بطور اتوماتیک بوسیله مقاومت من變器 الکترونیکی ولتاز تحت کنترل واقع میشود. طرز کار آن بشرح زیر است:

بطوری که در شکل صفحه بعد ملاحظه می شود مقاومت های R_5 و R_6 بصورت سری بسته شده و تحت تاثیر ولتاز باطری و آلترناتور قرار دارند. ولتاز مؤثر بر این مقاومت ها جریانی را در مدار برق فار نموده و این مقاومت ها ولتاز خروجی دینام و باطری را بین خود تقسیم می کنند. اگر ولتاز خروجی آلترناتور افزایش باید جریان در این مقاومت ها طبق قانون اهم ($V = \frac{V}{R} I$) زیاد می شود. بنابراین افت ولتاژ هم در مقاومت R_5 زیاد می شود ($V_{R_5} = R_5 \times I$). هرگاه ولتاز از اندازه حد $14/4$ ولت تجاوز کند دیودزیر (DZ) درجهت مخالف هادی شده و درنتیجه از دیودزیر (DZ) و مقاومت R_5 جریان عبور می کند - هرچند ولتاژ خروجی آلترناتور بالاتر رود از این مسیر جریان بیشتری میگردد - در اثر عبور جریان از مقاومت R_5 افت ولتاژی در دو سر آن بوجود می آید.

حفظات ترازیسورها در مدار بکار رفته است.

